

Montaje practice

RADIO

Ilie Mihăescu

George Pintilie

Teora

Internet: www.teora.ro

Montaje practice

RADIO

Montaje practice

RADIO

Ilie Mihăescu

George Pintilie

Teora

Copyright © 2000 Teora

Toate drepturile asupra acestei cărți aparțin Editurii **Teora**.

Reproducerea integrală sau parțială a textului sau a ilustrațiilor din această carte este posibilă numai cu acordul prealabil scris al Editurii **Teora**.

Teora

Calea Moșilor, nr. 211, sector 2, București

Fax: 01/210.38.28

e-mail: teora@teora.kappa.ro

Teora – Cartea prin poștă

CP 79 – 30, cod 72450 București, România

Tel/Fax: 01/252.14. 31

e-mail: cpp@teora.kappa.ro

Coperta: Valentin Tănase

Tehnoredactare: Techno Media Prest

Director Editorial: Diana Rotaru

Președinte: Teodor Răducanu

NOT 2465 TEH MONTAJE PRACTICE RADIO

ISBN: 973-601-905-5

Printed in Romania

Stimate cititor,

Spiritul investigator, constructiv, creator și mereu novator este una din caracteristicile principale, definitorii ale unei anumite categorii de oameni, numiți radioamatori.

Pasiunea pentru comunicare, acest mod de existență în care infinitul este stăpânit și folosit în scopuri omenești, nobile, de apropiere între semenii noștri pe care îi numim prieteni a căpătat generic denumirea de radioamatorism.

Amatorul nu trebuie confundat cu diletantul, cu nepriceputul – amatorul este cel care iubește, iar noi, radioamatorii, iubim radioul, tehnica ce asigură un pronunțat schimb de informații, pentru care avem însă nevoie de unelte.

Lucrarea de față urmărește să pună la dispoziția prietenilor noștri aceste unelte izvorâte din munca de studiu și experimentare de zeci de ani pe care autorii au desfășurat-o în acest domeniu.

În plus, au fost selectate unele lucrări dintr-un vast material bibliografic sau dintre cele ale unor radioamatori autohtoni.

Ideea de a strângă într-o lucrare toate acestea a venit din conținutul multor QSO-uri între radioamatori YO, constructori prin excelență.

Lor le adresăm această carte.

Mulțumim tuturor prietenilor radioamatori care au contribuit cu păreri și observații utile privind volumul și conținutul lucrării.

Un cuvânt de mulțumire îl adresăm lui YO3GDS – Constantin Mihalache pentru suportul moral și material oferit pe parcursul realizării manuscrisului.

YO3CO și YO3AVE

Bibliografie

1. *Dicționar tehnic de radio și televiziune*, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1975
2. Mihăescu Ilie – ș. a., *Practica electronistului amator*, Ed. Albatros, 1984
3. Mihăescu Ilie – ș. a., *Montaje electronice de vacanță*, Ed. Albatros, 1988
4. Mihăescu Ilie, *Radioamatorism în unde ultrascurte*, Ed. Scrisul Românesc, 1983
5. Mihăescu Ilie – ș. a., *Radiofreqvenția de la A la Z*, Ed. Albatros, 1987
6. Iosif Ion Mihai, *Vademecum pentru radioamatori*, Ed. Sport-Turism, 1988
7. Mihăescu Ilie – ș. a., *121 Scheme de Radiofreqvențe*, Ed. Teora, 1996
8. Mihăescu Ilie ș.a., *371 montaje electronice*, Ed. Teora, 1997
9. Colecția revistei Tehnium și Tehnium Internațional
10. Colecțiile revistelor:
 - Elektor* (Germania)
 - Radio Rivista* (Italia)
 - Radiotekhnika* (Ungaria)
 - Funk Amateur* (Germania)
 - Amatérské Radio* (Cehia)
 - Radio* (Federația Rusă)
 - QST* (SUA)
 - CQ-DL* (Germania)
 - Catalog Motorola* – vol. II, 1995
 - Catalog IPRS* – 1990

Capitolul I CIRCUITE DE INTRARE RF

Amplificator de antenă VHF

Construit pentru optimizarea receptiei, amplificatorul prezentat în fig. 1.1 are un câștig în tensiune de aproximativ 20 dB.

Are la intrare două circuite acordate, cuplate între ele cu un condensator de 1,5 pF, care formează, practic, un filtru de bandă.

Cele două circuite se află în compartiamente diferite, cuplajul făcându-se printr-o trecere din sticlă (condensatorul de 1,5 pF). Sarcina tranzistorului este un soc de radiofrecvență.

Se caută ca acest amplificator să aibă un curent de colector important spre a diminua intermodulația. La exemplul pentru experimente, cu tensiunea de alimentare de 13,5 V, curentul prin tranzistor depășea 70 mA.

În locul tranzistorului BFR96S a fost utilizat și BFR90, cu rezultate bune.

La intrare, semnalul de la antenă se aplică printr-un condensator ceramic de 25 pF pe spira 2 a bobinei L₁.

Bobinile L₁ și L₂ au câte 6 spire din CuEm φ 0,8 mm cu diametrul de 6 mm, pasul de 1 mm, condensatoarele de acord fiind trimere de 3-12 pF.

Cuplajul între L₂ și baza tranzistorului se face de la spira 4 cu un condensator de 4,7 pF.

Polarizarea tranzistorului este asigurată de R₁ = 8,2 kΩ, R₂ = 4,7 kΩ și R₃ = 10 Ω. Socul din colector are 12 spire din CuEm φ 0,4 mm, bobinate cu un diametru de φ 4 mm.

Alimentarea generală și a rezistorului R₁ se face prin condensatoare de trecere de 1 nF.

Protecția la semnale puternice este asigurată prin montarea a două diode 1N4148 la intrarea în amplificator.

Prin reglarea pe vobuloscop s-a fixat o bandă de trecere situată între 142-148 MHz.

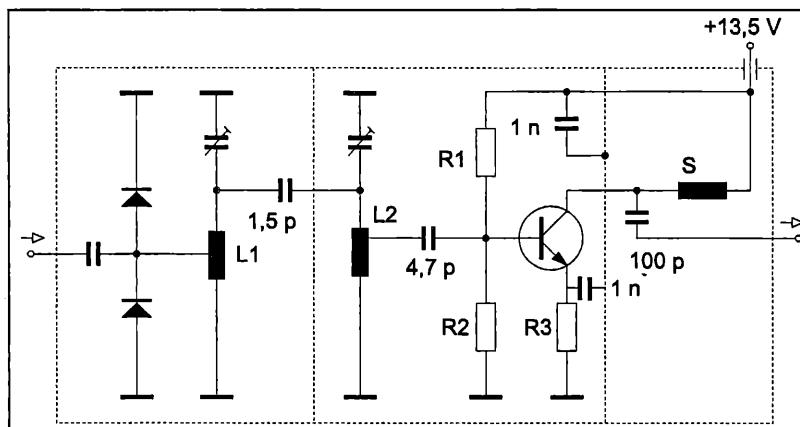


Fig. 1.1

Amplificator de antenă US

În gama undelor scurte se poate folosi un amplificator de bandă largă. Amplificatorul a cărui schemă se prezintă în fig. 1.2 este eficient între 1 MHz și 30 MHz, unde asigură o amplificare medie de 15 dB. Cablajul recomandat este dat în fig. 1.3.

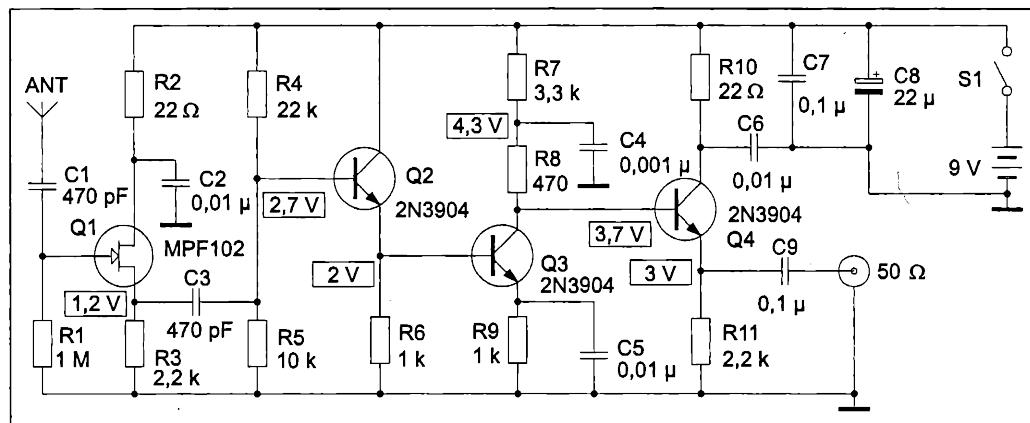


Fig. 1.2

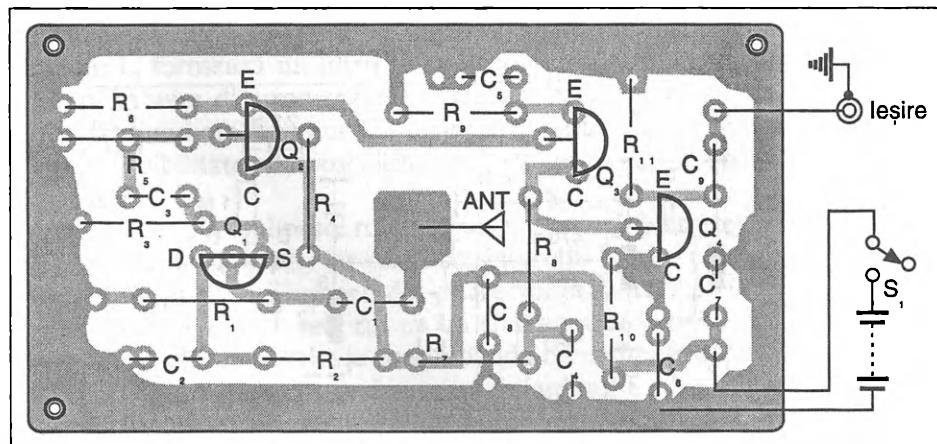


Fig. 1.3

Preselector-amplificator VHF

În scopul facilitării legăturilor de performanță în banda de unde ultrascurte de 144-146 MHz, acest preselector-amplificator (fig. 1.4) este de un real folos datorită parametrilor săi:

- amplificare: 20-26 dB (în funcție de tranzistoarele folosite);
- bandă de trecere: 500 kHz (la 6 dB), 2 MHz (la 20 dB).

Zgomotul amplificatorului este dictat de performanțele primului tranzistor al amplificatorului (T_1).

Datorită selectivității ridicate a preselectorului, se reduce substanțial intermodulația dintre semnalul util și semnalele din afara benzii de radioamatori.

O asemenea selectivitate s-a putut obține ca urmare a acordului simultan în bandă a trei circuite. Acordul se realizează cu diode varicap (noteate în schemă cu D) de tipul BB139, conectate câte două în serie. La intrarea aparatului există un filtru în π format din C_1 , L_1 , C_2 , L_2 , destinat adaptării corecte a antenei cu amplificatorul, care apoi este urmat de un filtru trece-bandă compus din L_2 , C_3 , L_3 .

Amplificatorul este realizat cu două tranzistoare cu efect de câmp de tipul BF245. Se pot folosi și tranzistoare de tipul BFW10 (11, 12).

Acordul în bandă se realizează cu ajutorul celor șase diode varicap și al potențiometrului de acord de $100\text{ k}\Omega$. Reglarea se face astfel: se trece cursorul potențiometrului de acord de $100\text{ k}\Omega$ spre capătul unde se aplică -12 V (poziția semi-reglabilului de $1\text{ M}\Omega$ este indiferentă). Se aplică la intrarea amplificatorului un semnal cu frecvență de 146 MHz și se acordează toate circuitele pe semnal de ieșire maxim. După aceea se trece cursorul potențiometrului de acord de $100\text{ k}\Omega$ la limita cealaltă. Se aplică la intrare un semnal cu frecvență de 144 MHz . Se reglează potențiometrul semireglabil de 1 M astfel încât să rezulte un semnal maxim la ieșire.

Se regleză din nou (pentru această poziție a celor două potențiometre) miezul de ferită al bobinei L_1 .

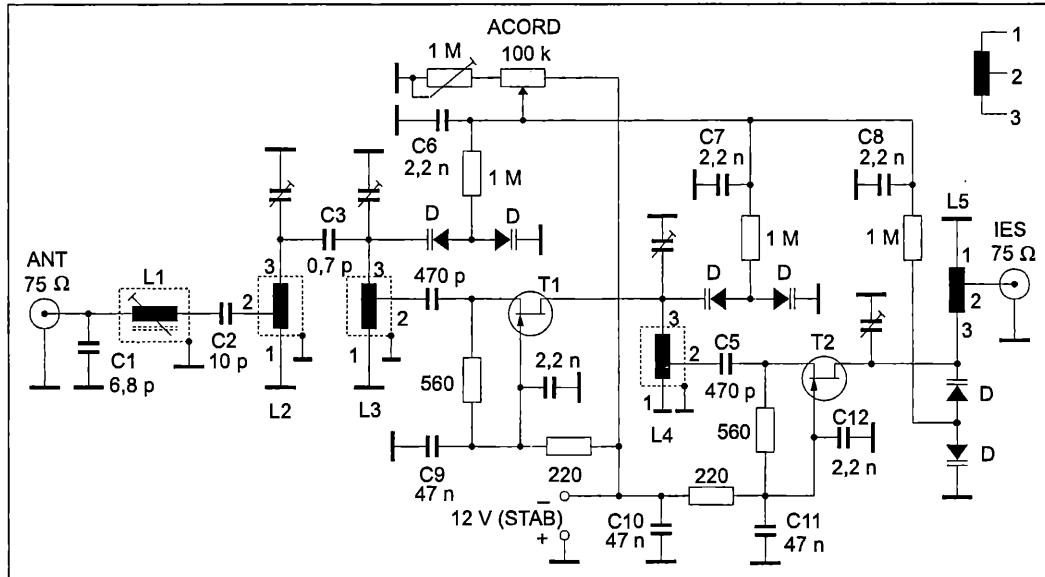


Fig. 1.4

Realizare practică

Bobinele $L_1 \dots L_4$ sunt identice; se bobinează pe carcase de tipul celor folosite în blocul de UUS din receptorul „Mamaia“ și conțin 4,5 spire din sârmă de cupru argintat, cu diametrul de $0,8\text{-}1\text{ mm}$. Pasul între spire este de 1 mm . Aceste bobine se ecranizează cu o carcăsă din aluminiu cu dimensiunile de $14 \times 14 \times 20\text{ mm}$. Prizele pe L_2 , L_3 și L_4 se scot de la trei sferturi de spiră (începând din spate capătul „rece“ al înfășurărilor). Bobina

L_5 se realizează fără carcăsă și are 4 spire din același conductor ca și celelalte bobine. Diametrul interior este de 8 mm, iar distanța dintre spire – de 3 mm.

Tensiunea de 12 V aplicată amplificatorului trebuie să fie foarte bine stabilizată și filtrată. Întreg amplificatorul trebuie ecranat într-o cutie metalică sau din sticlotextolit dublu placat. Pe cutie se aplică două mufe coaxiale (intrare și ieșire) și potențiometrul de acord, la care se adaptează o scală gradată în MHz. Conexiunile condensatoarelor de decuplare trebuie să fie cât mai scurte posibil.

Convertor VHF/UUS

În cazul în care suntem în posesia unui receptor de unde scurte, pentru a putea recepta banda de unde ultrascurte repartizată radioamatorilor, de 144-146 MHz, este nevoie de un convertor de frecvență. Acesta se poate realiza în două variante: cu frecvența oscilatorului local din convertor fixă, de regulă stabilizată cu cristal, acordul în bandă realizându-se la intrarea receptorului de unde scurte folosit într-un domeniu de frecvență de 2 MHz, sau, în altă variantă, cu frecvența oscilatorului local din convertor variabilă și cu frecvența receptorului fixă.

Convertorul prezentat folosește cea de-a două variantă.

Montajul este realizat pe o placă de cablaj imprimat cu dimensiunile 100 x 75 mm. Desenul cablajului imprimat și modul de amplasare a pieselor sunt prezentate în fig. 1.6.

Convertorul se alimentează de la o sursă de curent continuu, stabilizată, de 9 V. Borna plus este conectată la masă. Consumul total este de maximum 5 mA. Semnalul captat de antenă (fig. 1.5) este aplicat pe o priză intermediară a bobinei L_1 , care împreună cu L_2 formează un filtru trece-bandă cu o largime de ordinul a 2,5 MHz, atunci când distanța dintre marginile extreme ale acestora este de 1 mm. Semnalul este aplicat etajului amplificator (T_1), care este realizat în montaj neutrodinat. Aceste fapte înălță posibilitatea autooscilării, totodată obținându-se un factor de amplificare mare.

Tranzistorul T_2 îndeplinește rolul de mixer. Semnalul din eter este aplicat pe bază, de pe o priză a înfășurării L_3 , iar cel al oscilatorului local – pe emitor. În circuitul de colector este conectat un filtru acordat pe frecvență de 10,7 MHz.

Acordul în bandă este realizat cu un condensator variabil dublu, de tipul celor folosite în receptoarele radio care conțin banda de unde ultrascurte.

Pentru a asigura un ecart de frecvență de ordinul a 2,5 MHz se folosesc condensatoare serie și paralel: C_{14} , respectiv C_{15} la oscilatorul local și C_5 , respectiv C_6 la amplificator.

Bobina oscilatorului local, L_4 , se realizează pe o carcăsă de tipul celor utilizate în blocul UUS de la receptorul „Mamaia”, folosind miezul respectiv din ferită; construcția bobinei se face conform desenului din fig. 1.7.

În montaj sunt folosite rezistențe de 0,5 W sau 0,25 W; toate condensatoarele sunt de tip ceramic. Se pot folosi și alte condensatoare, care să corespundă ca valoare și gabarit.

Tranzistoarele T_1 și T_2 sunt de tip BF181 (182, 183, 200), iar T_3 – de tipul BF214 sau BF215.

În cazul în care receptorul de unde scurte pe care îl posedăm nu poate recepta frecvența de 10,7 MHz, filtrul L_5-L_6 se poate acorda pe o altă frecvență, în domeniul 4-9 MHz, în felul următor: L_5 și L_6 se vor realiza pe o carcăsă de la transformatoarele de

frecvență intermediară folosite în receptoarele românești „Delta“, „Albatros“ și „Cora“. Se bobinează întâi L_5 , care are 20 de spire din conductor CuEm ϕ 0,1 mm, și apoi L_6 , care are două spire din aceeași sărmă.

Capacitatea C_1 , va avea următoarele valori pentru diferite frecvențe: 180 pF – 4 MHz; 120 pF – 5 MHz; 75 pF – 6 MHz; 56 pF – 7 MHz; 36 pF – 8 MHz și 27 pF – 9 MHz. Bineînțeles, în acest caz va trebui să acționăm asupra miezului din ferită al lui L_4 pentru a face corecția de rigoare a frecvenței oscilatorului local.

Acordul filtrului de intrare se face în mijlocul benzii de 2 m, pe frecvența de 145 MHz, acționând condensatoarele trimer C_1 și C_3 . Acordarea circuitului de la ieșirea amplificatorului se face cu ajutorul lui C_4 .

Blocul convertor se prinde în trei puncte, cu trei șuruburi M3, folosind distanțiere cu lungime de cel puțin 10 mm.

Legătura între borna coaxială de antenă și convertor, precum și între ieșirea convertorului și intrarea receptorului de unde scurte folosit se face cu tronsoane de cablu coaxial cu impedanță de 75Ω .

Desenul cablajului imprimat este prezentat în figura 1.6 la scară 1:1. Pentru a realiza cablajul imprimat se copiază desenul acestuia și se aplică pe partea acoperită cu cupru a plăcii. Cu un obiect ascuțit (dorn, ac mare) se marchează prin înțepare locurile unde vom practica găurile. Pentru condensatoare, rezistențe și bobine vom executa găuri cu un burghiu cu diametrul de 1-1,2 mm. Pentru punctele de prindere a condensatorului variabil și pentru cele trei găuri de prindere a plăcii se folosesc un burghiu cu diametrul de 3,3 mm. Pentru prinderea condensatoarelor trimer și a carcasei bobinei L_5 vom folosi un burghiu ϕ 1,8 mm.

După ce au fost practicate toate orificiile, se lustruiește cu un șmirghel foarte fin (de preferință, unul uzat) partea cu cupru. Apoi se desenează cablajul conform fig. 1.6, folosind o pensulă foarte fină (nr. 1 sau nr. 2). Desenul se execută cu un tuș obținut din smoală dizolvată în tiner sau toluen. Corodarea se face în soluție de clorură ferică. După corodare și spălarea cu apă (jet) se îndepărtează tușul, cu tiner sau toluen. Placa astfel curățată se acoperă cu o soluție de colofoniu dizolvat în spirit alb concentrat. Acest strat protejează placa împotriva oxidării și joacă rolul de decapant la lipirea ulterioară cu cositor.

În cazul în care avem posibilitatea, putem arginta plăcuța ținând-o 10-30 de minute într-o soluție uzată de fixativ fotografic. În prealabil placa va fi degresată prin spălare cu apă și săpun și clătire sub jet de apă. În cazul argintării nu mai este nevoie de acoperirea părții metalizate cu soluție de colofoniu.

Datele bobinelor

Bobină	Nr. spire	Conductor	Priză la	Carcasă	Observații
L_1	6	ϕ 1 Cu-Ag	1,25 sp.	ϕ 6 mm – aer	pas 1 mm
L_2	6	ϕ 1 Cu-Ag	–	ϕ 6 mm – aer	la un 1 mm de L_1
L_3	4	ϕ 1 Cu-Ag	1 sp	ϕ 6 mm – aer	pas 1,5 mm
L_4	3,25	ϕ 1 Cu-Ag	0,5 sp.		conform fig. 1.7
L_5-L_6					Trafo FI 10,7 MHz – cod 22227

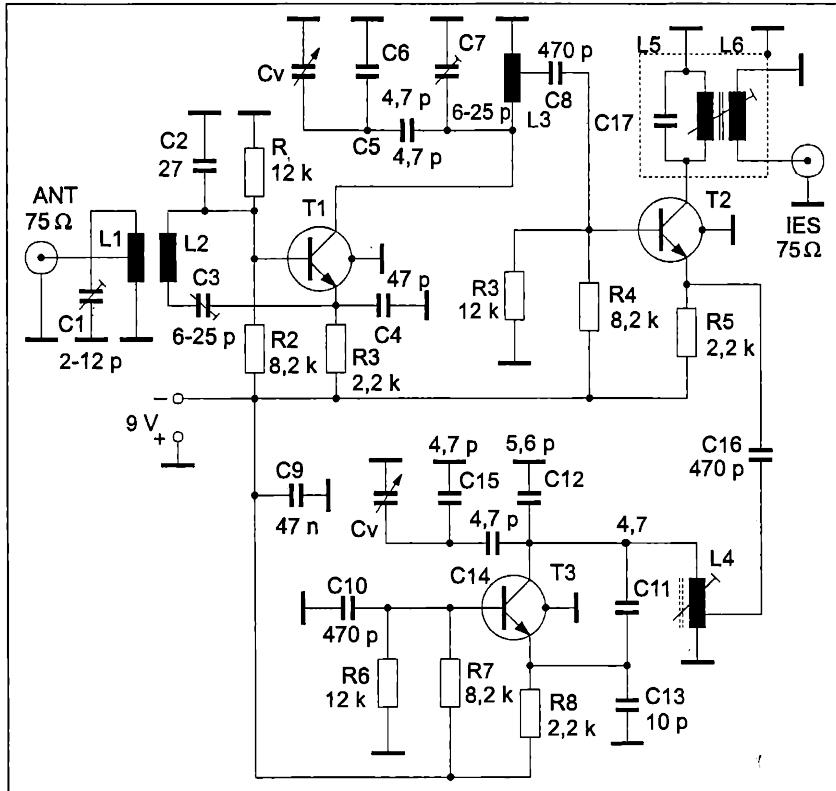


Fig. 1.5

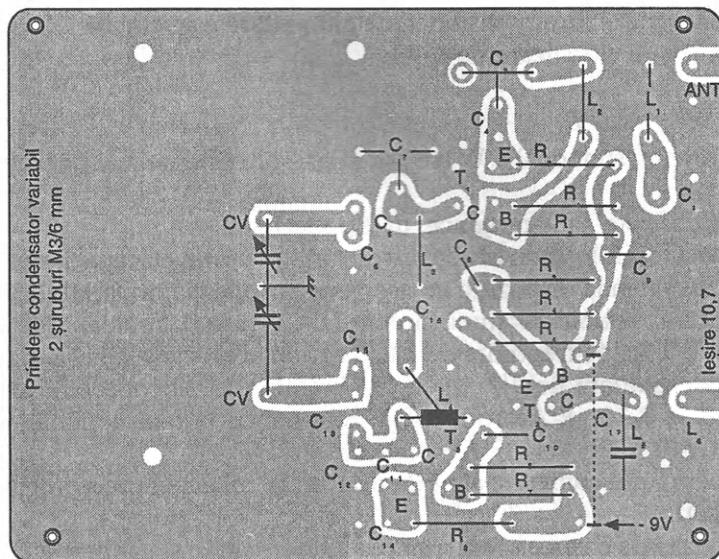


Fig. 1.6

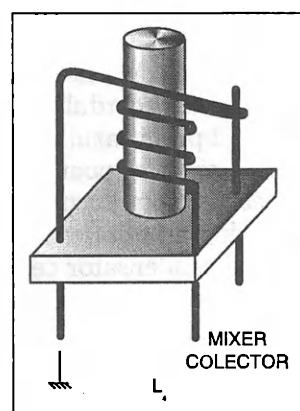


Fig. 1.7

Converter VHF / 10,7 MHz

Foarte mulți pasionați ai undelor ultrascurte folosesc în receptoare, la blocurile de intrare, convertoare luate de la aparatul de radio cu bandă de UUS și modificate pentru a funcționa în banda de 144-146 MHz. Asemenea blocuri „trase” în banda de 2 m, dau rezultate mulțumitoare, dar ele nu mai satisfac pretențiile unui radioamator de performanță. Pentru a realiza legături la distanță cu stații portabile de mică putere, este necesar un receptor cu zgomot de fond propriu redus. Zgomotul unui receptor este dictat în cea mai mare măsură de blocurile de la intrare, în special de primul mixer. De aceea, unui bun receptor îi se cere mai întâi ca primul mixer să aibă zgomot redus, iar semnalul sosit de la el să fie mult superior zgomotului propriu caracteristic unui mixer.

Converterul prezentat în fig. 1.8 satisfacă în mare măsură cele spuse mai înainte. Amplificatorul de radiofreqvență este în cascadă, obținându-se astfel o amplificare mare fără a fi nevoie de neutroдинare. Curentul de colector este de ordinul a 0,9-1 mA, pentru a se obține un raport semnal/zgomot cât mai bun. Pentru tranzistoarele folosite (BF180-183), amplificarea maximă se obține la un curent de colector de ordinul a 2 mA. Folosind un curent de colector de numai 1 mA, amplificarea a scăzut cu mai puțin de 2 dB (20%), în schimb, raportul semnal/zgomot s-a îmbunătățit cu aproape 6 dB (de două ori).

Mixerul este realizat folosind un tranzistor identic cu cele de la intrare. Semnalul recepționat este aplicat pe bază, iar cel al oscilatorului local – pe emitor. În acest fel, reglarea (acordarea) circuitelor de la intrare nu afectează frecvența oscilatorului local.

În scopul obținerii unui raport semnal/zgomot și mai bun, curentul de colector al mixerului este de numai 0,5-0,6 mA.

Pentru oscilatorul local a fost folosită o schemă clasică. Inelul de ferită „îmbrăcat” pe terminalul bazei lui T_4 are rolul îmbunătățirii formei de undă a oscilatorului local. Acest inel are lungimea de 4 mm, diametrul exterior de 3 mm și cel interior de 1 mm. Frecvența oscilatorului local este mai mare decât cea a modulatorului. Pentru obținerea unei bune funcționări a oscilatorului local, tensiunea de alimentare este stabilizată cu o diodă Zener având tensiunea de stabilizare de 6-7 V.

Componentele folosite

Toate rezistențele din montaj sunt de 0,5 W (se pot folosi și rezistențe mai mici ca volum și putere disipată).

Toate condensatoarele utilizate sunt ceramice, de tip plachetă.

Pentru acordul în bandă a fost folosit un condensator variabil triplu, cu capacitatea de 2-12 pF. În cazul în care nu avem la dispoziție un asemenea condensator variabil cu trei secțiuni, se poate folosi unul cu două secțiuni, circuitul de intrare (L_1) rămânând a fi acordat în mijlocul benzii de 2 m, pe frecvența de 145 MHz. În acest caz este necesar să îndepărtem cele trei condensatoare de 4,7 pF, iar în paralel pe L_1 să conectăm un singur condensator ceramic de 8-10 pF. Acordul în mijlocul benzii se face acționând asupra miezului din ferită.

Bobinele L_2 și L_4 se procură din comerț și sunt de tipul celor folosite la receptorul „Mamaia” (conțin 3,25 spire).

Înfășurarea L_1 se bobinează pe o carcasă precum cea a lui L_2 sau L_4 și conține 4,25 spire din sârmă de cupru argintată, cu prize la spirele 0,5 și 1,25.

L_3 și L_5 se bobinează peste L_2 și, respectiv, L_4 și conțin, fiecare, câte 1,25 spire din sârmă din cupru emailată cu diametrul de 0,2-0,25 mm.

Rezultate bune se obțin folosind tranzistoare de tipul BF180-183. Cu rezultate destul de bune se pot folosi și tranzistoare BF173 și BF167 sau alte tranzistoare cu frecvență de lucru de cel puțin 400 MHz.

Montajul a fost realizat pe o placă de circuit imprimat, din sticlotextolit. Ieșirea convertorului este pe 10,7 MHz, iar pentru L_6 și L_7 a fost folosit un transformator de frecvență intermediară FM.

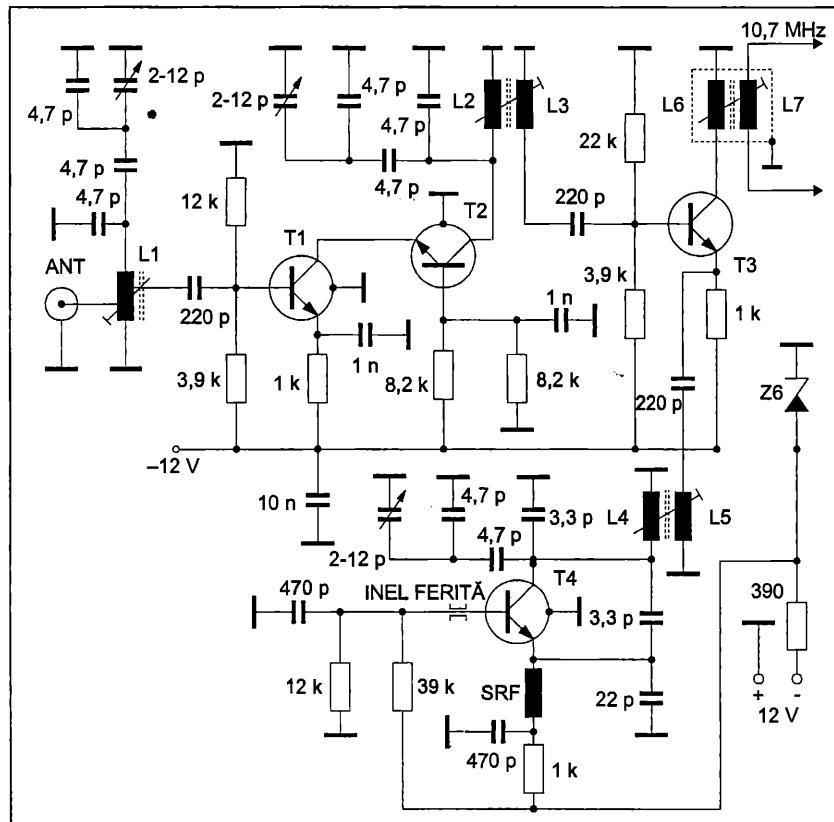


Fig. 1.8

Convertor 18/28 MHz

Banda destul de interesantă de 18 MHz poate fi ascultată cu un receptor dotat cu banda de 28 MHz, utilizând convertorul propus în fig. 1.9. Ca element de conversie se utilizează un circuit integrat TAA661.

După cum se observă, oscilatorul local are frecvența de 10 MHz, care, însumată cu semnalul de 18 MHz, dă exact 28 MHz.

Reamintim că banda de 18 MHz, sau 17 m, este limitată între 18,068 MHz și 18,168 MHz.

Bobinele de la intrare, L_1 și L_2 , se execută pe carcase cu diametrul de 6 mm, neecranate, prevăzute cu miez, și au câte 4 spire din CuEm ϕ 0,2 mm. Axele acestor

bobine vor fi cât mai apropiate, ca să apară un bun cuplaj între ele. Bobina L_4 este identică cu L_1 , dar se va amplasa cât mai departe de L_1 și L_2 .

Circuitul L_4C este acordat pe 28 MHz. Bobina L_3 se realizează pe o carcasă din modulul de sunet de la televizoare, este ecranată și are 10 spire din CuEm ϕ 0,1 mm.

Acest convertor a fost experimentat de YO3EM, rezultatele fiind foarte bune.

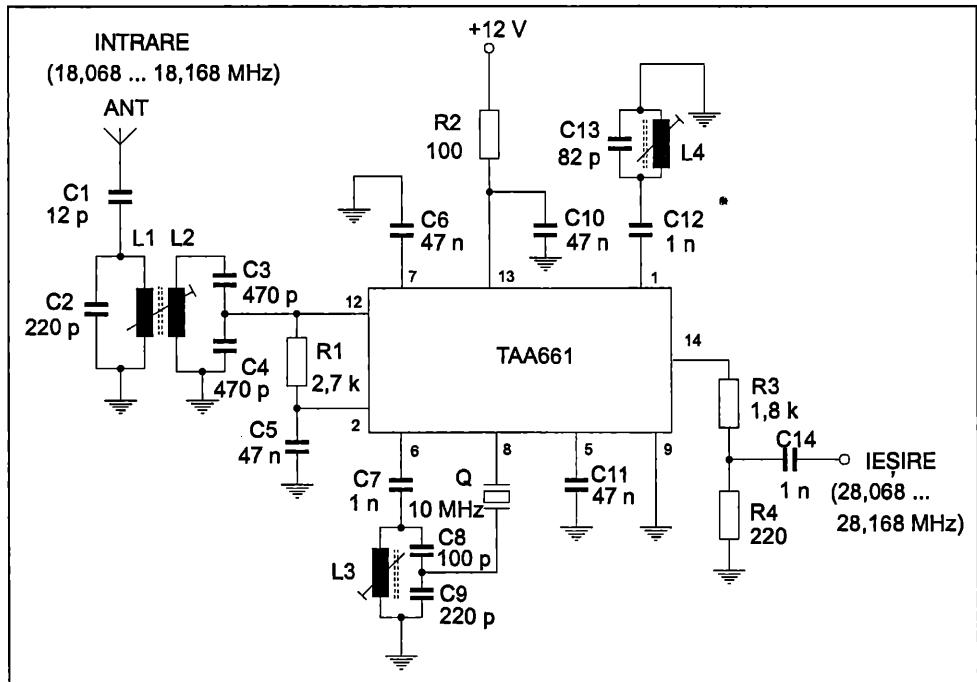


Fig. 1.9

Convertor VHF/UHF

O construcție aparte de convertor, care face trecerea de la 144 MHz la 432 MHz și invers fără comutări sau alte manevre, este prezentată în continuare (fig. 1.10).

Acest convertor este destinat pentru transmisii în telegrafie și modulație de frecvență.

La emisie se aplică la intrare un semnal de 144 MHz cu putere maximă de 1 W. Rândamentul diodei tripolare, care este un varicap de tip BA149, este cuprins între 0,3 și 0,4, astfel că, la ieșire, în 432 MHz vom obține aproximativ 300 mW.

Circuitul de intrare are bobina L_1 formată dintr-o spiră cu diametrul de 8 mm, executată din sârmă de CuEm ϕ 0,8 mm.

Circuitul L_2C_3 se acordează pe armonica a doua a frecvenței semnalului de la intrare, deci pe aproximativ 290 MHz.

La recepție se folosește un oscilator local care furnizează pe L_3C_4 un semnal de aproximativ 290 MHz, care, prin diferență cu 432 MHz, oferă chiar frecvența de 144 MHz.

Oscilatorul local conține un cristal de cuarț și trebuie să furnizeze pe L_6C_5 o frecvență care, multiplicată apoi cu 3 sau 5, să ofere un semnal 289 MHz. Sunt posibile, așadar, frecvențele: $289 : 3 = 96,3$ MHz sau $289 : 5 = 57,8$ MHz.

La rândul lor, acestea sunt multipli de 5 sau de 3 ai frecvenței cuarțului. Sunt necesare deci cuarțuri cu frecvență de 11,56 MHz; 19,26 MHz și 32,11 MHz.

Ca diodă multiplicatoare de frecvență poate fi folosită și joncțiunea colector-bază a unui tranzistor BFW16, 2N3866 etc.

Bobina L_1 are 6 spire cu diametrul de 6 mm, cu sârmă CuEm ϕ 0,6 mm. Bobinele L_2-L_3 au câte 4 spire, iar L_6 are 12 spire, funcție de cristal. Liniile L_4-L_5 se construiesc din CuAg 1,2 mm și au lungimea de 35 mm, distanța dintre ele fiind de 12 mm.

Înreg convertorul se montează într-o cutie metalică, închisă cu capace.

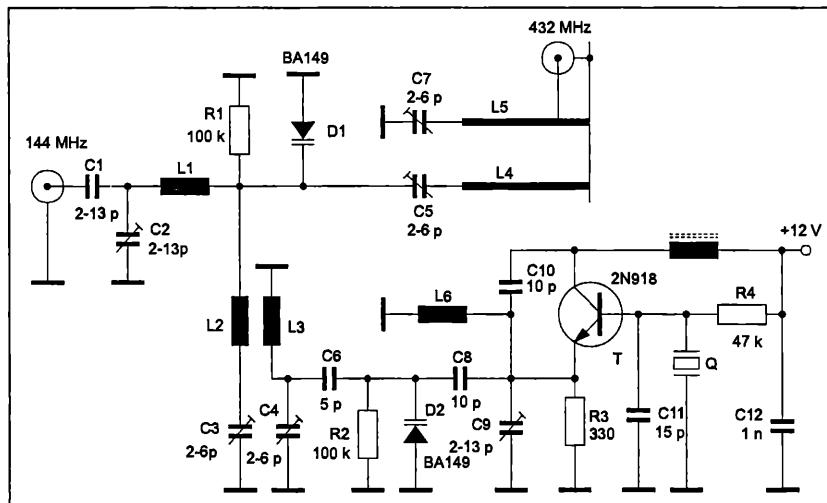


Fig. 1.10

Capitolul II GENERATOARE DE SEMNAL

VFO

Deoarece mulți radioamatori sunt deja în posesia unor emițătoare pentru banda de 144 MHz, prezentăm un oscilator cu frecvență variabilă (VFO) ce poate fi adaptat la toate emițătoarele și care, la unul din etajele intermediare, folosește frecvența de 36 MHz.

VFO prezintă la ieșire un semnal cu frecvență cuprinsă între 36 MHz și 36,5 MHz, având o putere de ordinul a 100 mW.

Intrarea în regim de funcționare stabilă a oscilatorului se face în circa un minut, ceea ce constituie un mare avantaj pentru radioamatori. Se recomandă totuși ca, în timpul traficului, oscilatorul să rămână constant alimentat cu energie electrică.

Ieșirea se face pe cablu coaxial cu impedanță de 75Ω ; tensiunea la ieșire este de ordinul a 4 V, suficientă pentru a se aplica în baza unui tranzistor în serie cu o capacitate de ordinul a 10-20 pF.

Schema electrică este prezentată în fig. 2.1.

Tranzistorul T_1 funcționează ca oscilator pe frecvență de 18 MHz și este conectat în montaj cu colectorul la masă, cu reacție capacativă între bază și emitor. Acordul în limitele necesare, de 18-18,250 MHz, se face cu ajutorul unei secțiuni a condensatorului variabil. Aceasta este de tipul celor folosite în receptoarele indigene care au și bandă de unde ultrascurte. Se folosește o singură secțiune de UUS. S-a recurs la un asemenea condensator deoarece prezintă stabilitate mecanică și electrică (având carcasa turnată din aliaj de aluminiu) și se poate procura de la magazinele de specialitate. Acoperirea benzii de frecvență în limitele necesare se face prin alegerea unei valori convenabile a condensatorului (de 15 pF, marcat cu asterisc pe schemă), conectat în serie cu condensatorul variabil. Semnalul cu frecvență de 18 MHz se aplică în baza lui T_2 (etaj separator cu sarcină rezistivă), după care se transferă galvanic în baza lui T_3 , care funcționează ca repetor pe emitor. Valoarea tensiunii semnalului de radiofrecvență din emitorul lui T_3 trebuie să fie de ordinul a 1 V. În continuare, semnalul se aplică în baza lui T_4 , care funcționează în regim de dublare de frecvență. Semnalul cu frecvență de 36 MHz, care se obține din circuitul de colector al tranzistorului T_4 , se aplică în baza tranzistorului final T_5 . La ieșire, semnalul cu frecvență de 36 MHz se culege de pe o priză intermediară a înfășurării L_3 , din circuitul de colector al tranzistorului final T_5 .

Bobina L_1 se execută pe o carcăsă cu miez din ferită (reglabil), din cele folosite în receptoarele tranzistorizate românești, în circuitul de intrare al benzii de unde scurte. Înfășurarea conține 12,5 spire bobinate cu sârmă CuEm cu diametrul de 0,15 mm, cu pas între spire de circa 1 mm. Va trebui să se asigure o rigiditate corespunzătoare spirelor acestei bobine. Întreaga bobină se introduce într-o carcăsă din aluminiu cu laturile de 15 x 15 mm și cu înălțimea de 25 mm.

Înfășurările L_2 și L_3 sunt identice și conțin câte 15 spire din sârmă CuEm ϕ 0,8 mm, cu diametrul interior al bobinei de 6 mm. Aceste două bobine se monteză direct pe cablajul imprimat, fără carcăsă. Bobina L_3 are priză la spira a patra.

Primele trei etaje ale aparatului (T_1 , T_2 și T_3) se alimentează cu tensiune stabilizată de 12 V. Stabilizarea se face cu ajutorul tranzistorului T_6 și al diodei Zener de 12 V (DZ12).

Tranzistoarele T_4 și T_5 se alimentează direct de la tensiunea de 18 V.

Rezistența de $56\text{ k}\Omega$ (reprezentată punctat pe schemă) din baza tranzistorului T_5 se conectează numai în cazul în care nu se obține un semnal de cel puțin 3 V la ieșirea aparatului, mai exact la capătul unui cablu coaxial lung de circa 1 m. Acest fapt arată că tranzistorul T_5 prezintă parametri nesatisfăcători.

Reglarea aparatului constă în acordarea bobinei L_1 pe frecvența de 18 MHz. Acest lucru cere un grad înalt de precizie, deoarece de el va depinde etalonarea (în frecvență) a VFO. Acționând condensatorul variabil de la un capăt la celălalt, frecvența oscilatorului (T_1) trebuie să varieze în limitele 18,000-18,250 MHz. Acest lucru se realizează acționând asupra valorii condensatorului de 15 pF, marcat cu steluță pe schemă.

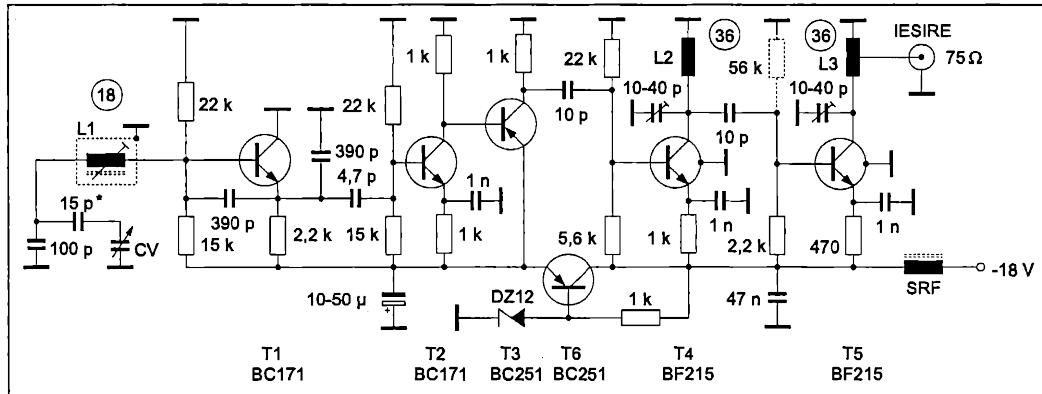


Fig. 2.1

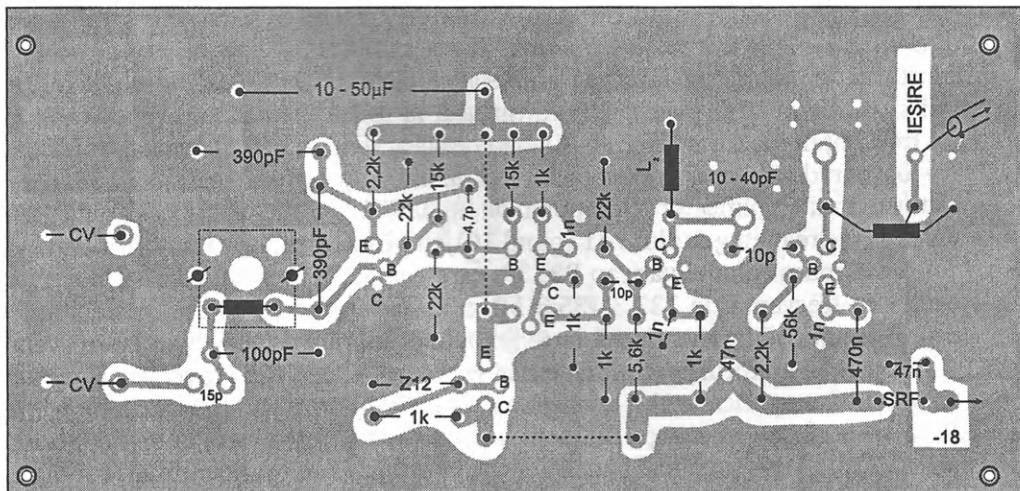


Fig. 2.1a

VCO în buclă PLL

În ultimul timp, mulți constructori amatori au realizat transceivere pentru banda de 144 MHz și chiar pentru unele benzi de unde scurte destinate radioamatorilor, folosind filtre cu cristale pe frecvență de 10,7 MHz. În cazul utilizării acestor filtre pentru banda de 2 m, este nevoie de un oscilator cu frecvență variabilă cuprinsă în limitele 133,3-135,3 MHz.

Atunci când se folosesc montaje VFX pentru obținerea unui asemenea semnal, deci atunci când se mixează semnalul de la un oscilator pilotat cu cristal cu altul de la un oscilator LC, este foarte greu să se evite obținerea unor semnale nedorite de mixare, datorate combinației a diferite armonice ale frecvențelor semnalelor supuse amestecului, și care se manifestă sub forma unor apariții jenantă în banda de lucru (utilă). Aceste semnale nedorite pot cauza neplăceri nu numai la recepție, ci chiar și la emisie, prin radiația în eter a unor semnale în afara benzii de lucru, care pot deranja alte servicii.

Realizarea unui oscilator direct pe frecvențele de 133,3-135,3 MHz înlătură neajunsul de mai sus. Dar un oscilator cu frecvență atât de ridicată nu oferă o stabilitate suficientă a frecvenței pentru lucrul în regimul cu bandă laterală unică (BLU).

Pentru asigurarea stabilității necesare a frecvenței s-a realizat un reglaj automat al acesteia în modul următor: tranzistoarele T_1 și T_2 (fig. 2.2) formează un oscilator în regim overtone pilotat cu cristal, obținându-se în final armonica a zecea (5×2) a frecvenței cristalului, care este de 12,63 MHz. Frecvența de 126,3 MHz, obținută, se aplică pe emitorul mixerului (T_3). Pe baza mixerului (BF200) se aplică semnalul de la oscilatorul principal (T_4), care are frecvență cuprinsă între limitele 133,3-135,3 MHz. În colectorul mixerului se selectează semnalul cu frecvență egală cu diferența dintre frecvențele semnalelor aplicate mixerului, adică frecvența cuprinsă între 7 și 9 MHz.

Circuitul format din inductanțele L_3 - L_6 împreună cu capacitatele aferente reprezintă un filtru trece-bandă cu lărgimea de bandă de 7-9 MHz. Semnalul de la ieșirea filtrului este aplicat unui detector de raport format din diodele D_1 și D_2 (diode detectoare cu germaniu EFD108). Tot acestui detector i se aplică și semnalul de la un oscilator cu frecvență variabilă (fig. 2.3), cuprinsă între limitele de 7 și 9 MHz, și având o amplitudine de $0,7-0,8 V_{ef}$.

Detectorul de raport compară frecvențele semnalelor aplicate (cel obținut la ieșirea mixerului și cel de la VFO exterior) și furnizează la ieșire un semnal proporțional cu diferența frecvențelor acestor semnale. Deoarece acest semnal (de curent continuu) are o valoare foarte redusă, de ordinul câtorva zeci de milivolți, a fost necesară amplificarea lui cu ajutorul unui amplificator operațional de tip βA741. Semnalul amplificat în curent continuu de la ieșirea integratului 741 (pinul 10), după ce traversează un filtru trece-jos de tip RC, este aplicat diodei varicap BB139, care comandă frecvența de lucru a auto-oscillatorului cu frecvență de 133,3-135,3 MHz. În acest mod se obține ca stabilitatea oscillatorului amintit să fie menținută între limitele stabilității oscillatorului cu frecvență mică (7-9 MHz). Cu ajutorul potențiometrului semireglabil de $10 k\Omega$ se regleză regimul corect de lucru al amplificatorului operațional 741. Cu ajutorul condensatorului trimter de $3-12 pF$ se regleză frecvența de lucru a oscillatorului, care trebuie să fie cât mai apropiată de 134,3 MHz (mijlocul benzii de lucru), atunci când scurtcircuităm bobina L_4 , deci atunci când nu se realizează controlul automat de frecvență – CAF.

Tranzistorul T_5 este un repetor pe emitor care are rol de separator între ieșire și oscillatorul de bază.

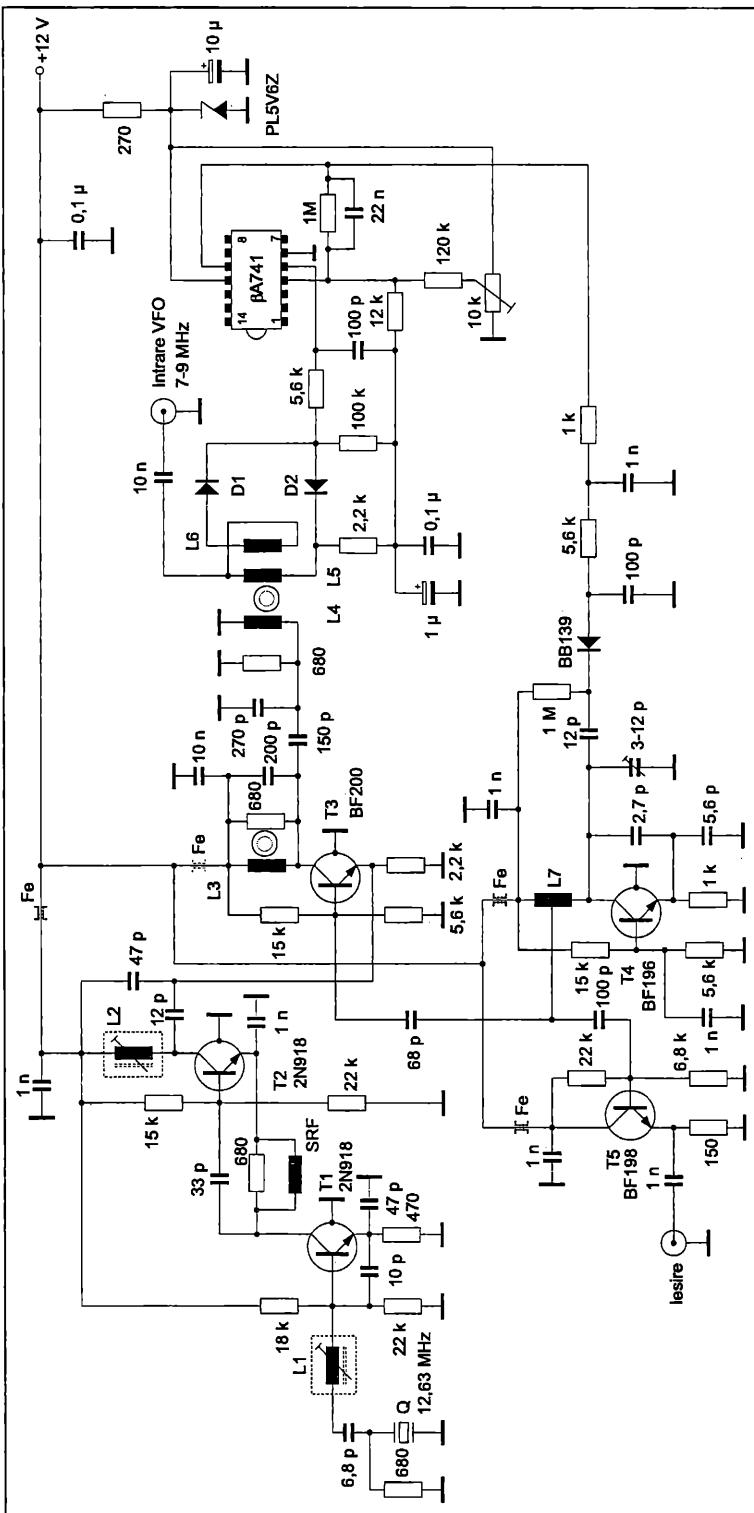


Fig. 2.2

Deoarece la ieșire semnalul este cules de pe o priză a bobinei L_7 , acest semnal nu va mai fi rezultatul mixării altor două semnale, deci va fi „curat” și nu va mai prezenta inconvenientele unui montaj VFX.

Practic, tot montajul trebuie să fie bine ecranat, iar intrarea de la VFO (7-9 MHz) și ieșirea să fie realizate prin mufe coaxiale.

Pentru înlăturarea cuplajelor parazite prin circuitul de alimentare au fost folosite „perle” din ferită în circuitele de alimentare a colectoarelor, ca filtre.

Montajul VFO de 7-9 MHz se realizează separat; el trebuie să fie, de asemenea, bine ecranat. Semnalul se aplică prin cablu coaxial de 75Ω .

Datele bobinelor

Bobină	Nr. spire	Conductor	Observații
L_1	10	CuEm $\phi 0,2$ mm	Bloc UUS
L_2	3,5	CuEm $\phi 0,4$ mm	Bloc UUS
L_3	10	CuEm $\phi 0,3$ mm	Tor ferită $\phi_i = 6$; $\phi_e = 9$; $l = 2,5$; $\mu = 50$
L_4	10	CuEm $\phi 0,3$ mm	Tor ferită $\phi_i = 6$; $\phi_e = 9$; $l = 2,5$; $\mu = 50$
L_5	10	CuEm $\phi 0,3$ mm	Se bobinează cu fir dublu, în partea opusă lui L_4 , pe același tor
L_6	10	CuEm $\phi 0,3$ mm	
L_7	4	CuAg $\phi 1$ mm	Pas 1,5 mm, $\phi_i = 6$, priza la spira 0,5
SRF	6	CuEm $\phi 0,3$ mm	Peste rezistor de $680 \Omega / 0,5$ W

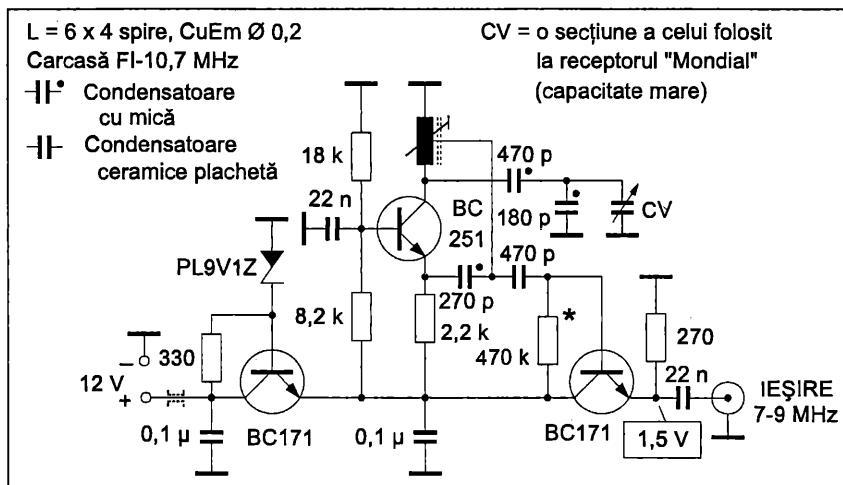


Fig. 2.3

VFO

Cu o pronunțată stabilitate a frecvenței, montajul poate genera un semnal cuprins între 5 și 5,5 MHz (fig. 2.4).

Bobina se construiește pe un miez FI de 10,7 MHz, la care se menține același număr de spire, cu priză la 1/3 din spire.

Potențiometrul R_9 se reglează astfel încât forma de undă de la ieșire să fie perfect sinusoidală.

Modul de amplasare a pieselor rezultă din fig. 2.5. Desenul cablajului imprimat văzut de la partea placată (lipituri) este dat tot în fig. 2.5.

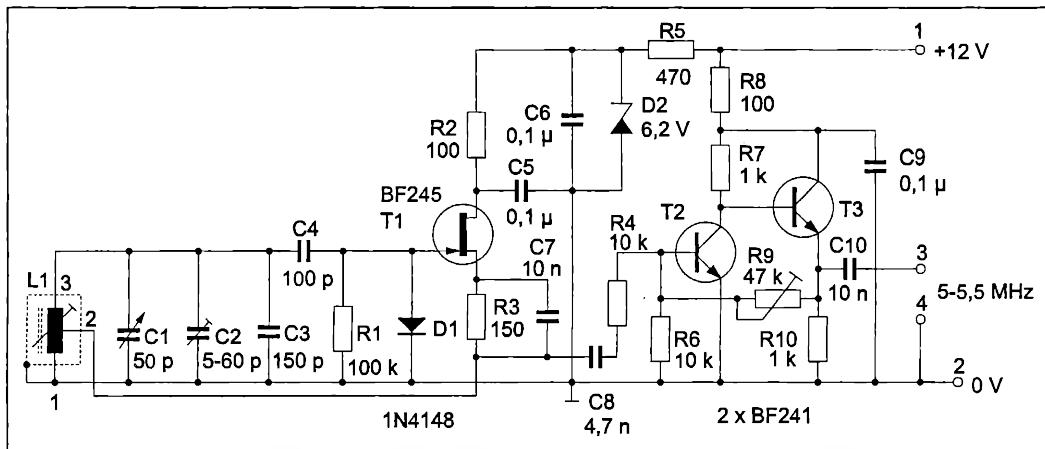


Fig. 2.4

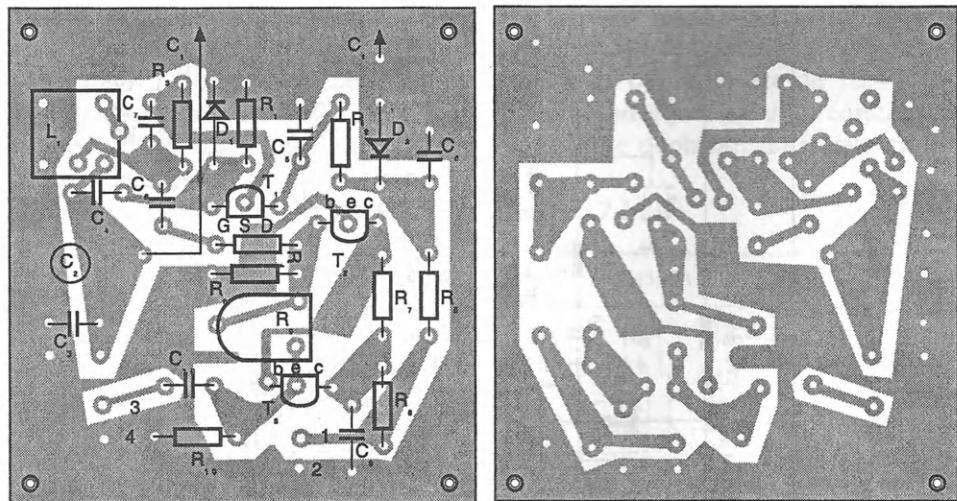


Fig. 2.5

VFX

Schema acestui VFX funcționează astfel: tranzistoarele T_1 și T_2 , conectate în cascadă (în curent continuu), reprezintă un oscilator de tip overtone, care, în circuitul de colector al tranzistorului T_2 , selectează armonica a 9-a a cristalului Q (fig. 2.6).

În cazul de față se obține frecvența de 122 MHz (frecvența cristalului este de 13,555 MHz).

Circuitele oscilante cuplate capacativ între ele, formate din inductanțele L_3 și L_4 , împreună cu capacitățile aferente, sunt acordate pe această frecvență (122 MHz).

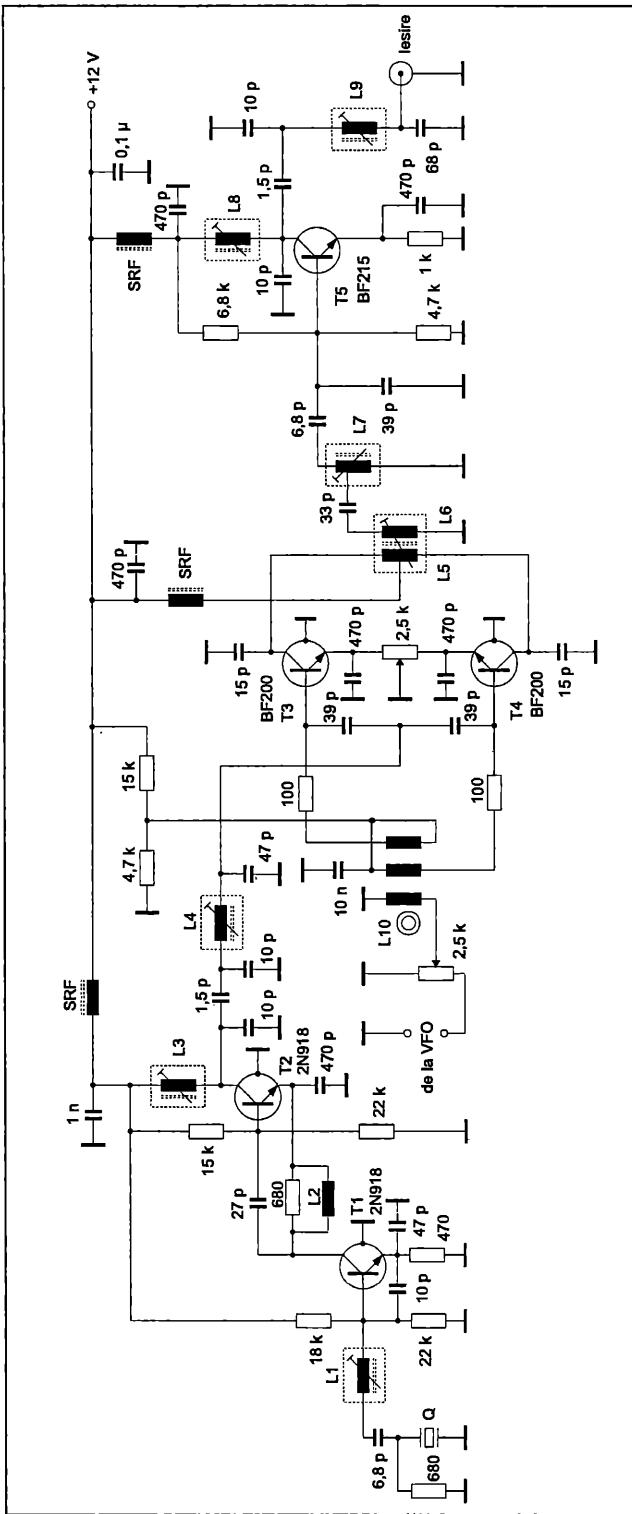


Fig. 2.6

Tranzistoarele T_3 și T_4 îndeplinesc funcția de mixer echilibrat și au în circuitul de colector un circuit LC acordat pe frecvență de 133,3 MHz. În circuitul de bază se aplică simultan semnalul cu frecvență de 122 MHz (asimetric) și semnalul de la VFO (nu este reprezentat în schemă), cu frecvență variabilă în limitele 11,3-12,3 MHz.

Tranzistorul T_5 are rolul de amplificator al semnalelor cuprinse în domeniul de frecvențe 133,3-134,3 MHz.

Toate bobinele (cu excepția lui L_2 și L_{10}) se execută pe carcase cu diametrul exterior de 4 mm și cu miez de ferită cu filet M3. Toate aceste bobine sunt executate din conductor CuEm ϕ 0,4 mm. L_1 are 15 spire, L_3 și L_4 câte 4,5 spire, L_5 – 2 x 2 spire, L_6 – 2 spire, L_7 – 4,5 spire cu priză la spira 2, iar L_8 și L_9 , câte 4 spire.

L_2 conține 8 spire și este bobinată direct pe rezistorul de 680Ω – cu care este conectată în paralel. řourile de radiofrecvență SRF conțin câte 2 spire bobinate pe inele din ferită cu dimensiunile $\phi 1\text{-} \phi 3\text{-} 3$ mm.

Înfășurarea L_{10} este executată pe un tor din ferită cu dimensiunile $\phi 6\text{-} \phi 9\text{-} 2,5$ mm și conține 3 x 10 spire.

Ecranele bobinelor L_1 - L_9 sunt de tipul celor folosite la transformatoarele de frecvență intermedie de 470 kHz.

VCO

Oscillatorul comandat în tensiune din fig. 2.7 este relativ simplu de realizat și are o bună stabilitate de frecvență. Este destinat a echipa aparatura pentru banda de 2 m. Pentru acoperirea ecartului 144-146 MHz este necesar să se opereze două multiplicări de frecvență, x5 și x3, deoarece frecvența proprie de oscilație este de 10,4 MHz, cu posibilitatea de deplasare de 0,133 MHz. Prin cuplări adecvate ale unor condensatoare sau diode varicap convenabil polarizate se pot obține deplasări de frecvență pentru lucrul pe repetoare.

Bobina L_1 este chiar un transformator FI de 10,7 MHz.

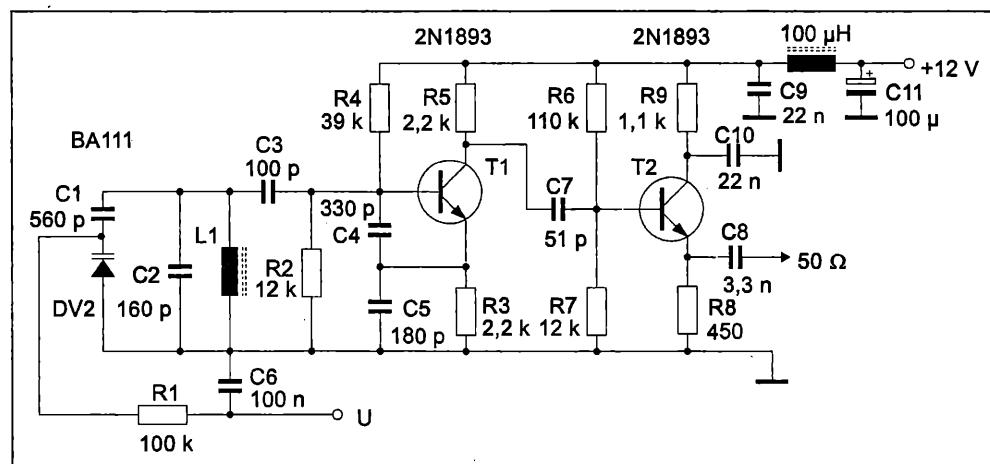


Fig. 2.7

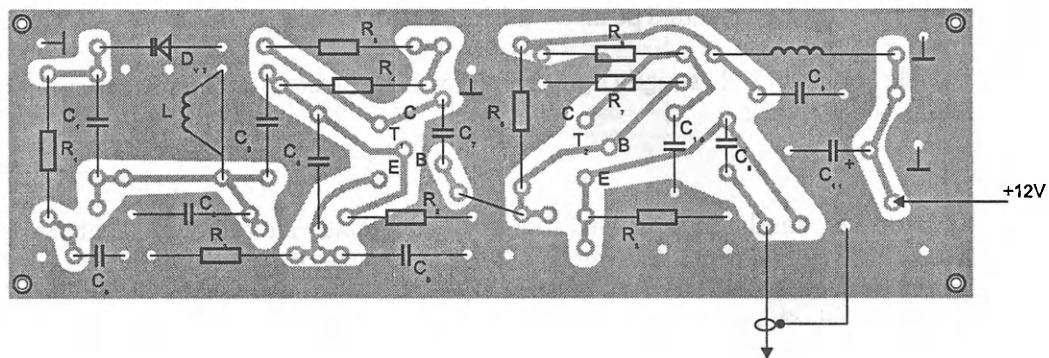
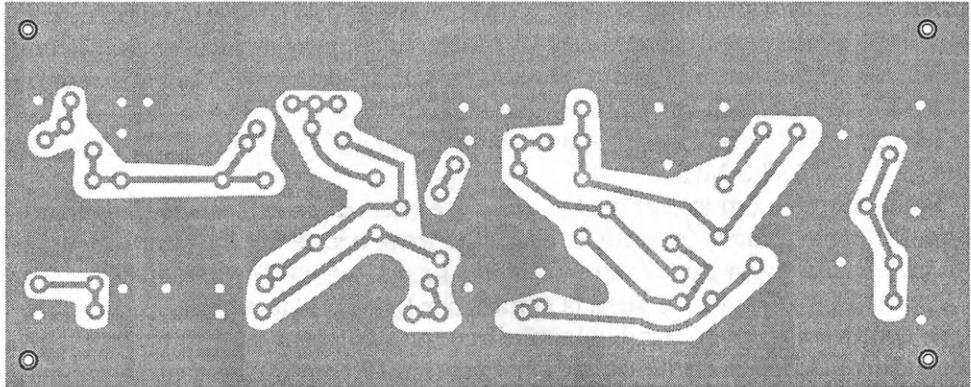


Fig. 2.7a

Sintetizor de frecvențe

Acest sintetizor permite lucrul (emisie și recepție) folosind retranslatorale de radioamatori din banda de 144 MHz, cu ecartul între canale de 25 kHz.

Pentru a putea folosi receptoare cu prima frecvență intermediară de 10,7 MHz și emițătoare care folosesc un modulator de frecvență pe aceeași frecvență (tip RTP), în scopul simplificării montajului (reducerii numărului de circuite integrate) s-a folosit o valoare a frecvenței oscilatorului local mai mare cu 10,7 MHz decât cea a frecvenței de lucru.

Astfel, dacă se lucrează pe canalul $R\phi$, frecvența semnalului recepționat va fi de 145,600 MHz, iar cea a oscilatorului local – de 156,3 MHz (cu 10,7 MHz mai mare).

Acest semnal, cu frecvență de 156,3 MHz, se obține prin multiplicarea cu 12 a frecvenței de 13,025 MHz, care reprezintă frecvența oscilatorului comandat în tensiune (OCT).

Ecartul de frecvență între două canale alăturate de retranslator este de 25 kHz. Pentru a putea folosi circuite integrate de tip CMOS la o tensiune de alimentare de 5 V a fost nevoie de o divizare suplimentară cu 10 a frecvenței OCT, în care scop s-a folosit o jumătate a circuitului integrat 74LS390 (dublu divizor decadic). Astfel, la intrarea programatorului de frecvențe se va aplica un semnal cu frecvența de 1,3025 MHz.

În locul circuitului integrat de tip 74LS390 se poate folosi și unul de tip CMOS rapid – 74HC390. Înlocuirea se face fără nici o modificare în montaj, conexiunile la capsulă fiind identice.

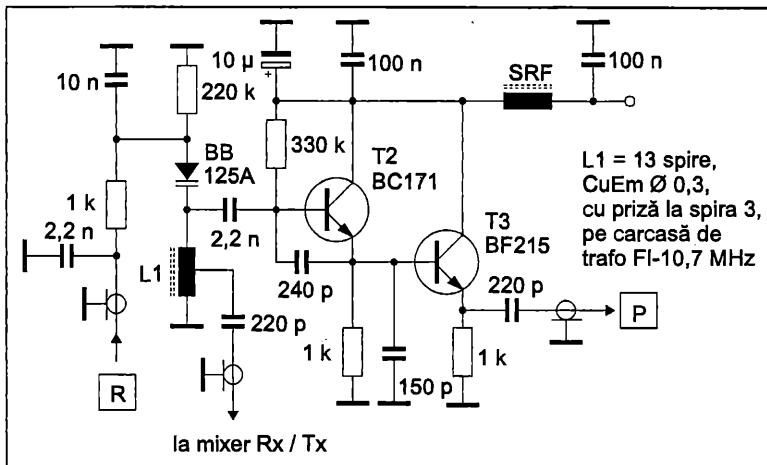


Fig. 2.8

Pentru a putea realiza o selectare „pas cu pas“ a canalelor de retranslator (din canal în canal) este nevoie de o divizare cu $156\,300\text{ kHz} / 25\text{ kHz} = 6\,252$ ori. Acest lucru se obține cu două circuite integrate de tip MMC4520 (CI 2 și CI 3 din fig. 2.9).

Cu ajutorul comutatorului (programatorului) binar-zecimal (de fapt, comutarea se face în cod BCD, iar indicarea este zecimală), se pot selecta 10 frecvențe ale OCT (fig. 2.8), care, multiplicate ulterior cu 12, permit obținerea valorilor: pentru R_0 – 156,300 MHz; pentru R_1 – 156,325 MHz; ... pentru R_9 – 156,525 MHz.

Cum aminteam, acest montaj permite și lucrul „monofrecvență“ cu emițătorul. Mai exact, permite și recepționarea semnalelor cu frecvențe de 145,000 MHz (canalul R_0 de emisie), până la 145,225 MHz (canalul R_9 de emisie). În acest caz avem nevoie (pentru R_0) de o frecvență a oscilatorului local egală cu: $145,000\text{ MHz} + 10,7\text{ MHz} = 155,700\text{ MHz}$.

Frecvența OCT va fi de 12 ori mai mică, adică: $155,7 : 12 = 12,975\text{ MHz}$. Factorul de divizare în această situație va fi: $155\,700\text{ kHz} / 25\text{ kHz} = 6\,228$. Pentru lucrul prin retranslator (decalat cu 600 kHz) era nevoie de o divizare cu 6252. Trecerea de la divizarea cu 6252 la cea cu 6228 se face cu ajutorul comutatorului dublu K din fig. 2.9.

Acționând comutatorul K se asigură lucrul pe aceeași frecvență cu emițătorul pe una din poziții și decalat cu 600 kHz pe cealaltă. Considerăm că această posibilitate este de mare utilitate pentru radioamatori.

Se știe că radioamatorii au obiceiul de a lucra local pe frecvența de 145,225 MHz. Pentru această opțiune se comută atât emițătorul, cât și receptorul pe canalul R_9 , iar comutatorul K se trece în poziția „monofrecvență“. Pentru modul de lucru „monofrecvență“, comutatorul binar-zecimal asigură tot un ecart de 25 kHz între canale.

Oscillatorul pilotat cu un cristal cu frecvența de 1 MHz, de la care, printr-o divizare corespunzătoare, se obține frecvența etalon de 208,333 Hz, folosită în comparatorul de fază cu buclă PLL, este prezentat în fig. 2.10.

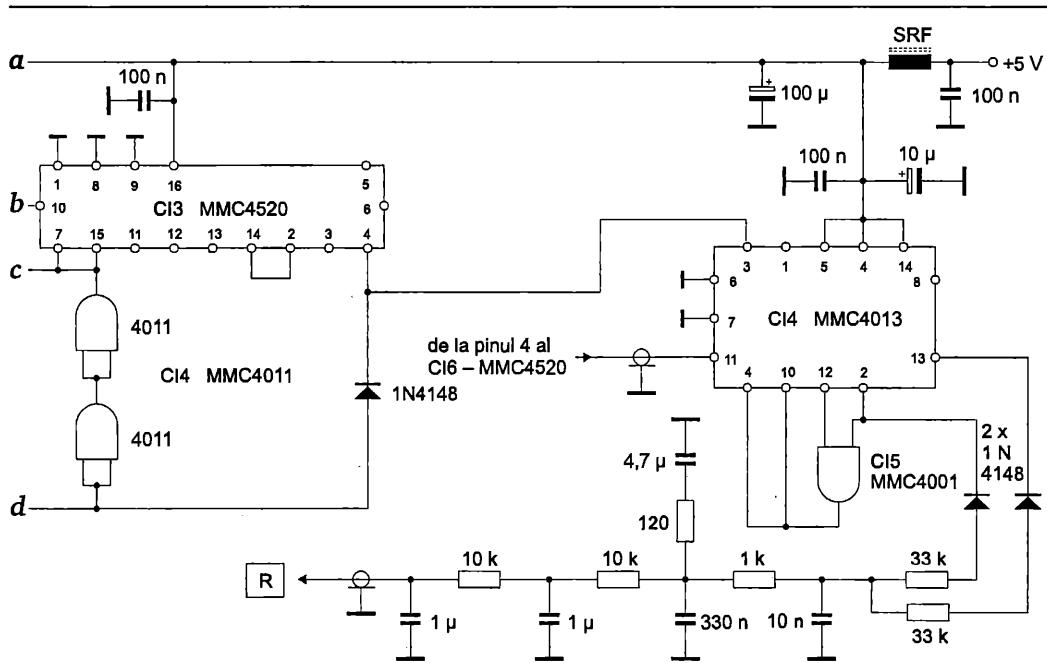
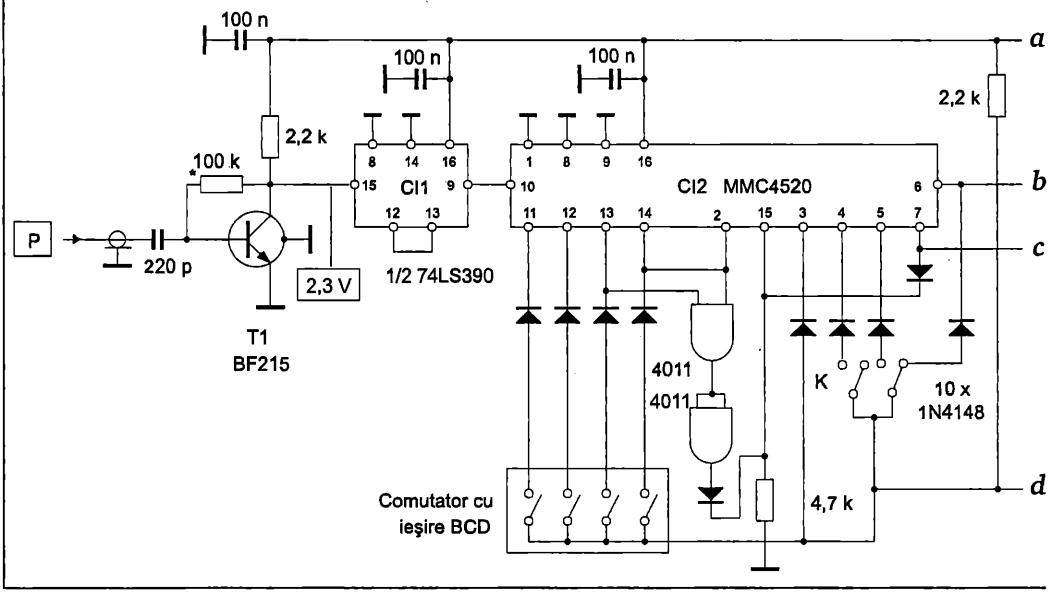


Fig. 2.9

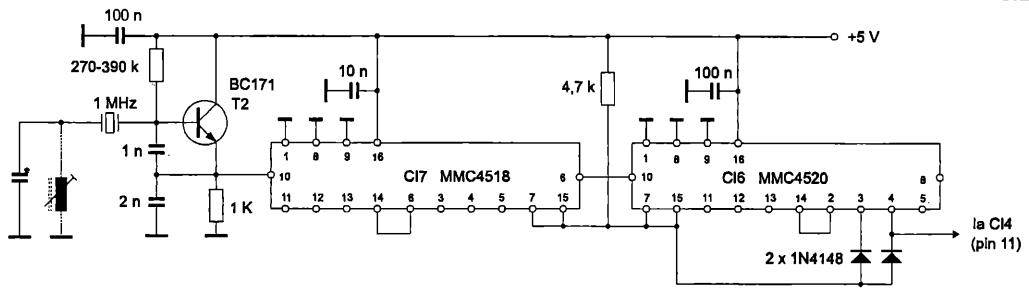


Fig. 2.10

Generator DSB

Comunicațiile cu bandă laterală unică pot folosi acest generator DSB (fig. 2.11), după care se suprimă cu un filtru una din benzile laterale.

Se foloseste un circuit integrat TCA440 sau echivalentele sale A244D sau K174XA2.

Microfonul folosit este de tip dinamic, cu impedanță de $600\ \Omega$, iar nivelul semnalului de la oscilatorul de 9 MHz (cel mai probabil a fi utilizat) nu trebuie să depășească 100 mV. Cablajul și dispunerea componentelor în fig. 2.11, scara 2/1.

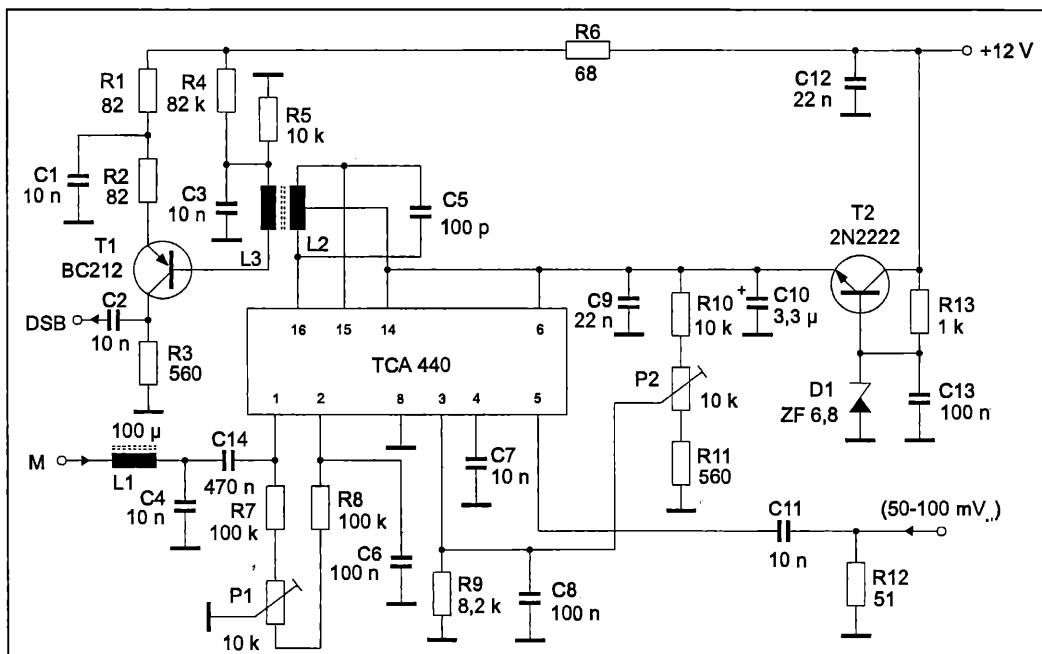


Fig. 2.11

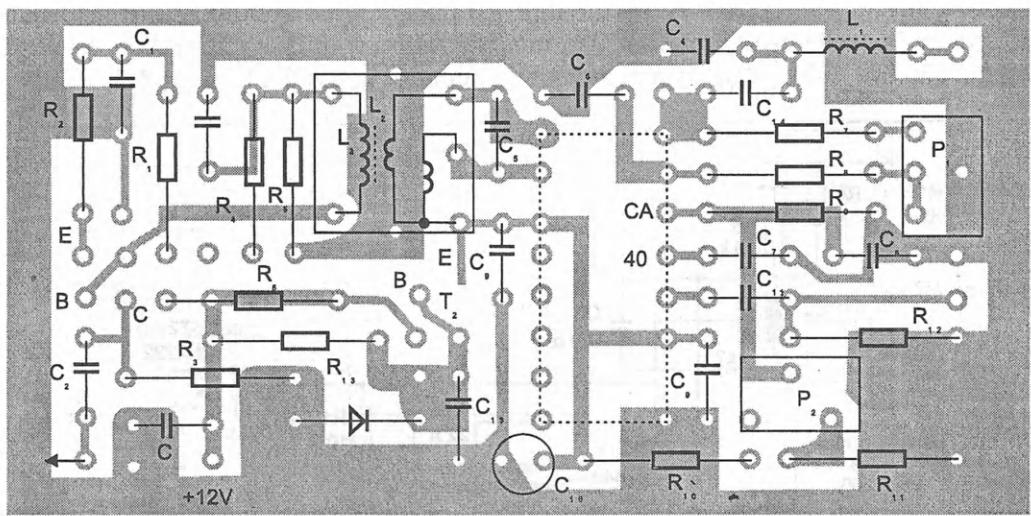
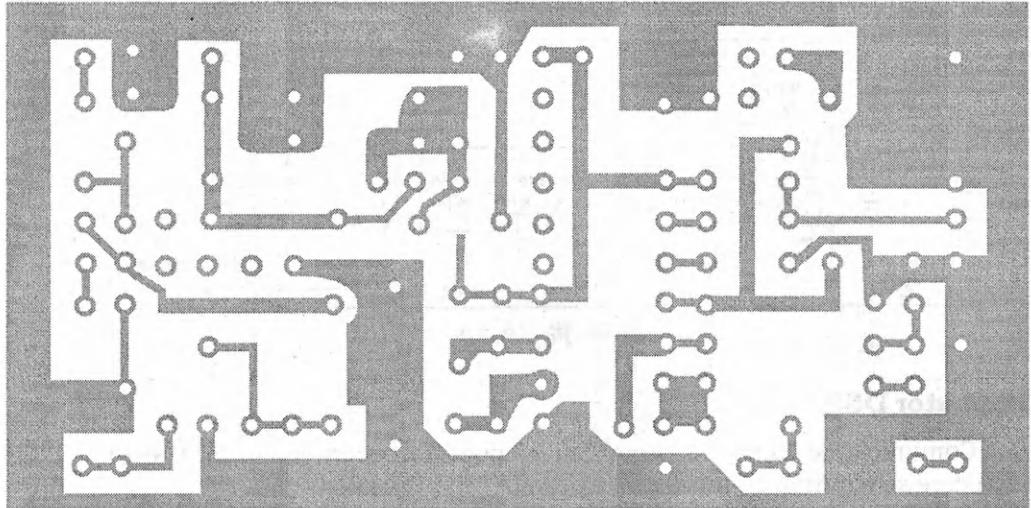


Fig. 2.11a

Generator programabil de semnale Morse

Pentru transmiterea indicativului propriu și al QTH-locatorului am realizat acest montaj, care poate fi folosit și pentru radiobalizele de radioamatori, și este, evident, util și în alte scopuri (fig. 2.12).

Aparatul conține un generator de tact realizat cu CI CDB413, a cărui frecvență poate fi reglată cu ajutorul potențiometrului semireglabil de $2,5\text{ k}\Omega$.

De la ieșirea CI CDB413 (pin 6), semnalul este aplicat unui divizor binar (:16) de tip CDB493. Ieșirile A, B, C, D ale acestui divizor sunt conduse la un multiplexor-demultiplexor cu 16 canale, de tip MMC4067.

Ieșirea D a C 493 este aplicată unui divizor decadic de tip CDB490, ale cărui ieșiri A, B, C, D se transmit decodificatorului BCD-zecimal de tip CDB442.

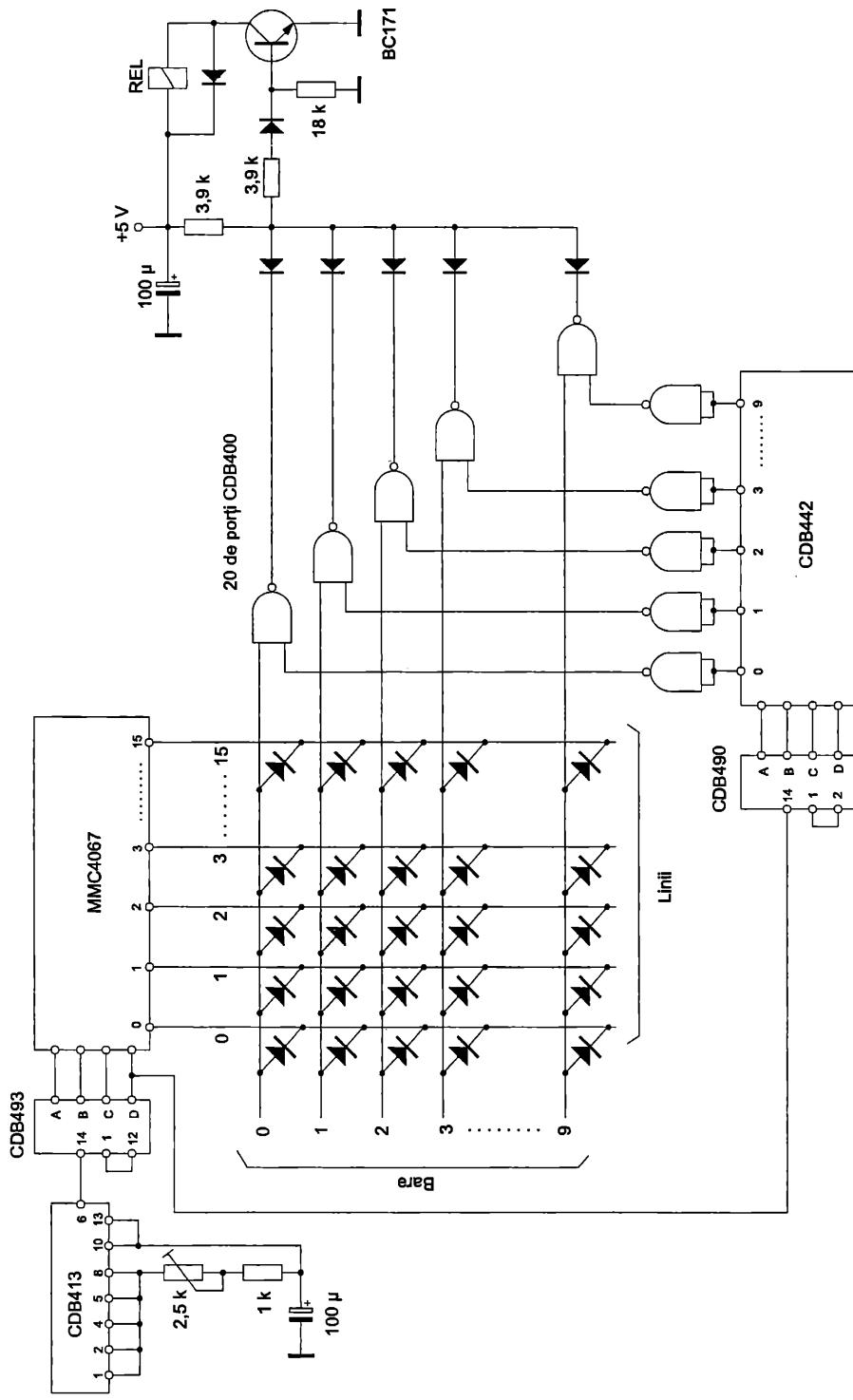


Fig. 2.12

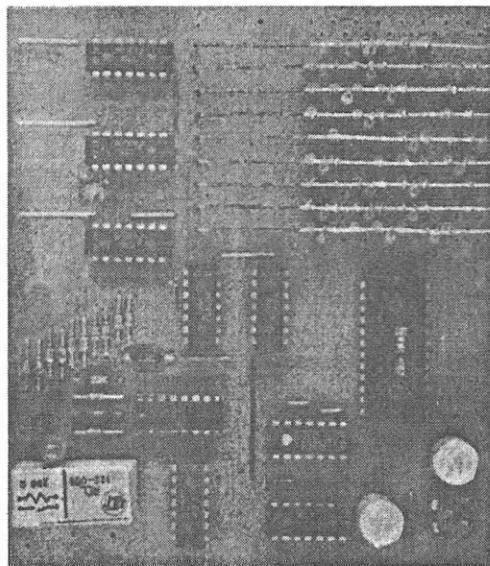
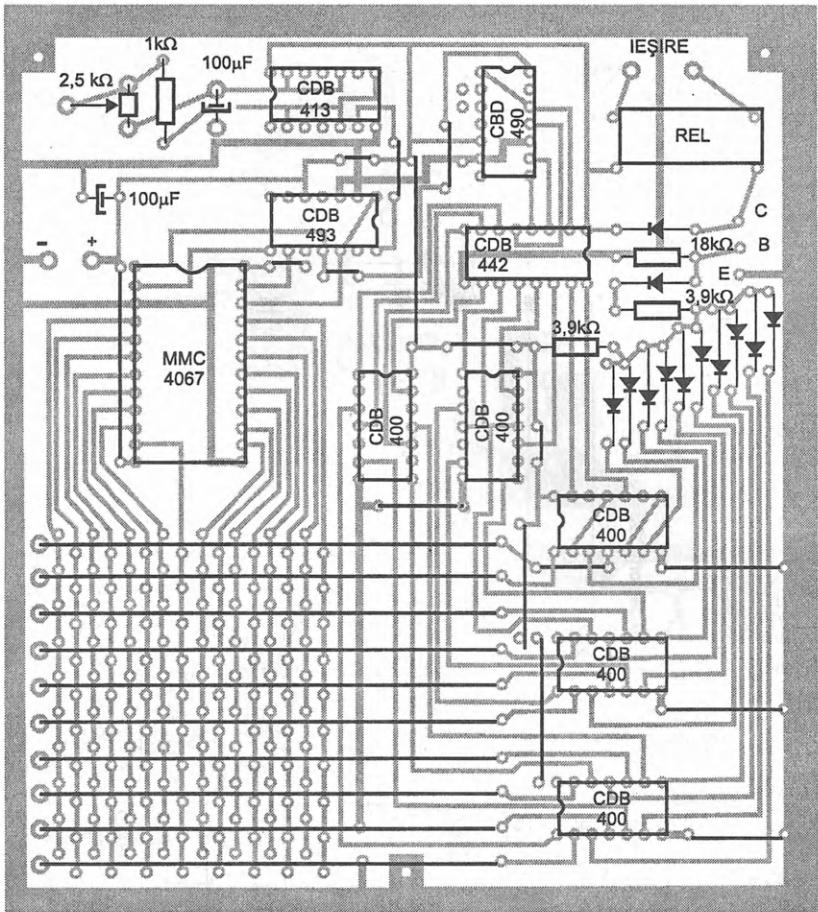


Fig. 2.12a

Ieșirile 0-15 ale CI MMC4067 formează coloanele matricei, iar ieșirile 0-9 ale CI CDB442 formează liniile acesteia.

Montajul funcționează astfel: la ieșirile 0-13 ale CI MMC4067 vom avea, pe rând, impulsuri negative, în ritmul dorit de noi, fixat prin ajustarea corespunzătoare a potențiometrului semireglabil de $2,5\text{ k}\Omega$.

Aceste semnale se regăsesc pe liniile matricei.

Intersecțiile liniilor și coloanelor formează un câmp de noduri la care se va conecta matricea de diode, conform schemei.

Cum se realizează formarea semnalelor Morse? Să presupunem că dorim să realizăm semnalul YO. Litera Y este formată, după cum se știe, din linie, punct, linie, linie, iar litera O constă din trei linii. Prima linie a literei Y trebuie să conțină 3 tempi (trei impulsuri de tact); pentru aceasta vom conecta 3 diode între coloana 0 și liniile 0, 1 și 2. Nodul dintre coloana 0 și linia 3 va rămâne liber, deoarece urmează o pauză (de durata unui punct) între prima linie a literei Y și punctul următor. Mai departe, pentru a realiza complet semnalul literei Y, vom mai conecta diode între bara 0 și liniile 4, 6, 7, 8, 10, 11 și 12, după care urmează o pauză cu durată a 3 puncte, care reprezintă spațiul dintre literele Y și O.

Deci un tact este egal cu un punct, iar durata unei linii este egală cu durata a trei puncte.

În cazul realizării unui astfel de automat pentru radiobalize de radioamatori, se recomandă mărirea pauzelor dintre litere până la durata a 4 puncte, pentru ca semnalele să fie mai inteligibile.

Cele 10 coloane vor fi conectate la câte o intrare a porților de tip CDB400; la celelalte intrări se aplică cele 10 ieșiri de la CI 442 (inversate logic cu alte 10 porți CDB400), unde se realizează coincidența semnalelor. Semnalele de la cele 10 ieșiri ale porților de coincidență, conectate în serie cu 10 diode, sunt aplicate pe baza unui tranzistor de tip BC171, care are conectat în circuitul de colector un microreleu de 5 V.

Barele sunt construite din conductor de Cu $\phi 1$, montate ca în figură, la circa 12 mm de suprafața plăcii suport. La acestea se vor conecta, prin lipire, anozii diodelor.

Pentru a simplifica simțitor realizarea cablajului imprimat (care este executat pe o singură față a plăcii-suport), circuitul integrat CDB442 va fi montat fie pe partea placată cu cupru (pe partea opusă celorlalte piese), fie i se vor îndoi terminalele astfel încât să se implanteze cu față în jos.

Aparatul se alimentează de la o sursă stabilizată de 5 V.

Releul are un contact normal deschis; acesta se va folosi pentru manipularea emițătorului. Viteza de transmisie poate fi reglată între limitele a 30-150 de semne/minut.

Capitolul III RECEPTOARE

Receptor pentru 160 m

Receptorul din fig. 3.1 este o superheterodină ce poate recepta emisiuni CW-SSB.

Elementul de bază este un circuit integrat β A3054, care, utilizat aşa cum reiese din schemă, împreună cu filtrul de 500 kHz, facilitează realizarea acestui receptor.

Experimentarea și aducerea la performanțe a acestui receptor au fost făcute de YO3EM.

Din schema electrică reiese exact modul de construcție a acestui receptor.

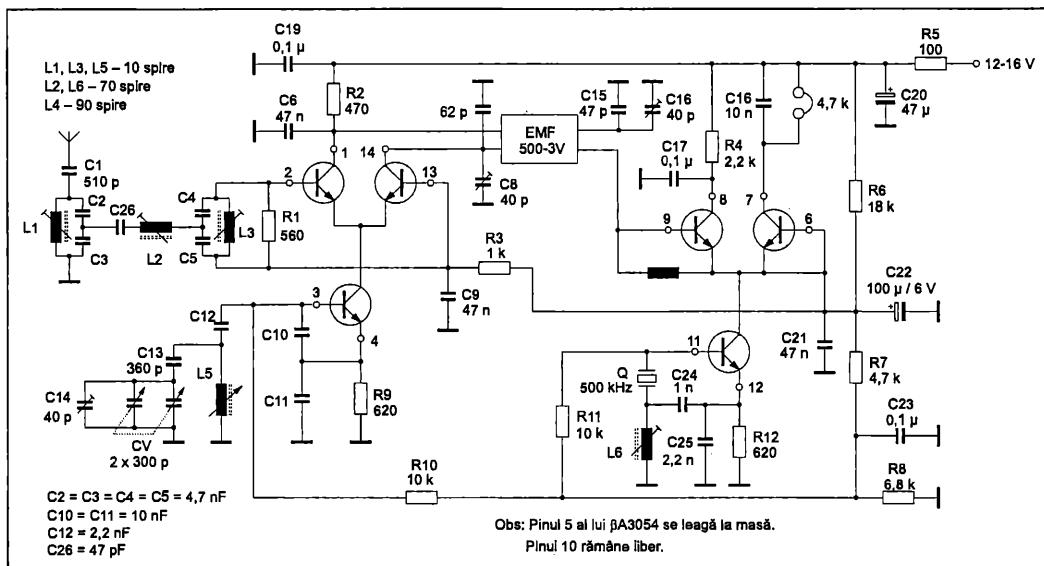


Fig. 3.1

Receptor CB

Receptorul (fig. 3.2) este destinat unui canal fix, modulat în frecvență, din gama rezervată emisiunilor CB. Acest canal se determină prin valoarea frecvenței cuațului Q1, care trebuie să aibă frecvență proprie cu 10,7 MHz mai mare decât frecvența ce urmează a fi recepționată.

Circuitele de intrare se acordează pe 27 MHz, cuplajul între ele fiind linia comună de masă și o capacitate de 1 pF. Bobina L_3 este acordată pe 10,7 MHz (L_5 și L_3 sunt identice).

Bobinele L_1 , L_2 , L_4 au câte 15 spire din CuEm ϕ 0,3 mm. Bobina L_4 are priză la spira 10. Bobinele L_3 și L_5 sunt construite din transformator F1 de 10,7 MHz.

Bobina din discriminator are 20 de spire din CuEm ϕ 0,1 mm cu priză la spira 8.

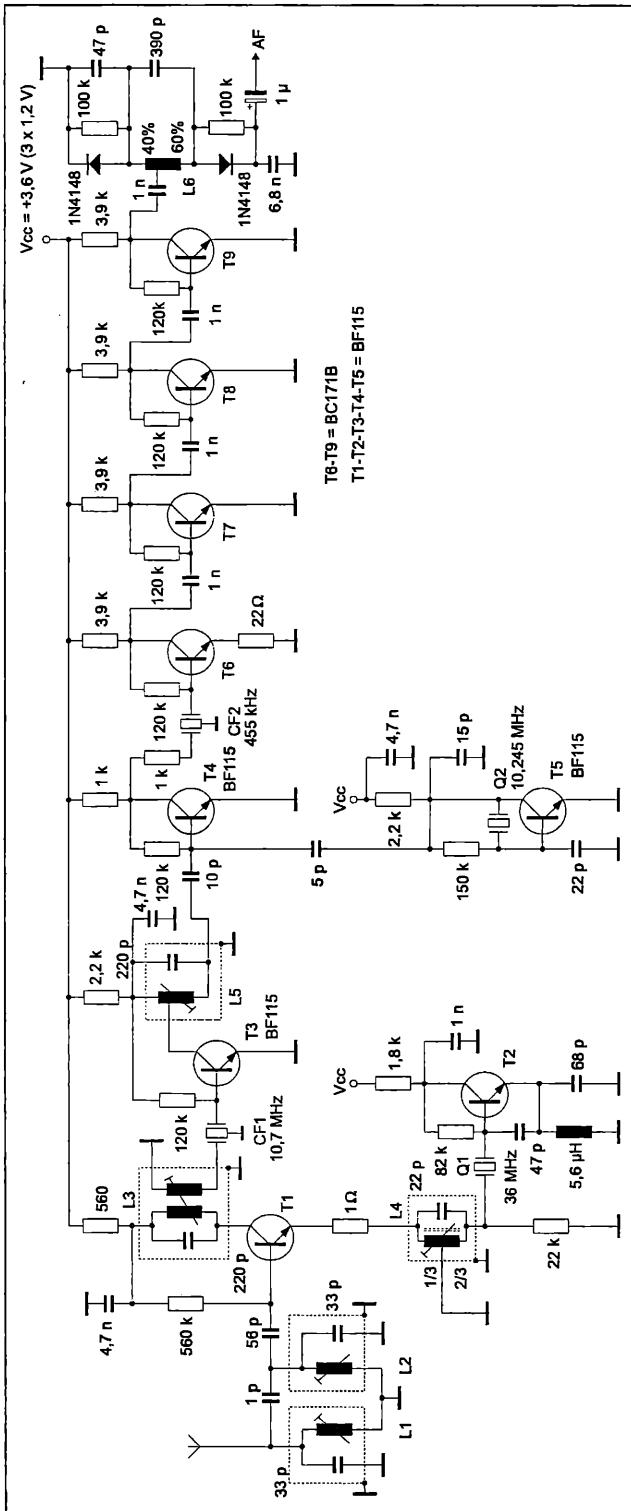


Fig. 3.2

Receptor CB superreactie

Etajul RF este construit cu BF198, BF214 sau chiar cu BC171 (fig. 3.3). Bobina L_1 este construită pe o carcăsă cu miez de US pe care se bobinează 8 spire. Bobina din emitor are 60 de spire ϕ 0,15 mm CuEm, bobinată pe o rezistență de 100 k Ω / 0,5 W.

Din miezul bobinei L_1 se face acordul la mijlocul benzii CB.

Celelalte tranzistoare sunt de tip BC170 – BC107.

Alimentarea se face cu 9-12 V.

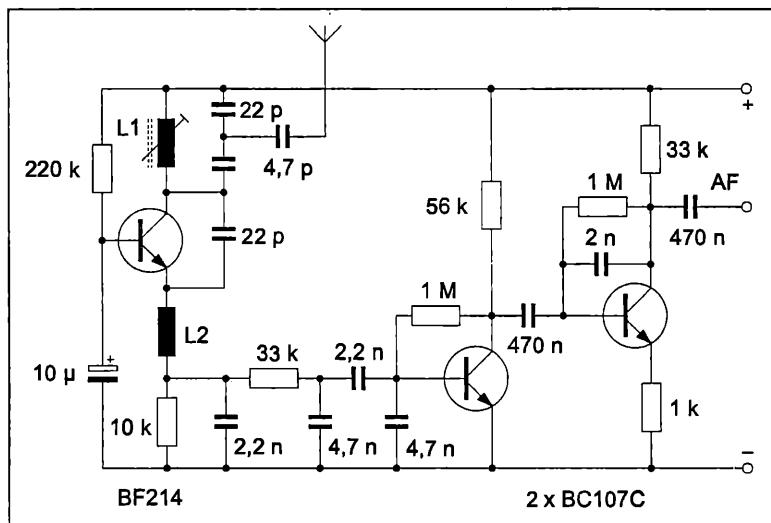


Fig. 3.3

Receptor pe 432 MHz

Receptorul (fig. 3.4) este o superheterodină cu triplă schimbare de frecvență. Semnalul captat de antenă este amplificat de două tranzistoare de tip BFX89. Se pot folosi și tranzistoare BF181-183. Ca mixer a fost folosit tranzistorul BFY90.

Primul oscilator este pilotat cu un cristal având frecvență proprie de rezonanță de 15,2 MHz. Oscilatorul este conectat în montaj overtone și selectează în circuitul de colector armonica a cincea a cristalului (76 MHz). În continuare sunt folosite două etaje dubloare de frecvență pentru a obține semnalul necesar, de 304 MHz.

Pe emitorul primului mixer se aplică semnalele din antenă (432-434 MHz), precum și semnalul cu frecvență de 304 MHz. În circuitul de colector este conectat un filtru de bandă acordat pe 128-130 MHz. Semnalul cu această frecvență se aplică pe poarta 1 a tranzistorului 40673 (care este cel de-al doilea mixer). Pe poarta 2 se aplică semnalul cu frecvență reglabilă (VFO) cuprinsă în limitele 128,5-130,5 MHz. Acordul se face cu un condensator variabil cu secțiuni pentru unde ultrascurte.

În drena celui de-al doilea mixer este conectat un filtru de tip LC, format din trei circuite acordate pe frecvență de 6,5 MHz. Semnalul obținut aici este aplicat pe baza celui de-al treilea mixer (BF 215), de tip autooscillator.

Urmează două etaje amplificatoare ale semnalului celei de-a treia frecvențe intermedii, de 470 kHz.

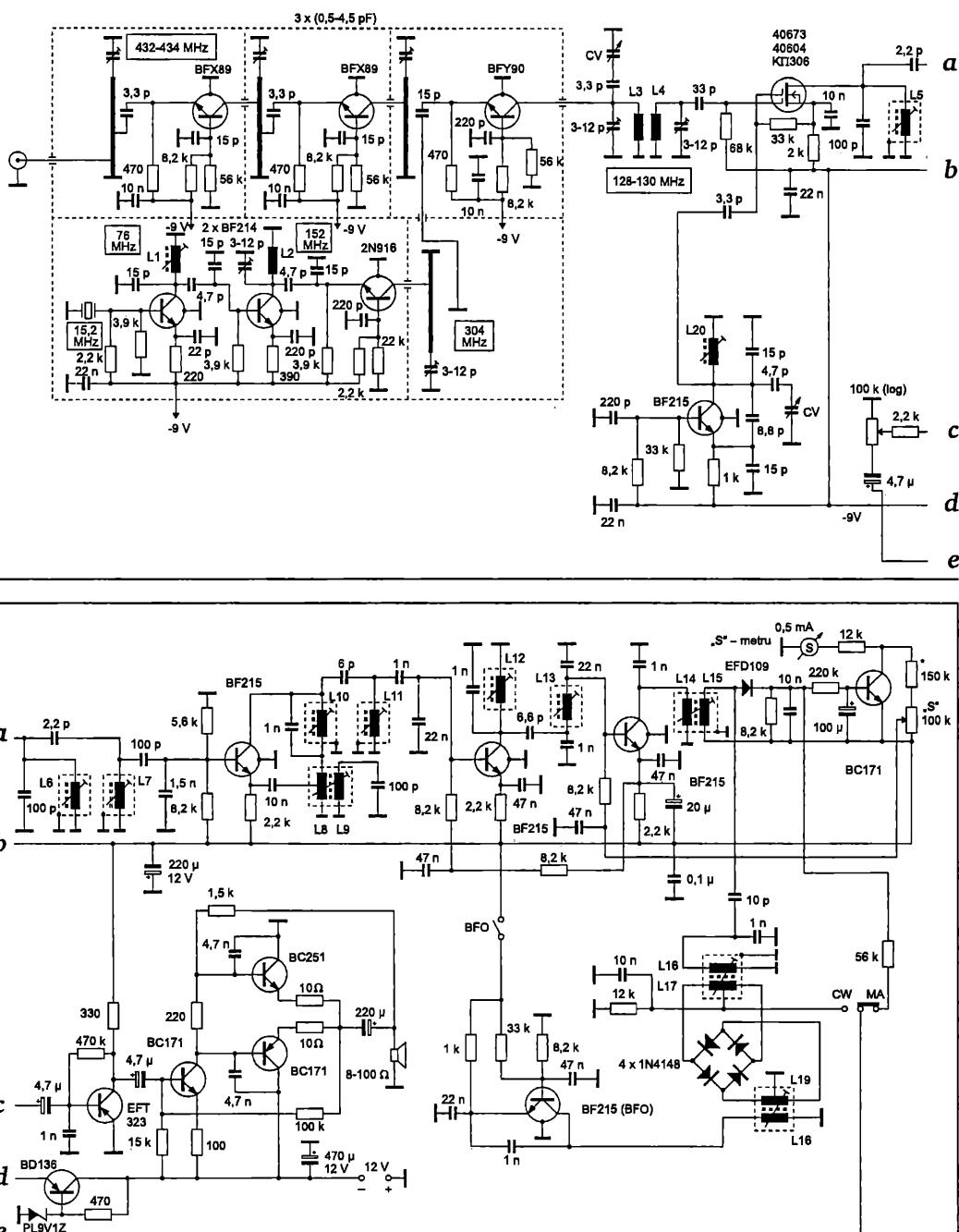


Fig. 3.4

Pentru recepționarea semnalelor telegrafice a fost folosit un demodulator inelar cu patru diode 1N4148, identice. La acest mixer inelar se aplică semnalul FI de 470 kHz, precum și semnalul de la generatorul de semnale de bătăi (BFO), realizat cu un tranzistor BF215. Semnalul-bătaie obținut, de joasă frecvență, este aplicat la intrarea amplificatorului de joasă frecvență prin intermediul comutatorului MA-CW. Oscillatorul BFO funcționează numai în poziția CW a comutatorului.

Liniile (inductanțele) folosite pentru frecvența de 432 MHz, precum și cea folosită la frecvența de 304 MHz, sunt realizate din conductor de cupru argintat, cu diametrul de 1,5 mm și lungimea de 45 mm.

Compartimentele separatoare dintre etajele de UIF sunt realizate din sticlotextolit dublu placat, cu grosimea de 1,5 mm. Dimensiunile celor patru compartimente sunt de 22 x 55 mm, iar înălțimea pereților este de 25 mm. Incinta destinată oscillatorului pilotat cu cristal și primului dublor are dimensiunea dublă față de cele menționate anterior.

Tot receptorul se realizează pe o singură placă. Datele înfășurărilor sunt prezentate în tabel.

Bobină	Nr. spire	Conductor ϕ (mm)	Diametru bobină (mm)	Pas	Carcasă
L ₁	5	CuEm 0,5	5	–	De la blocul UUS
L ₂	4	CuEm 0,85	6	1	–
L ₃ , L ₄	6	CuEm 0,85	6	1	–
L ₅ , L ₆ , L ₇	14	CuEm 0,15	–	–	Trafo FI
L ₈	1 + 3	CuEm 0,5	–	–	Trafo FI
L ₉	13	CuEm 0,5	–	–	Trafo FI
L ₁₀ -L ₁₄ , L ₁₆ , L ₁₈	70	CuEm 0,1	–	–	Trafo FI
L ₁₅	50	CuEm 0,1	–	–	Trafo FI
L ₁₇ , L ₁₉	2 x 15	CuEm 0,1	–	–	Trafo FI
L ₂₀	2,5	CuEm 0,5	5	1	De la blocul UUS

Receptor CW-SSB pe 10 m

Receptorul prezentat în fig. 3.5 permite ascultarea în bune condiții a emisiunilor de telegrafie (CW), de telefonie cu modulație în amplitudine (MA) și a celor cu o singură bandă laterală (BLU).

Performanțele principale ale receptorului prezentat sunt următoarele:

- sensibilitatea: mai bună de 1 μ V;
- selectivitatea (la 6 dB): 3,5 kHz;
- prima frecvență intermediară: 2,7 MHz;
- a doua frecvență intermediară: 230 kHz;
- banda recepționată: 28-30 MHz.

Blocul de frecvență intermediară este realizat pe o placă cu circuit imprimat. Ca transformatoare de frecvență intermediară sunt folosite cele de la receptorul „Mamaia”,


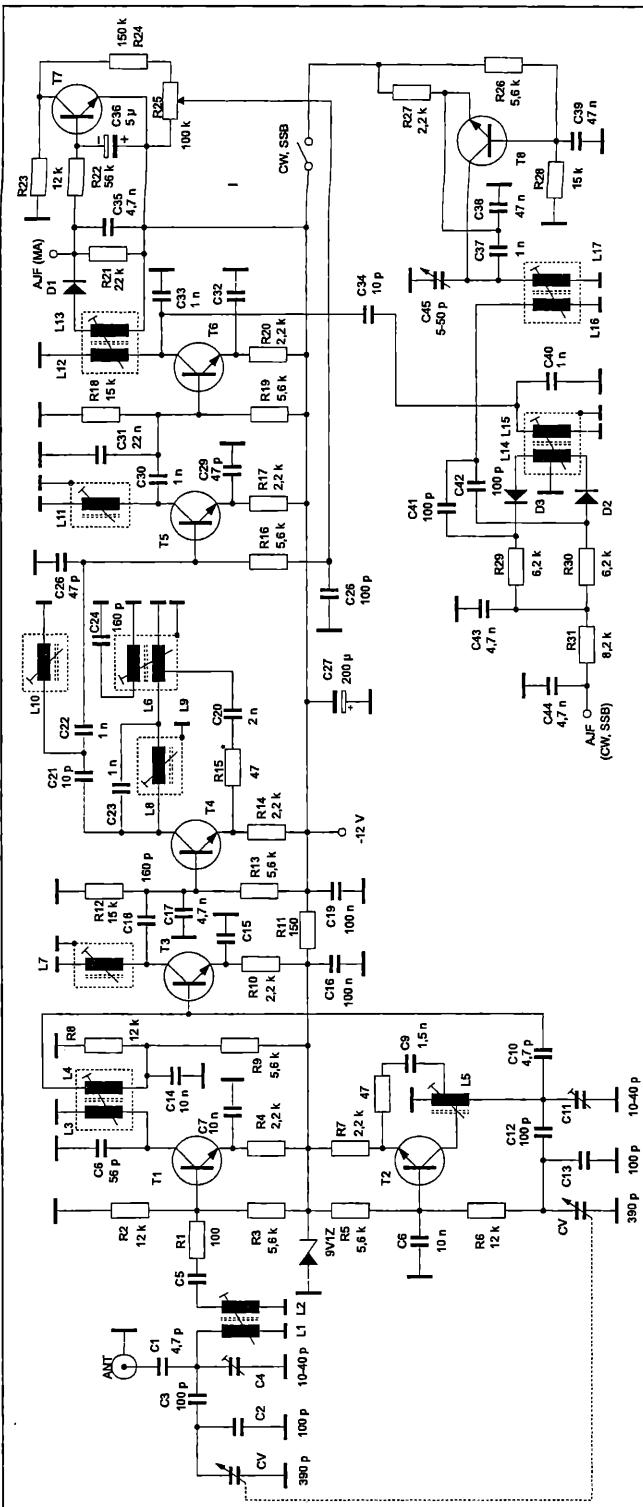


Fig. 3.5

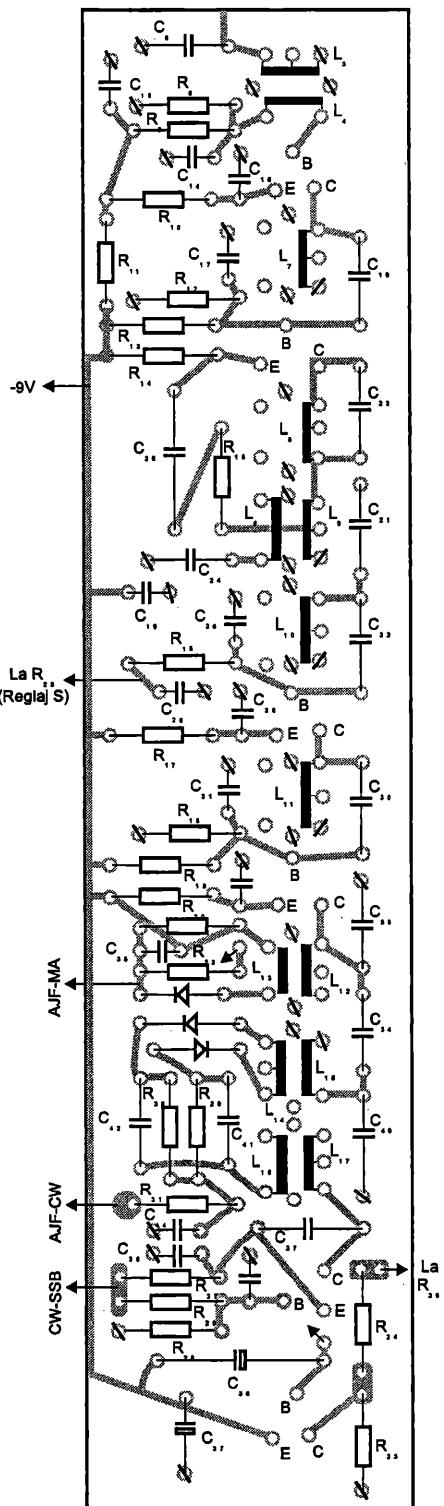

Cablaj fig. 3.5

la care au fost schimilate capacitatele de acord. Toate condensatoarele de trecere și de decuplare sunt ceramice, de tip plachetă.

Tranzistorul T_1 îndeplinește rolul de amplificator de înaltă frecvență pe 28-30 MHz. Tranzistorul T_2 are rolul de mixer, iar T_3 de oscilator local pe frecvență de 30,7-32,7 MHz. Înfășurările L_1 și L_5 sunt executate pe carcase standard din material plastic (cum sunt cele folosite în receptoarele „Atlantic“, „Pacific“ sau „Maestro“, în circuitele de unde scurte).

Datele bobinelor sunt prezentate în tabelul care urmează; L_3 , L_7 , și L_9 sunt realizate pe carcase de tipul celor folosite în receptorul „Mamaia“, în lanțul de 10,7 MHz (cod 2337). Aceste bobine au fost transformate conform tabelului cu datele înfășurărilor, prin îndepărțarea bobinelor originale și a condensatoarelor de acord. Circuitul L_3C_6 este acordat în mijlocul benzii, pe frecvență de 29 MHz, iar circuitul $L_7C_{16}C_{17}$ – pe frecvență de 2,7 MHz.

Circuitul $L_6 C_{24}$ rezonează pe frecvență de 2,93 MHz. Cea de-a doua etajă de amplificare, dintre care primul este comandat cu semnal de RAA. Cele patru transformatoare de frecvență intermediară, L_8 , L_{10} , L_{11} , L_{12} , L_{14} și L_{16} , sunt realizate pe carcase de frecvență intermediară de la receptorul „Mamaia“, de 470 kHz (cod 2137), de la care au fost îndepărtate condensatoarele originale de acord. La bobinele L_8 , L_{10} și L_{11} nu s-a făcut nici o modificare (cu excepția excluderii condensatoarelor originale). La ultimul etaj amplificator de FI (circuitul L_{12}), peste înfășurarea originală se mai adaugă 100 de spire (înfășurarea pentru detecție MA). La circuitul oscilatorului local de bătăi (BFO), adică la înfășurarea L_{17} , se mai adaugă una secundară (L_{16}), formată din 30 de spire.

La circuitul detector de raport (L_{15}) se adaugă înfășurarea L_{14} , formată din 2 x 50 de spire.

Noile condensatoare de acord sunt de 1 nF (cele originale fiind îndepărtate), ceea ce face ca înfășurările originale, împreună cu noile condensatoare, să rezoneze pe frecvență de 230 kHz.

Receptorul este prevăzut cu reglaj automat al amplificării, precum și cu reglaj manual. Amplificatorul de RAA este realizat cu tranzistorul T_7 .

Tranzistoarele T_1-T_6 sunt de tipul BF214, BF215, BF167, BF173, iar T_7 și T_8 – de tipul BC107-109.

Desenul cablajului imprimat este prezentat în figură. Pe placă nu sunt prevăzute circuitele amplificatorului de radiofrecvență și ale oscilatorului local (T_1 și T_2), care se realizează în cablaj clasic, în apropierea condensatorului variabil de 2 x 390 pF.

Punctele menționate cu asterisc pe desenul cablajului imprimat reprezintă puncte de masă și se unesc între ele cu circuite cât mai groase posibil.

Datele înfășurărilor

Nr. bobină	Nr. spire	ϕ Conductor (mm)	Carcasă	Observații
L_1	15	0,31	ϕ 6	Spiră lungă
L_2	2	0,31		Peste L_1
L_3	3	0,1	cod 2337	–

Nr. bobină	Nr. spire	ϕ Conductor (mm)	Carcasă	Observații
L ₄	1	0,1	cod 2337	Peste L ₃
L ₅	14	0,31	ϕ 6	Priză la spira 1 (E) și spira 7 (G)
L ₇	33	0,1	cod 2337	—
L ₉	1 + 3	0,1	cod 2337	Capătul cu o spiră – la masă
L ₆	30	0,1	cod 2337	Peste L ₉
L ₈ , L ₁₀ , L ₁₁ , L ₁₂ , L ₁₅ , L ₁₇	—	—	cod 2137	Bobina originală
L ₁₃	100	0,08	cod 2137	Peste L ₁₂
L ₁₆	30	0,08	cod 2137	Peste L ₁₇
L ₁₄	2 x 50	0,08	cod 2137	Peste L ₁₅

Receptor cu intrare cascădă

Receptorul din fig. 3.6 are la intrare un amplificator de radiofrecvență în montaj cascădă, realizat cu tranzistoarele T₁ și T₂. Această schemă permite obținerea unei amplificări mari, fără a fi necesară o neutroдинare (ca în cazul folosirii unui montaj cu un singur tranzistor amplificator). Filtrul de la intrare, format din bobinele L₁ și L₂, cuplate slab inductiv, are o bandă de trecere de circa 2,5 MHz, în afara acestei benzi atenuarea fiind mare, ceea ce face ca valoarea semnalului imagine să fie mult redusă. De asemenea, datorită atenuării semnalelor din afara benzii utile, se reduce mult fenomenul de intermodulație dintre semnalul util și un eventual semnal (foarte puternic) plasat în afara benzii utile.

Semnalul captat de antenă și amplificat care apare la bornele bobinei L₃ este cules de pe o priză intermediară și aplicat pe baza primului tranzistor mixer, T₄. Pe emitorul aceluiasi tranzistor este aplicat semnalul oscilatorului local.

În circuitul de colector al primului mixer se află un filtru de bandă acordat pe frecvență de 10,7 MHz, format din circuitele L₆ și L₇. De pe înfășurarea secundară a lui L₇, semnalul primei frecvențe intermediare este aplicat pe baza celui de-al doilea mixer (T₆). Tot pe baza acestuia se aplică, printr-o capacitate de 4,7 pF, semnalul celui de-al doilea oscilator local (T₅), a cărui frecvență este stabilizată cu ajutorul cristalului Q.

La ieșirea celui de-al doilea mixer (T₆) se află conectat un filtru (L₈) acordat pe frecvență de 455 kHz – cea de-a doua frecvență intermediară. În continuare sunt două etaje amplificatoare ale celei de-a doua frecvențe intermediare, realizate cu tranzistoarele T₇ și T₈. Ultimul filtru de frecvență intermediară are ca sarcină, în circuitul secundar (L₁₁), dioda detectoare D₃ și rezistența de sarcină de 22 kΩ.

Receptorul are un circuit de reglaj automat amplificat al sensibilității (RAS), realizat cu tranzistorul T₉. În serie cu rezistența de sarcină de 12 kΩ din circuitul colectorului lui T₉ se află conectat instrumentul „S“, a cărui indicație este dependentă de mărimea semnalului recepționat.

Sensibilitatea receptorului se poate regla și manual, cu ajutorul potențiometrului de $100\text{ k}\Omega$ (marcat cu „S“). Deoarece și amplificatorul de antenă (T_1 și T_2) este comandat cu semnal RAS, se reduce substanțial fenomenul de intermodulație în primul mixer în cazul apariției unui semnal foarte puternic (de exemplu, cel al emițătorului propriu). În acest fel se poate controla în receptor chiar emisiunea proprie.

Pentru recepționarea emisiunilor de telegrafie (CW) și a celor numai cu o bandă laterală (SSB), se folosesc un detector de produs (D_4 și D_5), filtrul de frecvență intermediară L_{12} - L_{13} și oscilatorul local de bătăi (BFO), compus din tranzistorul T_{10} și filtrele L_{14} - L_{15} .

Amplificatorul de audiofrecvență este realizat după o schemă clasică, de aceea nu necesită o descriere separată.

Recomandări

Pentru a se asigura o bandă de trecere de ordinul a 3 MHz pentru filtrul de la intrare, distanța dintre exteroarele bobinelor L_1 și L_2 trebuie să fie de $1,5\text{ mm}$.

În figură este prezentat desenul cablajului imprimat. Distanțele dintre orificii au fost astfel alese încât să poată fi folosite componente radio cele mai des întâlnite: rezistențe de $0,5\text{ W}$, condensatoare de decuplare ceramice tip plachetă, transformatoare de FI folosite la receptoarele „Albatros“, „Select“ (varianta tranzistorizată) sau „Maestro“ (cele de 470 kHz).

Condensatoarele de 1000 pF de la filtrele de frecvență intermediară (de 455 kHz) sunt cu stiroflex.

În figura 3.6, circuitele desenate cu linie groasă nu sunt prevăzute pe placa cu cablaj imprimat; acestea vor fi executate cu componente și conexiuni exteroare separate.

În cazul în care nu dispunem de instrumentul „S“, în locul prevăzut pentru conectarea acestuia se va monta o punte conductoare.

Pentru trecerea din poziția „MA“ în poziția „CW + SSB“ se poate folosi un comutator de la receptorul S-631 T (comutatorul de game).

Pe desenul cablajului imprimat, circuitele trasate punctat reprezintă legături între diferite porțiuni din circuit situate la distanță și vor fi executate cu conductor izolat. În mod similar se vor conecta între ele și punctele marcate cu săgeți ($\rightarrow \leftarrow$).

Realizarea cablajului imprimat

Se decupează desenul cablajului imprimat și se aplică pe o placă din pertinax sau sticlotextolit placat cu folie din cupru, cu dimensiunile de $230 \times 80\text{ mm}$. Desenul se suprapune pe suprafața metalizată. Cu ajutorul unui obiect metalic ascuțit se marchează, prin începare, toate punctele de pe cablajul imprimat. În aceste locuri vor fi practicate găuri cu diametrul de $1\text{-}1,2\text{ mm}$, în care se vor implanta piesele. Găurile în care se fixează terminalele ecranelor metalice ale circuitelor de frecvență intermediară vor fi lărgite până la diametrul de $1,8\text{-}2\text{ mm}$, iar cele de prindere a condensatorului variabil se vor executa cu diametrul de $3,3\text{ mm}$.

Condensatorul variabil este folosit la receptoare românești care au bandă de unde ultrascurte. De la aceste condensatoare se folosesc numai cele două secțiuni mici, destinate benzilor de UUS (două plăci rotoare și o placă statoare). Fixarea condensatorului variabil de placă se face cu două șuruburi M3. Ecranul metalic care separă cele două secțiuni se va conecta separat la masă.

Aparatul este prevăzut cu indicator de intensitate a semnalelor recepționate (S), folosind în acest scop un instrument utilizat la magnetofoane (cu sensibilitatea de ordinul a 400-600 μ A). Cristalul Q are frecvența de rezonanță de 10,245 MHz.

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	Carcasă	Observații
L ₁	6	CuAg ϕ 1 mm	ϕ i pas 0,5	Priză la spira 1
L ₂	6	CuAg ϕ 1 mm	ϕ i 5 pas 0,5	Priză la spira 1,5 (distanța între L ₁ și L ₂ este de 1,5 mm)
L ₃	5	CuAg ϕ 1 mm	ϕ i 5 pas 1	Priză la spira 1,5
L ₄	2,25	CuEm ϕ 0,3 mm	De la bloc UUS, pas 1,5	Se poate folosi bobina oscillatorului local din bloc UUS
L ₅	1,25	CuEm ϕ 0,5 mm	Aceeași de la L ₄	Se bobinează la distanță de 4 mm față de L ₅
L ₆ , L ₇				Trafo FI de 10,7 MHz – (cod 2307 sau 6006)
L ₈ , L ₉ , L ₁₀ , L ₁₂ , L ₁₄	70	CuEm ϕ 0,1 mm	Armături complete de trafo FI (470 kHz)	
L ₁₁	50	CuEm ϕ 0,1 mm	Armături complete de trafo FI (470 kHz)	L ₁₁ peste L ₁₀
L ₁₃	2 x 30	CuEm ϕ 0,1 mm	Armături complete de trafo FI (470 kHz)	L ₁₃ peste L ₁₂
L ₁₅	50	CuEm ϕ 0,1 mm	Armături complete de trafo FI (470 kHz)	L ₁₅ peste L ₁₄
SRF	15	CuEm ϕ 0,3 mm	ϕ i 3	Spiră lângă spiră, fără carcăsă

Dispozitivele semiconductoare folosite

- T₁-T₄: BF200, BF181-183 (BF214, BF215)
- T₅-T₈: BF214-215 (BF167, BF173)
- T₉, T₁₀, T₁₂: BC107-109
- T₁₁: Orice tranzistor pnp cu germaniu, de joasă frecvență
- T₁₃ – T₁₄: Orice pereche (pnp-npn) de tranzistoare complementare cu germaniu folosite în etajele finale (cu P_{dis. min.} de 200 mW). Se poate folosi și o pereche de tranzistoare complementare cu siliciu; în acest caz, rezistență de 100 Ω dintre bazele lui T₁₃ și T₁₄ se va înlocui cu una de 390 Ω .


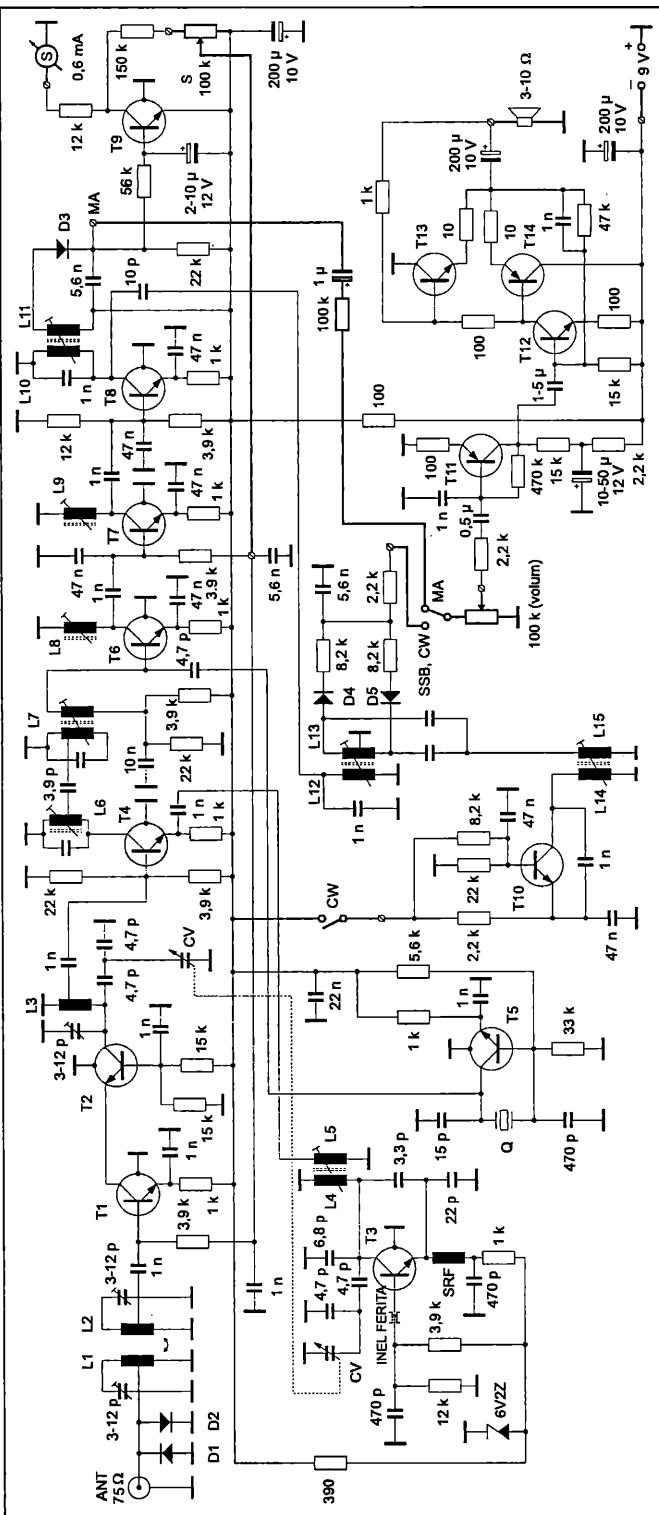


Fig. 3.6

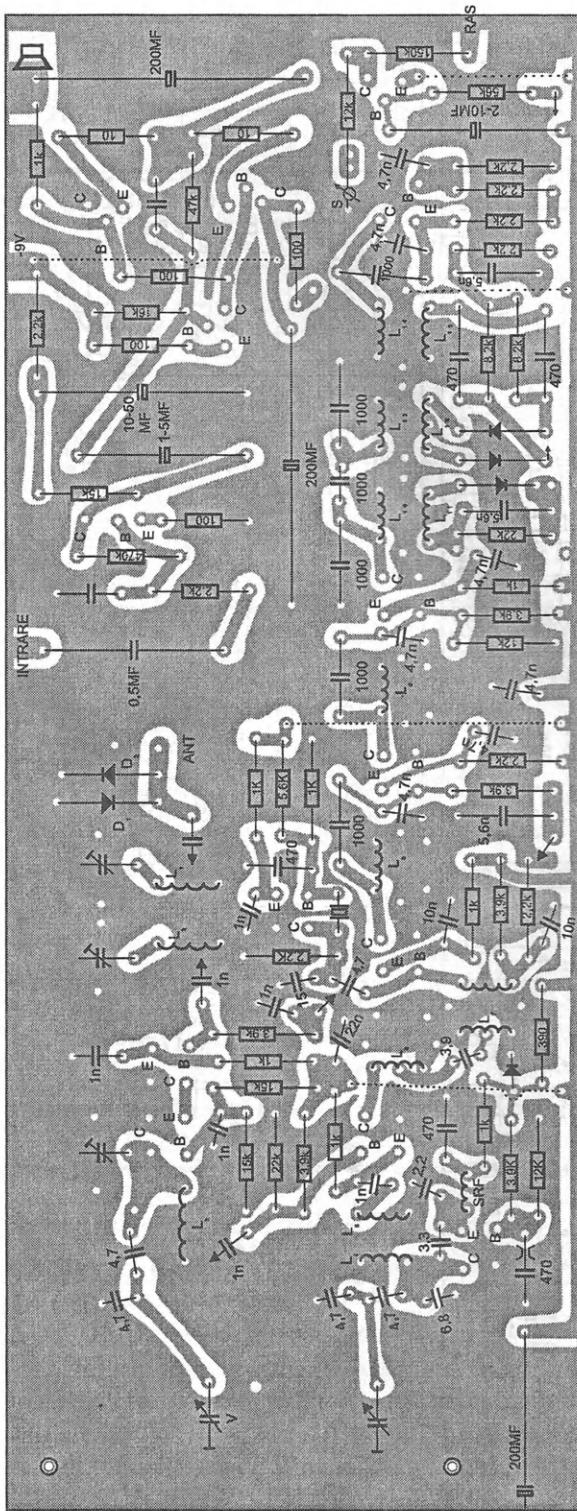

Cablaj 3.6

- D_1, D_2 : Diode cu siliciu folosite la protecția circuitelor de intrare ale receptoarelor. În lipsa acestora, spațiul prevăzut pe cablajul imprimat se va lăsa liber.
- D_3, D_4, D_5 : Orice diode de detecție cu germaniu. Este bine ca D_4 și D_5 să aibă valorile rezistențelor directe cât mai apropiate.

Receptor cu zgomot propriu foarte redus

În receptorul prezentat se folosesc tranzistoare pnp cu germaniu. S-a renunțat la folosirea unui cristal de cuarț și s-a adoptat varianta unui oscilator care folosește numai circuite LC.

Schema electrică de principiu este prezentată în fig. 3.7. Tranzistorul T_1 este conectat într-un montaj neutrodinat (semnalele se aplică simultan pe bază și emitor, cu faze opuse) și amplifică semnalul cules din antenă. Filtrul de bandă realizat cu inductanțele L_1 și L_2 asigură o bandă de trecere de ordinul a 2,5-3 MHz, atunci când distanța dintre cele două bobine este de 1 mm. Semnalul amplificat este selectat de circuitul acordat format din inductanța L_3 și capacitatea aferente. Pentru asigurarea unui acord corect în domeniul de frecvențe 144-146 MHz au fost folosite condensatorul variabil CV și cele două condensatoare (unul în serie și unul în paralel) de 4,7 pF.

De pe o priză a bobinei L_3 , semnalul se aplică pe baza tranzistorului T_2 , care îndeplinește rolul de mixer. Oscilatorul cu frecvență variabilă (VFO) este realizat cu tranzistorul T_3 . A fost folosit un montaj cu baza la masă și cu cuplaj capacativ între colector și emitor. Acordul în bandă se face cu condensatorul variabil CV în serie și paralel, cu două capacitați de 4,7 pF. Semnalul oscilatorului local, cules de pe o priză a bobinei L_4 , se aplică pe emitorul mixerului. În circuitul de colector al mixerului este selectată prima frecvență intermediară, a cărei valoare este egală cu diferența dintre valoarea frecvenței oscilatorului local și cea a semnalului captat de antenă. Valoarea primei frecvențe intermediare este de 5,5 MHz. A fost aleasă această frecvență pentru a putea folosi carcase și miezuri din ferită de tipul celor utilizate în receptoarele „Cora“, „Albatros“, „Milcov“ etc., de regulă, pentru frecvența de 470 kHz. În acest mod, toate transformatoarele de frecvență intermediară vor fi de același tip (diferențele constând în numărul de spire al bobinelor).

Semnalul cu frecvența de 5,5 MHz este trecut printr-un filtru de bandă, format din circuitele L_5 și L_6 , precum și din capacitațiile respective. Cuplajul între cele două circuite este capacativ. În continuare, semnalul este aplicat pe baza lui T_4 , care are dublul rol de oscilator și mixer. Ca oscilator, el funcționează în montaj cu baza la masă și cu cuplaj inductiv între colector și emitor, iar ca mixer – în montaj cu emitorul la masă. Cea de-a doua frecvență intermediară, cu valoarea de 470 kHz, este selectată de circuitul acordat format din inductanța L_{10} și capacitatea de 1 nF conectată în paralel. Mai departe, acest semnal este aplicat celui de-al doilea filtru FI (L_{11} și capacitațiile auxiliare), de unde se trimite pe baza primului etaj amplificator al frecvenței intermediare – T_5 . Tot pe baza acestui tranzistor se aplică și semnalul de reglaj al amplificării, prin rezistența de $3,9 \text{ k}\Omega$. De aici, semnalul se aplică ultimului etaj amplificator al frecvenței intermediare – T_6 – după care urmează detecția și etajul amplificator al semnalului de reglaj automat al amplificării (RAA), realizat cu tranzistorul T_7 . Sensibilitatea receptorului se poate regla și manual, acționând potențiometrul de $100 \text{ k}\Omega$ notat pe schemă cu „S“ (sensibilitate).


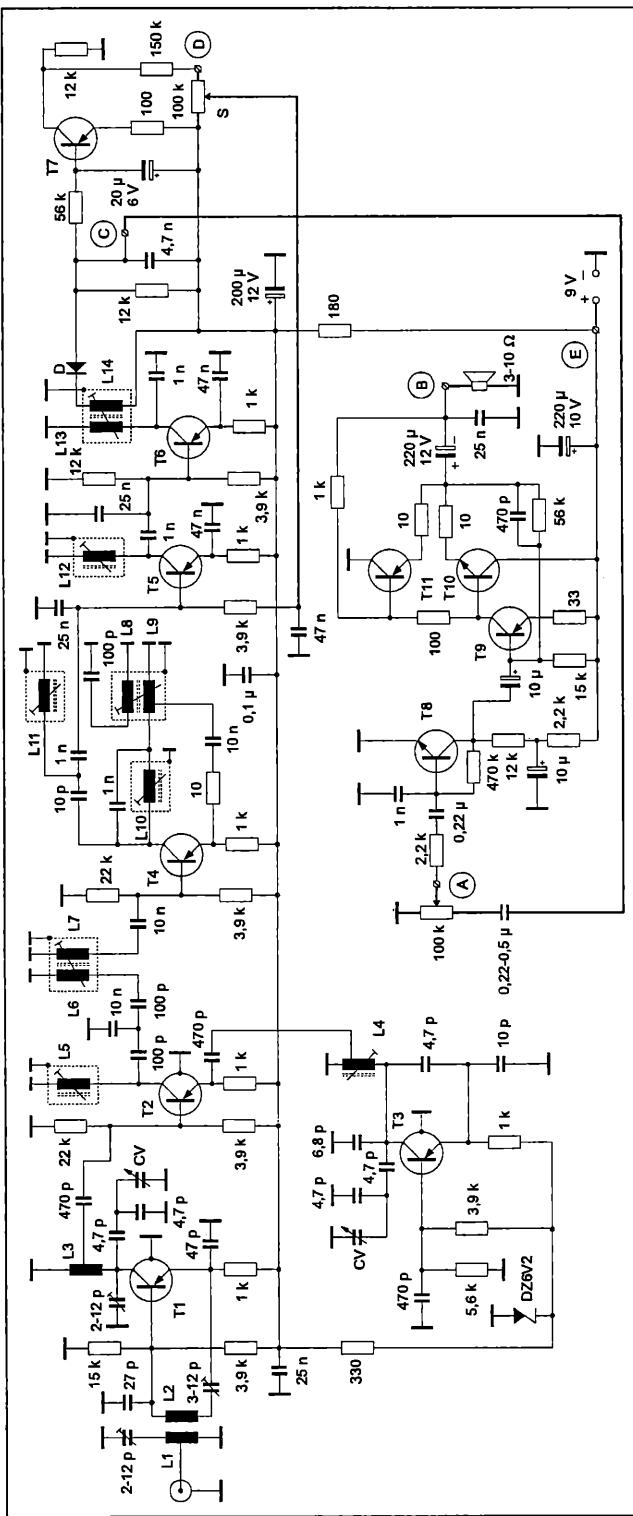


Fig. 3.7

Cablaj 3.7

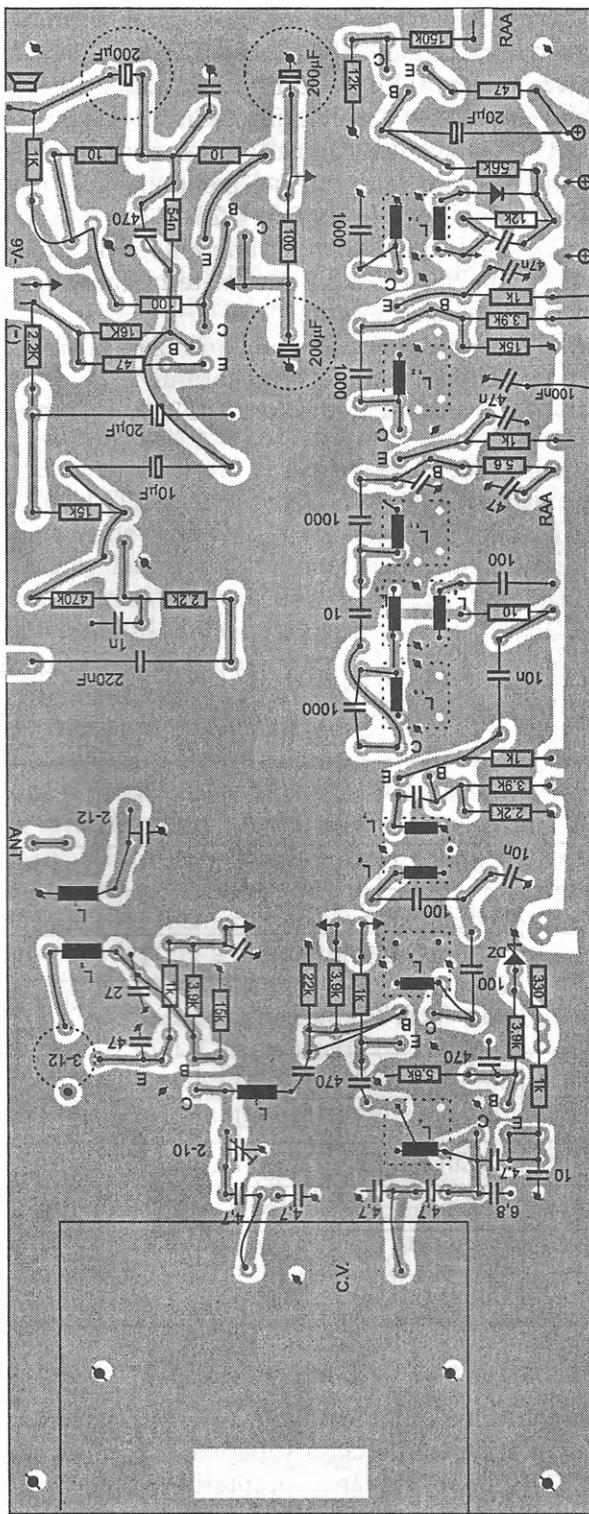

Amplificatorul de joasă frecvență este realizat cu tranzistoarele $T_8 - T_{11}$. Dacă se respectă valorile componentelor indicate pe schemă, montajul va funcționa de la prima încercare. La realizarea receptorului au fost folosite următoarele componente radio: condensatorul variabil este de tipul celor utilizate în receptoarele care au și bandă de unde ultrascurte, realizate de „Electronica“. Toate transformatoarele de frecvență intermedie sunt de același tip (așa cum s-a menționat mai înainte) și diferă doar numărul de spire folosit. Rezistențele sunt de 0,25 W sau 0,5 W. Se pot folosi și alte tipuri de rezistențe, cu condiția să poată fi implantate pe cablajul imprimat. Condensatoarele electrolitice de $200 \mu F / 12 V$ sunt cu terminalele situate de aceeași parte (pentru a fi implantate în cablajul imprimat).

Piese și circuitele desenate punctat nu sunt prevăzute pe placa de circuit imprimat; acestea se vor monta pe panoul frontal al receptorului.

Deoarece s-a folosit la intrare tranzistorul AF239, receptorul este deosebit de „silentios“.

Tranzistoarele utilizate

- T_1 : AF239 (139,106);
- T_2 : AF106 (124,125,126);
- T_3 : AF124 (125,126,106);
- T_4-T_6 : EFT317 (319);
- T_7, T_9, T_{11} : EFT321 (322, 323); AC180 (184);
- T_8, T_{10} : AC181 (183,185); EFT373 (377).

Bobină	Nr. de spire	Conductor	ϕ carcasă (mm)	Pas (mm)	Observații
L_1	6	CuEm $\phi 0,9$	6	1	Priză la 1,25 sp.
L_2	6	CuEm $\phi 0,9$	6	1	–
L_3	5	CuEm $\phi 0,9$	6	1	Priză la spira 1
L_4	3,25	CuAg $\phi 8$	–	1	Carcasă de la bloc UUS; priză la 0,25 spire
L_5, L_6	20	CuEm $\phi 0,15$	Trafo FI	–	
L_7	1,25	CuEm $\phi 0,15$	Trafo FI	–	L_7 peste L_6
L_8	18	CuEm $\phi 0,15$	Trafo FI	–	
L_9	1 + 3	CuEm $\phi 0,15$	Trafo FI	–	L_8 peste L_9
$L_{10}-L_{13}$	70	CuEm $\phi 0,09$	Trafo FI	–	
L_{14}	50	CuEm $\phi 0,09$	Trafo FI	–	L_{14} peste L_{13}

Receptor de trafic

Pentru a realiza performanțe în banda de 145 MHz alocată radioamatorilor este necesară folosirea unui receptor de clasă superioară, care să permită recepționarea unor semnale slabe. Deci, în primul rând, receptorul trebuie să fie sensibil și selectiv.

Receptorul prezentat în fig. 3.8 are o sensibilitate mai bună de $1 \mu\text{V}$ (de ordinul a $0,2$ - $0,4 \mu\text{V}$), iar selectivitatea este dictată de filtrul cu cristale folosit și de circuitele celei de-a doua frecvențe intermediare, de 460 kHz . Acest montaj este cu triplă schimbare de frecvență. Semnalul captat de antenă este aplicat unui filtru trece-bandă, format din L_1 , L_2 și capacitatele aferente de acord. Semnalul este amplificat de tranzistorul cu efect de câmp T_1 , de tip BF245. Etajul este neutrodinat cu ajutorul inductanței L_3 . După amplificare, semnalul este aplicat celui de-al doilea filtru, care acoperă banda de 144 - 146 MHz , format din L_4 și L_5 , după care se aplică pe poarta 2 (poarta de semnal) a tranzistorului cu efect de câmp cu dublă poartă, de tip 40604, 40673, BF961 etc.

Folosirea unui tranzistor cu efect de câmp în etajul de intrare a permis obținerea unui raport semnal/zgomot mai bun decât dacă am fi utilizat tranzistoare bipolare, iar folosirea unui tranzistor de același tip, dar cu dublă poartă, la mixare a condus la înlăturarea intermodulației.

Prima frecvență intermedie este cuprinsă între limitele de 28 și 30 MHz în cazul în care la primul oscilator local folosim un cristal de $38,667 \text{ MHz}$.

Primul oscilator local (T_8) funcționează în regim overtone. Frecvența de bază a cristalului folosit poate fi de 3 sau de 5 ori mai mică decât frecvența de lucru a oscilatorului. De exemplu, dacă montajul funcționează pe frecvență de $38,667 \text{ MHz}$, atunci frecvența de bază a cristalului va fi de $12,889 \text{ MHz}$. Tranzistorul T_3 funcționează în regim de triplare și selectează semnalul cu frecvență de 116 MHz cu ajutorul filtrelor L_{18} și L_{19} . Acest semnal este aplicat pe poarta 1 a lui T_2 . În drena acestuia se obține prima frecvență intermedie, care este variabilă în limitele 28 - 30 MHz .

Semnalul primei frecvențe intermedie este aplicat unui filtru selectiv, format din L_6 , L_7 , CV_1 și CV_2 , după care ajunge pe baza celui de-al doilea mixer (T_3). Tot pe baza acestuia se aplică și semnalul de la cel de-al doilea oscilator local cu frecvență variabilă – VFO (T_{10}), care generează un semnal a cărui frecvență poate fi reglată între limitele de $17,3 \text{ MHz}$ și $19,3 \text{ MHz}$ cu ajutorul condensatorului variabil CV_3 . Cea de-a doua frecvență intermedie are valoarea de $10,7 \text{ MHz}$. La ieșirea celui de-al doilea mixer (T_3) se află conectat un filtru cu cristale. Inductanțele L_9 și L_{10} și capacitatele aferente asigură o corectă adaptare a montajului la filtrul cu cristale. Cel de-al treilea oscilator local (T_{11}) are frecvență stabilizată cu un cristal de $10,240 \text{ MHz}$. Semnalul de la ieșirea filtrului cu cristale și cel de la oscilatorul local menționat se aplică aditiv pe baza celui de-al treilea mixer (T_4). Cea de-a treia frecvență intermedie are valoarea de 460 kHz și este amplificată de tranzistoarele T_5 și T_6 . Semnalul detectat de dioda D_1 este aplicat concomitent la intrarea amplificatorului de audiofrecvență (T_{12}) și la cea a amplificatorului de reglaj automat al amplificării (sensibilității), RAA, realizat cu tranzistorul T_7 . În serie cu rezistența de colector a acestuia se află conectat instrumentul indicator al mărimii semnalului recepționat (S), care are sensibilitatea de ordinul a 400 - $600 \mu\text{A}$. Din colectorul ultimului etaj AFI (T_6), prin intermediul unei capacitați de 10 pF semnalul cu frecvență de 460 kHz se aplică filtrului L_{22} , de unde, defazat și simetrizat de L_{23} , ajunge la detectorul de produs realizat cu diodele D_2 și D_3 , care efectuează detecția semnalelor telegrafice și SSB. Tot aici se aplică și semnalul celui de-al doilea oscilator cu frecvență variabilă (BFO), realizat cu tranzistorul T_{15} . Frecvența acestui oscilator poate fi variată, în limitele a câțiva kHz , în jurul valorii de 460 kHz cu ajutorul condensatorului variabil miniatură CV_4 .

Semnalul de telegrafie sau SSB, înainte de a fi aplicat amplificatorului de audiofrecvență, este preamplificat de tranzistorul T_{16} .

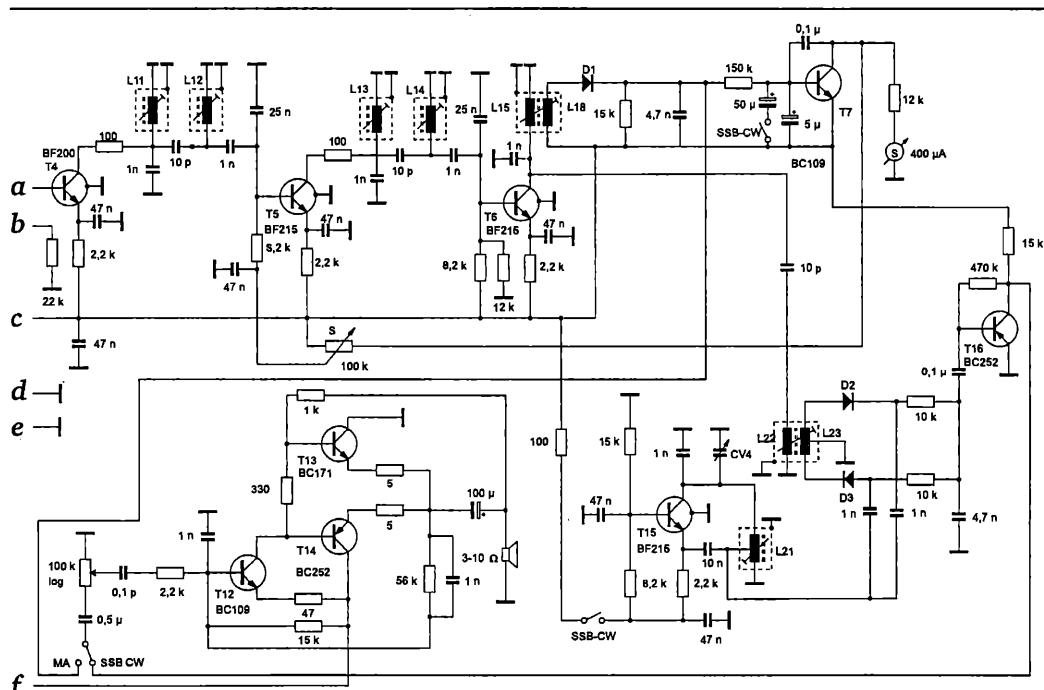
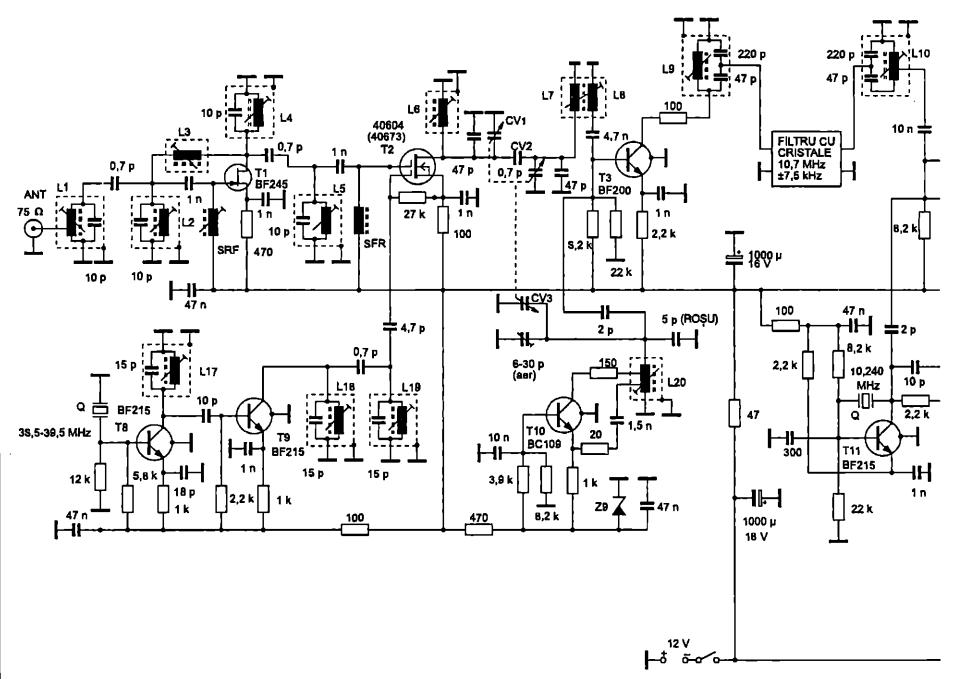


Fig. 3.8

Amplificatorul de joasă frecvență este realizat cu tranzistoarele T_{12} , T_{13} și T_{14} și are o putere de audiofrecvență de circa 0,4-0,5 W.

Cu ajutorul unui comutator (cu trei contacte) se face trecerea între ascultarea semnalelor cu modulație în amplitudine și a celor SSB-CW. Când se ascultă semnalele SSB sau CW, se conectează simultan și alimentarea oscilatorului BFO, precum și un condensator suplimentar de $50 \mu F$ în baza tranzistorului T_7 , care permite obținerea unei constante mai mari de timp în circuitul de RAA (de ordinul a 2-3 secunde).

Datele înfășurărilor

Bobina	Nr. spire	Conductor	Priză la spira	Carcasă	Pas (mm)	Observații
L_1	4,25	CuAg $\phi 1$ mm	0,5	UUS	1	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_2	3,75	CuAg $\phi 1$ mm	-	UUS	1	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_3	11	CuEm $\phi 0,3$ mm	-	UUS	-	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_4	3,75	CuAg $\phi 1$ mm	-	UUS	1	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_5	3,75	CuAg $\phi 1$ mm	-	UUS	1	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_6	6	CuEm $\phi 0,12$ mm	-	2336	-	Ecran original
L_7	6	CuEm $\phi 0,12$ mm	-	2336	-	Ecran original
L_8	1	CuEm $\phi 0,12$ mm	-	2336	-	L_8 peste L_7
L_9	27	CuEm $\phi 0,2$ mm	-	UUS-	-	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_{10}	27	CuEm $\phi 0,2$ mm	10	UUS	-	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_{11}	70	CuEm $\phi 0,1$ mm	-	FI	-	Ecran original
L_{12}	70	CuEm $\phi 0,1$ mm	-	FI	-	Ecran original
L_{13}	70	CuEm $\phi 0,1$ mm	-	FI	-	Ecran original
L_{14}	70	CuEm $\phi 0,1$ mm	-	FI	-	Ecran original
L_{15}	70	CuEm $\phi 0,1$ mm	-	FI	-	Ecran original
L_{16}	50	CuEm $\phi 0,1$ mm	-	FI	-	L_{16} peste L_{15}
L_{17}	9	CuEm $\phi 0,2$ mm	-	UUS	-	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L_{18}	4,75	CuEm $\phi 1$ mm	-	UUS	1	Ecran 14 x 14 x 18 mm

Bobina	Nr. spire	Conductor	Priză la spira	Carcasă	Pas (mm)	Observații
L ₁₉	4,75	CuEm φ 1 mm	–	UUS	1	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L ₂₀	10	CuEm + mătase φ 0,4 mm	2 și 5	UUS	–	Ecran 14 x 14 x 18 mm
L ₂₁	70	CuEm φ 0,1 mm	15	FI	–	Ecran original
L ₂₂	70	CuEm φ 0,1 mm	–	FI	–	Ecran original
L ₂₃	30 + 30	CuEm φ 0,1 mm	–	FI	–	L ₂₃ peste L ₂₂

Receptor CU TDA 1046

Folosirea unor circuite integrate în componența receptoarelor de trafic conduce la simplificarea realizării acestora de către radioamatori. În receptorul prezentat în continuare s-au folosit două circuite integrate realizate de IPRS-Băneasa – TDA1046 și βM3189.

Aparatul este destinat recepționării semnalelor cu modulație de frecvență în banda de 2 m (144-146 MHz) și reprezintă o superheterodină cu dublă schimbare de frecvență (fig. 3.9).

Semnalele captate de antenă sunt aplicate pe borna coaxială de la intrarea receptorului și străbat un filtru de tipul trece-bandă, format din inductanțele L₁, L₂ și condensatoarele trimer de acord C₁, C₂. Amplificatorul de radiofrecvență este realizat cu un tranzistor de tip BFY90. Se pot folosi și alte tranzistoare, cu parametri superiori comparativ cu BFY90, în scopul îmbunătățirii factorului de zgomot al receptorului.

Amplificatorul de radiofrecvență este realizat într-un montaj neutrodinat, în acest scop fiind folosit un dublu tor din ferită (de înaltă frecvență), de tipul celor folosite în unele televizoare ca adaptoare de impedanță 300 / 75 Ω.

Semnalul de radiofrecvență cules de pe o priză a bobinei L₂ se aplică pe baza tranzistorului BFY90 în serie cu înfășurarea L₃, care reduce în circuitul bazei o parte a semnalului amplificat, în antifază, realizând astfel neutrodinarea.

Semnalul amplificat de acest tranzistor este selectat de circuitul acordat L₆-C₆ și se aplică, în continuare, pe prima poartă a tranzistorului mixer de tip BF961. Pe poarta a doua a acelaiași tranzistor este aplicat semnalul cu frecvență variabilă în limitele 133,3-135,3 MHz (VFO). Oscilatorul cu frecvență variabilă este realizat cu tranzistorul BF215; semnalul generat, cules de pe o priză a bobinei L₇, este aplicat tranzistorului separator BF255 (repetor pe emitor), după care se aplică pe poarta a doua a tranzistorului BF961.

La ieșirea primului mixer (BF961) este conectat un filtru trece-bandă format din inductanțele L₈ și L₉ împreună cu cristalul dublu Q₁, acordat pe frecvență de 10,7 MHz. Acest filtru are o bandă de trecere de ordinul a 8,5 kHz (la 6 dB), având o neuniformitate în bandă de până la 1 dB între limitele de 6 kHz. Atenuarea la ±15 kHz este de cel puțin 40 dB.

Semnalul cu frecvență de 10,7 MHz, cules de pe înfășurarea L₁₀, se aplică pe intrarea amplificatorului din circuitul integrat TDA1046 (bornele 9-10). Acest circuit integrat

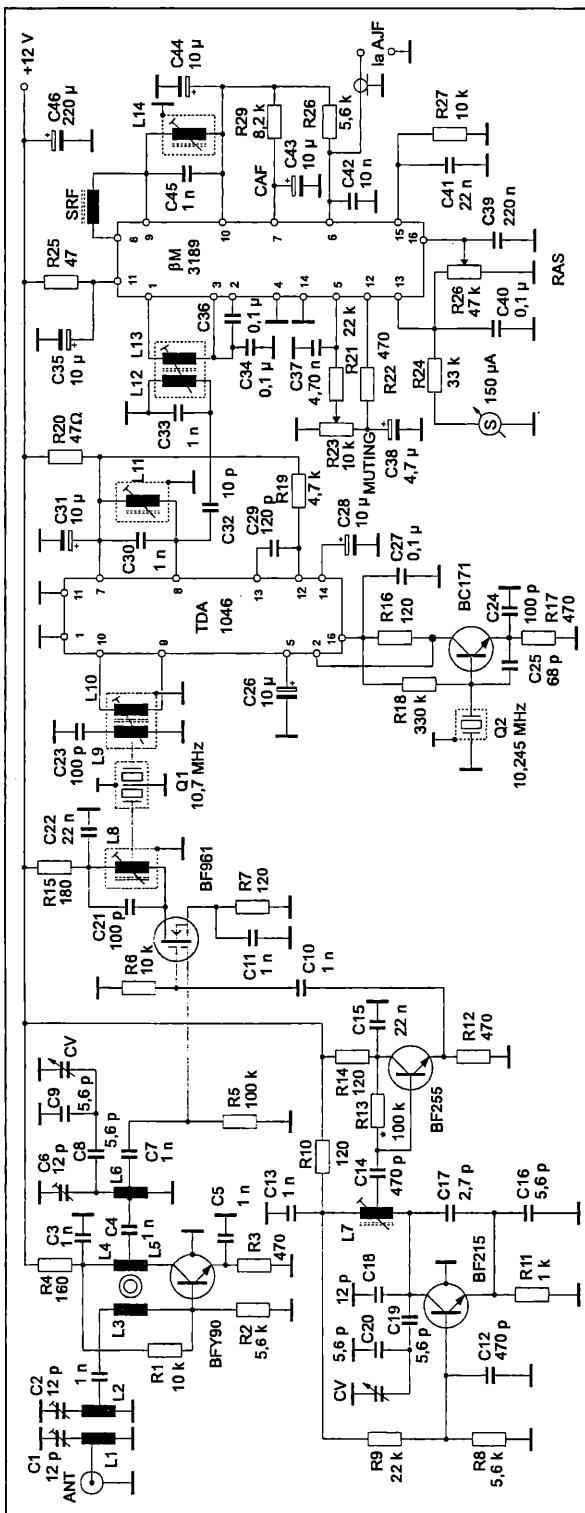


Fig. 3.9

îndeplinește rolul de amplificator al frecvenței de 10,7 MHz și de mixer, la ieșirea lui obținându-se a două frecvență intermedie, de 455 kHz. Pentru obținerea acestei frecvențe a fost nevoie de un oscilator pilotat cu cristal (Q_2), realizat cu tranzistorul BC171. Frecvența de oscilație a acestui cristal este de 10,245 MHz. Circuitul integrat TDA1046 are încorporat un circuit de reglaj automat al amplificării (RAA) cu un domeniu de 40 dB.

La ieșirea lui TDA1046 (borna 8) este conectat un filtru trece-bandă acordat pe frecvența de 455 kHz, format din inductanțele L_{11} , L_{12} și condensatoarele de acord C_{30} - C_{33} . De la ieșirea acestui filtru (L_{13}), semnalul se aplică pe intrarea circuitului integrat LM3189. Acest circuit integrat îndeplinește următoarele funcții: amplificator-limitator; detector de produs simetric și preamplificator audio cu distorsiuni mai mici de 0,1%; detector de nivel al purtătoarei, care furnizează semnalul de RAS cu pragul de acționare al sistemului RAS programabil (din potențiometrul semireglabil R_{26}). De asemenea, conține un sistem de blocaj reglabil (muting) când raportul semnal-zgomot este degradat. Acest reglaj se realizează cu potențiometrul R_{23} .

Aparatul este prevăzut cu un indicator al nivelului semnalului (un instrument cu sensibilitatea de 150 μ A).

Realizare

Bobinele L_1 , L_2 și L_6 au câte 6 spire din conductor CuAg (cu diametrul de 1 mm) și sunt realizate fără carcăsă, cu diametrul interior de 6 mm și cu un pas între spire de 1 mm. Distanța între L_1 și L_2 este de 2 mm și fiecare dintre ele are câte o priză la 1,5 spire (numărând dinspre capătul „rece“ al înfășurărilor). Bobina L_6 are priza la jumătatea numărului de spire.

Bobinele L_3 , L_4 și L_5 sunt realizate pe un dublu tor din ferită, cum s-a precizat anterior, și conțin: L_3 – o spiră, L_4 – trei spire și L_5 – cinci spire. L_4 și L_5 sunt inseriate și realizate din conductor cu ϕ 0,5 mm, izolat cu vinilin.

L_7 are 2,75 spire din conductor CuEm ϕ 1 mm, cu priză la 0,5 spire, și este realizată pe o carcăsă din cele folosite în blocul de UUS al receptorului „Gloria“. L_8 și L_9 au fiecare câte 5 + 4 spire din conductor CuEm ϕ 0,18 mm (5 spire spre capătul rece), iar L_{10} are 2 spire, fiind realizate pe suporturi și carcase folosite în transformatoarele de frecvență intermedie din receptoarele „Gloria“. Bobinele L_{11} , L_{12} și L_{14} sunt identice: conțin câte 72 de spire din conductor CuEm ϕ 0,1 mm și sunt realizate pe același tip de carcăsă ca și L_8 și L_9 . Bobina L_{13} are 15 spire din același conductor. Șocul de radiofrecvență SRF conține 200 de spire din conductor CuEm ϕ 0,1 mm, bobinate pe un bastonă din ferită cu diametrul de 3 mm și lungimea de 15 mm.

Deoarece aparatul este prevăzut cu un instrument indicator al mărimii semnalului recepționat, acordul diferențelor circuite se poate face pe maximum de indicație al acestuia, în special la circuitele de intrare L_1 și L_2 .

Receptor cu MC3357

Elementul de noutate este circuitul integrat MC3357, care efectuează amplificarea de FI, limitarea în amplitudine, schimbarea de frecvență și detecția MF (fig. 3.10).

Primul tranzistor, de tip BF966, este amplificator RF, iar al doilea, BF256, are rolul de mixer.

În drena acestui tranzistor, semnalul este de 10,7 MHz, fiindcă, așa cum se observă, în poartă primește semnalul de la amplificatorul RF, iar în sursă – semnalul

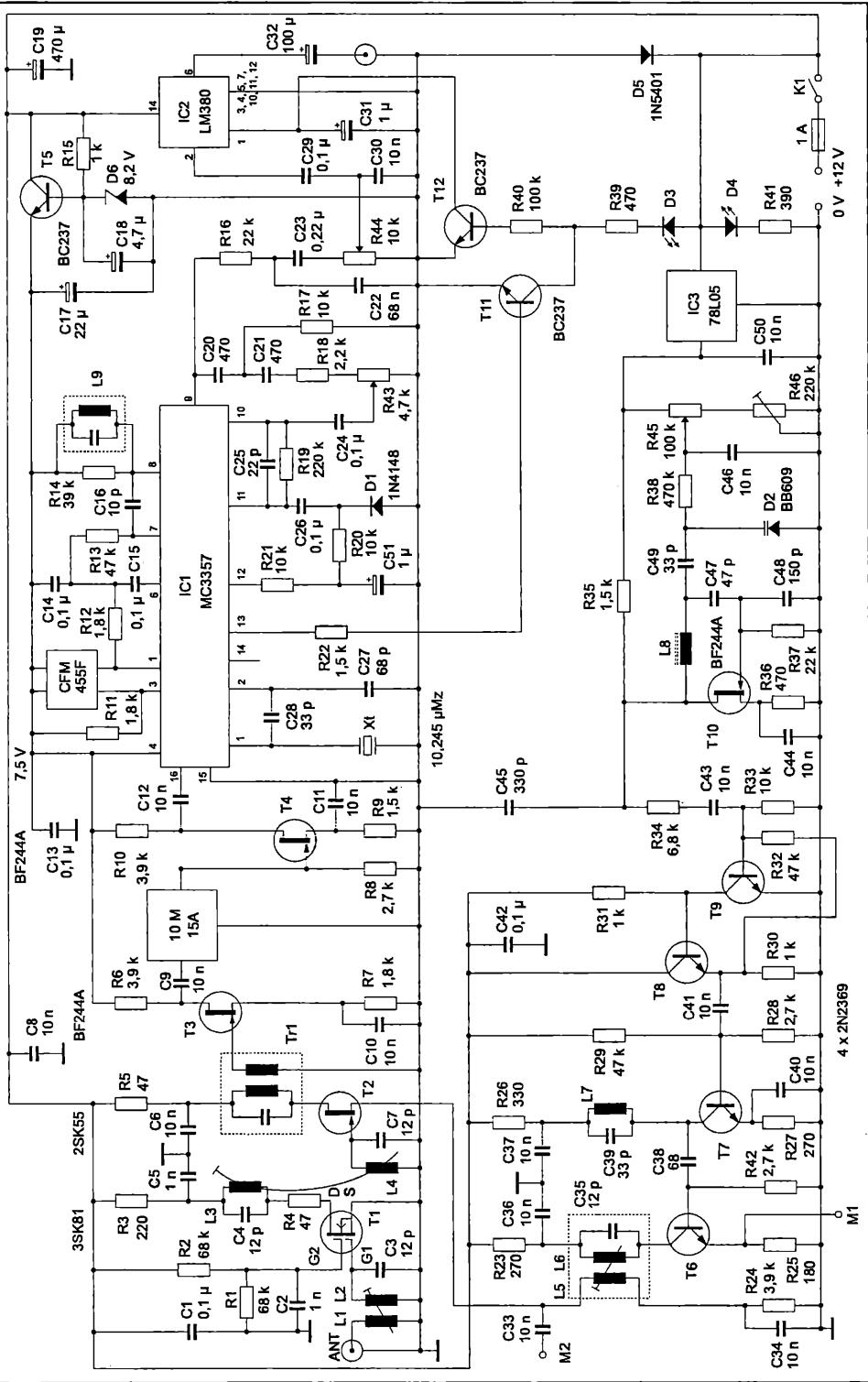


Fig. 3.10

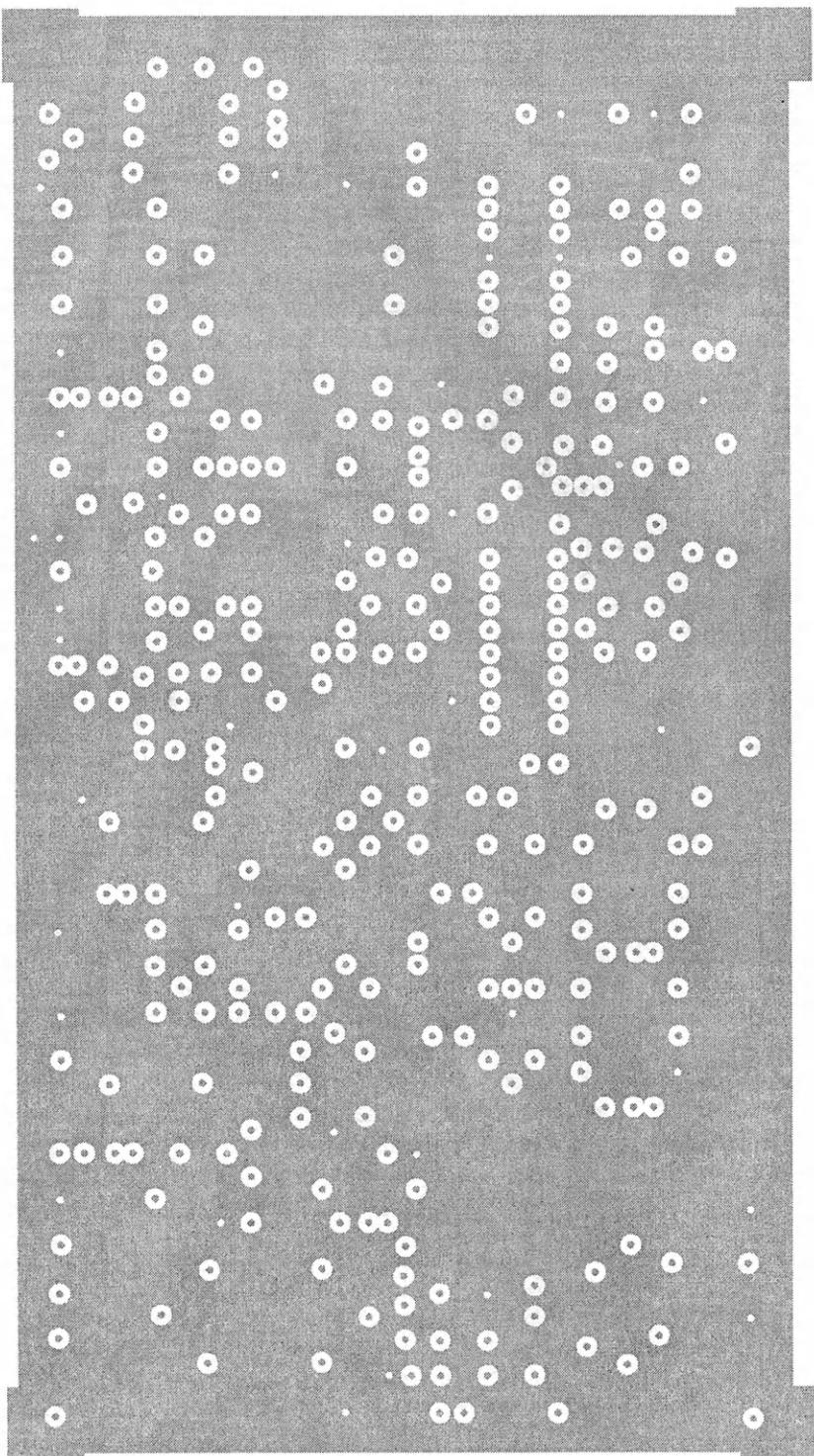


Fig. 3.10a

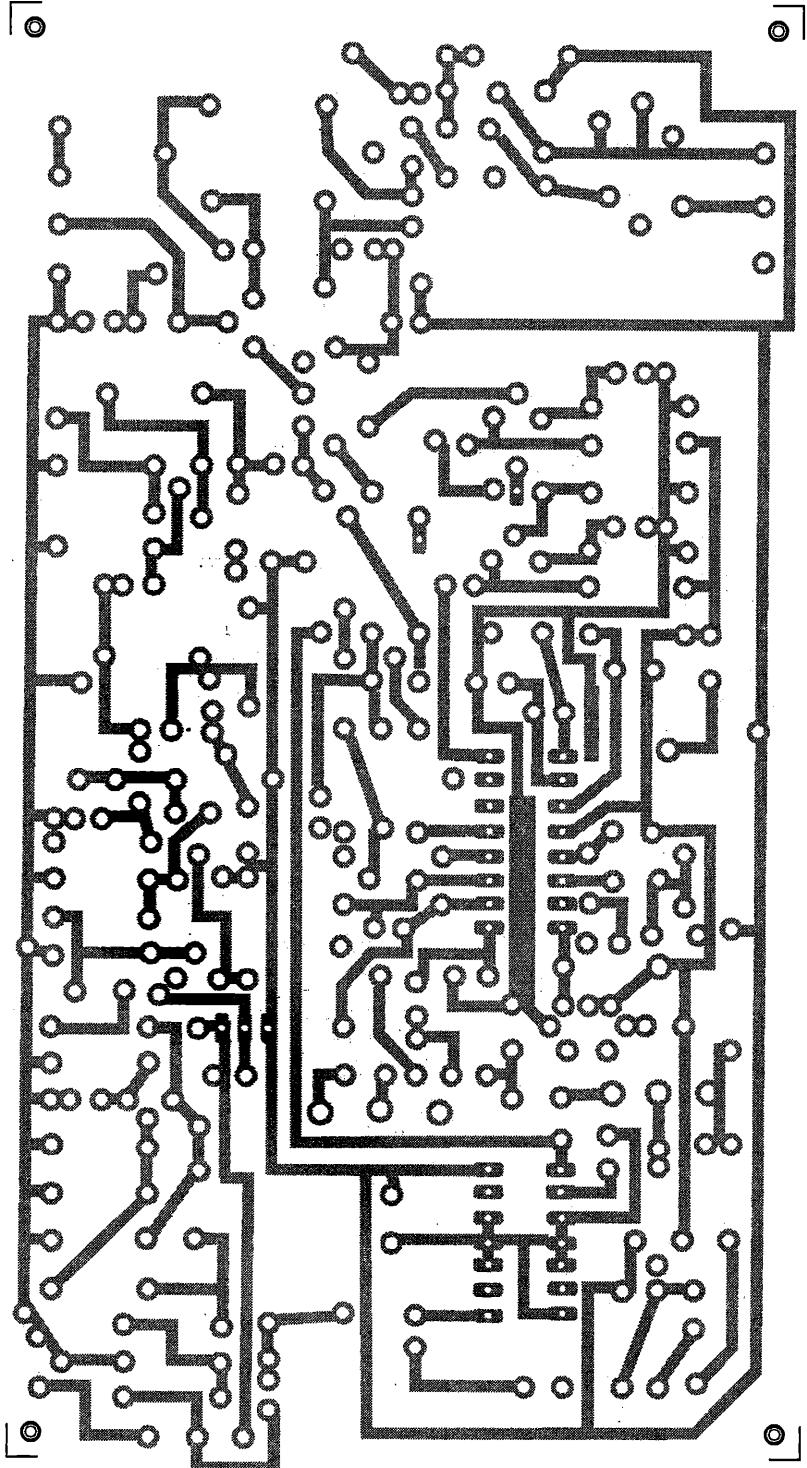


Fig. 3.10b

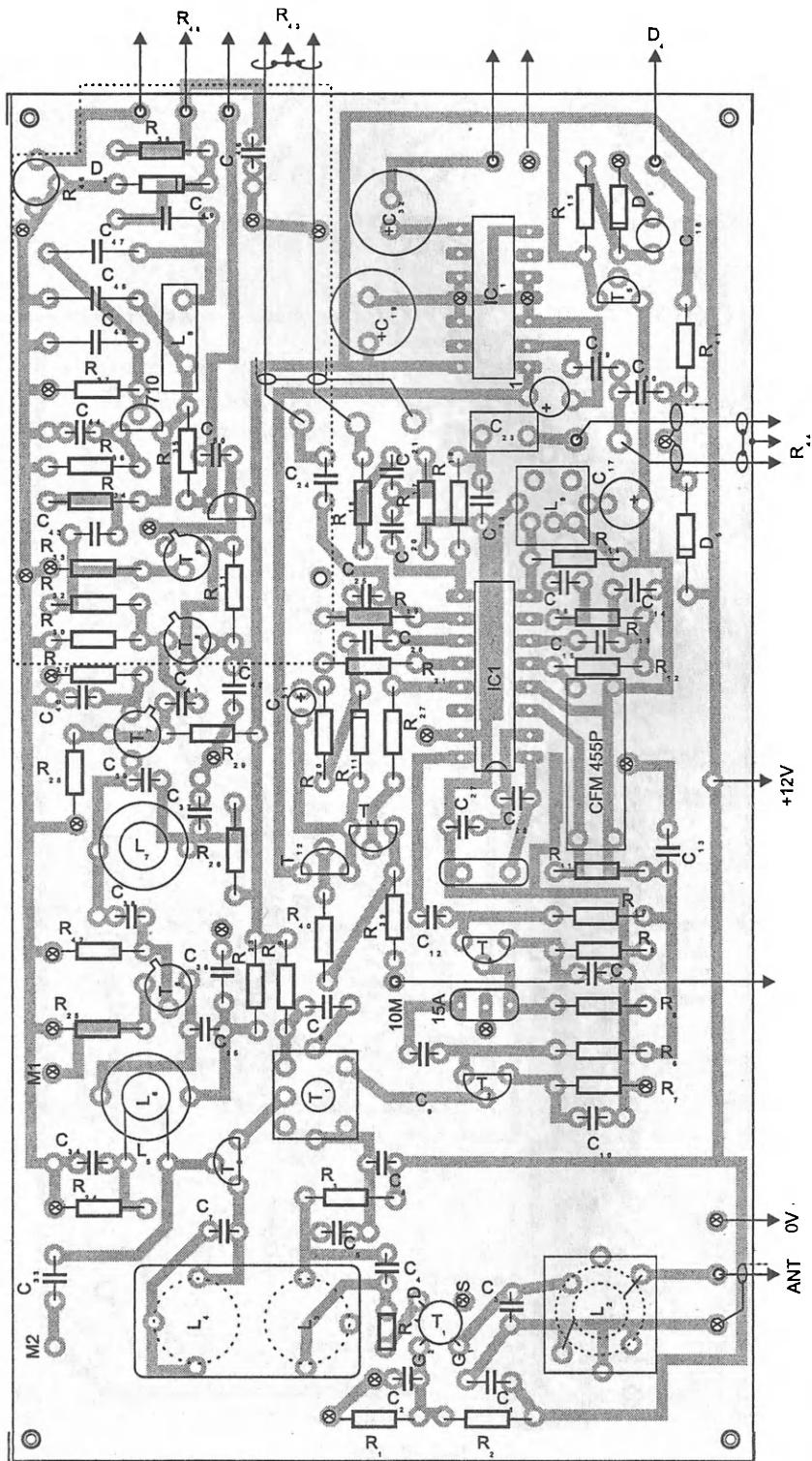


Fig. 3.10c

de la oscilatorul local. Amplificat de T_3 (BF244), filtrat, semnalul de 10,7 MHz este apoi aplicat circuitului MC3357 prin tranzistorul T_4 . Aici, semnalul este prelucrat, detectat, iar componenta AF este amplificată de circuitul LM380. Din R_{43} se stabilește nivelul de recepție, respectiv nivelul pentru suprimarea zgomotului (squelch).

Oscilatorul local are acordul realizat cu varicap, tranzistorul T_{10} asigurând un semnal cuprins între 14,81 și 15,03 MHz, care, triplat apoi de două ori, de T_7 , și, respectiv, de T_8 , ajunge în plaja de frecvențe de 133,3-135,3 MHz, deci tocmai ceea ce este necesar pentru ca prima frecvență intermediară să rezulte de 10,7 MHz.

Potențiometrul R_{45} stabilește tensiunea pe dioda varicap, deci variația de frecvență, stabilirea frecvenței exacte fiind asigurată din R_{46} .

La intrare, prin intermediu lui L_1 (o spiră), semnalul este aplicat circuitului L_2C_3 , acordat pe 145 MHz. L_2 este dispusă pe o carcăsă cu miez, înfășurarea având 4 spire din CuEm ϕ 0,6 mm. Bobinele L_3 și L_4 se construiesc pe carcasa unui filtru de 10,7 MHz, fiind identice cu L_2 . Aceste circuite se acordează pe 144,5, respectiv 145,5 MHz. TR_1 este un transformator FI de 10,7 MHz, iar L_9 este un circuit pe 455 kHz.

În oscilator, L_8 este construită pe un tor de ferită și are 21 de spire CuEm ϕ 0,6 mm. Tot pe toruri de ferită sunt construite L_6 și L_7 . Aici se întâlnește o situație aparte, și anume: în funcție de tipul de ferită pe care o deține constructorul se va calcula și numărul de spire sau se va modifica valoarea condensatorului paralel. Este recomandabil ca aceste circuite să fie acordate mai întâi și apoi montate în oscilator. L_7C_9 se acordează pe 44,6 MHz (pentru acoperirea benzii 44,43-45,09 MHz), iar L_6C_3 – pe 134,3 MHz. Orientativ, L_7 are 12 spire, iar L_6 are 6 spire din CuEm ϕ 0,6 mm. Prin C_{33} se poate prelua semnal și pentru realizarea unui emițător.

Alimentarea se face cu 12 V.

Receptor cu circuitul MC3362

Cu circuitul integrat MC3362 se poate construi un receptor pentru banda de 2 m (fig. 3.11), cu acord continuu, după schema recomandată de catalog. Circuitul de intrare este acordat la mijlocul benzii, acordul oscilatorului (L_2) efectuându-se prin tensiunea aplicată pe terminalul 23.

La terminalul 12 este conectat un circuit acordat pe 455 kHz. Circuitul stabilizator LP2951 asigură o tensiune de 5 V pentru alimentarea circuitului.

Bobina L_1 determină frecvența oscilatorului local și pentru banda de 2 m, are 4 spire cu diametrul de 6 mm, bobinate eventual pe un suport.

Bobina de la intrare are 6 spire cu diametrul de 6 mm, din CuEm ϕ 0,8 mm, cu priză la spira 2.

Receptor de trafic cu MC3362

Receptorul din fig. 3.12 are la bază circuitul integrat MC3362P și este destinat tot benzii de 2 m.

Acest circuit integrat conține un receptor cu dublă schimbare de frecvență, el incluzând primul mixer de RF (la care se aplică semnalul oscilatorului local, ce poate funcționa până la circa 180 MHz), amplificatoarele de frecvență intermediară (pentru 10,7 MHz și 455 kHz), al doilea oscilator local, pe 10,245 MHz, circuitul de muting și demodulatorul de bandă îngustă.

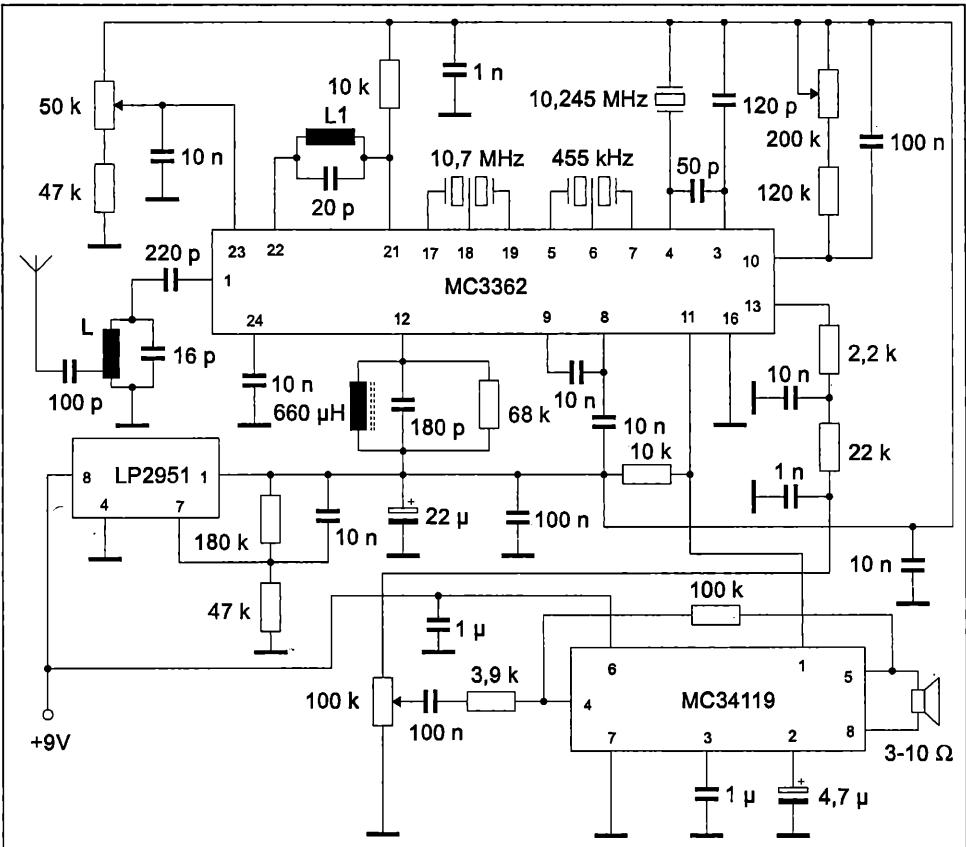


Fig. 3.11

Selectivitatea receptorului este asigurată de două filtre ceramice, unul pentru 10,7 MHz și unul de 455 kHz. Pe pinul 20 al circuitului este prezent semnalul de RF al oscilatorului local, iar pe pinul 23 este prevăzută facilitatea reglării capacității diodei varicap din circuit și, implicit, a frecvenței oscilatorului local, acestea dând posibilitatea ca receptorul să funcționeze cu sinteză PLL.

Semnalul antenei este preluat pe o priză a bobinei L_1 , ce face parte dintr-un circuit acordat la mijlocul benzii, iar L_2 îl aplică pe grila G_1 a tranzistorului MOSFET (T_1), ce realizează o amplificare suplimentară. Rezistoarele de polarizare a grilei G_2 se vor stabili eventual prin tatonări, pentru o amplificare maximă și un zgomot mic al etajului. După aceea, semnalul este cules de la L_3 de L_4 , care îl va conduce direct la mixerul integratului. Cu ajutorul potențiometrului P_1 se face acordul oscilatorului local (133,3-135,3 MHz) cu o rezervă de 200-300 kHz la capetele benzii. Valorile rezistoarelor R_5 și R_6 se determină prin tatonare de către constructor pentru a se obține plaja necesară acoperirii corecte a benzii de 2 m, iar valoarea lor va depinde de valoarea potențiometrului cuplat între ele.

Bobina L_5 (bobina oscilatorului local) va fi ecranată – eventual se va folosi o carcăsă împreună cu miezul și suportul existent în radiotelefoanele RTP-IEMI.

Circuitul se alimentează dintr-o sursă stabilizată de tip 7805, care, cu ajutorul diodei D_4 , va urca tensiunea de la ieșire la circa 5,6 V. Potențiometrul P_2 este folosit la reglajul de muting, iar tranzistorul T_3 este comutatorul acestuia, blocând sau deblocând circuitul amplificator de audiofrecvență LM386.

De pe pinul 13 al circuitului integrat, semnalul AF este amplificat cu T_2 și adus la intrarea lui LM386 prin intermediul potențiometrului de volum $P3$.

Dacă se dorește realizarea unui circuit de muting cu întârziere, se va înlocui capacitatea C_{24} , de 10 nF, cu un condensator electrolitic, care va avea valoarea cuprinsă între 10 și 33 μ F.

Reglajul receptorului constă în acordarea corectă a bobinei demodulatorului L_6 .

Reglajele finale ale receptorului constau în acordarea pe maximum de semnal a bobinelor circuitului trece-bandă, L_1 și L_2 , precum și a bobinei L_3 .

Bobinele L_1 și L_2 se vor construi în aer, la un diametru de 6 mm, cu pas de 1 mm, din sărmă de CuEm ϕ 1 mm, fiecare având câte 6 spire. Axele vor fi paralele, iar distanța între extremitățile lor – de circa 2,5-3 mm. Pentru L_1 , priza se va scoate la 1,5 spire. Bobina din drena primului tranzistor este construită pe o carcăsă 5 mm, cu miez de UUS, și conține 5 spire din CuEm ϕ 0,7 mm, bobinată spiră lângă spiră.

Cuplajul cu circuitul integrat (L_4) se obține prin înfășurarea a 1,5-2 spire peste L_3 , cu sărmă de CuEm ϕ 0,5 mm.

Pentru oscilatorul local, înfășurarea va avea 5 spire cu sărmă de CuEm ϕ 0,7 mm, bobinate pe un suport, și va fi ecranată.

L_6 este construită pe o carcăsă de FI (455 kHz) și conține 70 de spire din CuEm ϕ 0,1 mm. Condensatorul de acord este de 1 nF.

Lista de componente pasive

$$R_1 = 12 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 33 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 330 \Omega$$

$$R_4 = 82 \Omega$$

$$R_5, R_6 = 82 \text{ k}\Omega$$

$$R_7, R_8, R_9, R_{14}, R_{16}, R_{17}, R_{20} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_{10}, R_{21}, R_{22} = 3,3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{11}, R_{23} = 1\text{k}\Omega$$

$$R_{12} = 4,7 \text{ k}\Omega$$

$$R_{13} = 56 \text{ k}\Omega$$

$$R_{15} = 68 \text{ k}\Omega$$

$$R_{18} = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{19} = 33 \text{ k}\Omega$$

$$R_{24} = 47 \text{ k}\Omega$$

$$R_{25} = 10 \Omega$$

$$P_1 = \text{multitură } 10 \text{ k}\Omega$$

$$P_2 = 100 \text{ k}\Omega \text{ liniar}$$

$$P_3 = 10 \text{ k}\Omega \text{ logaritmic}$$

$$CF_1 = \text{filtru ceramic } 10,7 \text{ MHz}$$

$$CF_2 = \text{filtru ceramic } 455 \text{ kHz}$$

$$Q_1 = 10,245 \text{ MHz}$$

$$C_1, C_2, C_4, C_5, C_6, C_7, C_9, C_{14}, C_{24} = 10 \text{ nF}$$

$$C_3 = 4,7 \text{ pF}$$

$$C_{15} = 120 \text{ pF, placetă ceramică}$$

$$C_{16} = 50 \text{ pF (47pF), placetă ceramică}$$

$$C_{10}, C_{11}, C_{12}, C_{17}, C_{18}, C_{19}, C_{20}, C_{26}, C_{30}, C_{32} = 100 \text{ nF}$$

$$C_8 = 5,6 \text{ pF}$$

$$C_{13}, C_{23}, C_{28} = 10 \mu\text{F}$$

$$C_{31} = 100 \mu\text{F}$$

$$C_{22} = 47 \text{ nF}$$

$$C_{21} = 1 \text{ nF, stiroflex}$$

$$C_{33} = 220 \mu\text{F / } 16 \text{ V}$$

$$C_{25}, C_{27}, C_{29} = 1,5 \mu\text{F}$$

$$CT_1, CT_2 = 3-12 \text{ pF}$$

Diode, tranzistoare

$$T_1 - \text{BF981 (960, 966)}$$

$$T_2 - \text{BC413 (173C)}$$

$$T_3 - \text{BC172 (A, B, C)}$$

$$D_1, D_2 - 2 \times \text{2N4151 (2 x 1N4148)}$$

$$D_3 - \text{LED (roșu)}$$

$$D_4 - \text{Diodă redresoare 1N4001}$$

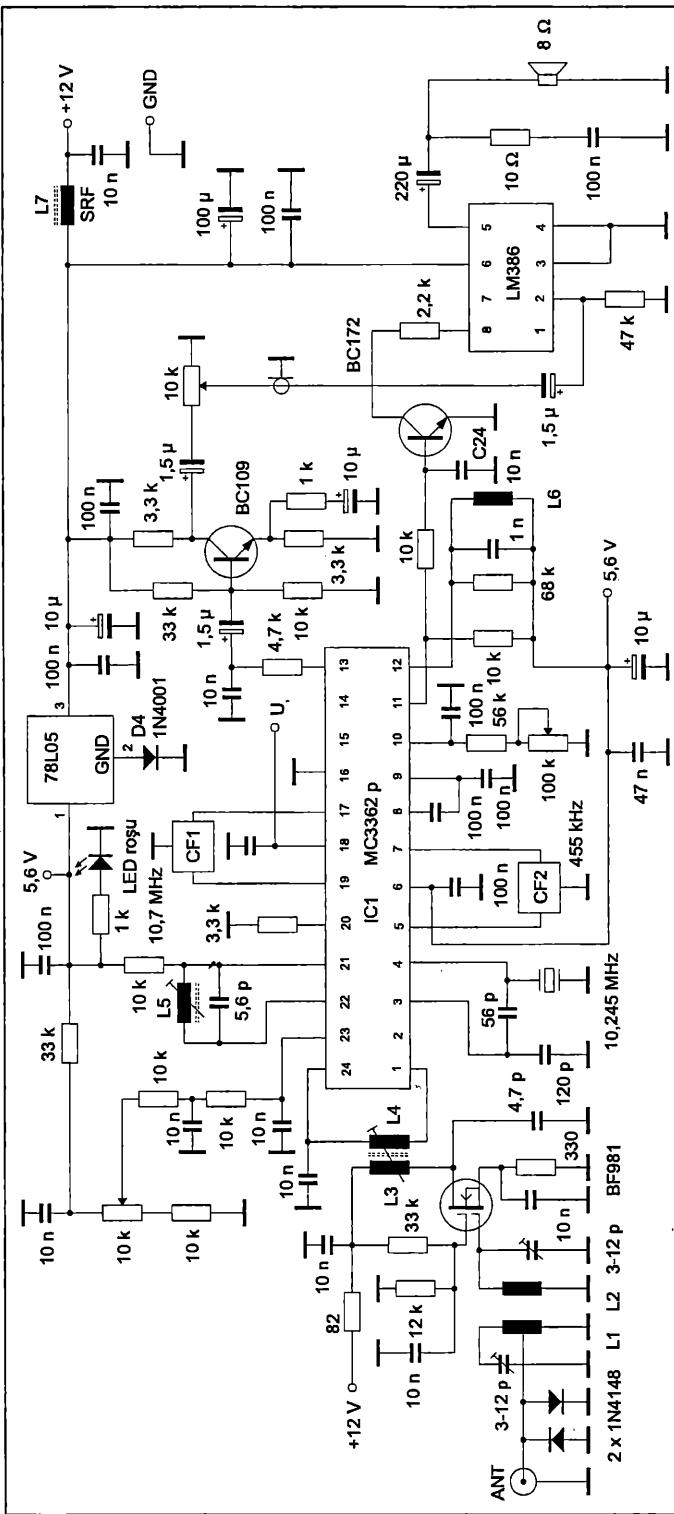


Fig. 3.12

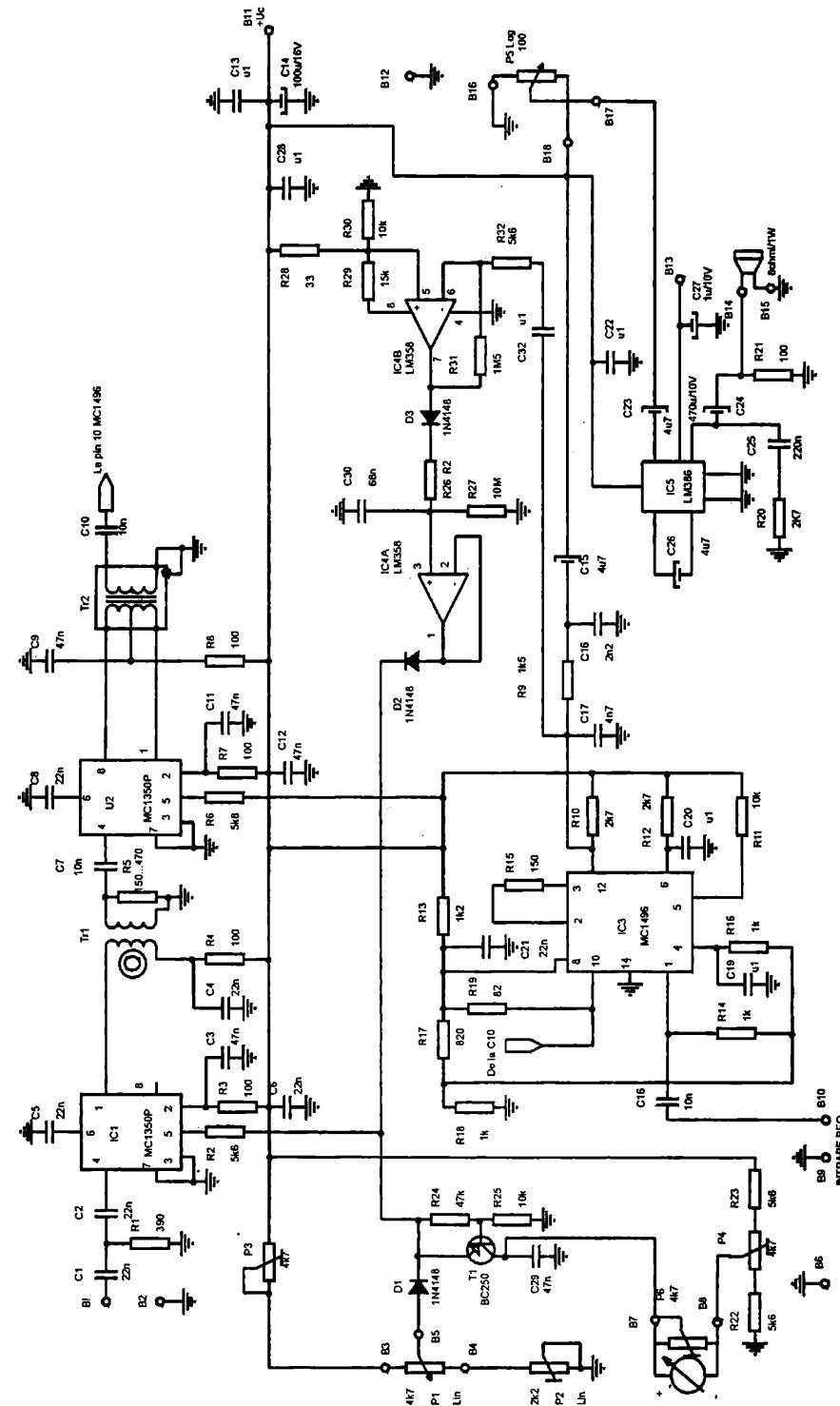


Fig. 3.13

Receptor SSB

Comunicațiile cu bandă laterală mică denumite BLU, SSB sau J3E sunt utilizate și în banda de 2 m.

Dacă amplificatorul de intrare, mixerul de recepție și oscilatorul local sunt identice și pentru alte moduri la receptia semnalelor SSB se utilizează un filtru de bandă îngustă și un amplificator F1 cu demodulator.

Folosind blocul de intrare și oscilatorul din fig. 3.10 la care după mixer, în loc de filtru pe 10,7 MHz, se montează un filtru pe 9 MHz de tip XF9B și apoi montajul din fig. 3.13, se realizează un receptor pentru emisiuni SSB. Acest amplificator de frecvență intermediară pe 9 MHz poate lucra și pe alte frecvențe, depinzând de frecvența aplicată terminalului 1 din circuitul MC1496 și transformatorului TR2.


Elementele principale din acest montaj sunt cele două amplificatoare MC1350P, fiecare putând asigura o amplificare de 50 dB. Sistemul de RAA este asigurat de circuitul LM358, dar poate fi acționat și manual din P1.

Transformatorul TR1 este construit pe un mic tar de ferită cu 8 spire în primar și 2 în secundar. Transformatorul TR2 are o carcăsă de la F1-MF, pe care în primar se bobinează 2×6 spire la care se montează 100 pF, iar în secundar 2 spire.

Concepț și experimentat de Y03HZ, acest AFI echipăază unele transceivere de US și VHF, rezultatele fiind foarte bune.

Capitolul IV EMITĂTOARE-RECEPTOARE

Transceiver SSB-CW

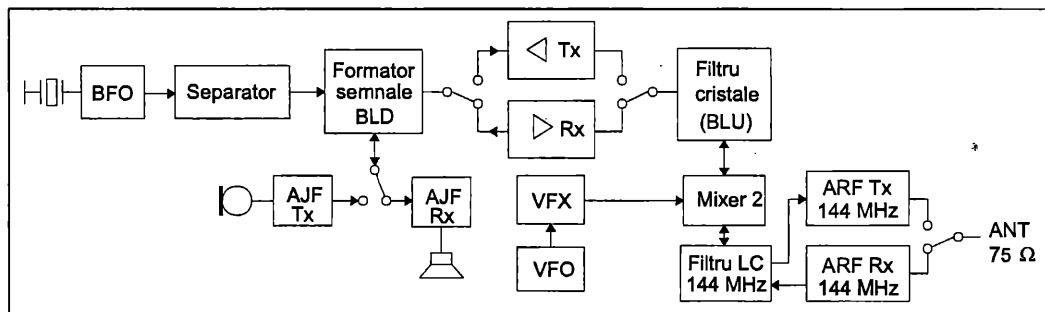

Descrierea generală

Aparatul prezentat funcționează între limitele de frecvență 144-146 MHz, folosind modurile de lucru BLU și CW. La emisie și la recepție se lucrează pe aceeași frecvență (sistem monoacord). Receptorul este de tip superheterodină, cu o singură schimbare de frecvență, cu frecvență intermedieră de 10,7 MHz, dictată de frecvența cristalelor folosite la realizarea filtrului. Sensibilitatea este mai bună de 1 μ V pentru un raport semnal-zgomot de 10 dB. Valoarea sensibilității este dictată de performanțele tranzistorului folosit la intrarea receptorului (T_6 din figura 4.1).

Emitătorul are la ieșire (în antenă) o putere de 3 W (PEP).

Întregul aparat se alimentează de la o sursă stabilizată de curent continuu cu tensiunea de 12 V și are un consum maxim, la vârf de modulație, de 500 mA. Pentru a lucra în fonie (BLU) se poate folosi orice tip de microfon dinamic cu o impedanță minimă de 200Ω sau similar.

Pentru ascultarea în difuzor sau în căști se poate folosi orice amplificator de audiofrecvență cu o sensibilitate de ordinul a 5 mV, care, de regulă, se află în dotarea „laboratorului” oricărui radioamator.

Funcționarea receptorului

Semnalele captate de antenă, cuprinse în domeniul de frecvențe 144-146 MHz, după ce sunt amplificate de tranzistoarele T_6 și T_5 , sunt aplicate mixerului 2. La acest mixer ajunge și semnalul de la oscilatorul cu frecvență variabilă, de tipul VFX, care poate varia frecvența în limitele 133,3-135,3 MHz. La ieșirea mixerului se obține frecvența-diferență de 10,7 MHz, care se aplică la intrarea filtrului cu cristale (fig. 4.2). În continuare, după amplificarea de către tranzistoarele T_{15} și T_{14} , semnalul ajunge la intrarea mixerului echilibrat, realizat cu diodele D_1 , D_2 (fig. 4.2).

La intrarea acestui mixer se aplică și semnalul de la oscilatorul de bătăi (BFO) pilotat cu cristalul Q_2 . La ieșirea mixerului se obține semnalul de joasă frecvență, care este preamplificat de tranzistoarele T_{18} , T_{19} . Pentru reglarea automată și manuală a

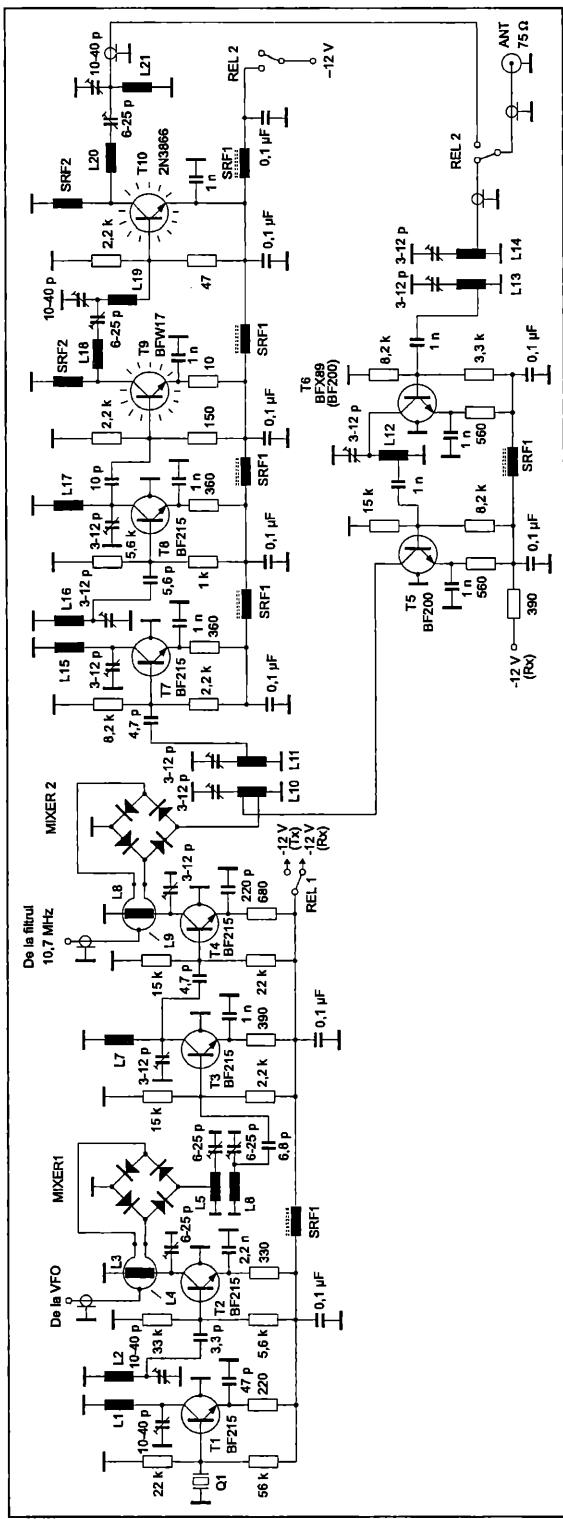


Fig. 4.1

sensibilității receptorului se folosește montajul realizat cu diodele D_3 , D_4 , tranzistorul T_{20} și componentele aferente. De la ieșirea preamplificatorului de audiofrecvență se culege și semnalul necesar funcționării amplificatorului de ascultare (fig. 4.2).

Funcționarea emițătorului

Semnalele captate de microfon sunt amplificate de tranzistoarele T_{16} , T_{17} și apoi aplicate la mixerul formator de semnale BLD (D_1 și D_2). La acest mixer se aplică și semnalul furnizat de BFO. Semnalul obținut la ieșirea mixerului (cu bandă laterală dublă – BLD – și purtătoarea suprimată), după amplificarea prealabilă de către tranzistorul T_{13} , este aplicat filtrului cu cristale, la ieșirea căruia se obține un semnal cu o singură bandă laterală (cea superioară), cu frecvența de 10,7 MHz. Acest semnal BLU se aplică mixerului 2 împreună cu semnalele de la VFX și în final se obține un semnal BLU în banda de 144-146 MHz. După ce traversează filtrul format din L_{10} , L_{11} , cu lărgimea de bandă de 1 MHz, semnalele amplificate de tranzistoarele T_7-T_{10} ajung în final în antenă prin intermediul contactelor releului REL 2.

Blocul VFX

Întrucât se folosește un filtru cu cristale cu frecvența de 10,7 MHz, care dictează astfel valoarea frecvenței intermediare, pentru acordul în bandă este nevoie de un oscilator cu frecvență variabilă în limitele 133,3-135,3 MHz, știut fiind faptul că din însumarea valorilor acestor două frecvențe se obține exact domeniul frecvențelor din banda de lucru a aparatului, în cazul nostru 144-146 MHz. Deoarece, în condiții de amatorism, practic nu se poate realiza un oscilator cu o stabilitate a frecvenței suficient de bună, necesară lucrului în modul BLU direct în domeniul de frecvențe de 133,3-135,3 MHz, a fost adoptată varianta folosirii unui VFX, ca în figura 4.1.

Pentru realizarea montajului VFX a fost folosit un cristal (Q_1) cu frecvență proprie de rezonanță de 12,4 MHz. Tranzistorul T_1 funcționează ca oscilator pilotat cu cristal, care selectează în circuitul de colector armonica a cincea a acestuia (modul overtone). Tranzistorul T_2 funcționează în regim de dublare de frecvență, în final obținându-se în circuitul de colector al tranzistorului T_2 un semnal cu frecvența de 124 MHz. Acesta, împreună cu cel sosit de la oscilatorul cu frecvență variabilă (VFO), se aplică mixerului inelar cu 4 diode (mixerul 1). Oscilatorul VFO generează semnale cu frecvență cuprinsă între limitele de 9,3 și 11,3 MHz. La ieșirea mixerului este conectat un filtru cu banda de trecere de 2 MHz, acordat pe domeniul de frecvențe de 133,3-135,3 MHz (suma celor două frecvențe aplicate mixerului).

În continuare, semnalul obținut este amplificat de tranzistoarele T_3 și T_4 , lucru necesar funcționării corecte a celui de-al doilea mixer.

Formatorul de semnal BLU

În varianta de față a fost utilizat un singur oscilator cu cristal (BFO) pentru folosirea exclusivă a benzii laterale superioare (în banda de 144 MHz se folosește în regimul de lucru BLU numai banda laterală superioară). Deci frecvența de oscilație a cristalului va fi inferioară benzii de trecere a filtrului cu cristale.

În regim de emisie se folosește ca amplificator al semnalelor cu frecvență de 10,7 MHz tranzistorul T_{13} , iar pentru recepție, tranzistoarele T_{14} și T_{15} (fig. 4.2).

Ca urmare a acestui fapt, între filtrul cu cristale și mixerul inelar (mixerul 2) nu a mai fost intercalat amplificatorul cu dublu sens de amplificare pentru semnalele cu frecvență de 10,7 MHz.

Amplificatorul emițătorului

Semnalele BLU cuprinse între limitele de 144 și 146 MHz, obținute de la mixerul 2 prin însumarea semnalelor sosite de la VFX și de la generatorul de semnale BLU (cu frecvență de 10,7 MHz), sunt selectate de filtrul trece-bandă format din L_{10} , L_{11} și cele două condensatoare trimere aferente, de 3-12 pF.

Acstea semnale sunt amplificate în continuare de tranzistoarele T_7-T_{10} . Primele două (T_7 și T_8) lucrează în clasa A, iar celelalte două (T_9 și T_{10}), în clasa AB. La ieșirea etajului final se obține un semnal cu o putere de ordinul a 3 W (PEP).

Amplificatorul de antenă al receptorului

Semnalul captat de antenă, după ce traversează filtrul trece-bandă ($L_{13}-L_{14}$), se aplică pe baza tranzistorului T_6 , de tip BFX89 sau BFY90.

Înainte de a fi aplicat mixerului 2, acest semnal este amplificat și de tranzistorul T_5 .

Blocul VFO

Oscilatorul cu frecvență variabilă (figura 4.3), ce lucrează în limitele 9,3-11,3 MHz, este prezentat în figura 4.4. Pentru acord a fost folosită o secțiune a unui condensator variabil de tipul celor din receptoarele „Albatros“ sau „Mondial“. Pentru a permite un acord comod a fost folosit, pentru antrenarea condensatorului variabil, un demultiplicator mecanic cu fricțiune cu raportul 1:20.

Oscilatorul VFO are un stabilizator de tensiune încorporat de 9 V.

Diverse

Pentru comutarea regimului de lucru recepție/emisie (Rx/Tx) au fost folosite două relee miniatură de 12 V: unul are 4 contacte, fiecare cu câte două poziții (REL 1), iar celălalt numai 2 contacte (cu două poziții). Se recomandă ecranarea separată a următoarelor subansambluri: VFX, amplificatorul Tx, VFO, filtrul cu cristale, formatorul de semnale BLD și amplificatorul Rx. Realizarea părților mecanice rămâne la aprecierea constructorului, în funcție de posibilități.

La realizarea întregului aparat au fost folosite în general componente accesibile amatorilor. Problema principală o constituie reglarea și acordul aparatului. De asemenea, au fost folosite unele blocuri (subansambluri) descrise pe larg în prezentarea „Transceiverului SSB (20 m)“ din această carte.

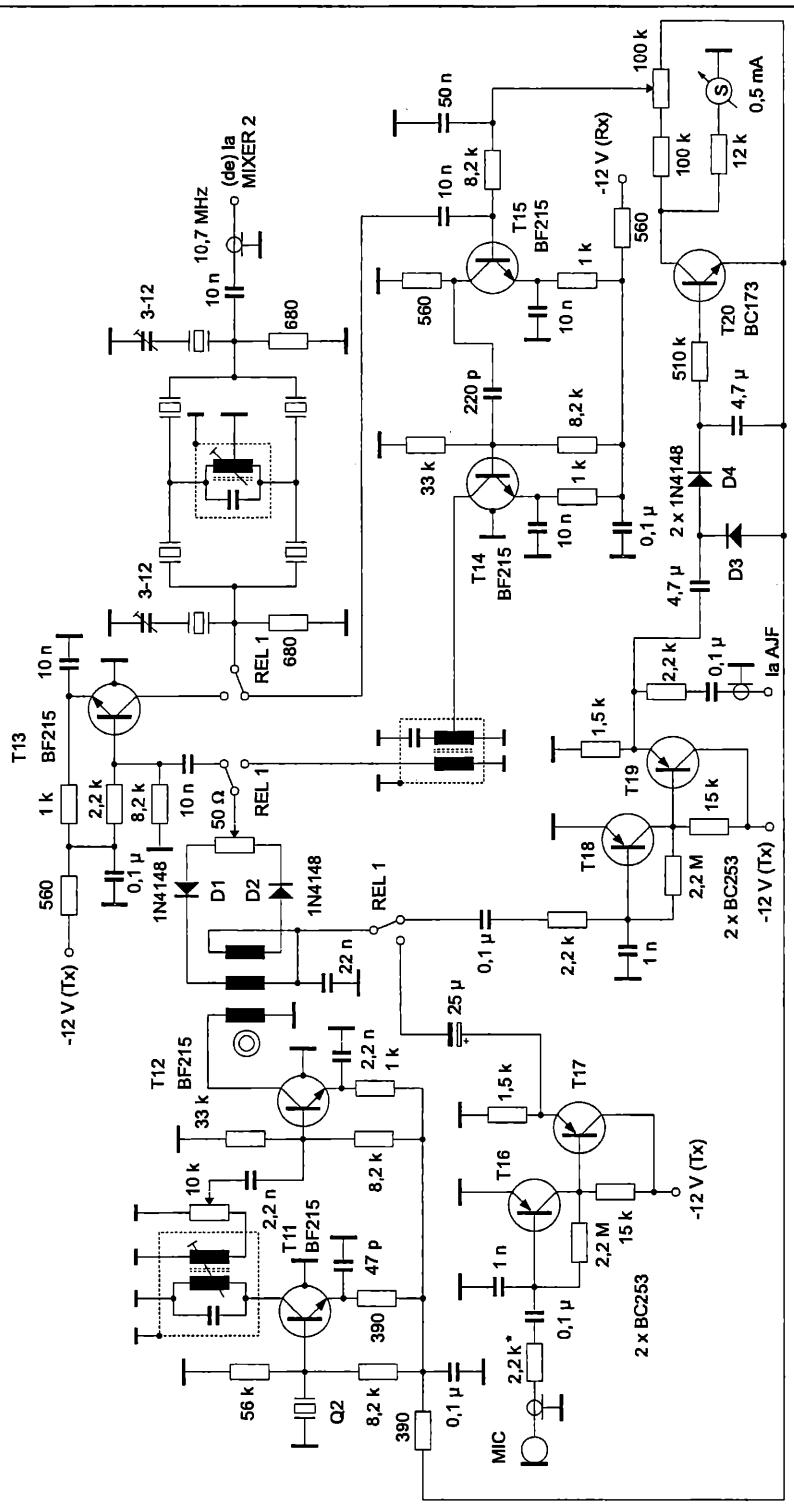


Fig. 4.2

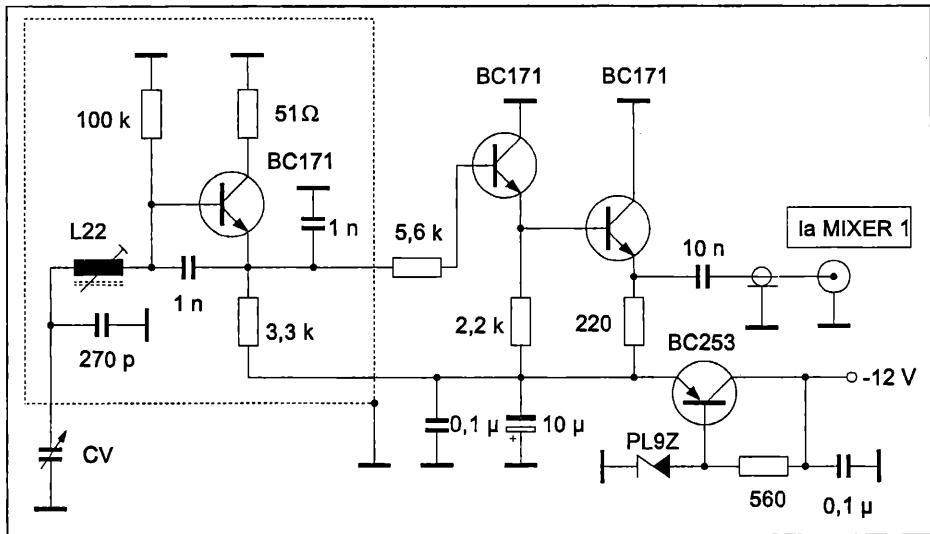


Fig. 4.3

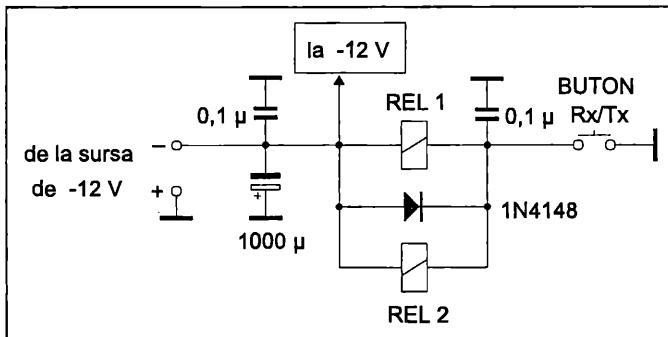


Fig. 4.4

Datele bobinelor

Bobină	Nr. spire	Conductor	ϕ bobină	Pas (mm)	Observații
L ₁ , L ₂	9	CuEm ϕ 1 mm	6	1	–
L ₃ , L ₁₅	6	CuEm ϕ 1 mm	6	1	–
L ₄	1	CuEm ϕ 1 mm	9	–	Peste L ₃ ; priză la mijloc
L ₅	5	CuEm ϕ 1 mm	6	1	Priză la spira 1
L ₆ , L ₇ , L ₈ , L ₁₁ , L ₁₆	5	CuEm ϕ 1 mm	6	1	–
L ₉	1	CuEm ϕ 1 mm	9	–	Peste L ₈ ; priză la mijloc
L ₁₀ , L ₁₂	6	CuEm ϕ 1 mm	6	1	Prize la spirele 1 și 4

Bobină	Nr. spire	Conductor	ϕ bobină	Pas (mm)	Observații
L ₁₃ , L ₁₄	6	CuEm ϕ 1 mm	6	1	Priză la spira 1,5
L ₁₇	4	CuEm ϕ 1 mm	6	1	-
L ₁₈ , L ₂₀	5	CuEm ϕ 1 mm	6	1	-
L ₁₉	1,25	CuEm ϕ 1 mm	5	-	-
L ₂₁	2,25	CuEm ϕ 1 mm	5	-	-
L ₂₂	25	CuEm ϕ 0,25 mm	5	-	Carcasă de la trafo FI 10,7 MHz
SRF 1	20	CuEm ϕ 0,25 mm			Pe baston de ferită 2,7 mm, l = 15 mm
SRF 2	10	CuEm ϕ 0,5 mm	4	-	-

Transceiver CW-SSB-FM

Transceiverul prezentat este rodul unor îndelungate experimentări de laborator și în trafic. S-a urmărit obținerea unui aparat care, în primul rând, să nu necesite componente speciale, să fie ușor abordabil din punct de vedere constructiv, să aibă gabarit redus, deci să fie utilizabil și ca aparat portabil, iar ca performanțe electrice să se situeze pe linia aparatelor „industriale“ din aceeași categorie.

Dintre caracteristicile tehnice menționăm:

- este prevăzut cu monoacord atât pentru emisie, cât și pentru recepție;
- filtrul SSB este pe frecvență de 10,7 MHz;
- la emisie: bandă laterală unică (SSB), telegrafie (CW) și modulație în frecvență (MF);
- la recepție: SSB, CW, MF și MA;
- sensibilitatea la recepție este dictată de performanțele primului tranzistor, T₁ (BF982), care, conform datelor de catalog, are zgomotul propriu de 1,2 dB la 200 MHz;
- selectivitatea:
 - a) în modul de lucru SSB și CW este dictată de parametrii filtrului cu cristale; banda de trecere este de 2,65 kHz;
 - b) în modul MF, banda de trecere este de 8,5 kHz (la 6 dB);
- atenuarea purtătoarei la emisie, în modul de lucru SSB, este de ordinul a 70 dB și este dictată de performanțele mixerului echilibrat al formatorului de semnal DSB, în special ale diodelor de mixare D₁₈ și D₁₉; în modul de lucru CW nu există rest de purtătoare, deoarece se întrerupe (prin manipulare) alimentarea mixerului de emisie (tranzistoarele T₁₃ și T₁₄);
- puterea absorbită în toate modurile de lucru este de ordinul a 5,5 W (450 mA la tensiunea de alimentare de 12,6 V);
- tensiunea de alimentare (nominală): 12,6 V;
- domeniul admis pentru tensiunea de alimentare: 11-15 V.

Funcționarea în regim de recepție (fig. 4.5)

Semnalul cules de antenă este aplicat primului tranzistor amplificator, de tip BF982, prin intermediul filtrului trece-bandă format din inductanțele L_1 , L_2 și L_3 și capacitatele aferente de acord. Banda de trecere a acestui filtru este de 2 MHz, cu o neuniformitate, între 144 și 146 MHz, de cel mult 1 dB. Semnalul amplificat parcurge un al doilea filtru trece-bandă, identic cu cel de la intrare, și apoi este aplicat pe poarta 1 a tranzistorului T_2 , de tip BF961, care îndeplinește rolul de mixer. Pe poarta 2 a tranzistorului T_2 se aplică semnalul de la oscilatorul local (de tip VCO), format din tranzistorul T_{11} , urmat de un tranzistor separator, T_{12} . Frecvența este cuprinsă în limitele 133,3-135,3 MHz. În drena tranzistorului mixer T_2 este intercalat un filtru trece-bandă acordat pe frecvența de 10,7 MHz, format din inductanțele L_6 și L_7 și un cristal dublu, care are banda de trecere de 8,5 kHz.

În regimul de modulație de frecvență, semnalul de la ieșirea mixerului, după ce străbate dioda de comutare D_3 , se aplică la intrarea circuitului integrat specializat, de tip TBA570, care îndeplinește funcțiile de amplificator de frecvență intermedie, limitator și demodulator de frecvență, precum și de demodulator de amplitudine. De pe terminalul 14 se culege și semnalul pentru indicatorul de nivel al semnalului (S-metru). Pentru demodularea semnalelor cu modulație de frecvență a fost folosit un detector de produs format din inductanțele L_{10} , L_{11} și L_{12} și diodele D_{21} și D_{22} .

În regim de lucru cu bandă laterală unică (SSB) și telegrafie (CW), semnalul obținut la ieșirea mixerului (T_2), după ce străbate diodele de comutare D_4 și D_5 , este aplicat pe baza tranzistorului T_3 , care realizează o adaptare corectă între ieșirea mixerului și intrarea filtrului cu cristale. Adaptarea corectă se face prin alegerea valorii rezistenței din colectorul acestui tranzistor. După ce traversează filtrul cu cristale, semnalul cu frecvența de 10,7 MHz este aplicat pe baza unui repetor pe emitor (T_4), după care este adus la intrarea amplificatorului de frecvență intermedie, format din tranzistoarele T_6 și T_7 . Tranzistorul T_8 are rolul de amplificator al semnalului de reglaj automat al amplificării (RAA), de la care se alimentează și indicatorul de nivel (S_m - SSB) al semnalului receptionat. Acest amplificator este astfel realizat încât să aibă o constantă mică de răspuns la creșterea semnalului (circa 0,2 s) și una mare la scăderea semnalului (5-6 s), lucru necesar la receptionarea semnalelor SSB și de telegrafie. În continuare, după ce este trecut printr-un repetor pe sursă (T_9), semnalul este aplicat detectoarelui de semnale SSB și de telegrafie, care este realizat cu tranzistorul T_{10} , de tip BF256. Pe sursa aceluiși tranzistor se aplică semnalul de bătaie cu frecvența de 10,7 MHz, generat de tranzistorul T_{19} (fig. 4.6).

Amplificatorul de ascultare este realizat cu un circuit integrat de tip βA741 și două tranzistoare finale cu germaniu, de tip AC184 și AC185 (T_{24} și T_{25}).

Funcționarea emițătorului

Emitătorul propriu-zis este format dintr-un mixer de emisie realizat cu două tranzistoare FET, de tip BF256 (T_{13} și T_{14}), urmat de patru tranzistoare amplificatoare ale semnalului cu frecvența de 144 MHz (T_{15} - T_{18}).

Semnalul cu frecvența de 10,7 MHz este aplicat în antifază pe cele două porti ale tranzistoarelor T_{13} și T_{14} , iar semnalul cu frecvența de 133,3 MHz, generat de VCO, este aplicat în fază prin intermediul a două condensatoare cu capacitatea de 22 pF. Echilibrarea mixerului se face acționând asupra potențiometrului semireglabil de 2,5 k Ω , conectat în circuitul surselor tranzistoarelor mixer.

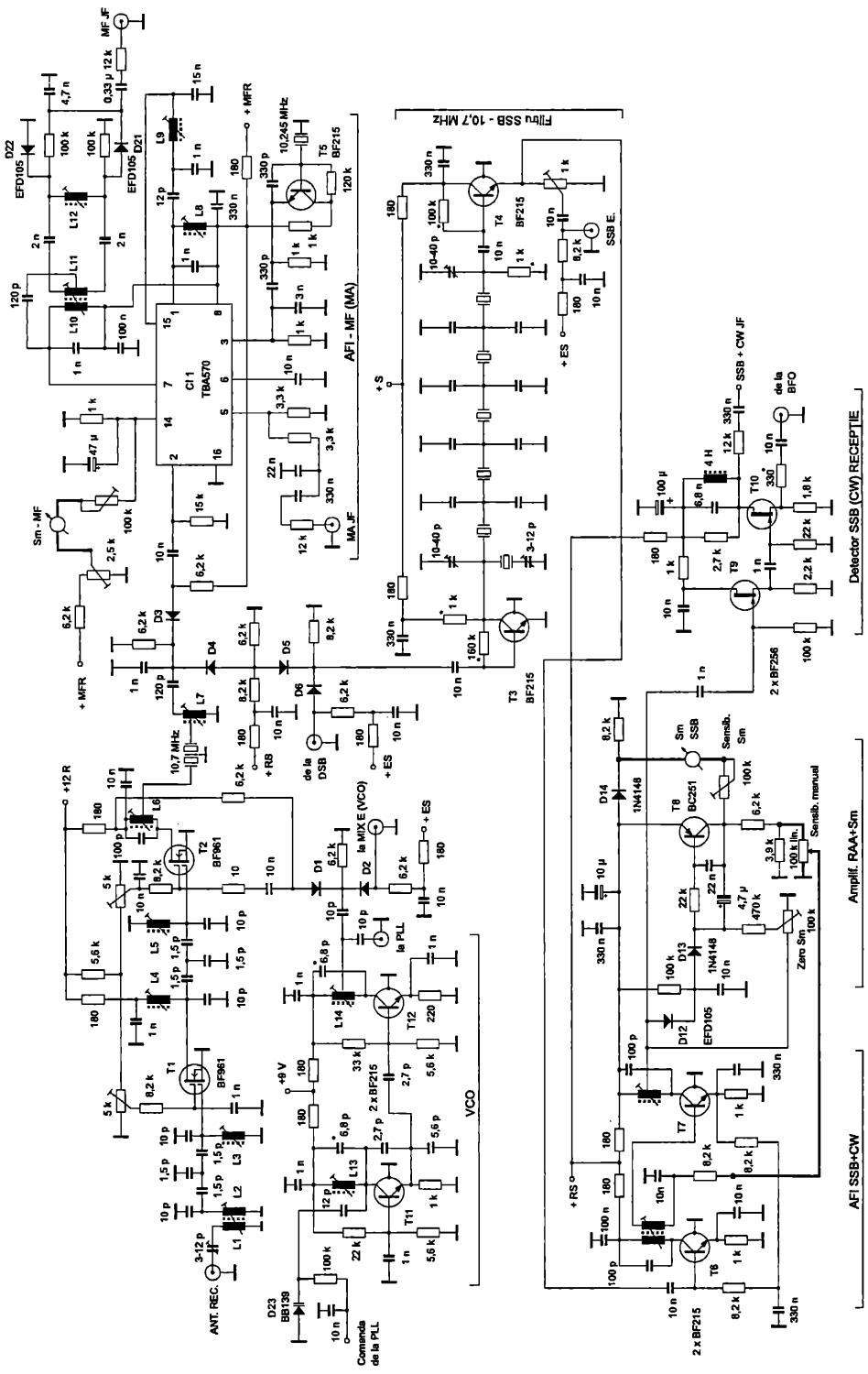


Fig. 4.5



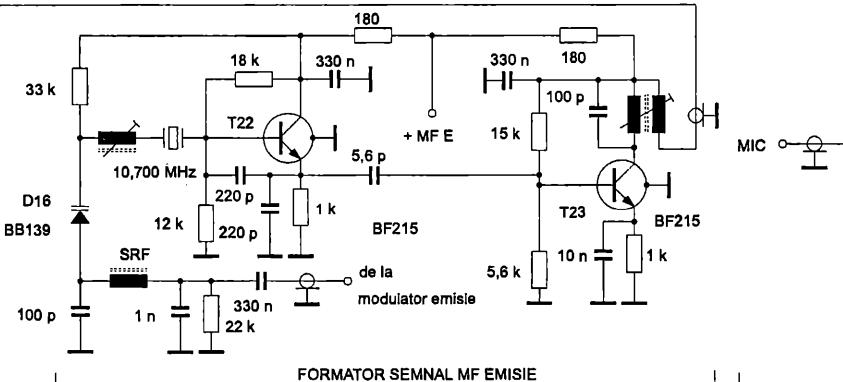
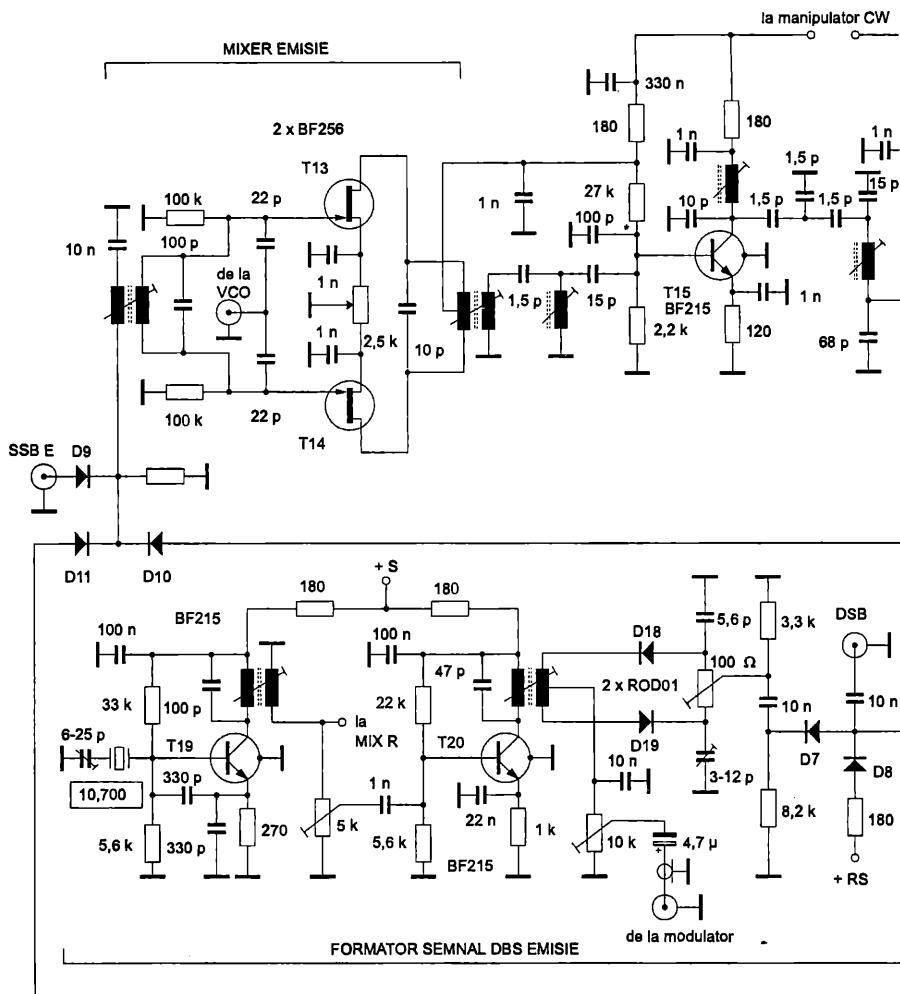


Fig. 4.6


EMITĂTOR

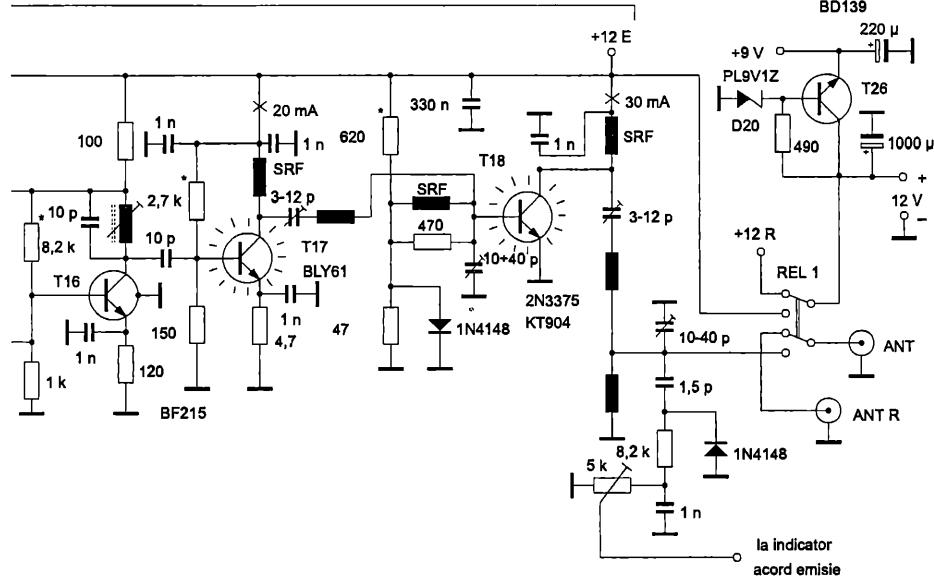

+12 R

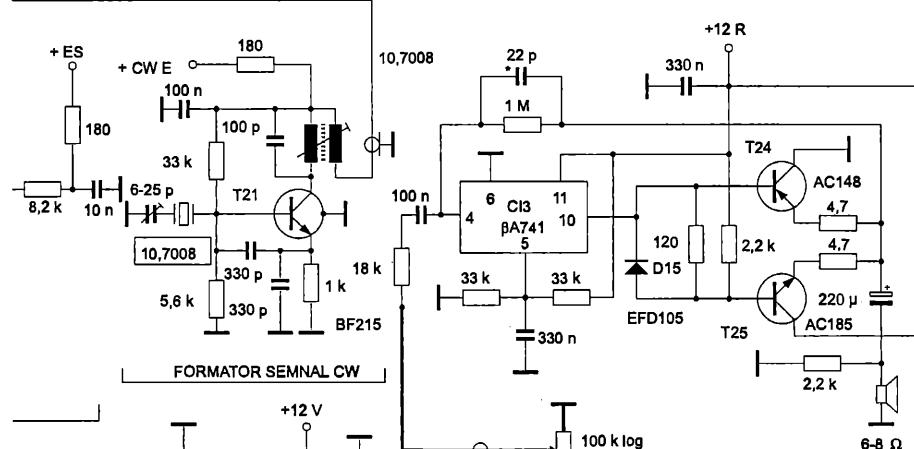

FORMATOR SEMNAL CW

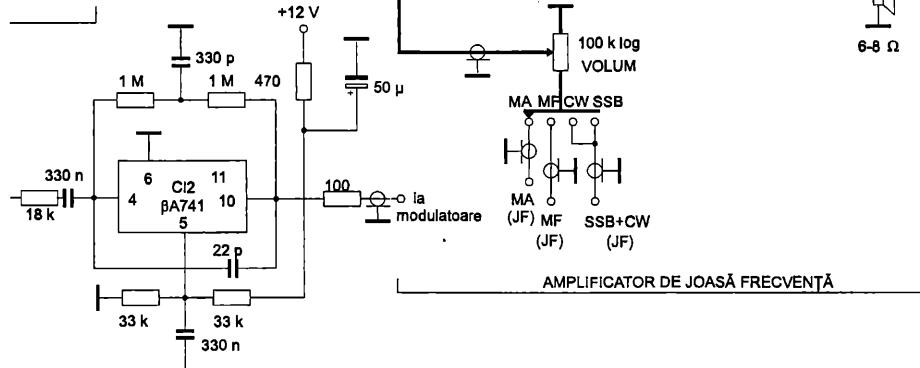

MODULATOR βA741

AMPLIFICATOR DE JOASĂ FRECVENȚĂ

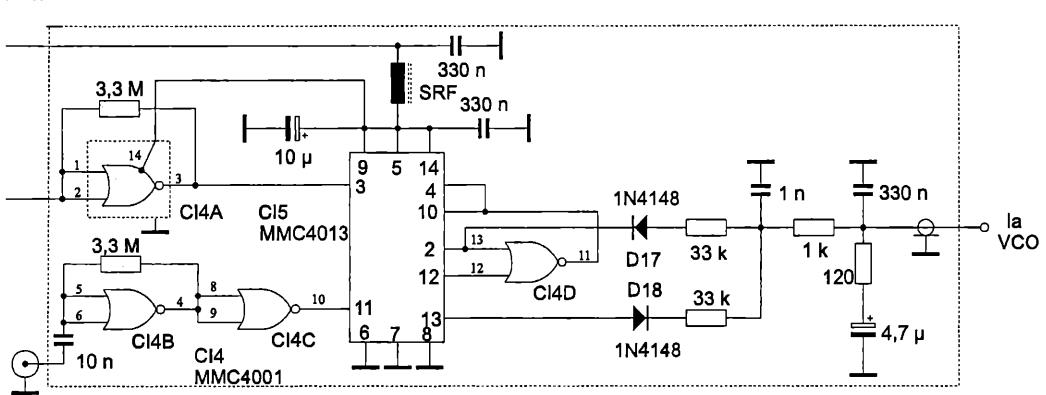
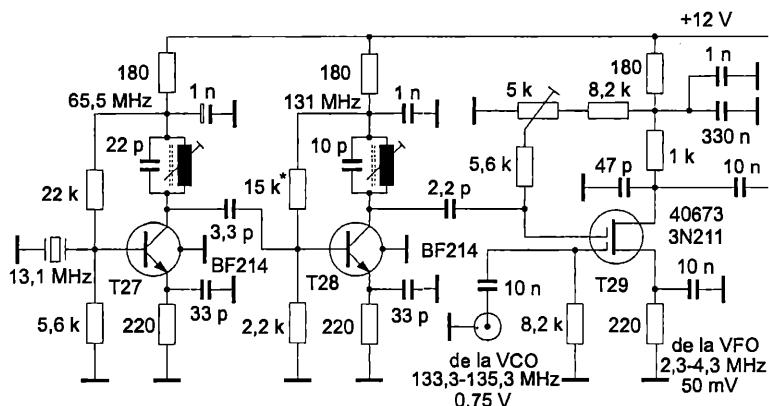


Fig. 4.7

Toate etajele amplificatoare ale emițătorului funcționează în clasa A sau AB. Curentul de repaus al etajului final (T_{18}) este de ordinul a 25-35 mA, iar valoarea acestuia se ajustează acționând asupra rezistorului de 620Ω , marcat în schemă cu asterisc.

Formatorul de semnal cu bandă laterală dublă și cu purtătoarea suprimată (DSB) este realizat cu tranzistoarele T_{19} , T_{20} și diodele de mixare D_{18} și D_{19} (care sunt de tip ROD 01). Atenuarea purtătoarei față de semnalul maxim care ieșe din mixer trebuie să fie de ordin a 300 de ori (50 dB).

Formatorul de semnal telegrafic (CW) este implementat cu tranzistorul T_{21} . Frecvența de oscilație a cristalului folosit trebuie să fie cu 800 Hz mai mare decât cea a semnalelor DSB și MF.

Formatorul de semnal modulat în frecvență (MF) se realizează cu tranzistorul T_{22} . Modulația în frecvență se face acționând asupra cristalului oscilator. Tranzistorul T_{23} are rol de separator. La intrarea mixerului de emisie se aplică pe rând semnal SSB, CW sau MF, prin intermediul diodelor de comutare D_9 , D_{10} și D_{11} .

Amplificatorul de microfon este realizat cu un circuit integrat de tip β A741 (CI₂), care este prevăzut cu o corecție de ton ce favorizează frecvențele înalte, pentru ca modulația să fie mai „penetrantă”.

Oscillatorul local care generează semnale cu frecvență de 133,3-135,3 MHz este realizat cu tranzistorul T_{11} , urmat de un etaj separator, T_{12} . Acesta este un oscillator comandat în tensiune (VCO). Acordul se face acționând asupra tensiunii aplicate diodei varicap D_{23} , de tip BB139. Tensiunea de comandă este furnizată de către comparatorul de fază prezentat în figura 4.7. Acest montaj folosește o buclă PLL.

Tranzistorul T_{27} selectează armonica a cincea a frecvenței cristalului conectat în circuitul bazei, adică 65,5 MHz. Tranzistorul T_{28} funcționează în regim de dublare a frecvenței, pentru a se obține 131 MHz. Acest semnal se aplică pe poarta 2 a tranzistorului mixer T_{29} . Pe poarta 1 a acestui tranzistor se aplică semnalul de la VCO, cu variația frecvenței în limitele 133,3-135,3 MHz. În drena mixerului se obține semnalul diferență, cu valoarea cuprinsă în limitele 2,3-4,3 MHz.

Drept comparator de fază s-au folosit un circuit integrat de tip MMC4013 (care conține două bistabile de tip D) și o poartă a circuitului integrat MMC4001 (CI_4). Celelalte trei porți ale lui CI_4 sunt folosite ca formatoare și separatoare ale semnalului obținut de la mixerul T_{29} și ale celui sosit de la oscillatorul local cu frecvență variabilă în limitele 2,3-4,3 MHz, cu care se face acordul în bandă al aparatului.

Acest oscillator nu este prezentat în schemă deoarece el trebuie realizat în funcție de frecvența cristalului. Dacă nu va fi folosit un cristal cu frecvență de 13,1 MHz (fig. 4.7), ci unul de 13 MHz, atunci, prin multiplicare, vom obține o frecvență de 130 MHz, iar oscillatorul de acord va trebui să varieze frecvența în limitele 3,3-5,3 MHz. La ieșirea

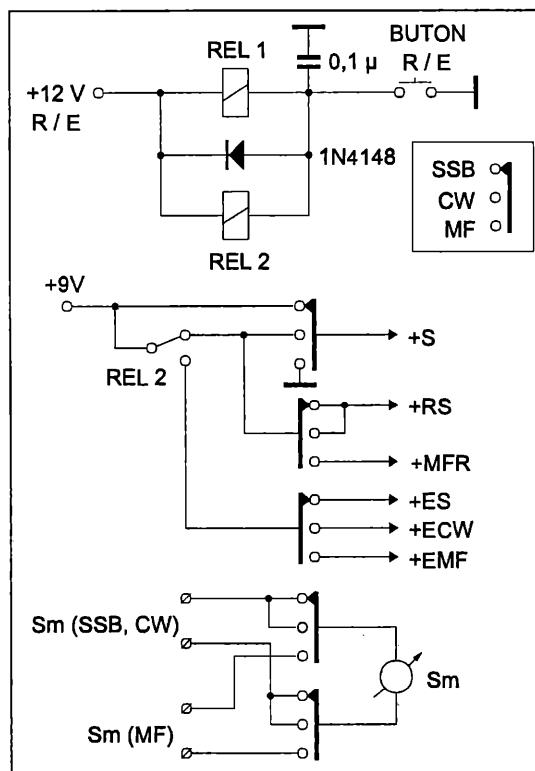


Fig. 4.8

detectorului de fază realizat cu diodele D_{17} și D_{18} se obține o tensiune continuuă proporțională cu diferența de fază dintre semnalele aplicate comparatorului de fază. Această tensiune va comanda frecvența generatorului de tip VCO, care, în final, va avea o stabilitate de frecvență identică celei a oscillatorului local (VFO), ce are frecvență cuprinsă în limitele 2,3-4,3 MHz.

În figura 4.8 sunt prezentate comutările tensiunilor pentru cele trei moduri de lucru.

Transceiver SSB (20 m)

Aparatul prezentat este un emițător-receptor cu bandă laterală unică (BLU) și lucrează, atât la recepție, cât și la emisie, pe aceeași frecvență, în limitele 14,0-14,5 MHz. O serie de subansambluri sunt folosite în comun și la recepție și la emisie, cum sunt oscillatorul BFO, mixerul 1, formatorul de semnal cu bandă laterală dublă BLD (și purtătoare suprimată), filtrul formator de semnal BLU, amplificatorul cu dublu sens pentru frecvență intermediară de 10,7 MHz, mixerul 2, mixerul 3 și oscillatorul cu frecvență variabilă (VFO), împreună cu oscillatorul pilotat cu cristal cu frecvență de 30,735 MHz (vezi schema bloc din fig. 4.9).

Regimul de recepție

Semnalele captate de antenă, cu frecvență de 14,0-14,5 MHz, traversează retelele de antenă (REL 3, figura 4.11) și filtrul-dop ce rejectează semnalele de 10,7 MHz (L_{22} , figura 4.10) și ajung la filtrul trece-bandă acordat pe 14-14,5 MHz, format din $L_{18}-L_{21}$ (figura 4.10).

În continuare, aceste semnale sunt amplificate de tranzistoarele T_7 și T_8 și ajung la mixerul 3. La acest mixer se aplică și semnalul cu frecvență variabilă, de 24,7-25,2 MHz, ce sosește de la tranzistorul T_{14} , de pe o priză a bobinei L_{28} ; acest semnal se obține din diferența frecvențelor a două semnale: cea a semnalului cu frecvență de 30,735 MHz, generat de tranzistorul T_{13} (armonica a treia a cristalului de 10,245 MHz - Q_9) și cea a

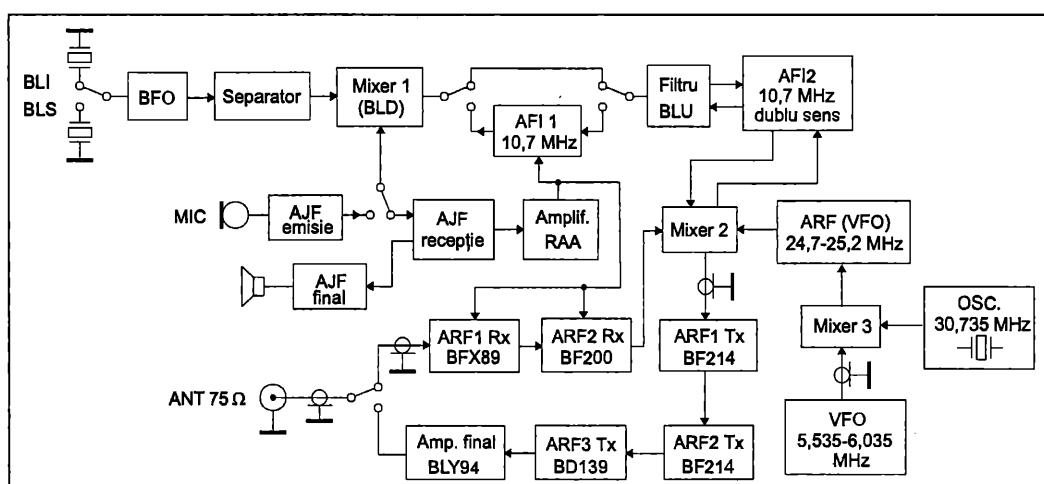


Fig. 4.9

semnalului generat de oscilatorul cu frecvență variabilă (VFO, figura 4.12), cuprinsă între 5,535 și 6,035 MHz. Mixarea acestor două semnale și obținerea diferenței frecvenței acestora se fac cu mixerul 3 (figura 4.10). La ieșirea mixerului 3 este plasat un filtru trece-bandă în limitele 24,7-25,2 MHz.

În mixerul 2 se obține semnalul de frecvență intermediară de 10,7 MHz, care este selectat de filtrul trece-bandă format din L_8 - L_{11} . În continuare, acest semnal este aplicat unui etaj cu dublu sens de amplificare (T_5 - T_6 ; în regim de recepție funcționează tranzistorul T_6), după care traversează filtrul cu cristale (Q_3 - Q_8) formator de semnal BLU și ajunge la amplificatorul de frecvență intermediară (T_3 - T_4), care funcționează numai în regim de recepție. Semnalul amplificat se aplică la mixerul echilibrat (D_1 - D_2) împreună cu semnalul de bătăi obținut de la generatorul BFO (tranzistorul $T1$ fiind oscilator pilotat cu cristal, iar tranzistorul T_2 – separator-adaptor). Se poate selecta fie banda laterală superioară, fie cea inferioară, folosind, prin comutare, fie cristalul Q_2 (BLS), fie Q_1 (BLI). Semnalul de joasă frecvență obținut la ieșirea mixerului echilibrat este aplicat unui amplificator format din tranzistoarele T_{11} - T_{12} . De la tranzistorul T_{12} , semnalele se aplică la amplificatorul de ascultare (audio), care nu este figurat pe schemă, precum și la amplificatorul de reglaj automat al amplificării (T_{15}) cu constantă mare de acționare, specifică lucrului cu BLU. Pentru ascultare se poate folosi orice tip de amplificator care să permită audiuția fie în căști, fie în difuzor, după preferință.

La acordul în bandă al oscilatorului VFO a fost folosită o secțiune de la un condensator variabil utilizat în receptorul „Albatros“, la care s-a adăugat o demultiplicare mecanică în raportul 1:10. Înținând seama și de demultiplicarea încorporată a condensatorului variabil, rezultă o demultiplicare totală de ordinul 1: 30, care permite un acord foarte comod al semnalelor cu BLU.

Regimul de emisie

Semnalul de la microfon este amplificat de tranzistoarele T_9 - T_{10} și aplicat mixerului echilibrat (mixerul 1), împreună cu semnalul BFO cules de pe înfășurările L_4 - L_5 . La ieșirea acestui mixer se obține un semnal cu purtătoarea suprimată (cu bandă laterală dublă – BLD). Filtrul cu cristale (Q_3 - Q_8) selectează una din benzile laterale. Semnalul cu BLU este aplicat amplificatorului pe 10,7 MHz (T_5) și, traversând filtrul trece-bandă (L_8 - L_{11}), ajunge la mixerul 3, unde, împreună cu semnalul cu frecvență variabilă de 24,7-25,2 MHz, formează, prin diferență, semnalul necesar la emisie, cuprins în limitele 14,0-14,5 MHz. Cules de pe înfășurarea L_{14} , semnalul traversează un filtru de rejecție a semnalelor de 10,7 MHz (L_{29}) și este aplicat primului etaj amplificator al emițătorului (T_{16}). Primele două tranzistoare ale emițătorului (T_{16} - T_{17}) sunt alimentate cu tensiunea de 12 V, iar ultimele două, prefinal și final, cu tensiunea de 24 V. Tranzistorul T_{18} (BD139), care absoarbe o putere de circa 3 W, precum și T_{19} (BLY94), cu o putere absorbită de circa 30-35 W, necesită radiatoare corespunzătoare acestor puteri.

Pentru a nu permite radiația de semnale perturbatoare (armonice ale frecvenței de 14 MHz), la ieșirea emițătorului, în serie cu antena, se va conecta un filtru trece-bandă (14,0-14,5 MHz) cu impedanțe de intrare și ieșire de 75Ω . Puterea utilă radiată în antenă este de ordinul a 20-25 W (PEP). Curentul consumat de ultimele etaje ale emițătorului este de maximum 2 A (în regim de vârf de modulație). A fost folosit un alimentator precum cel din figura 4.13. Pentru a evita cuplajele nedorite între diferite etaje amplificatoare, în multe cazuri au fost folosite la executarea circuitelor rezonante toruri din ferită. În acest caz nu a mai fost necesară ecranarea lor.

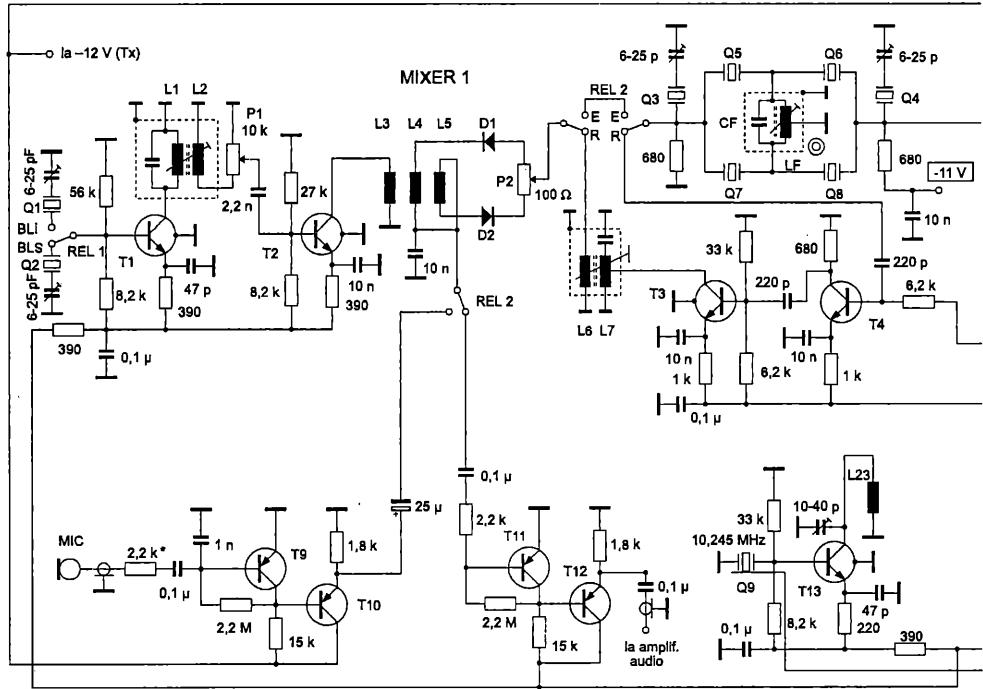


Fig. 4.10

Realizare și reglaje

Un element important în obținerea unor performanțe mulțumitoare este filtrul cu cristale formator de semnal BLU. Acesta a fost realizat în modul următor: s-a măsurat frecvența de rezonanță a cristalelor folosind montajul din figura 4.14; au fost selectate două perechi de cristale astfel încât frecvența de rezonanță a cristalelor fiecărei perechi să difere cu maximum 50 Hz, iar diferența de frecvență dintre cristalele din perechi diferite să fie de 1,4-1,6 kHz. Dacă diferența este de 1,5 kHz, se obține un filtru cu banda de trecere (la -6 dB) de ordinul a 2,7 kHz. În figura 4.10 se prezintă modul de conectare a cristalelor: Q_5 și Q_6 formează una din perechile selectate (indiferent care), iar Q_7 și Q_8 – cealaltă pereche.

În scopul îmbunătățirii fronturilor caracteristicii de transfer au fost conectate și cristalele rejectoare Q_3 și Q_4 , unul pentru frontul anterior, iar celălalt pentru frontul posterior. Pentru a putea vizualiza forma benzii de trecere a filtrului cu cristale pe ecranul unui osciloscop, a fost realizat montajul din figura 4.15.

Tranzistorul T_1 este un oscillator cu frecvență variabilă (10,7 MHz), cu semnalul modulat în frecvență, cu ajutorul diodei varicap D_1 , de un semnal în formă de dinte de ferăstrău (DDF). Generatorul de semnale DDF este realizat cu tranzistoarele T_2-T_4 . Frecvența de repetiție a impulsurilor este de ordinul a 5 Hz. În continuare, tranzistoarele T_5-T_8 reprezintă un amplificator (pentru frecvențe joase) pentru semnalul DDF, de la ieșirea căruia semnalul este aplicat la intrarea H (baleaj pe orizontală) a unui osciloscop. Se poate folosi orice osciloscop prevăzut cu bornă de intrare pentru deviere pe orizontală.

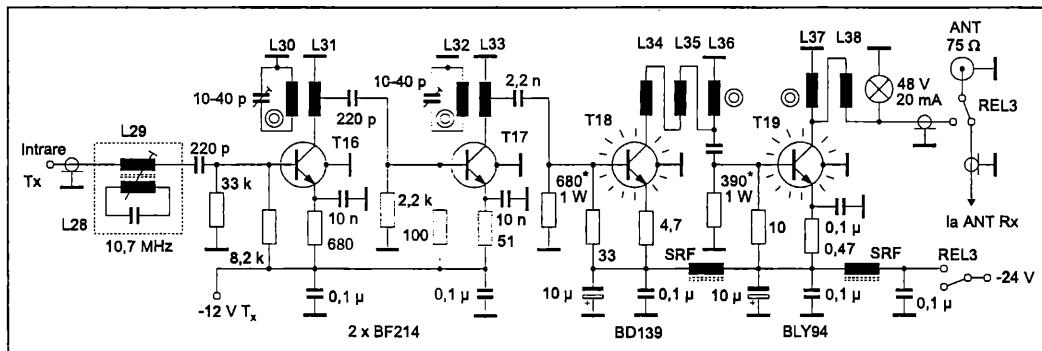
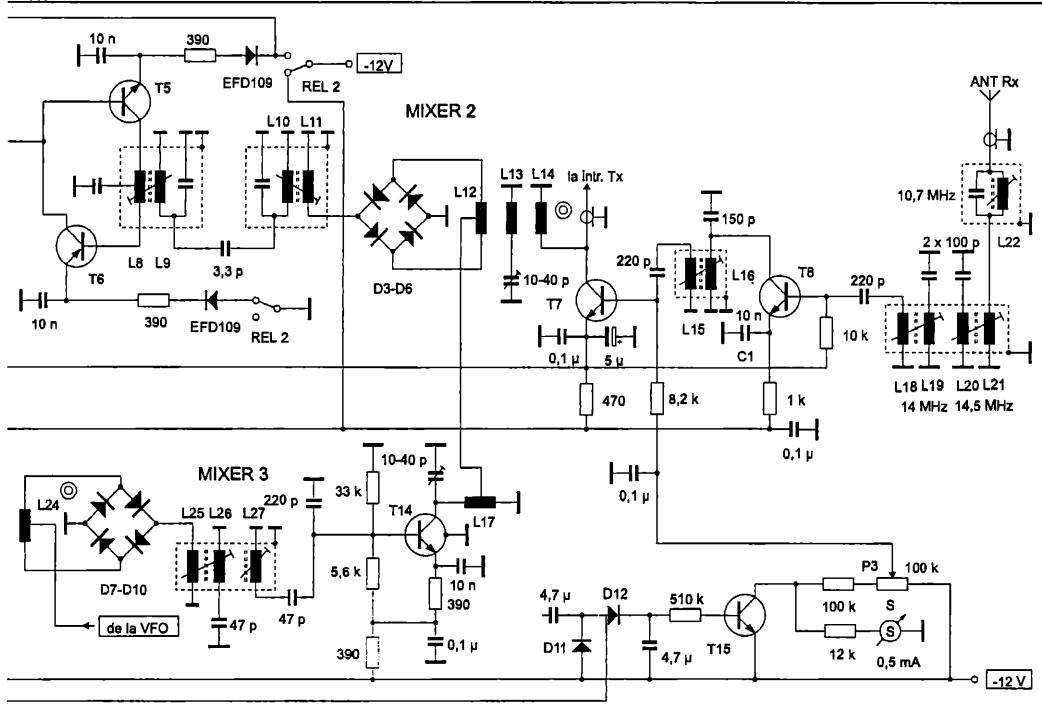


Fig. 4.11

În acest mod, montajul din fig. 4.15, împreună cu osciloscopul folosit reprezintă un vibuloscop.

În continuare s-a realizat montajul filtrului cu cristalele de rejetie Q_3 și Q_4 , conectând și cele două rezistoare de adaptare de 680Ω . Drept circuit oscilant LF-CF a fost folosit un trafo FI de 10,7 MHz.

Reglarea filtrului se face în modul următor: pe una din intrări se aplică semnalul cules de la potențiometrul P_1 (figura 4.15); acționând asupra miezului înfășurării L_1 și a condensatorului variabil CV se aranjează ca pe osciloscop să apară forma caracteristică a amplitudine-frecvență a filtrului (forma benzii de trecere), o imagine asemănătoare

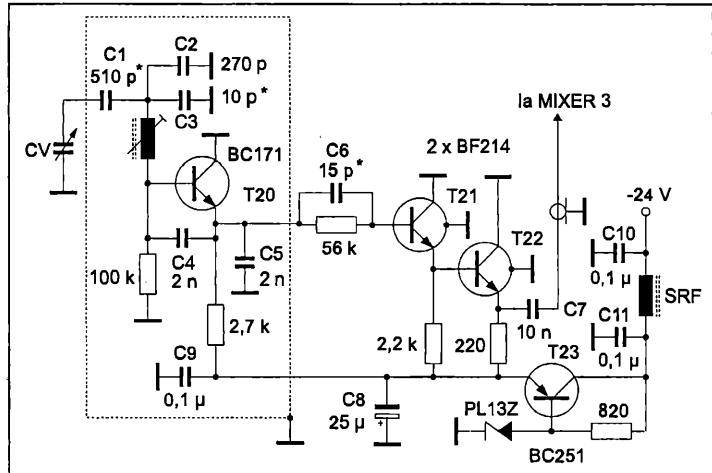


Fig. 4.12

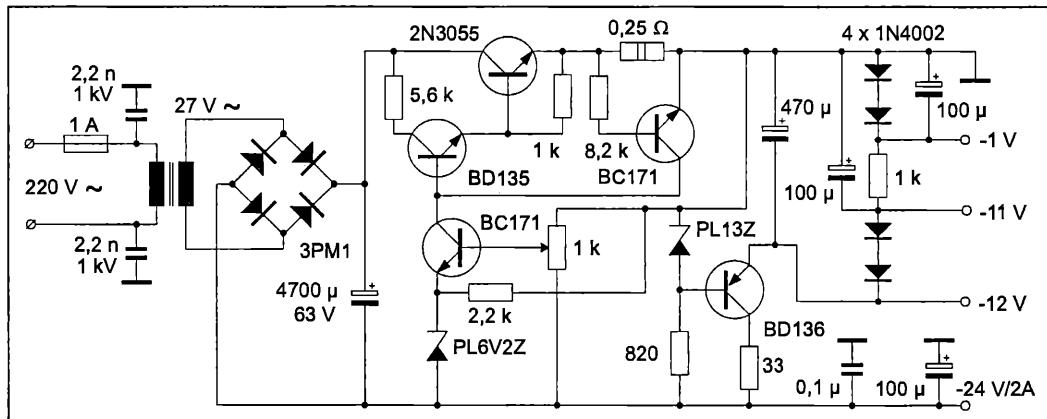


Fig. 4.13

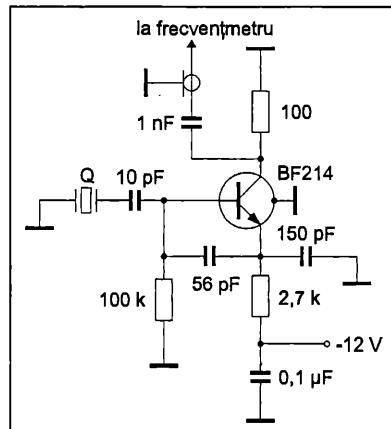


Fig. 4.14

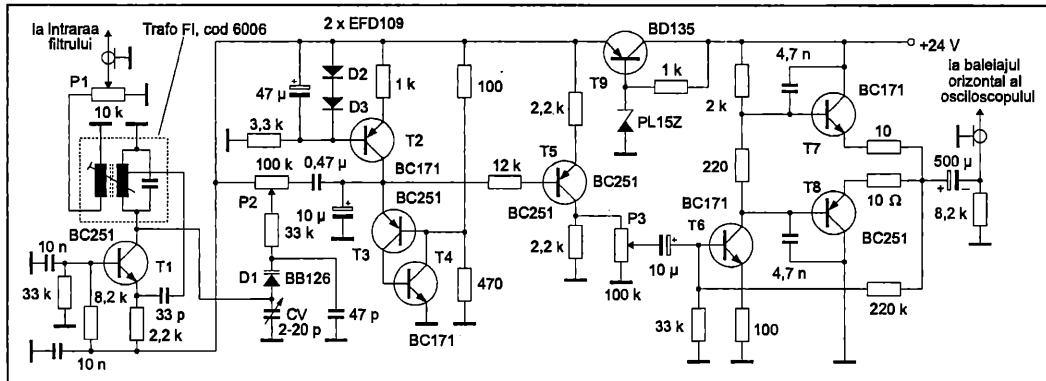


Fig. 4.15

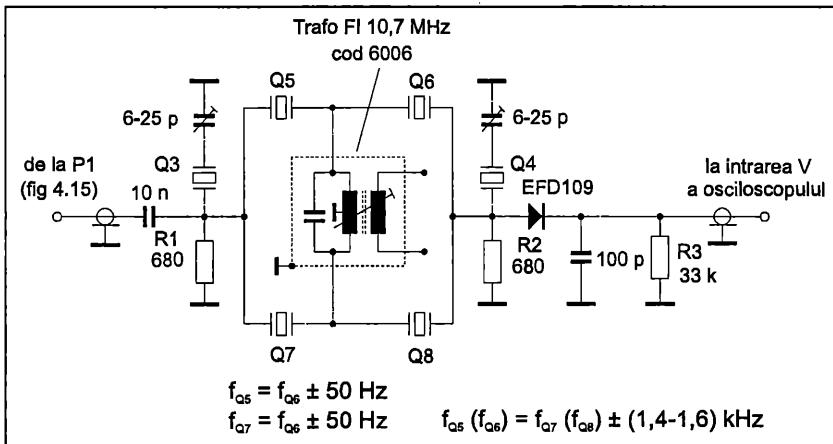


Fig. 4.16

celei din figura 4.17 (curba trasată continuu). Reglând miezul bobinei se uniformizează (simetrizează) forma curbei. Dacă pe palierul caracteristicii apar neuniformități de amplitudine mai mari de 2 dB (20%), se va ajusta valoarea rezistoarelor R_1 și R_2 (fig. 4.16), de regulă, în sensul micșorării acesteia.

După aceea se conectează cristalul Q_3 . Acesta trebuie să aibă o asemenea frecvență de rezonanță încât să permită o rejecție ca în figura 4.17 (curba punctată). Acest reglaj se face acționând asupra condensatorului trimer cu care este conectat în serie cristalul respectiv. Dacă, de exemplu, cu ajutorul cristalului Q_3 s-a realizat ameliorarea frontului din stânga curbei (frecvențe mai mici), cristalul Q_4 va trebui să facă același lucru, însă în partea dreaptă a curbei, în mod simetric. După aceasta, componentele din schema din figura 4.16 vor fi amplasate definitiv în montaj. Atenție la trimere, care nu trebuie dereglate în timpul realizării montajului definitiv!

După ce filtrul a fost conectat în montajul definitiv, se vor face reglajele necesare obținerii semnalului BLD. Acționând potențiometrul P_1 (fig. 4.10) se ajustează valoarea semnalului BFO injectat în mixerul echilibrat (D_1-D_2). Pe colectorul tranzistorului T_2 trebuie să fie o tensiune (de vârf) de ordinul a 1,5-1,7 V. Acționând potențiometrul P_2

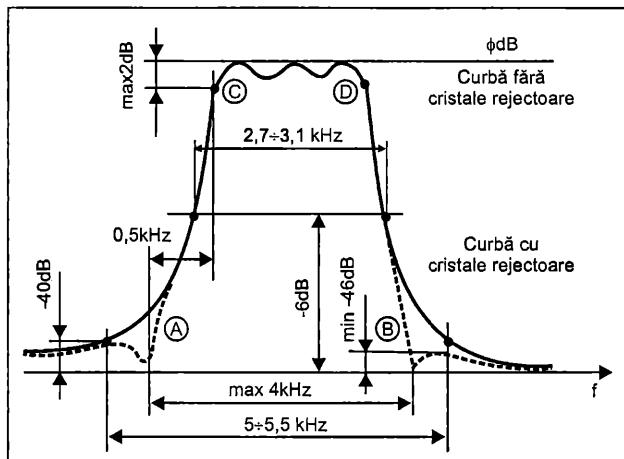


Fig. 4.17

se realizează suprimarea purtătoarei (măsurarea se face la ieșirea filtrului) atenuarea trebuind să fie de cel puțin 200 de ori (46 dB). Aplicând la borna de microfon un semnal de joasă frecvență de ordinul a 5 mV, cu frecvență de 1000-2000 Hz, la ieșirea filtrului se obține semnalul BLU.

Frecvențele de oscilație ale oscillatorului BFO se aleg astfel încât să corespundă punctelor A (pentru recepționarea benzii laterale superioare), respectiv B (pentru banda inferioară), din figura 4.17.

Când se realizează blocul oscillatorului cu frecvență variabilă VFO (montat în carcăsă separată de restul aparatului), trebuie avută în vedere obținerea unei construcții rigide din punct de vedere mecanic. Condensatoarele C_1 , C_2 , C_4 și C_5 vor fi cu mică, iar C_3 va avea coeficientul de temperatură pozitiv.

Blocul emițător (fig. 4.11) se realizează separat de blocul receptor.

Releele folosite sunt de tip miniatură, de 12 V. În locul releului REL 2, care trebuie să aibă șase contacte cu două poziții, se pot folosi mai multe relee care să asigure numărul necesar de comutări.

În schema din fig. 4.10 au fost folosite următoarele tipuri de tranzistoare: T_1-T_5 și $T_{13}-T_{14}$ pot fi de tip BF214, BF215 sau BF255; T_6 și T_9-T_{12} – de tip BC251, BC252 sau BC253; T_{15} este de tip BC171, BC172 sau BC173; T_7 – de tip BF200 și T_8 – de tip BFX89.

Datele bobinelor

Denumire	Nr. spire	Conductor	Suport	Observații
L_1, L_2				trafo FI
L_6, L_7				10,7 MHz
L_8 L_9	2 + 2 original	CuEm $\phi 0,1$ mm		
L_{10}, L_{11}				
L_{22}				

Denumire	Nr. spire	Conductor	Suport	Observații	
L ₂₈ , L ₂₉					
L ₃ , L ₄ , L ₅	15	CuEm ϕ 0,1 mm	Tor ferită	D = 8 mm d = 4 mm L = 2,5 mm	
L ₁₂	2 + 2	CuEm ϕ 0,1 mm	Tor ferită		
L ₁₃	16				
L ₁₄	3				
L ₂₃	8	CuEm	Tor ferită	D = 8 mm d = 4 mm L = 2,5 mm	
L ₂₄	2 + 2	ϕ 0,2 mm			
L ₁₇	2 + 5	CuEm ϕ 0,4 mm	Tor ferită	D = 12 mm d = 6 mm L = 4,5 mm	
L ₃₀	9	Cu + vinilin ϕ 0,4 mm	Tor ferită		
L ₃₁	1 + 2				
L ₃₂	9	Cu + vinilin ϕ 0,4 mm	Tor ferită		
L ₃₃	1 + 2				
L ₃₄ , L ₃₅ , L ₃₆	3 x 10	Cu + vinilin ϕ 0,4 mm	Tor ferită	D = 20 mm d = 10 mm L = 4,5 mm	
L ₃₇ , L ₃₈	2 x 10	Cu + vinilin ϕ 0,8 mm	Tor ferită	D = 20 mm d = 10 mm L = 9 mm	
L ₁₅	2	CuEm ϕ 0,2	ϕ carcasa = 5 mm	Bloc UUS	
L ₁₆	10				
L ₁₈	2	CuEm ϕ 0,2 mm		Trafo FI 10,7 MHz	
L ₁₉	15				
L ₂₀	15				
L ₂₁	2				
L ₂₅	2	CuEm ϕ 0,2 mm			
L ₂₆	15				
L ₂₇	16				

Transceiver pe 432 MHz

După multe experimentări în tehnica UHF, a fost realizat un transceiver pentru banda de 432 MHz folosind numai piese electronice accesibile în practica radioamatorilor, cu excepția punctelor unde au fost necesare componente speciale, cum sunt, de exemplu, tranzistoarele de putere de până la 1 GHz și releul coaxial (pentru comutarea antenei). În blocul formator de bandă laterală unică (BLU) au fost folosite în exclusivitate componente electronice de uz curent, ușor de procurat.

Pentru simplificarea comutării semnalelor la schimbarea regimului de lucru recepție/emisie, au fost folosite diode de comutăție de tip BA244.

Ecartul de frecvență al transceiverului este de 1 MHz, adică se acoperă banda de 432-433 MHz, deoarece, în cazul când am folosi o bandă de 2 MHz, ar fi greu de realizat filtre pe frecvență de 28 MHz, cu o bandă de trecere mai mare de 1 MHz, fără a fi nevoie de acorduri suplimentare în bandă ale acestora.

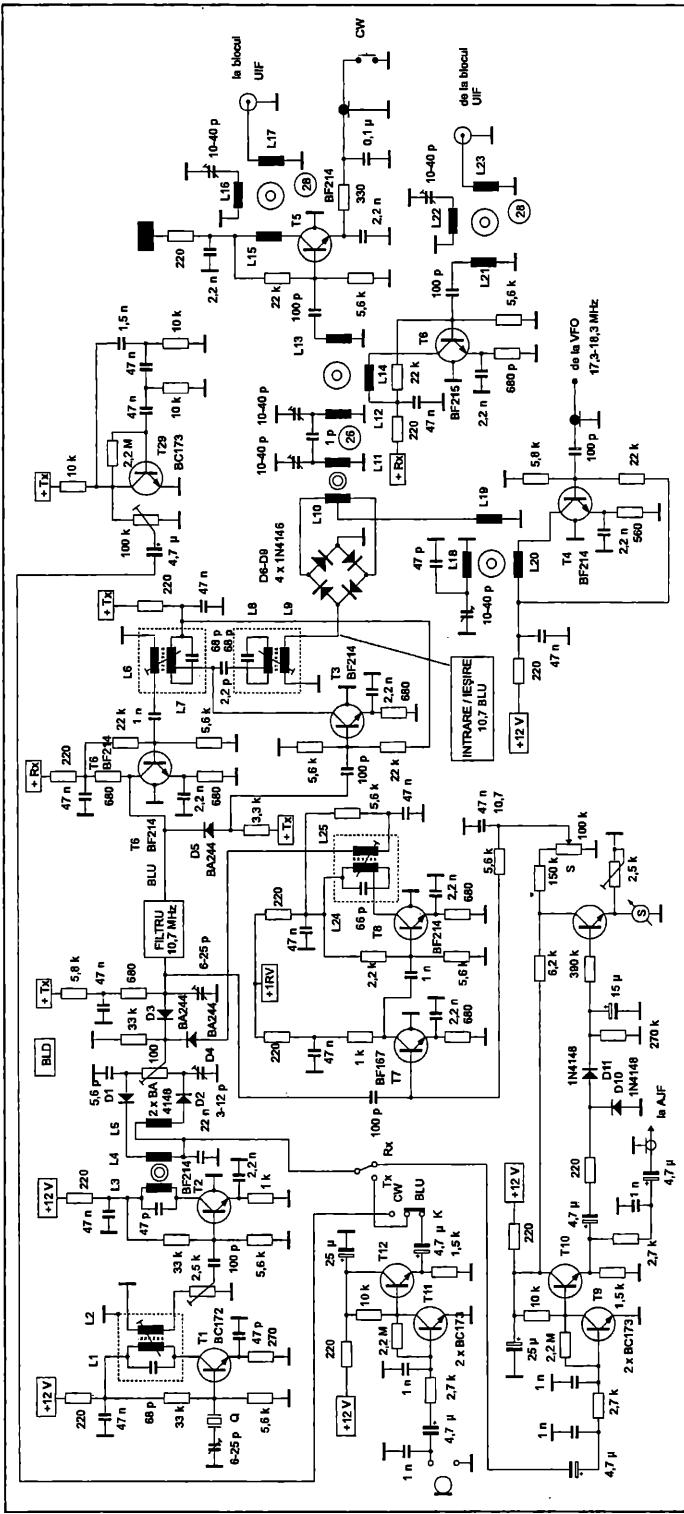


Fig. 4.18

Descrierea schemei din figura 4.18

Oscilatorul cu frecvență de 10,7 MHz (BFO) este realizat cu tranzistorul T_1 și cristalul Q. Condensatorul trimer de 6-25 pF, conectat în serie cu cristalul, permite obținerea valorii necesare a frecvenței oscilatorului, într-o plajă de 2-3 kHz. În cazul de față, oscilatorul are frecvență de 10,7033 MHz, deoarece banda de trecere a filtrului cu cristale, la -6 dB, este cuprinsă în limitele 10,7003-10,7030 MHz. A fost necesară alegerea frecvenței de 10,7033 MHz, deci mai sus decât aceea a filtrului (selectând astfel banda laterală inferioară), deoarece urmează încă o schimbare a frecvenței în banda de 28 MHz, în final obținându-se banda laterală superioară, datorită faptului că oscilatorul cu frecvență variabilă VFO (figura 4.20) are frecvență cuprinsă în limitele 17,3-18,3 MHz. Tranzistorul T_2 are rolul de separator între oscilatorul BFO și modulatorul echilibrat, executat cu două diode de tip 1N4148 cu parametrii identici în special în ceea ce privește rezistența în conducție directă. Cu ajutorul potențiometrului semireglabil de 100∞ și al condensatorului trimer de 3-12 pF se reglează atenuarea maximă a purtătoarei de 10,7 MHz. La ieșirea modulatorului echilibrat se obține un semnal cu bandă laterală dublă (BLD) și purtătoarea suprimată. Modulatorul echilibrat își aplică și semnalul de audiofrecvență în punctul median al bobinelor L_4-L_5 , semnal cules din emitorul tranzistorului T_{12} . Tranzistoarele T_{11} și T_{12} amplifică semnalele de joasă frecvență culese de microfon. Microfonul are impedanță de 200∞ .

În continuare vom descrie lanțul de emisie al blocului din figura 4.18. În regim de emisie, dioda de comutație D_3 va conduce, iar semnalul BLD va fi aplicat filtrului BLU cu cristale (10,7 MHz). La ieșirea din filtru, în serie cu dioda de comutație D_5 , semnalul BLU se aplică pe baza tranzistorului T_3 , unde este amplificat. Apoi, după ce traversează filtrul trece-bandă format din L_7-L_9 , semnalul BLU cu frecvență de 10,7 MHz este aplicat mixerului inelar format din D_6-D_9 . Ca sarcină a mixerului inelar este folosită bobina L_{10} , pe a cărei priză mediană se aplică semnalul cu frecvență variabilă cuprinsă în limitele 17,3-18,3 MHz. Acest semnal este cules de pe înfășurarea L_{19} , iar tranzistorul T_4 are rol de amplificator al semnalelor sosite de la VFO. După ce străbate filtrul trece-bandă ($L_{11}-L_{12}$) acordat pe frecvență de 28 MHz, semnalul BLU este amplificat de tranzistorul T_5 , de unde se aplică blocului de UIF din figura 4.19.

Revenind la figura 4.18, vom prezenta lanțul de recepție. Semnalul cu frecvență de 28 MHz sosit de la blocul UIF (figura 4.19), după ce traversează filtrul $L_{23}-L_{22}-L_{21}$, este aplicat pe baza tranzistorului T_6 . După ce este amplificat și după ce parurge cel de-al doilea filtru acordat pe frecvență de 28 MHz ($L_{14}-L_{12}-L_{11}-L_{10}$), care este comun pentru emisie și recepție, acest semnal ajunge la mixerul inelar D_6-D_9 , unde, prin amestec cu semnalul VFO, se obține frecvența de 10,7 MHz. Mai departe, acest semnal, traversând în sens invers față de emisie filtrul trece-bandă $L_9-L_8-L_7-L_6$, ajunge pe baza tranzistorului T_6 , unde este amplificat și aplicat la intrarea filtrului BLU cu cristale. De la ieșirea filtrului cu cristale, semnalul intră în amplificatorul format din tranzistoarele T_7-T_8 . Tot în circuitul bazei tranzistorului T_7 se aplică și semnalul de curent continuu de reglaj automat și manual al amplificării. Semnalul cules din colectorul tranzistorului T_8 , după ce străbate filtrul $L_{24}-L_{25}$, inseriat cu dioda de comutație D_4 , se aplică demodulatorului echilibrat D_1-D_2 , unde, după mixarea cu semnalul BFO, se obține semnalul de joasă frecvență în punctul median al bobinelor L_4-L_5 . Acest semnal este amplificat în continuare de tranzistoarele T_9-T_{10} . La ieșirea acestui amplificator se detectează semnalele de JF cu diodele $D_{10}-D_{11}$ (regim de dublare de tensiune), iar

tranzistorul T_{13} lucrează ca amplificator de curent continuu pentru semnalul de reglaj automat al amplificării, care se aplică pe baza tranzistorului T_7 , în serie cu potențiometrul „S“. Din emitorul tranzistorului T_{10} se culege și semnalul de joasă frecvență, care se aplică amplificatorului de audiofrecvență prezentat în figura 4.22 (bineînțeles, în serie cu potențiometrul de volum de $100 \text{ k}\omega$). Auditia se poate face în căști sau într-un difuzor.

Funcționarea în regim de telegrafie (CW)

Problema regimului de telegrafie se pune numai pentru emisie, deoarece la recepție nu trebuie făcut nimic în plus față de regimul BLU.

Pentru simplificarea acestui mod de lucru a fost generat un semnal telegrafic (semnal continuu) prin aplicarea la modulatorul echilibrat (D_1 - D_2 , figura 4.18) a unui semnal de joasă frecvență, prin intermediul unui comutator de mod de lucru BLU-CW, notat pe schemă cu K. Acest semnal are frecvență de 1000 Hz și se culege de la oscilatorul cu rețea de defazare realizat cu tranzistorul T_{29} (figura 4.18). Astfel, la mixerul echilibrat (D_1 - D_2) s-a aplicat acest semnal în locul semnalului de la microfon.

Manipularea se face în circuitul de emitor al lui T_5 , care are rolul de amplificator al semnalului cu frecvență de 28 MHz . În acest fel se obține o manipulare „curată“, fără zgomote.

Realizarea

Fiecare dintre montajele prezentate în cele cinci figuri a fost implementat într-un bloc separat. Traseele semnalelor de înaltă frecvență dintre plăci au fost realizate cu cablu coaxial de $50 \text{ }\omega$.

Așa cum s-a menționat anterior, aparatul poate acoperi un domeniu de frecvență de 1 MHz (432 - 433 MHz). Pentru a se obține un acord comod în bandă, s-a folosit o demultiplicare totală de $1:40$ (inclusiv pe cea proprie a condensatorului variabil).

Descrierea blocului de UIF

Lanțul de emisie (figura 4.19) lucrează în modul următor: semnalul BLU cu frecvență de 28 MHz este aplicat tranzistorului T_{14} , aflat în serie cu bobina L_{26} , concomitent cu semnalul cu frecvență de 404 MHz . Remarcăm faptul că tranzistorul BF182 a dat cele mai bune rezultate în regim de mixare, în comparație cu altele. În colectorul tranzistorului T_{14} se obține un semnal cu frecvență egală cu suma frecvențelor semnalelor aplicate, adică 432 MHz . După ce traversează filtrul trece-bandă (432 MHz) format din L_{27} - L_{28} , semnalul este amplificat de tranzistoarele T_{15} - T_{17} . La ieșirea celui de-al treilea tranzistor (T_{17}) se obține o putere de ordinul a 1 W . Circuitele acordate L_{27} - L_{28} și L_{29} trebuie ecranate între ele pentru evitarea cuplajelor parazite. Toate șourile de radiofrecvență (SRF) conțin câte 10 spire din conductor de cupru emailat, cu diametrul de $0,4$ - $0,5 \text{ mm}$, bobinate spiră lângă spiră, cu diametrul interior de 3 mm (fără miez). Toate bobinile de UIF reprezentate în schemă printr-un arc de cerc (L_{26} , L_{27} , L_{28}) sunt confectionate din conductor de cupru argintat, cu diametrul de $1,5 \text{ mm}$, au o lungime de 55 mm și forma asemănătoare celei din schema electrică.

Semnalul cu frecvență de 404 MHz , menționat anterior, se obține astfel: ca oscillator s-au folosit un tranzistor de tip $2N918$ (T_{18}) și un cristal tip overtone, cu frecvență de bază de $20,2 \text{ MHz}$. La bornele bobinei L_{32} se obține direct armonica a cincea, adică un semnal cu frecvență de 101 MHz . Tranzistoarele T_{19} și T_{20} funcționează în regim de dublare a frecvenței, obținându-se astfel 202 MHz , respectiv 404 MHz .

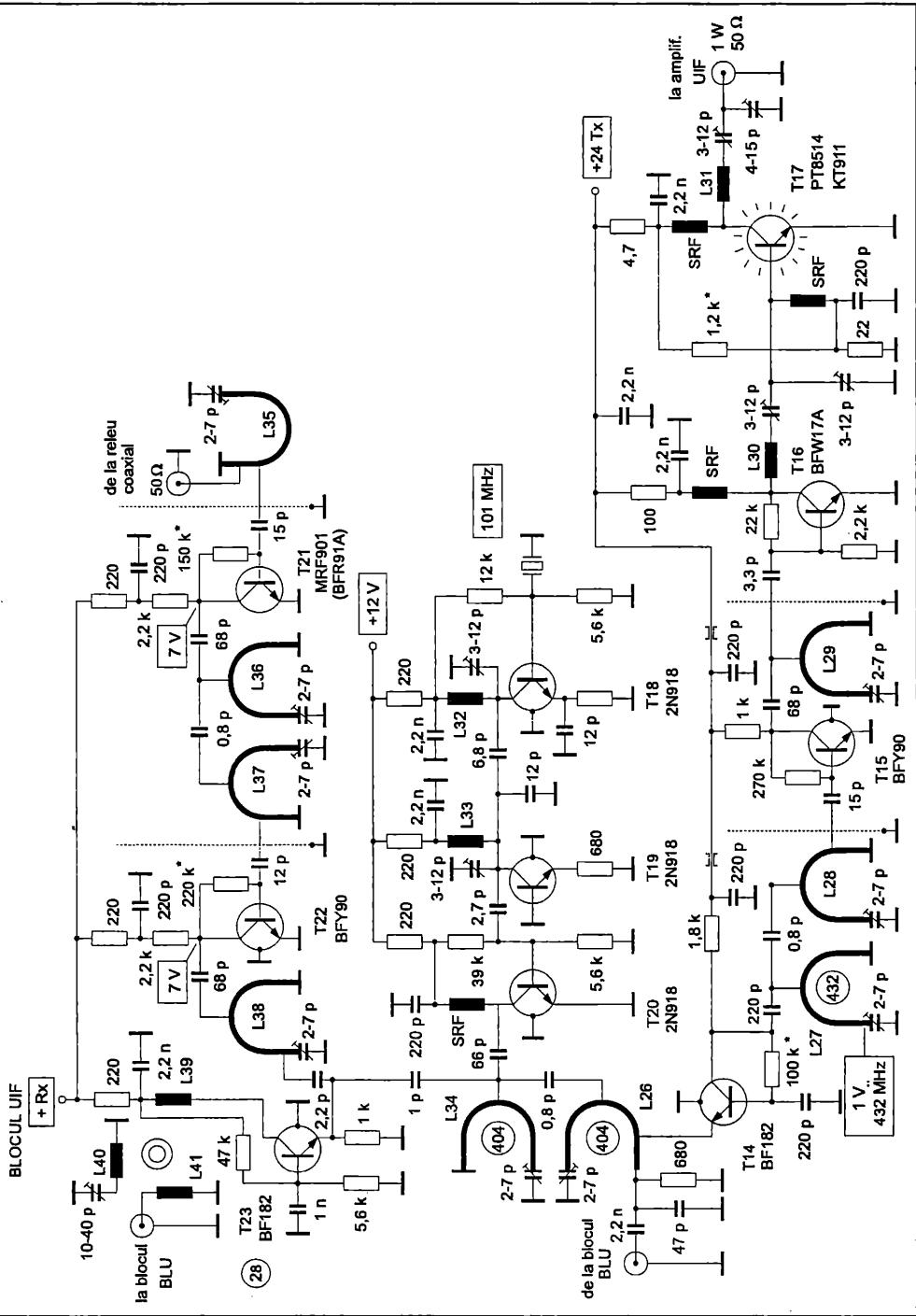


Fig. 4.19

Funcționarea lanțului de recepție al blocului de UIF este următoarea: semnalul culeș de antenă, după ce este comutat de releul coaxial din figura 4.21, este aplicat pe o priză a bobinei L_{35} . De pe altă priză a acestei bobine se culege semnalul ce se aplică pe baza tranzistorului T_{21} . De performanțele acestui tranzistor de intrare (raportul semnal-zgomot și factorul de intermodulație) va depinde, de fapt, și calitatea receptorului. Din acest motiv se va acorda mare atenție realizării montajului.

În continuare, semnalul cu frecvența de 432 MHz este amplificat de tranzistorul T_{22} , după care se aplică pe baza tranzistorului mixer T_{23} . Tot pe baza acestuia se aplică și semnalul cu frecvența de 404 MHz, iar în circuitul de colector se selectează semnalul diferență, de 28 MHz, care se aplică pe baza tranzistorului T_6 (fig. 4.18).

O mare parte din circuitele acordate pe frecvențele de 10,7 și 28 MHz au fost realizate pe toruri din ferită, pentru a nu fi necesară ecranarea lor. Au fost utilizate

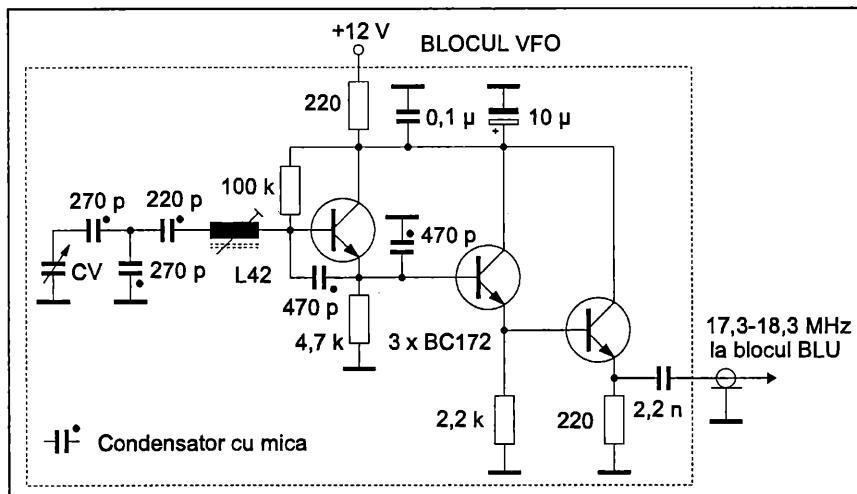


Fig. 4.20

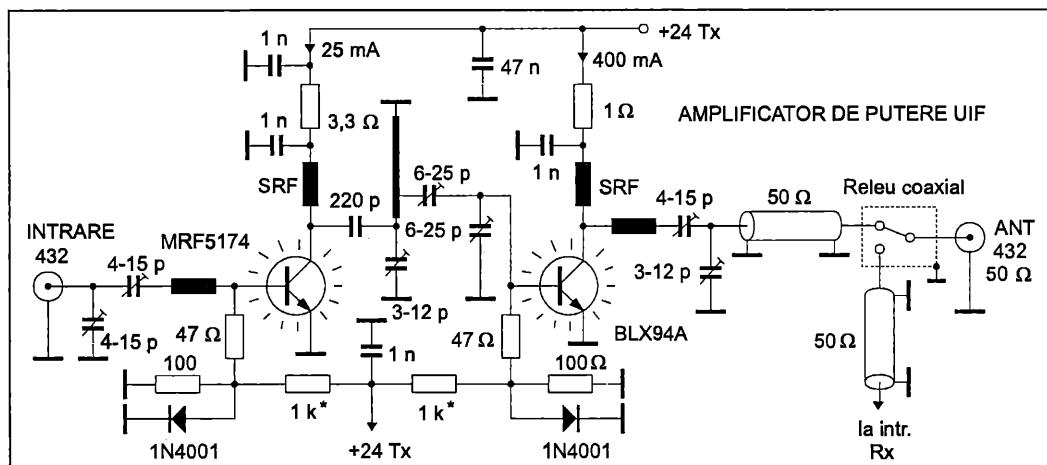


Fig. 4.21

toruri care se pot folosi până la frecvența de 30 MHz, cu diametrul exterior de 10 mm, cel interior de 6 mm și grosimea de 2 mm. Blocul VFO este realizat separat și ecranat complet. Schema acestuia este prezentată în figura 4.20. Bobina L₄₂ conține 3 x 5 spire din conductor CuEm 0,3 mm. A fost folosită ca suport o carcasă din cele de la filtrele de frecvență intermediară de 10,7 MHz de la receptoarele „Gloria“. S-a obținut o bună stabilitate a frecvenței oscilatorului datorită utilizării de condensatoare cu mică în circuitele de radiofrecvență. Condensatorul variabil CV este de tipul celui utilizat la receptorul „Gloria“ (o secțiune a acestuia).

În figura 4.21 este prezentat amplificatorul de putere UIF.

În figura 4.22 sunt prezentate amplificatorul audio și schema de comutare a tensiunilor pentru regimurile de lucru recepție/emisie. A fost utilizat un releu miniatură de 24 V, cu patru contacte duble.

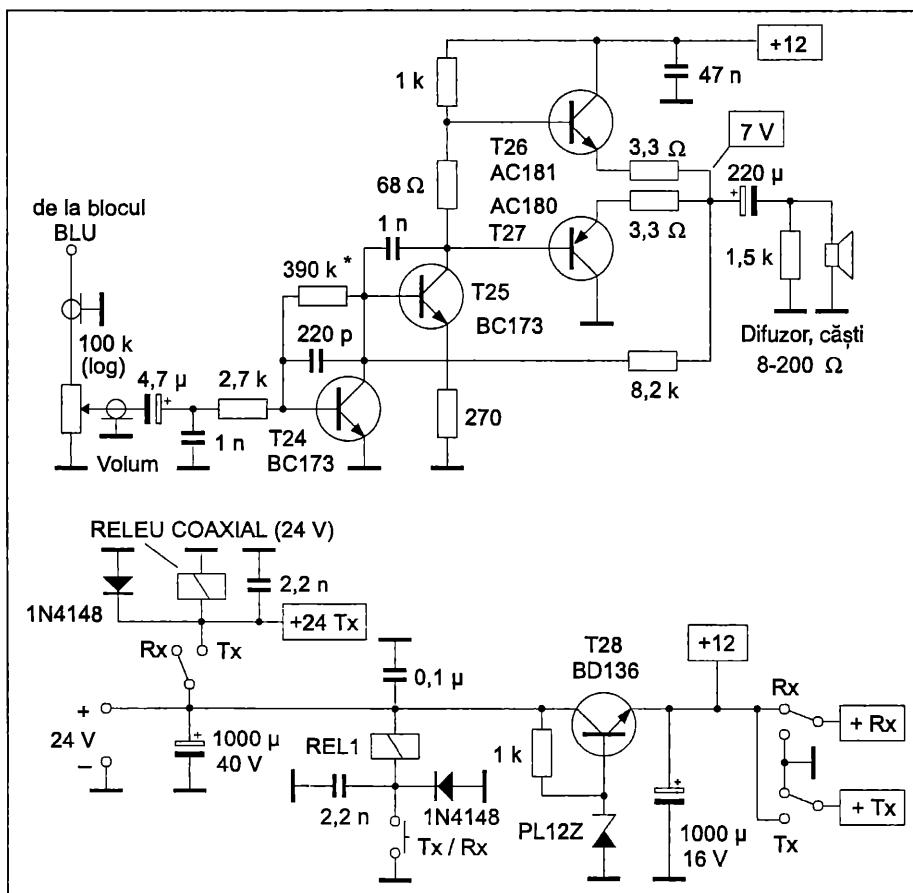


Fig. 4.22

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	Carcasă	Observații
L ₁ , L ₇ , L ₈	2 x 7	CuEm ϕ 0,15 mm	FI 470 kHz	-
L ₂ , L ₆ , L ₉	2	CuEm ϕ 0,15 mm	FI 470 kHz	-
L ₃	12	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	-
L ₄ , L ₅	5	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	bobinate împreună
L ₁₀	2 + 2	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	-
L ₁₁ , L ₁₂ , L ₁₆ , L ₁₈ , L ₂₂ , L ₄₀	10	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	-
L ₁₄ , L ₁₅ , L ₂₀ , L ₃₉	5	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	-
L ₁₃ , L ₁₇ , L ₁₉ , L ₂₁	2	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	-
L ₂₃ , L ₄₁	1	CuEm ϕ 0,25 mm	tor ferită	-
L ₃₀ , L ₃₁	2	CuAg ϕ 1,5 mm	fără carcăsa	$\Phi_{\text{bobină}} = 5 \text{ mm}$, pasul 1 mm
L ₃₂	7	CuEm ϕ 1 mm	fără carcăsa	$\Phi_{\text{bobină}} = 6 \text{ mm}$, pasul 1 mm
L ₃₃	3	CuEm ϕ 1 mm	fără carcăsa	$\Phi_{\text{bobină}} = 6 \text{ mm}$, pasul 1 mm

În baza tranzistorului MRF5174 (fig. 4.21), bobina are o spiră din sârmă ϕ 1 mm, cu diametrul interior de 5 mm. Bobina din colectorul aceluiași tranzistor constă dintr-o bucată de sârmă cu ϕ 1,5 mm cu lungimea de 35 mm, iar cea din colectorul tranzistorului BLX94A constă dintr-un conductor cu același diametru, dar cu lungimea de 30 mm.

Emitător MF pe 2 m

Emitătorul prezentat (figura 4.23) este destinat folosirii atât în condiții staționare, cât și „portabil“, deoarece se alimentează de la o sursă de 12 V și este realizat cu „minusul la masă“. Aparatul are frecvență variabilă și poate lucra în limitele 144-146 MHz, cu modulație în frecvență.

Oscillatorul cu frecvență variabilă cuprinsă în limitele 18,000-18,250 MHz, realizat cu tranzistorul T₃, precum și cele două separatoare (T₄, T₅) sunt alimentate continuu cu tensiunea stabilizată de 9 V, pentru a se obține o stabilitate bună a frecvenței în timp, la trecerile de pe emisie pe recepție.

Atunci când emitătorul este oprit (în regim de recepție), pentru ca armonica a 8-a a oscillatorului ($18 \times 8 = 144$) să nu fie auzită în receptor și să nu deranjeze recepția, este actionat releul REL 2, care pune în scurtcircuit plăcile condensatorului variabil, „aruncând“ astfel în afara benzii utile frecvența semnalului generat de VFO.

Atunci când dorim să acordăm emitătorul exact pe frecvența de lucru a corespondentului, vom întrerupe, cu ajutorul întrerupătorului K₂, alimentarea releeului REL 2 și vom executa acordul prin ascultarea în receptor a bătăilor între semnalul

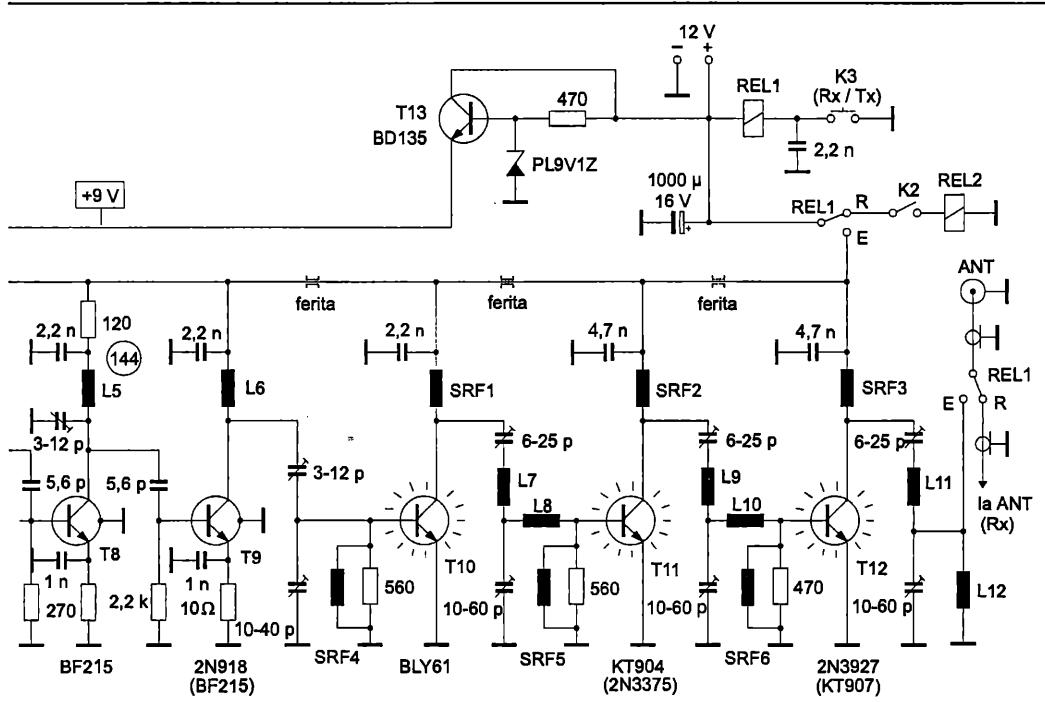
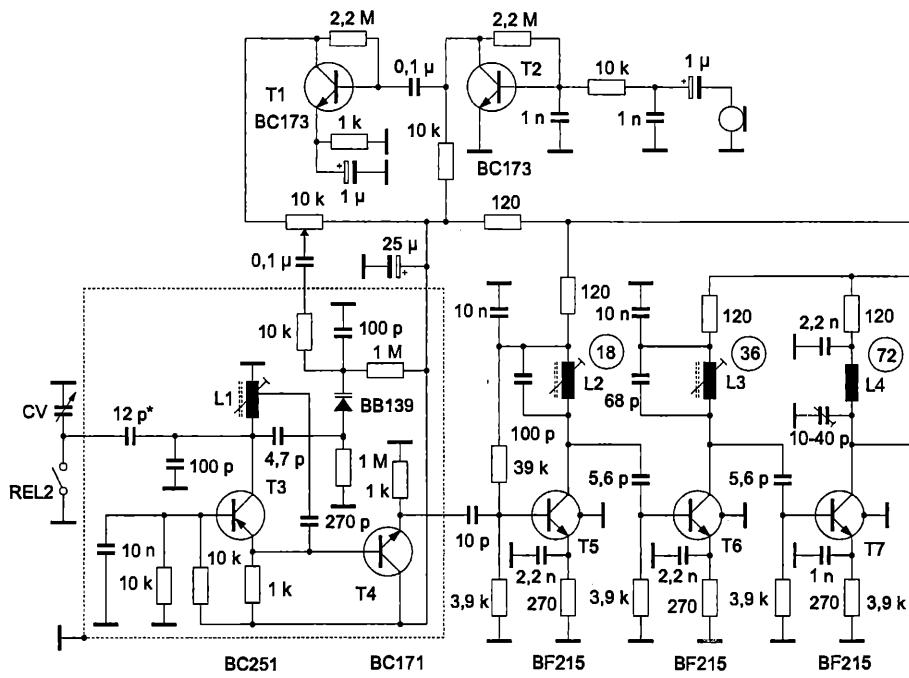


Fig. 4.23

propriu și cel recepționat, după care vom readuce întrerupătorul K₂ în starea inițială (închis).

Oscillatorul de bandă (VFO) este realizat cu tranzistorul T₃ și este urmat de două separatoare, T₄ și T₅.

Următoarele trei etaje (T₆-T₈) sunt dubloare de frecvență și în final se obține frecvența de 144 MHz. Urmează trei etaje de amplificare în putere a semnalului de 144 MHz.

Etajul final este realizat cu tranzistorul 2N3927, care, la tensiunea de alimentare de 12,6 V, consumă un curent de 1,15-1,25 A. În acest fel rezultă o putere absorbită de circa 15 W, iar la ieșire – o putere utilă de 10 W. În cazul în care folosim ca final un tranzistor KT907 sau 2N3632, puterea scade la 7-8 W. Amplificatorul de microfon este realizat cu tranzistoarele T₁ și T₂. Cu ajutorul potențiometrului semireglabil de 10 k ω se regleză deviația de frecvență. Când folosim un microfon de casetofon, cu impedanță de ordinul a 250 ω , potențiometrul semireglabil trebuie să fie poziționat la circa un sfert din cursă (există rezervă mare de amplificare).

Emitătorul este protejat, în cazul lipsei antenei, datorită prezenței circuitului acordat de la ieșire, format din L₁₂ și condensatorul trimer de 10-60 pF. Atunci când lipsește antena, acest circuit constituie o impedanță mare, deci o sarcină redusă pentru etajul final, iar consumul lui scade cam la 50% din consumul în sarcină (cu antenă). Această protecție nu este valabilă pentru cazul unui scurtcircuit. Releul REL 1 este de tip miniatură, de 12 V. Comutarea emisie/recepție se face acționând butonul K₃. Se poate folosi comutatorul cu care sunt prevăzute unele microfoane de casetofon.

Datele bobinelor

Bobina	Conductor	Nr. spire	Pas (mm)	Diametru bobină (mm)	Carcasă
L ₁	ϕ 0,2 CuEm	3 + 7	–	4,5	FI 10,7
L ₂	ϕ 0,5 CuEm	11,5	–	4,5	FI 10,7
L ₃	ϕ 0,5 CuEm	6,5	–	4,5	FI 10,7
L ₄	ϕ 0,9 CuEm	7	0,5	6	–
L ₅ , L ₆	ϕ 0,9 CuEm	4	1	6	–
L ₇ , L ₉ , L ₁₁	ϕ 0,9 CuEm	5	1	6	–
L ₈ , L ₁₀	ϕ 0,9 CuEm	1,25	–	6	–
L ₁₂	ϕ 0,9 CuEm	2,25	–	6	–
SRF ₁	ϕ 0,4 CuEm	12	–	4	–
SRF ₂	ϕ 0,4 CuEm	10	–	4	–
SRF ₃	ϕ 0,4 CuEm	9	–	4	–
SRF ₄	ϕ 0,15 CuEm	40	–	Peste rezistor de 560 ω – 0,5 W	
SRF ₅	ϕ 0,2 CuEm	30	–	Peste rezistor de 560 ω – 0,5 W	
SRF ₆	ϕ 0,2 CuEm	30	–	Peste rezistor de 460 ω – 0,5 W	

Emitător CB pe 10 m

Emitătorul este destinat radioamatorilor începători autorizați (de clasa a III-a), care doresc să lucreze în telefonie sau telegrafie în banda de 10 metri. Aparatul lucrează în domeniul de frecvențe de 28,3-29 MHz. Oscillatorul local, realizat cu tranzistorul T_1 , generează semnale cu frecvență de 14,150-14,500 MHz, care sunt aplicate etajului separator (T_2) și apoi dublorului de frecvență (T_3). Tranzistoarele T_4 , T_5 și T_6 amplifică semnalele cu frecvență de 28,3-29 MHz. Etajul final, realizat cu un tranzistor de tipul BD139, asigură o putere de radiofrecvență de circa 3,5-4 W. Cuplajul cu antena se face prin cablu coaxial de $75 \text{ } \Omega$.

Oscillatorul local și separatorul sunt alimentate tot timpul cu tensiune stabilizată de 12 V, obținută de la tranzistorul T_7 și dioda Zener PL12Z (DZ312). Tranzistoarele T_3-T_6 , precum și modulatorul se alimentează cu o tensiune de 18 V (de preferință, stabilizată și bine filtrată) numai în regim de emisie. Comutarea alimentării și a antenei se face cu un releu miniatură (de 12-18 V), cu două contacte și două poziții.

Comutarea Tx/Rx se face cu cheia de contact K care, atunci când nu este acționată, se află în poziție „Recepție“.

Modulatorul are două etaje amplificatoare ce folosesc două tranzistoare de tipul EFT321-323 (sau similare) și două tranzistoare finale care lucrează în contracimp. Puterea de ieșire audio este de ordinul a 4-5 W. Emițătorul este protejat la supramodulație cu două diode Zener de 18 V, legate în serie.

Reglajul modulatorului constă în alegerea valorii rezistorului marcat cu steluță (în jurul valorii de $2,7 \text{ k}\Omega$), stabilind curentul de repaus (fără modulație) al etajului final la 8-12 mA.

Bobinele L_1 , L_2 , L_3 se realizează pe carcase de tipul celor folosite la transformatoarele de frecvență intermedieră de 10,7 MHz de la receptorul „Gloria“.

Transformatorul defazor al modulatorului (Tr 1) provine de la receptorul „Neptun“. Transformatorul Tr 2 se realizează pe un miez cu secțiunea de 2 cm^2 (tole E + I) și conține în primar 2×150 spire din conductor CuEm 0,3 mm. Secundarul are 200 de spire din același conductor. Tolele de tip E se asamblează separat de cele de tip I. Tranzistoarele T_5 , T_6 , T_{10} și T_{11} necesită radiatoare din tablă de aluminiu cu grosimea de 1 mm și suprafața de $10-15 \text{ cm}^2$ fiecare.

Se pot folosi microfoane cu impedanță minimă de $200 \text{ } \Omega$.

Montând în paralel pe condensatorul de acord un trimer de 10-40 pF, emițătorul va lucra în CB.

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	ϕ_{bobine} (mm)	Observații
L_1	10	CuEm $\phi 0,2$	5	(vezi textul)
L_2	10	CuEm $\phi 0,2$	5	(vezi textul)
L_3	8	CuEm $\phi 0,2$	5	(vezi textul)
L_4	12	CuEm $\phi 0,85$	8	Spiră lângă spiră
L_5	8	CuEm $\phi 0,85$	8	Spiră lângă spiră
SRF	40	CuEm $\phi 0,15$	Pe bastonaș din ferită cu diametrul de 2,7 mm și lungimea de 20 mm	

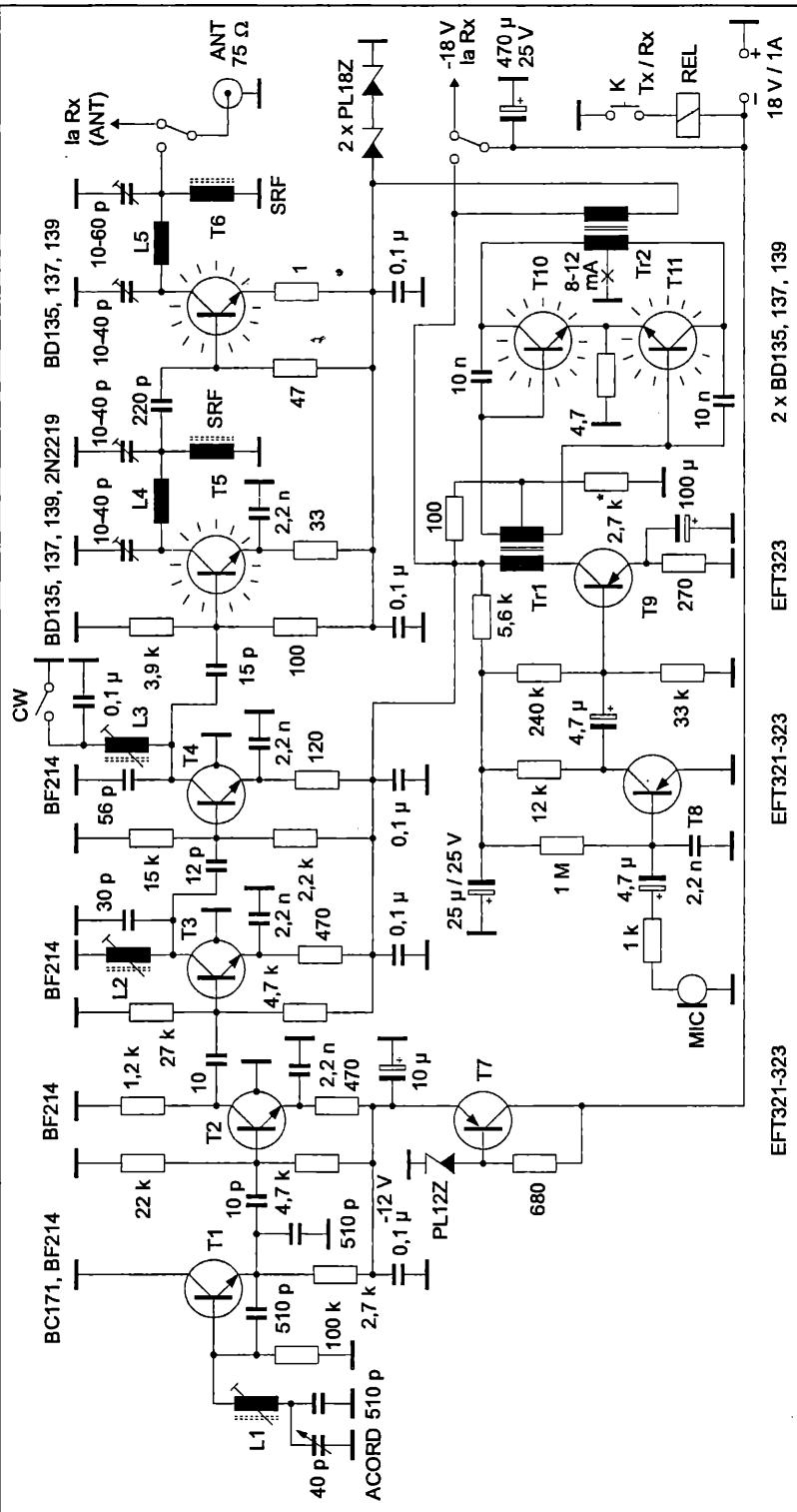


Fig. 4.24

Emitător CB

Emitătorul din figura 4.25 este de tip MA și poate dezvolta o putere de aproximativ 1,5 W, care, aplicată unei antene GP, permite lucrul comod la 10 km.

Emitătorul este pilotat cu cuarț și folosește un tranzistor 2N2219. Etajul final, modulat în amplitudine, este echipat cu un tranzistor 2N3553, însă acesta poate fi înlocuit și cu 2N3866. Bobina din oscilator se construiește pe un suport cu diametrul de 6,5 mm. L₁ are 12 spire, iar L₂ are 3 spire din sărmă de CuEm φ 0,6 mm. Bobina L₃ are 16 spire, L₄ – 10 spire (cu priză la spira 8), iar bobina L₅ – 9 spire. Bobinele L₃ și L₅ sunt realizate din sărmă de CuEm φ 1 mm, fără carcăsă, iar L₄ are carcăsa cu diametrul de 6 mm și este bobinată cu sărmă din CuEm φ 0,6.

În cadrul modulatorului, amplificatorul operațional este de tip TL082, iar tranzistorul este un BD139 (pe radiator). Șocurile RF sunt pe suport de ferită, cu 4 spire în lungime.

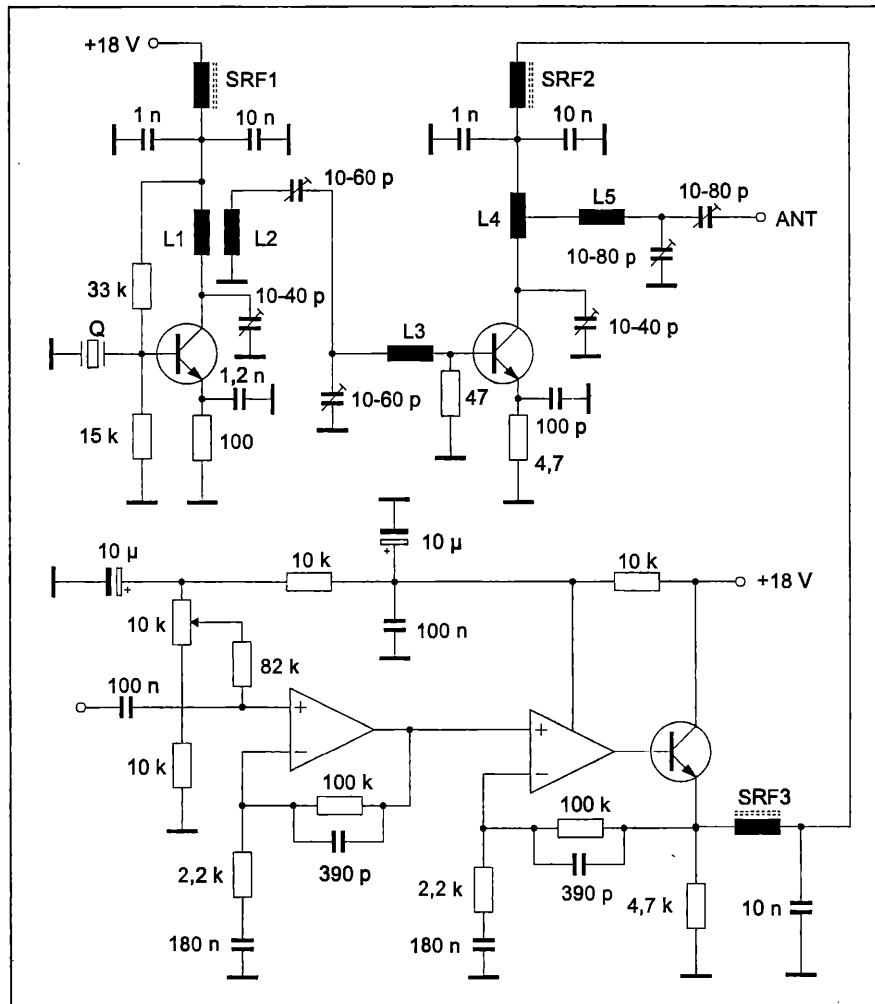


Fig. 4.25

Emitător-receptor CB

Aparatul lucrează cu MA în banda CB (26,965-27,405 MHz), în regim semiduplex, diferența dintre frecvența cuarțurilor a două aparate fiind tocmai frecvența intermedieă a acestora (fig. 4.26).

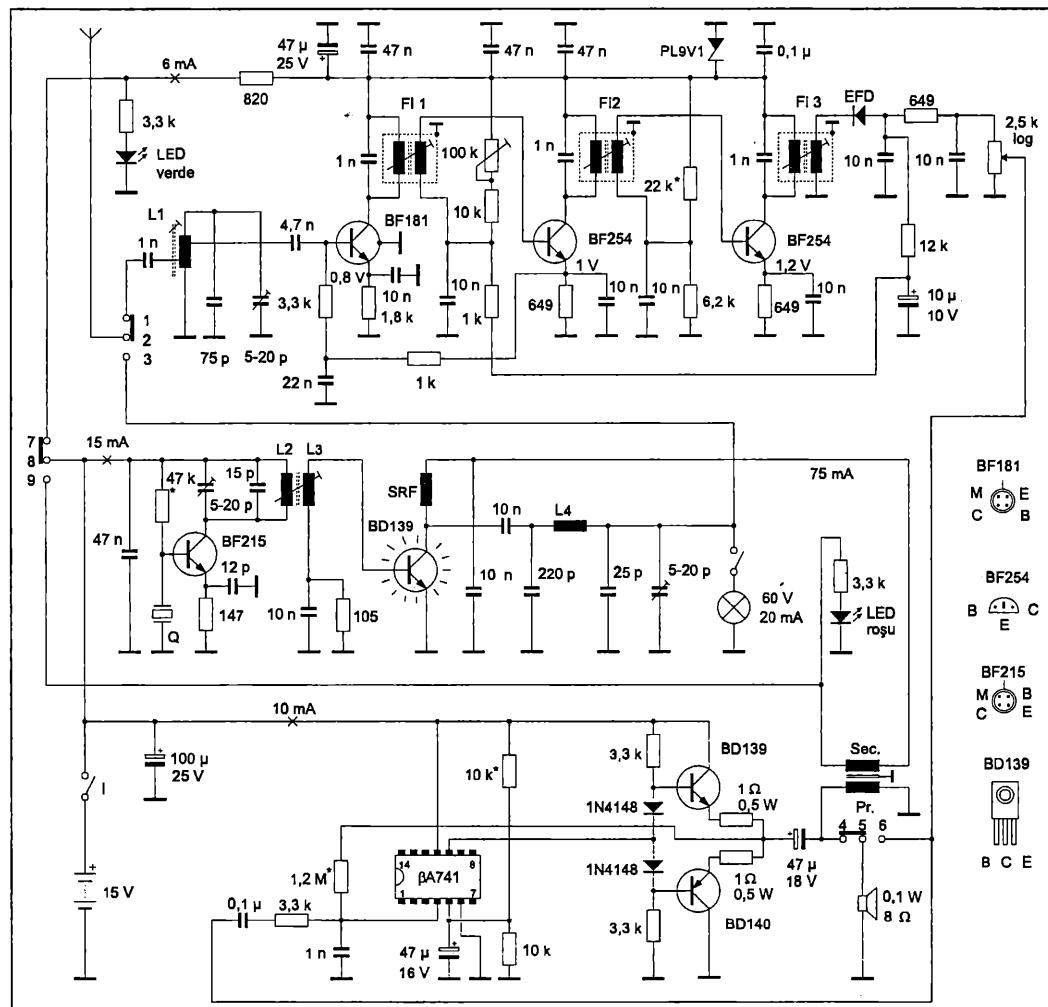


Fig. 4.26

Oscilatorul este de tip overtone, având circuitul oscilant acordat în canalul de lucru al cuarțului. Bobina L_2 se construiește pe o carcăsă cu diametrul de 6 mm și are 12 spire din sârmă de CuEm, cu 0,8 mm. Bobina de cuplaj L_3 are 2,75 spire bobinate lângă L_2 , la capătul rece, cu conductor (izolat cu vinilin) cu diametrul de 0,6 mm.

La ieșirea etajului final de putere RF este montat un filtru a cărui bobină L_4 , realizată fără carcăsă, are diametrul de 7 mm și constă din 18 spire din CuEm cu 0,8 mm și pasul de 0,3 mm.

Șocul RF din colector conține 75 de spire din sârmă de CuEm, cu ϕ 0,1 mm, bobinate pe un tub de plastic cu diametrul de 3 mm.

Bobina de intrare din receptor este construită pe o carcă cu diametrul de 6 mm, este prevăzută cu miez, conține 8,25 spire din sârmă de CuEm cu ϕ 0,8 mm și are prize la spirele 3,5 și 6,5. Reamintim că spirele se numără de la capătul conectat la masă al bobinei. Bobinele L_1 și L_2 se montează în apropiere pentru a exista un mic cuplaj, astfel încât la intrarea tranzistorului T_1 va apărea semnalul din antenă și cel provenit de la etajul oscilatorului local.

Cele trei transformatoare FI sunt acordate pe frecvența de aprox. 455 kHz.

Transformatorul de modulație are raportul 1/2 și este construit pe o carcă de transformator din receptorul „Albatros“. În primar are 250 de spire, iar în secundar – 500 de spire din sârmă de CuEm cu ϕ 0,2 mm.

Emitător-receptor MF

Aparatul (fig 4.27) se alimentează de la o sursă de 12 V, dar poate funcționa în limitele de 10-15 V (tensiuni limită admisibile). La tensiunea nominală are puterea absorbită de 4,5-5,5 W, în care caz consumă în regim de emisie circa 0,7 A, iar în regim de recepție, maximum 60 mA.

Sensibilitatea receptorului este de ordinul a 1 μ V. Receptorul este prevăzut cu reglaj automat și manual al sensibilității. Pot fi audiate atât emisiunile cu modulație în amplitudine, cât și cele cu modulație în frecvență (sau în fază), cu bandă îngustă; în acest caz este folosită metoda demodulației de frecvență (fază) cu circuit oscilant dezacordat.

Aparatul este prevăzut cu un stabilizator încorporat de 9 V, de la care se alimentează toate oscilatoarele, precum și căile de frecvență intermedie ale receptorului.

Receptorul este de tip superheterodină cu dublă schimbare de frecvență. Tranzistorul T_1 (BF200) amplifică semnalele culese de antenă și le aplică în baza primului mixer, realizat cu T_2 (BF200). Pe emitorul mixerului se aplică semnalul de la oscilatorul local T_3 (BF215), cu frecvență variabilă cuprinsă în limitele 137,5-139,5 MHz. În colectorul mixerului se culege semnalul primei frecvențe intermedie, de 6,5 MHz. La ieșirea mixerului se află un filtru trece-bandă format din L_5 și L_6 , împreună cu capacitatele aferente.

Semnalul cu frecvența de 6,5 MHz se aplică pe baza celui de-al doilea mixer (T_4 - BF215), de tip autooscilator. Frecvența celui de-al doilea oscilator (L_7-C_{14}) este de 6970 kHz. În colectorul mixerului se obține cea de-a doua frecvență intermedie, de 470 kHz, care este amplificată de tranzistoarele T_5 și T_6 . Pe baza lui T_5 se aplică semnalul de reglaj automat (și manual) al amplificării (RAA), prin intermediul potențiometrului R_{13} . În aparat există o sursă de tensiune constantă de 2 V, obținută cu diodele D_2-D_4 , legate în conductionă directă, și rezistorul R_{20} (3,3 k Ω). În lipsa unui semnal la intrare, tranzistorul T_5 este deschis de această tensiune prin intermediul rezistoarelor $R_{22}-R_{23}-R_{13}-R_{14}$ și amplificarea este maximă. Când apare un semnal la intrare, deci și la capetele bobinei L_{13} , dioda detectoare D_1 va redresa acest semnal, dar cu o polaritate inversă față de cea a tensiunii de 2 V. În acest mod, pe baza tranzistorului T_5 se va micșora tensiunea de polarizare, ceea ce conduce la micșorarea coeficientului de amplificare, deci se realizează un reglaj automat al amplificării (RAA). Cum s-a menționat, amplificarea poate fi reglată și manual, cu ajutorul potențiometrului R_{13} .

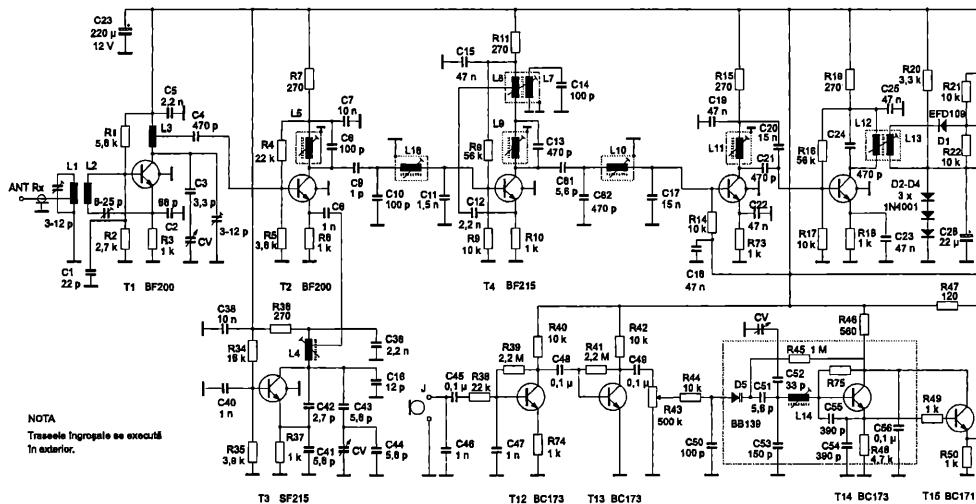


Fig. 4.27

Amplificatorul de ascultare este realizat cu tranzistoarele T_7 - T_{10} și este alimentat numai în regim de recepție (pentru economie de energie electrică).

Emitătorul începe de la oscilatorul cu frecvență variabilă cuprinsă în limitele 18,000-18,250 MHz, realizat cu tranzistorul T_{14} (BC173), și este urmat de un repetor pe emitor și un amplificator separator, realizate cu tranzistoarele T_{15} și T_{16} . Acestea sunt alimentate continuu de la sursa stabilizată de 9 V.


Urmează trei dubloare de frecvență (T_{17} - T_{18} - T_{19}), unde se obțin frecvențele de 36, 72 și 144 MHz. Următoarele etaje (T_{20} - T_{23}) sunt amplificatoare ale semnalelor cu frecvență de 144 MHz. Acestea sunt alimentate cu tensiunea de 12 V numai în regim de emisie.

Tranzistorul prefinal T_{22} consumă un curent de 90-110 mA, iar cel final, un curent de 450 mA. Aceste două tranzistoare trebuie prevăzute cu radiatoare corespunzătoare. Datorită prezenței circuitului acordat (L_{24} - C_{80}) la ieșire, în lipsa sarcinii (borna antenei deconectată), curentul etajului final scade substanțial, de mai mult de două ori; aceasta reprezintă o protecție a tranzistorului final în cazul lipsei antenei, fapt destul de important pentru radioamatorii.

Modulația de frecvență se realizează cu dioda varicap D_5 , de tip BB139, plasată direct pe oscilatorul local, în serie cu condensatorul C_{51} (5,6 pF). Mărimea deviației de frecvență se poate regla cu potențiometrul semireglabil R_{13} (500 kΩ), conectat la ieșirea amplificatorului de microfon (tranzistoarele T_{12} și T_{13}).

Realizare

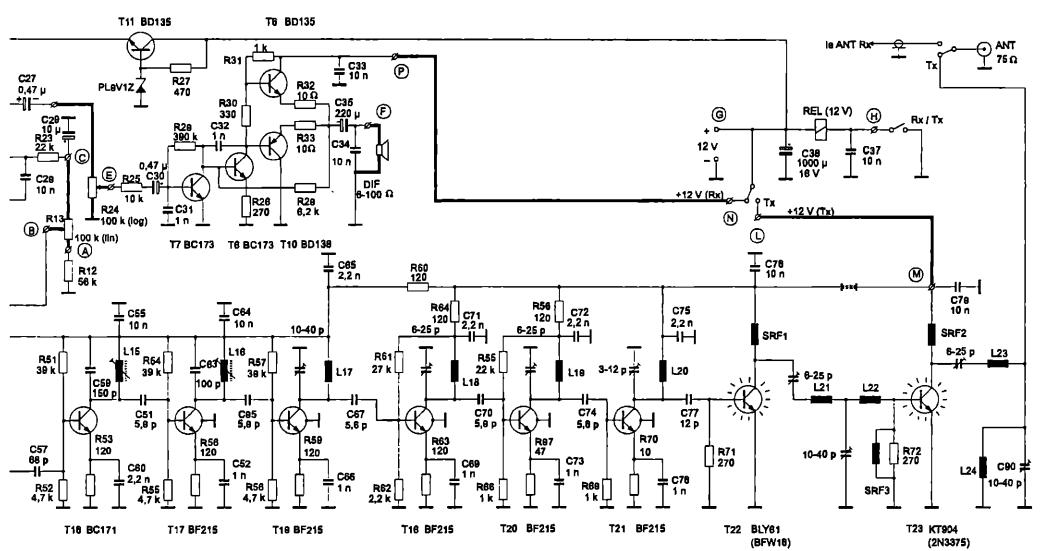Cablajul imprimat este reprezentat la scara 1:1. Pentru ușurarea execuției cablajului vă recomandăm să decupați desenul cablajului imprimat și să-l aplicați pe fața acoperită cu folie de cupru a placii. Desenul este reprezentat privind dinspre trasee (nu dinspre fața cu componente). După aplicarea desenului, marcați prin întepare cu un obiect ascuțit



punctele unde trebuie practicate găurile. După aceea trebuie executate toate aceste găuri cu un burghiu cu diametrul de 1 mm. În continuare vor trebui lărgite unele găuri: pentru condensatoarele trimer – la un diametru de 1,5 mm, pentru prinderea celor două condensatoare variabile – la 3,3 mm, pentru contactele releului – la 2,4 mm și.a.m.d.

După ce au fost executate toate găurile, suprafața cuprată trebuie bine şlefuită cu un șmirghel foarte fin. După aceea se desenează circuitele cablajului imprimat, folosind o pensulă fină (nr. 2), cu tuș gudron (smoală dizolvată în tiner, toluen, acetonă). Când desenul este gata, se corodează placa în soluție de clorură ferică. După terminarea corodării, placa se spală de tuș folosind același solvent. În continuare se decapează fața cuprată prin frecare ușoară cu un șmirghel foarte fin, după care se spală bine cu apă și săpun de toaletă. Imediat după uscare (prin ștergere cu hârtie curată) se acoperă cu un strat protector de colofoniu dizolvat în spirit rafinat concentrat (80°). Uscarea acestui strat protector durează circa 30 de minute. Urmează montarea pieselor pe partea opusă cablajului imprimat.

Releul este de tip miniatură, de 12 V, cu două contacte, fiecare cu două poziții. Un contact este folosit pentru comutarea antenei, iar celălalt, pentru comutarea tensiunii de 12 V spre emițător sau spre amplificatorul de ascultare (recepție).

Bobina	Nr. spire	Conductor	Diametrul bobinei (mm)	Carcasă	Observații
L ₁	6	φ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	Priză la spira 1,5
L ₂	6	φ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	—
L ₃	4	φ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	Priză la spira 1
L ₄	2,75	φ 0,9 CuEm	5	Bobină UUS	Priză la spira 0,25

Bobina	Nr. spire	Conductor	Diametrul bobinei (mm)	Carcasă	Observații
L ₅ , L ₆	16	ϕ 0,15 CuEm	–	Bobină FI 470 kHz	–
L ₇	14	ϕ 0,15 CuEm	–	Bobină FI 470 kHz	–
L ₈	1 + 3	ϕ 0,15 CuEm	–	Bobină FI 470 kHz	L ₇ peste L ₈
L ₉ , L ₁₀ , L ₁₁ , L ₁₂	100	ϕ 0,09 CuEm	–	Bobină FI 470 kHz	–
L ₁₃	70	ϕ 0,09 CuEm	–	Bobină FI 470 kHz	L ₁₃ peste L ₁₂
L ₁₄	15	ϕ 0,2 CuEm	5	Carcasă FI 10,7 MHz	–
L ₁₅	9,75	ϕ 0,5 CuEm	5	Carcasă FI 10,7 MHz	–
L ₁₆	5,75	ϕ 0,5 CuEm	5	Carcasă FI 10,7 MHz	–
L ₁₇	7	ϕ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	–
L ₁₈ , L ₁₉ , L ₂₀	3	ϕ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	–
L ₂₁ , L ₂₃	5	ϕ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	–
L ₂₂	1,25	ϕ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	–
L ₂₄	2,75	ϕ 0,9 CuEm	6	Fără carcăsă	–


Emitător MF cu V XO

Caracteristicile ce recomandă acest emițător sunt următoarele: dimensiunile cablajului imprimat – 170 x 50 mm; greutate – circa 200 g; tensiunea de alimentare – 12-15 V. Este prevăzut cu o modulație în frecvență cu bandă îngustă, fapt care a simplificat enorm problema modulatorului și implicit pe cea a consumului de energie. Din cele opt tranzistoare folosite, șase sunt de producție românească; de asemenea, toate celelalte componente sunt de producție indigenă.

Prezentăm în continuare descrierea schemei electrice din fig. 4.28.

Tranzistoarele T₁ și T₂ (de tipul EFT322) îndeplinesc funcția de amplificator de modulație. Datorită folosirii unor valori mici pentru capacitatele de trecere între etaje (C₁, C₂, C₉), sunt favorizate frecvențele înalte, fapt care contribuie la obținerea unei modulații penetrante.

Semnalul de audiofrecvență se aplică, prin intermediul capacității C₉, diodei varicap D, care, la rândul ei, fiind conectată în paralel pe circuitul L₁C₅ al oscilatorului, va

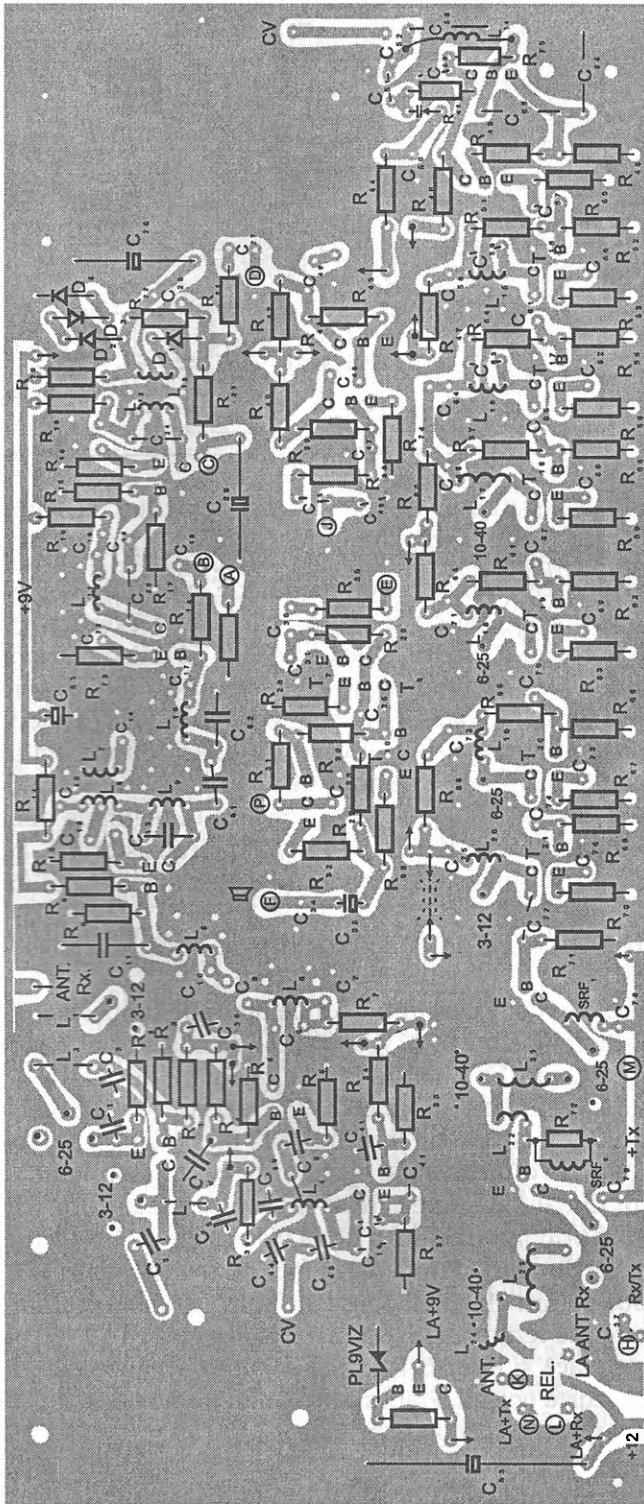

Cablaj 4.27

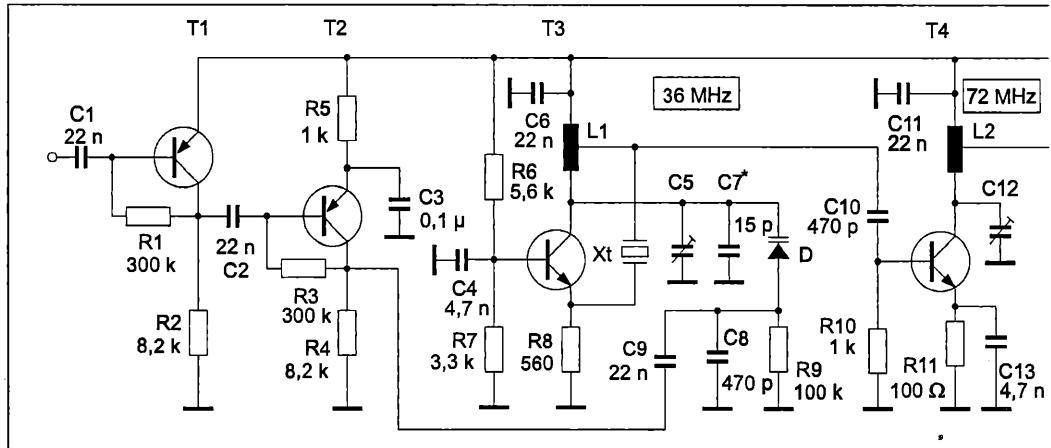


Fig. 4.28

modifica frecvența acestuia în limitele de 800 Hz (această deviație de frecvență este proporțională cu valoarea semnalului de modulație aplicat diodei varicap).

Oscilatorul local, stabilizat cu cristal de cuarț, este executat cu tranzistorul T_3 , care funcționează în regim overtone, adică oscilează pe una din armonicele superioare impare ale cristalului. S-au făcut încercări cu cristale pe 7250 kHz (folosind armonica a 5-a), pe 12,1 MHz (armonica a 3-a), precum și pe 4033 kHz (armonica a 9-a). Amplitudinea semnalului obținut în cele trei cazuri a diferit cu maximum 20%. Circuitul oscilant $L_1C_5(C_7)$ din circuitul de colector este acordat pe frecvența de 36 MHz.

Următoarele două etaje (T_4 și T_5) funcționează în regim de dublare a frecvenței, rezultând un semnal pe 72 MHz și unul pe 144 MHz. Tranzistorul T_6 amplifică semnalul de 144 MHz la o valoare suficientă pentru a se putea ataca etajul următor, de putere medie.


În toate cele patru etaje de radiofrecvență de mică putere (T_3-T_6) sunt folosite tranzistoare de tip BF215.

În etajul prefinal se pot folosi următoarele tipuri de tranzistoare: 2N3866, BFX55, 2N3553, BFW16, BFW17(A), 2N2219. Currentul de colector al acestui tranzistor este cuprins între 80 și 100 mA (la o tensiune de alimentare de 12 V).

Etajul final utilizează tranzistorul 2N3375. Se poate folosi cu aceleași performanțe și un tranzistor KT907. Tranzistorul final necesită un radiator din tablă de aluminiu cu grosimea de 2-3 mm, de dimensiunile placuței cu circuit imprimat.

Placa-radiator din aluminiu pe care se montează tranzistorul final se atașează de placuța emițătorului prin intermediul a două distanțiere cu lungimea de 6 mm, înspre partea placată cu folie de cupru. Prinderea se face cu două șuruburi M3, folosind orificiile cu ϕ 3 din cele două colțuri diagonale opuse ale placii. Tranzistorul final se strâng bine de radiator, iar partea cu terminalele se potrivește în gaura cu ϕ 7 din placa emițătorului. Conexiunile dintre placă și electrozi tranzistorului se realizează cu trei conductoare din cupru, cât mai scurte posibil. Placa radiatorului trebuie pusă în contact galvanic cu punctul de masă al placii cu cablaj imprimat.

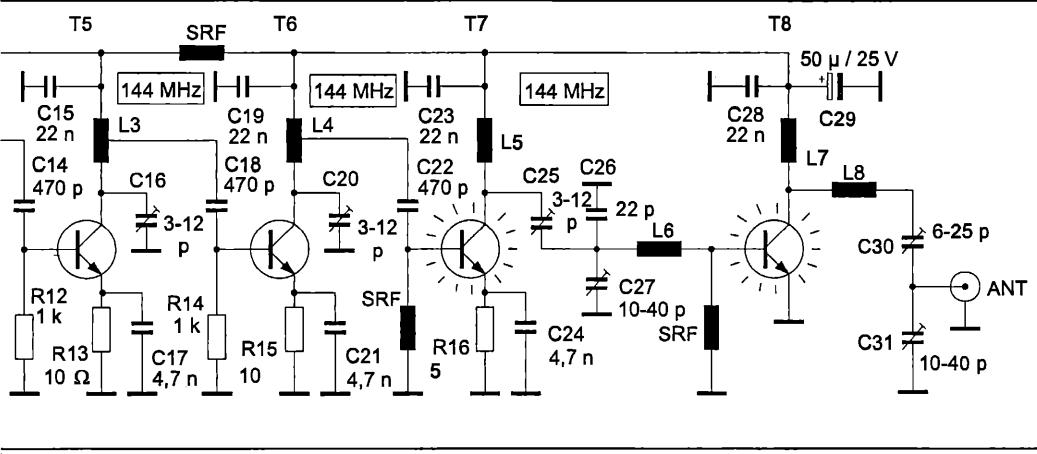Cablajul imprimat se va executa în felul următor: Se taie o placă din pertinax sau sticlotextolit, acoperită cu folie de cupru, la dimensiunile de 170 x 50 mm. Se



decupează desenul cablajului imprimat și se potrivește exact peste placa tăiată, fixându-l cu bandă autoadezivă. Se marchează prin înțepare locurile unde se vor practica găurile. Se dezlipescă desenul cablajului imprimat și se execută găurile folosind un burghiu cu diametrul de 1 mm. În continuare se vor lărgi aceste găuri, folosind un burghiu cu 2, numai în locurile unde se introduc cele opt condensatoare trimer. Pentru fiecare trimer sunt prevăzute trei găuri. Apoi se vor executa cele două găuri cu 3, din cele două colțuri opuse ale placii, precum și gaura cu 7 în care se va introduce tranzistorul final.

Toate găurile se vor executa dinspre partea placată cu cupru. După ce au fost executate toate găurile, se lustruiește bine suprafața cuprată, cu un șmirghel foarte fin. Nu este bine să zencuiți găurile folosind un burghiu mai mare, deoarece se micșorează suprafața de contact la lipiturile ulterioare.



Pe suprafață bine șlefuită și degresată se va desena cu tuș gudron (smoală dizolvată în toluen, tiner etc.), folosind o pensulă fină, nr. 1, cablajul imprimat, conform desenului (cablajul este reprezentat dinspre partea cu trasee a placii). În jurul găurilor se va desena câte un inel nu mai mare de 2 mm, iar conexiunile intermediare nu vor fi mai groase de 1 mm. Apoi, se vor uni între ele toate pozițiile marcate cu punct barat (poziții ce reprezintă conexiuni de masă), în aşa fel încât să se acopere cât mai bine suprafețele nefolosite. Conexiunea continuă de masă va încuraja toate celelalte conexiuni până la o distanță de 0,5-1 mm. Astfel se va obține și o ecranare între conexiunile „calde“ alăturate. Acest lucru solicită, într-adevăr, oarecare timp și... multă atenție, dar cu cât cablajul imprimat va fi mai bine realizat, cu atât veți obține rezultate mai bune.

Urmează montarea pieselor în următoarea ordine: rezistențele, condensatoarele (trimer și cele ceramice), tranzistoarele și, în final, înfășurările.

Datele înfășurărilor sunt prezentate în tabel. Acordul începe prin aducerea etajului oscilator în regim de funcționare pe frecvența de 36 MHz.

Se poate măsura frecvența oscilatorului cu un grid-dip-metru sau folosind un receptor de UUS, ascultând armonica a 4-a (144 MHz) în receptor.

Condensatorul C_2 (15 pF), notat cu steluță și conectat în paralel pe circuitul acordat, se alege în funcție de dioda varicap folosită. Pentru o diodă de tipul BA121, va avea valoarea de 27 pF; pentru BB109 – circa 22 pF, iar pentru BA124 – 15 pF.

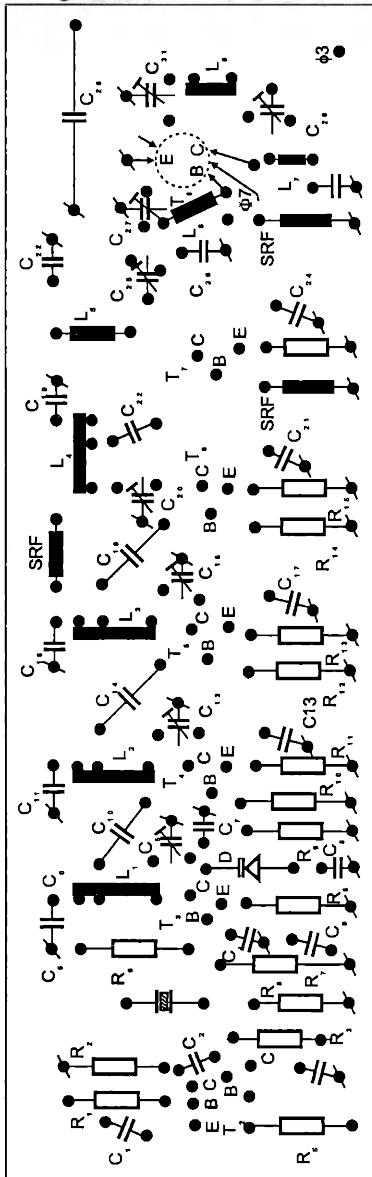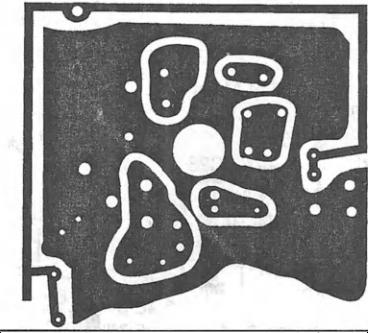

Cablatj 4.28

Aceste valori se aleg practic astfel încât condensatorul trimer C_5 să fie închis aproximativ la jumătate.

Celelalte circuite se acordează pentru maximum de curent al etajului imediat următor.

De exemplu: se măsoară cu un voltmetru căderea de tensiune la bornele rezistenței R_{13} (deci se măsoară curentul de emitor al tranzistorului T_5), apoi se acționează asupra condensatorului trimer C_{15} până se obține o valoare maximă a acestui curent.

Acest lucru se face în continuare și cu celelalte etaje. Trebuie avut grijă ca în tot acest timp să fie conectat la ieșirea emițătorului un cablu coaxial de 3-5 m, la al cărui capăt vom conecta un bec de 3-5 W, la tensiunea de 18-24 V. Pentru reglaje, această sarcină artificială, simplu de executat, este satisfăcătoare.

Deoarece tranzistorul final are emitorul conectat la masă, vom acorda circuitul $L_5 C_{25} C_{27} L_6$ acționând condensatoarele trimer C_{25} , C_{27} după maximul de strălucire a becului care îndeplinește rolul de „antenă artificială”. De asemenea, în aceeași manieră vom acorda etajul final, adică acționând asupra condensatoarelor trimer C_{30} , C_{31} . În cazul în care observăm că acordul optim se obține atunci când condensatorul C_{30} este complet închis, vom lipi în paralel pe acesta, pe față cu trasee, un mic condensator ceramic de tip plachetă, având valoarea de 5-8 pF. Putem interveni și asupra valorii condensatorului C_{26} , de 22 pF, în sensul măririi sau micșorării, atunci când observăm că se obține acordul optim cu condensatorul trimer C_{27} , închis la maximum sau, respectiv, deschis complet.

Toate infășurările se execută din conductor de cupru emailat. řocurile de radiofrecvență (SRF) se execută din sârmă emailată cu diametrul de 0,4 mm, spiră lângă spiră, cu diametrul interior al infășurării de 3 mm, pe o lungime egală cu distanța dintre găurile corespunzătoare din cablajul imprimat.

La intrarea modulatorului se poate conecta un microfon dinamic. Legătura între placuța emițătorului și mufa de microfon folosită se face cu o bucată scurtă de cablu ecranat. Punctul „cald“ al intrării este la capătul liber al condensatorului C_1 .

Legătura între emițător și mufa coaxială de antenă se face cu un segment de cablu coaxial. Punctul „cald“ al ieșirii este la punctul comun dintre C_{30} și C_{31} . Ecranul cablului coaxial se leagă la punctul de masă al emițătorului.

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	$\phi_{\text{sârmă}} \text{ (mm)}$	$\phi_{\text{interior bobină}} \text{ (mm)}$	Pas (mm)	Observații	Sens de infășurare
L_1	11	0,8	6	0,5	Priză la spira 3	Stânga
L_2	9	0,8	5	0,5	Priză la spira 2	Dreapta
L_3	5	1	5	1	Priză la spira 1	Stânga
L_4	5	1	5	1	Priză la spira 1	Dreapta
L_5	5	1	5	–	–	Dreapta
L_6	1,75	0,4	5	–	–	Stânga
L_7	12	0,4	4	–	Spiră lângă spiră	Indiferent
L_8	4	0,8	5	–	Spiră lângă spiră	Indiferent

Emitător MF-QRP

Acest mic emițător (figura 4.29) este modulat în frecvență și lucrează în banda de 2 m.

După cum se poate observa, semnalul de la microfon este amplificat de două etaje în clasa A.

În partea de radiofrecvență, primul etaj este oscilatorul modulat în frecvență, iar etajul următor lucrează ca dublu de frecvență și etaj final de emisie. Pentru ca deviația de frecvență să fie destul de mare, în serie cu cristalul de cuarț este conectată bobina L.

Semnalul audio operează asupra diodei varicap. Circuitul din colectorul oscillatorului este acordat pe 72 MHz, iar circuitul din colectorul etajului final, pe 144 MHz. Pentru ca stabilitatea frecvenței să fie ridicată, etajul oscillator se alimentează cu tensiune stabilizată.

Bobina L se construiește pe carcasa unui transformator FI de 455 kHz și conține 24 de spire din sârmă CuEm ϕ 0,08 mm. Cu ajutorul acestei bobine, în lipsa semnalului AF, se reglează exact frecvența de emisie. Bobinele L₁ și L₂ au diametrul de 5 mm și se construiesc din sârmă CuEm ϕ 0,8. L₁ are 8 spire, iar L₂ – 6 spire. Cuarțul are frecvența de 24 MHz sau 14,4 MHz (overtone).

Acest montaj este foarte util dacă se folosește împreună cu un receptor, realizat eventual cu circuitul MC3362.

Montajul se alimentează cu o baterie de 9 V.

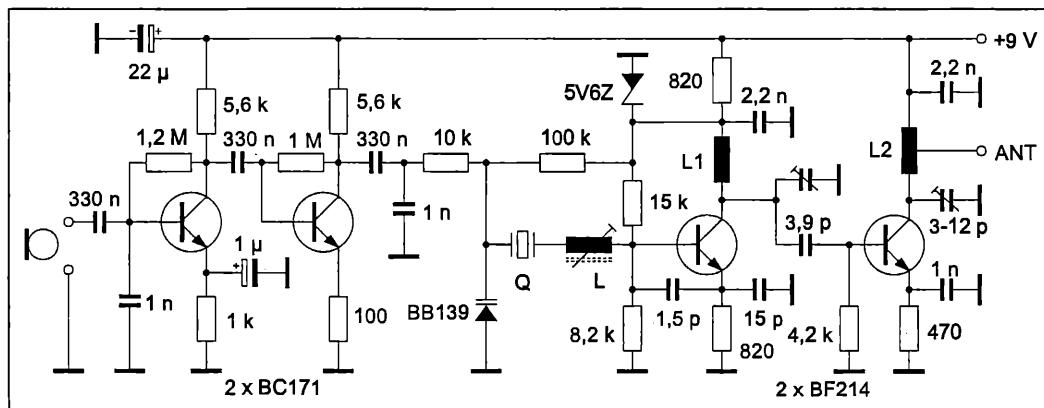


Fig. 4.29

Capitolul V AMPLIFICATOARE RF DE PUTERE

Amplificator liniar pe 50 MHz

Banda de 50 MHz este tot mai mult folosită, valorificându-se atributile propagării din acest spectru, care favorizează legături sigure tot timpul, la distanțe nu prea mari, aceasta fiind, de fapt, o bandă de tranzit între HF și VHF.

Amplificatorul prezentat poate debita cel puțin 20 W, dar poate fi realizat și în varianta de 4 W dacă se folosește un tranzistor de mică putere (BLY87A sau KT920A).

Tranzistoarele folosite sunt de tip BLY89A sau KT925B, alimentate la 13,8 V.

Bobina L_1 din bază are 4 spire din CuEm ϕ 0,8 mm, cu diametrul de 5 mm, bobinate pe o lungime de 8 mm. L_2 are 2 spire din CuEm 0,5 mm, bobinate pe un miez cu două găuri, și se monteză în paralel cu o rezistență de 47Ω .

Bobina L_3 este tot un soc de radiofrecvență și are 4 spire bobinate pe un miez de ferită cu patru găuri (sârmă CuEm ϕ 0,5 mm). Bobina L_5 are 8 spire din CuAg ϕ 1 mm, bobinajul are diametrul de 10 mm și lungimea de 15 mm.

Polarizarea bazei este dată de dioda 1N4001 și rezistență de $380 \Omega / 0,5$ W.

Condensatoarele au următoarele valori:

$$C_1 = 10-40 + 33 \text{ pF}$$

$$C_2 = 10-70 + 180 \text{ pF}$$

$$C_3 = 4 \times 200 \text{ pF}$$

$$C_4 = 10-40 + 33 \text{ pF}$$

$$C_5 = 10-70 + 56 \text{ pF}$$

$$C_9 = 33 \text{ pF}$$

Aceste condensatoare din circuitul de acord sunt compuse din mai multe componente pentru a se obține acordul optim. Pe terminalele diodei se va monta câte o perlă de ferită.

Pentru ca radiodifuziunea din banda de 100 MHz să nu fie perturbată, deci pentru ca armonicele provenite din frecvența de 50 MHz să fie puternic atenuate, se recomandă ca la ieșirea amplificatorului de putere să se monteze un filtru trece-jos (vezi fig. 5.2). Acesta se compune din trei celule montate separat într-o cutie metalică. Cele patru condensatoare au valoarea de 33 pF. Bobinele au diametrul de 5 mm și se construiesc din sârmă de CuEm ϕ 0,5 mm. L_1 are 4,5 spire, L_2 are 10 spire, iar L_3 sunt 6,5 spire.

Chiar și fără filtru, circuitul de ieșire al etajului final atenuază armonica a două cu 35 dB.

Amplificator FM-VHF

Cu acest amplificator, construit cu tranzistorul BLY93, se poate obține o putere de radiofrecvență cuprinsă între 4 și 13 W, în funcție de tensiunea de alimentare, pentru un semnal modulat în frecvență în banda de 2 m.

Se observă că la ieșire amplificatorul are un filtru care permite o bună adaptare cu o sarcină de 50Ω și atenuarea armonicelor.

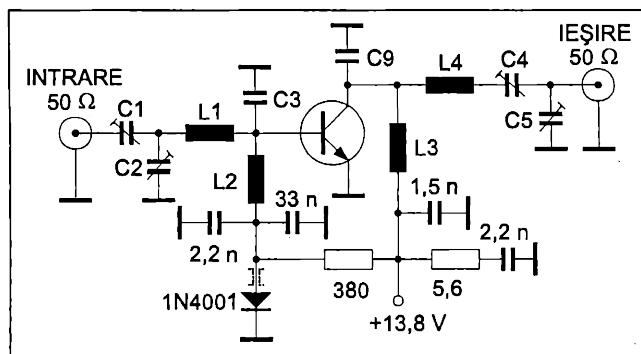


Fig. 5.1

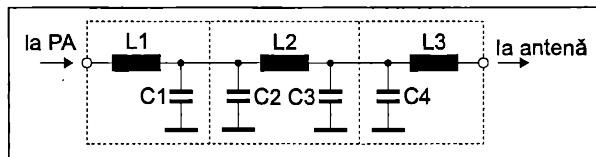


Fig. 5.2

Bobinele se construiesc din sărmă de CuAg cu diametrul de 1 mm și au diametrul de 6 mm. Bobinele L_2 și L_3 au lungimea de 12 mm.

Bobina de la intrare, L_1 , are 0,5 spire, iar şocul Ft_1 este constituit din 3 spire bobinate pe o perlă de ferită.


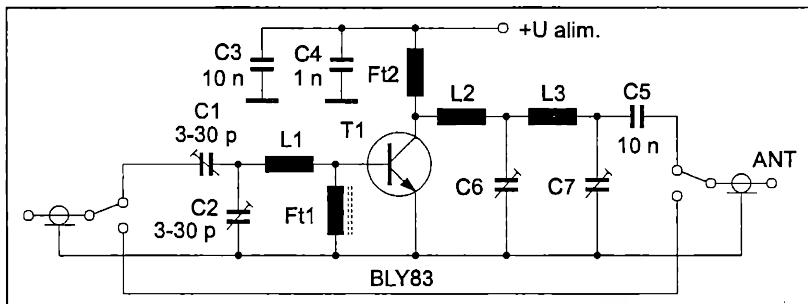


Fig. 5.3

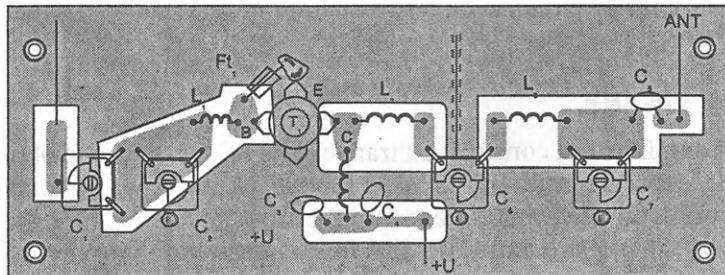

Cablag 5.3

Bobina L_2 are 8 spire, iar L_3 are 7 spire când montajul este alimentat cu 12 V și 8 spire când este alimentat cu 24 V.

Toate condensatoarele trimer sunt de 3-30 pF.

La intrare se aplică un semnal de 1 W cu frecvență de 145 MHz; la ieșire trebuie să se obțină 4 W dacă alimentarea este de 12 V sau 13 W dacă alimentarea este de 24 V.

Șocul Ft_2 are 4 spire din CuEm ϕ 1 mm, cu diametrul bobinajului de 6 mm.

Amplificator VHF „all mode“

Cu impedanțe de intrare și ieșire de 50Ω , amplificatorul poate debita, în toate modurile de lucru, cel puțin 15 W în antenă (fig. 5.4).

În permanentă, cele două tranzistoare sunt alimentate cu 28 V, bazele fiind practic puse la masă prin D_1 și D_2 , ceea ce fixează un curent nul de colector.

Când se trece pe emisie, la terminalul rezistorului R_7 , se aplică o tensiune de 12 V și pe anodul diodei D_4 se stabilește o tensiune de 1,5 V.

Această tensiune de 1,5 V se aplică pe baze prin R_5 și R_6 . Valorile tensiunilor pe baze sunt stabilizate de diodele D_1 și D_2 .

Prin R_5 se impune ca tranzistorul T_1 să aibă un curent de repaus de 50 mA, iar R_6 stabilește valoarea de repaus a curentului prin T_2 la 100 mA.

Diodele D_1 și D_2 se montează pe capsulele tranzistoarelor ale căror tensiuni de bază le controlează, în scopul compensării variațiilor de temperatură. Cuplajul termic se asigură cu vaselină siliconică.

Cablajul imprimat este dublu placat (figura 5.5).

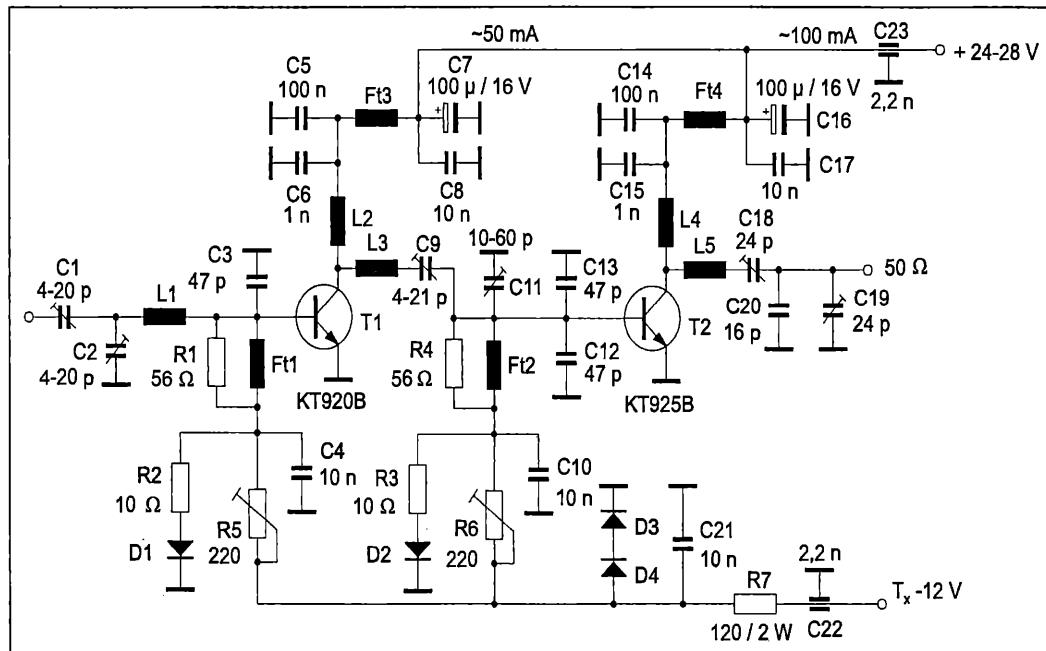


Fig. 5.4

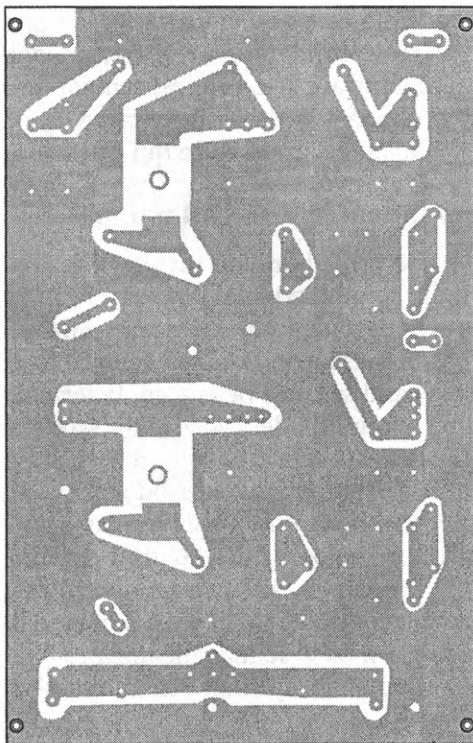
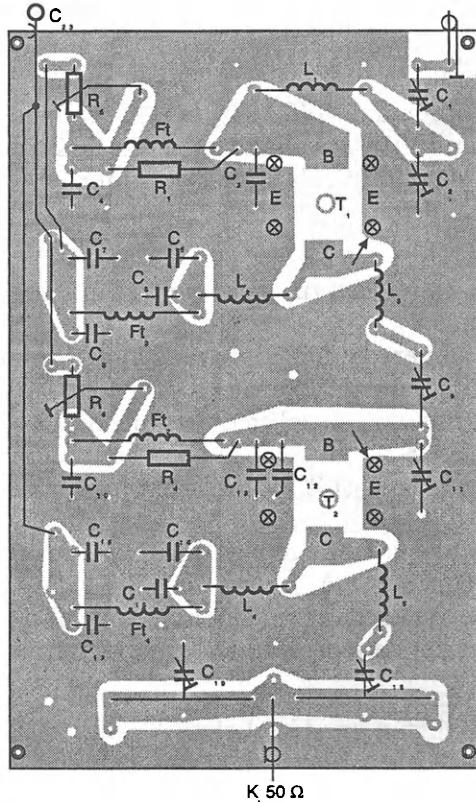


Fig. 5.5

Construcția bobinelor: $L_1 = L_2 = L_5 = 4$ spire, $L_3 = 5$ spire, $L_4 = 3$ spire, toate realizate din sârmă CuAg cu $\phi 1$ mm, cu diametrul spirei de 6 mm. řourile Ft_1 și Ft_2 sunt construite pe miezuri de ferită cu 6 orificii; Ft_3 și Ft_4 au câte 10 spire din sârmă CuEm $\phi 0,5$ mm și diametrul bobinajului de 2,5 mm.

Amplificator de 25 W, pentru 2 m

Acest amplificator este recomandat pentru echipamente portabile în banda de 2 m, deoarece se alimentează la 12 V (fig. 5.6).

Sursa de excitație, respectiv transceiverul, trebuie să livreze în jur de 2,5 W.

Se observă că acest amplificator lucrează în clasa C, deci este apt pentru MF. Comanda Rx / Tx se face în sistem RF-VOX fiind folosite două diode 1N4148, un tranzistor BC171, un tranzistor BD136 și releele de la intrare și de la antenă.

Ca amplificator RF de putere se folosește un tranzistor BLY88, BLY89C sau KT925. Datele bobinei L_1 sunt prezentate în desen; L_2 și L_3 au 4 spire din CuAg $\phi 1,5$ mm, diametrul de 8 mm și lungimea de 10 mm; L_5 și L_6 au 4 spire din CuAg $\phi 1$ mm, diametrul de 6 mm, lungimea de 11 mm; L_4 are 20 spire din CuEm $\phi 0,8$ mm, bobinate pe corpul unei rezistențe de $100 \Omega / 0,25$ W.

Montajul se execută pe circuit imprimat dublu placat. Tranzistorul de putere se montează pe radiator.

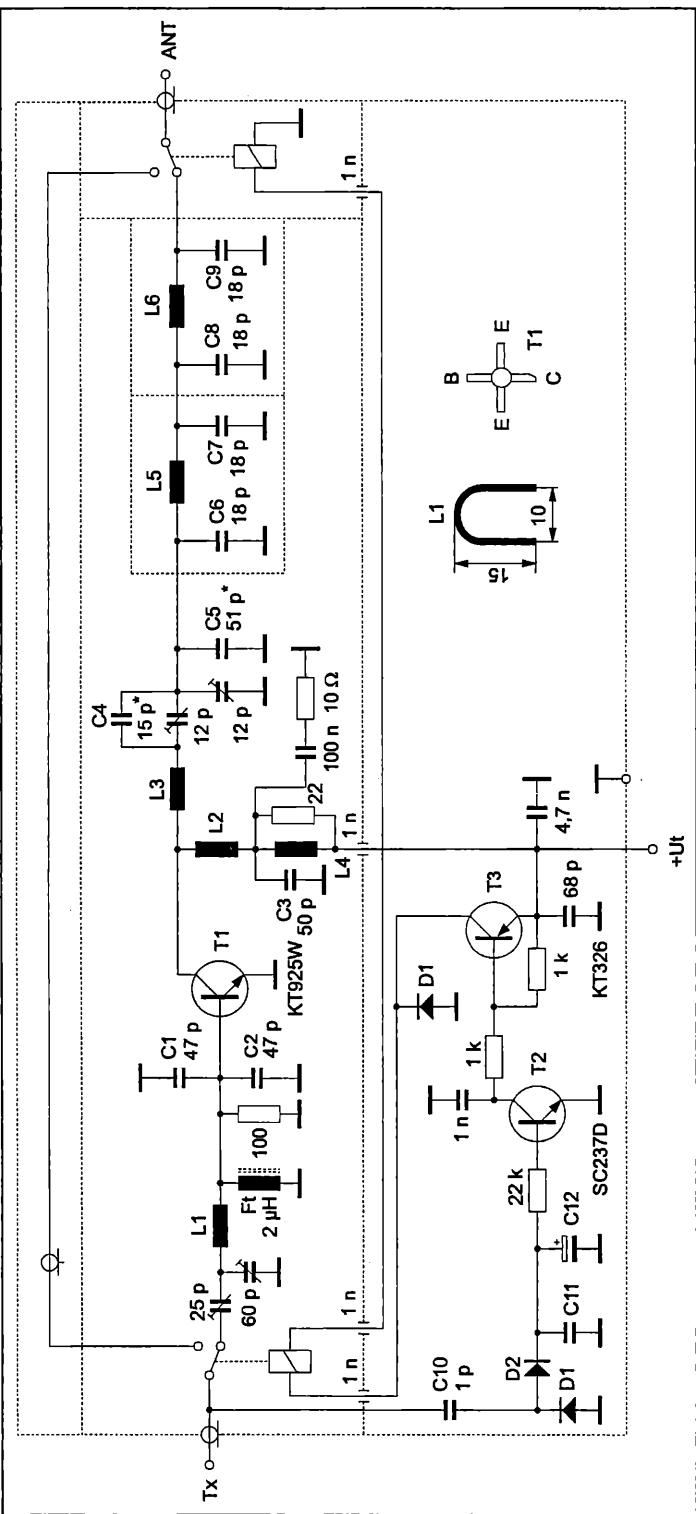


Fig. 5.6

Amplificator liniar cu două etaje

Mulți radioamatori sunt deja dotați cu emițătoare cu puteri de ordinul a 4-5 W. La asemenea aparate se poate atașa un amplificator liniar, cu o putere absorbită de 50-55 W și o putere utilă de ordinul a 40 W.

Montajul din fig. 5.7 poate amplifica semnale modulate în amplitudine, în frecvență sau semnale telegrafice. Aparatul se alimentează de la o sursă de curent continuu, preferabil stabilizată, cu tensiunea de 24-25 V, și care să poată debita un curent de până la 3,5 A. Tranzistorul final consumă 2,0-2,4 A, iar cel prefinal, 550-700 mA, în funcție de puterea aplicată la intrare. Curentul minim corespunde unei puteri de 35 W, iar cel maxim, uneia de 45 W. Se recomandă utilizarea amplificatorului până la puterea de 50 W absorbită la etajul final, ce corespunde unei puteri la intrare de 3,5 W. Aparatul poate fi folosit și la puteri mai mici, fie aplicând o putere mai mică la intrare, fie scăzând tensiunea de alimentare până la 12 V.

Ambele tranzistoare lucrează în clasă AB. În acest fel, aparatul se pretează foarte bine la amplificarea semnalelor de tip SSB.

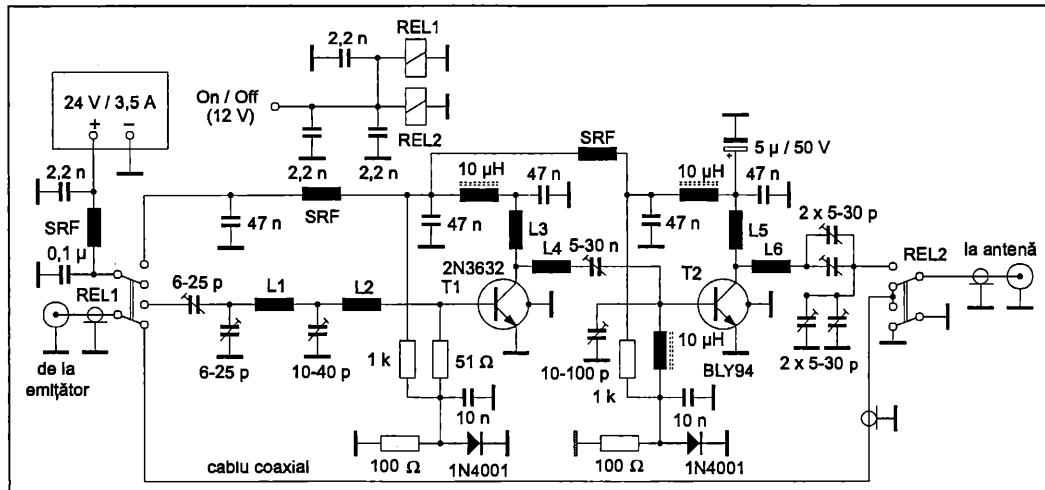


Fig. 5.7

Descrierea schemei

Inductanțele L_1 și L_2 , împreună cu cele trei condensatoare trimer aferente, realizează adaptarea impedanței de intrare a amplificatorului, care este relativ mare ($75\ \Omega$), cu impedanță mică de intrare a tranzistorului 2N3632.

În mod identic, circuitul format din L_4 și cele două condensatoare trimer, de 5-30 pF și de 10-100 pF, realizează adaptarea între impedanța (mare) de ieșire a tranzistorului 2N3632 și impedanța (mică) de intrare a tranzistorului BLY94. În final, circuitul compus din L_6 și cele patru condensatoare de 5-30 pF, conectate două câte două în paralel, realizează adaptarea impedanței de ieșire a amplificatorului cu cea a cablului coaxial de $75\ \Omega$, care face legătura cu antena.

Regimul de funcționare în clasă AB a tranzistoarelor este stabilit de rezistoarele de $1\ k\Omega$ și $100\ \Omega$ și diodele 1N4001.

Comutarea regimului de lucru emisie/recepție se face cu ajutorul a două relee de 12 V, fiecare având două contacte cu câte două poziții (contactele trebuie să permită comutarea unor asemenea puteri la frecvența de 144 MHz). Trebuie acordată mare atenție calității releelor.

În regim de recepție releele nu sunt comandate; contactele (în repaus) asigură conectarea directă între mufele de intrare și cele de ieșire (pentru a se putea conecta antena la receptor), precum și întreruperea circuitului de +24 V care alimentează amplificatorul. Atunci când releele sunt anclanșate, semnalele de la intrare se aplică pe circuitul bazei tranzistorului 2N3632, borna de antenă se cuplează la circuitul de ieșire al tranzistorului BLY94 și, bineînțeles, se alimentează amplificatorul cu tensiunea de +24 V.

Condensatoarele trimer de 5-30 pF sunt cu dielectric aer. Cele ceramice nu rezistă la asemenea putere. Condensatorul trimer de 10-100 pF este cu mică sau cu aer.

Reglaje

Se alimentează amplificatorul de la o sursă de 12 V_{cc}. Pe linia de alimentare pozitivă se intercalează un ampermetru poziționat pe domeniul de 3-5 A; se aplică la intrare semnale de RF de la emițător. Se conectează la ieșirea amplificatorului o sarcină artificială de 75 Ω, cu puterea de 30 W, la capătul unui tronson de cablu coaxial de 75 Ω, cu lungimea de 2-3 m. În lipsa unei sarcini artificiale, pentru un prim reglaj se pot utiliza două becuri de 50 V / 15 W, conectate în paralel.

Se aplică 12 V la borna de comandă a celor două relee. Cu o șurubelniță izolată (din material plastic) se regleză cele trei condensatoare trimer de la intrare pentru indicația maximă a ampermetrului.

În continuare se regleză condensatoarele trimer de 5-30 pF și 10-100 pF din circuitul de colector al tranzistorului 2N3632, urmărind ca becurile să lumineze la intensitatea maximă. Când se folosește o sarcină artificială, se conectează în paralel cu aceasta un beculeț telefonic de 48 V.

În final se regleză și condensatoarele trimer de la ieșire, urmărind strălucirea maximă a becului.

După aceea se aplică amplificatorului tensiunea de 18 V, reluând toate reglajele – bineînțeles, într-o plajă mai redusă. În mod identic se face reglajul la tensiunea de 24 V.

În tot timpul reglajelor se urmărește indicația ampermetrului. În nici un caz nu trebuie să se depășească valoarea de 3,5 A.

Mentionăm că atunci când nu se aplică tensiunea pentru comanda releeelor REL 1 și REL 2, amplificatorul de putere nu este alimentat cu energie electrică, iar semnalul de radiofreqvență aplicat la intrare se transferă direct în circuitul de antenă prin intermediul contactelor releeelor (poziția de repaus a contactelor). În acest fel vom avea două stări de lucru: modul economic (fără amplificatorul de putere) și modul de lucru la putere mare.

Comanda releeelor trebuie dată concomitent cu comanda modului de lucru al emițătorului de bază (emisie/recepție).

Întreg aparatul trebuie montat într-o cutie metalică, iar tranzistoarele vor fi pre-văzute cu radiatoare corespunzătoare.

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	Diametru (mm)	Lungime (mm)
L ₁ , L ₄	5	CuAg φ 1 mm	6	13
L ₂	1,25	CuEm φ 1 mm	5	
L ₃	7	CuEm φ 1 mm	6	10
L ₅	5	Cu Em φ 1 mm	5	10
L ₆	1,25	CuAg φ 1,5 mm	18	18
SRF			Tub din ferită cu $\phi_{int} = 2$ mm, $\phi_{ext} = 4$ mm, lungimea = 10 mm	

Amplificatoare liniare de mare putere pentru VHF

Atunci când se depășește puterea de ieșire de 25 W în radiofreqvență, se utilizează componente speciale și sunt necesare precauții deosebite.

Pentru puteri mari în domeniul VHF a fost realizat tranzistorul BLY94, care, în condiții corecte de polarizare și excitație, poate debita o putere RF de până la 70 W (figura 5.8).

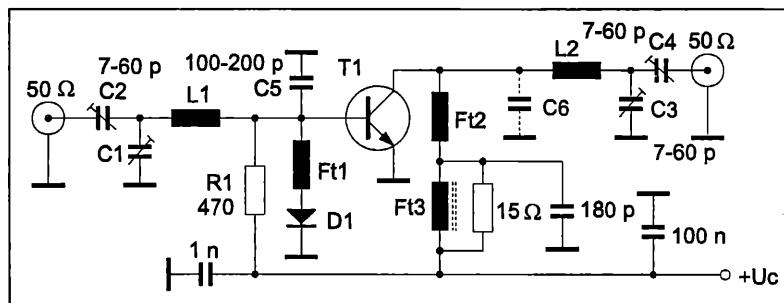


Fig. 5.8

Tranzistorul BLY94 se alimentează cu o tensiune de 28 V, la care absorbe un curent de 3,5 A dacă este excitat cu 10-15 W.

La intrare, bobina L₁ are o singură spiră cu diametrul de 14 mm, realizată din CuEm φ 1,5 mm.

Bobina L₂, din colector, are diametrul de 14 mm și constă din 2 spire cu pasul de 2 mm, executate cu sărmă de CuAg φ 3 mm. Condensatoarele trimer de acord de la intrare și ieșire au capacitatele cuprinse între 7 și 60 pF și se recomandă a avea dielectric de teflon, mică sau aer. Rezistența de polarizare din bază, cu valoarea de 470 Ω, trebuie să suporte o putere disipată de 5 W.

Dioda de polarizare D₁ este de tipul 1N4001-1N4007 și, așa cum apare și în desenul de plantare a pieselor, se plasează pe corpul tranzistorului, în felul acesta obținându-se un control al temperaturii tranzistorului.

Șocul F_{t1} are 4 spire cu diametrul de 6 mm, bobinate spiră lângă spiră cu sărmă de CuEm φ 0,8 mm, iar F_{t3} are aproximativ 20 de spire din sărmă de CuEm φ 0,25 mm, bobinate pe un suport de ferită cu diametrul de 3 mm.

Capacitatea C_5 este formată din două condensatoare de 56-100 pF montate simetric pe bază.

C_6 poate fi, de asemenea, realizat din două condensatoare de 27 pF sau poate să lipsească. Aceasta se stabilește prin tatonări în timpul acordului amplificatorului.

Ca o protecție suplimentară a tranzistorului, în paralel cu dioda se poate monta o rezistență de 50-80 Ω / 2 W, pentru ca, în cazul în care dioda se întrerupe, tranzistorul să rămână în clasa AB.

Deoarece lucrează în clasa AB, montajul poate fi folosit ca amplificator all-mode: CW, FM, SSB.

Pentru ca amatorul să poată construi acest amplificator, prezentăm cablajul și modul de dispunere a pieselor (fig. 5.9, 5.10).

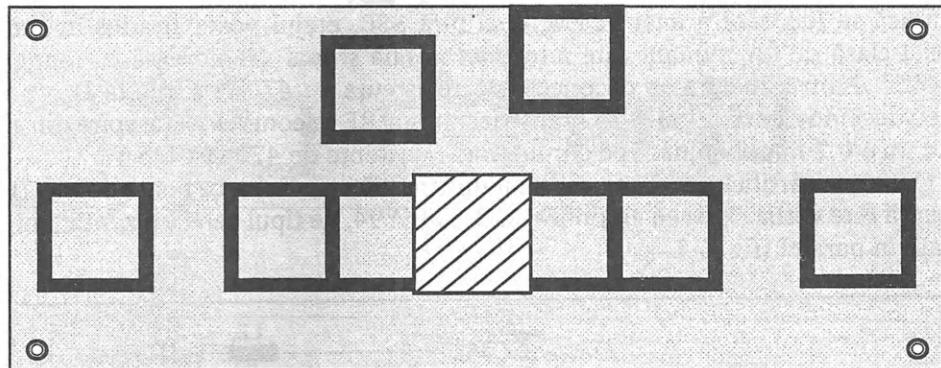


Fig. 5.9

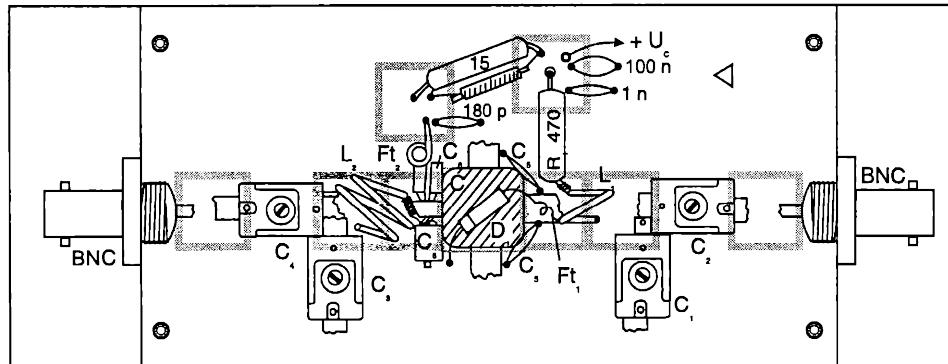


Fig. 5.10

Amintim că se folosește cablaj simplu placat, elementele-suport ale pieselor fiind de tip insulă.

Tranzistorul va fi fixat obligatoriu pe un radiator de căldură.

După ce montajul a fost realizat, se face o verificare vizuală și apoi se alimentează cu 12 V fără a i se aplique semnal de intrare.

Sursa de 12 V se conectează printr-un ampermetru pentru a se determina curentul absorbit în stare de repaus, care trebuie să fie de aproximativ 25 mA.

Se montează apoi la ieșire o sarcină de 50Ω / 100 W prin intermediul unui aparat pentru măsurarea puterii și al unui cablu cu lungimea de aproximativ 1,8 m.

După aceea, la intrarea amplificatorului se aplică o putere de 2-4 W și, reglând pe rând condensatoarele trimer, de la intrare spre ieșire, se urmărește obținerea maximului de putere pe sarcină.

Se decouplează semnalul de la intrare și se observă dacă și puterea în sarcină este nulă, ceea ce denotă că amplificatorul nu autooscilează.

Operația de reglaj se repetă pentru tensiunile de alimentare de 18 V, 24 V și 28 V, dar, în toate cazurile, cu 4 W la intrare.

Când se obține certitudinea că amplificatorul cu BLY94 funcționează corect, se aplică la intrare o putere de 10-14 W. În acest caz, curentul absorbit va fi de 3-3,5 A, iar puterea debitată pe sarcină de 50Ω va fi de 60-70 W.

Dacă se lucrează numai în FM, deci fără SSB, etajul poate fi adus în clasa C. Această clasă de funcționare este mult mai stabilă și mai avantajoasă ca randament energetic. Pentru aceasta se deconectează rezistența de 470Ω și dioda D_1 . În locul diodei, deci între bază și masă, se branșează un soc RF ce conține 24 de spire din sârmă de CuEm $\phi 0,2$ mm, bobinate pe corpul unei rezistențe de 470Ω / 0,5 W.

Cu un mic artificiu se poate construi un amplificator liniar ce poate debita 100 W. În esență este vorba de două amplificatoare cu BLY94, de tipul celui prezentat anterior, cuplate în paralel (fig. 5.11).

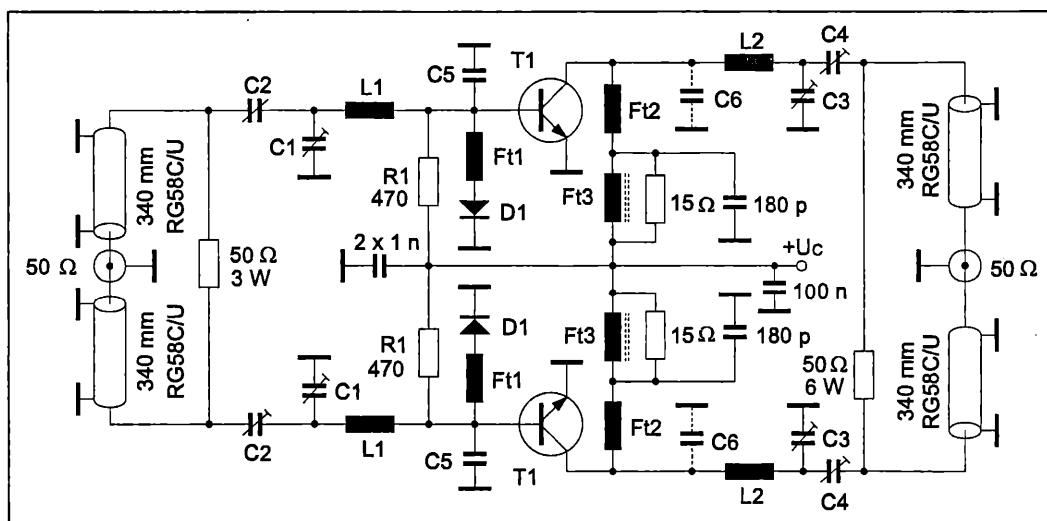


Fig. 5.11

Ațât intrările, cât și ieșirile se cupleză cu tronsoane de cablu de 50Ω cu lungimea $k\lambda/4$.

Întrucât factorul de scurtare este $k = 0,66$, lungimile celor patru bucăți de cablu vor fi de 341 mm.

Pentru simetrizarea impedanțelor, între terminalele cablurilor se montează câte o rezistență de 50Ω . Această rezistență este formată din trei rezistoare de $150 \Omega / 1 \text{ W}$ legate în paralel, pentru intrare, și trei rezistoare $150 \Omega / 2 \text{ W}$ pentru ieșire.

Se va regla puterea de la intrare astfel ca la ieșire, pe o sarcină de 50Ω să se obțină maximum 100 W.

Și pentru acest montaj se prezintă desenul cablajului (scara 1: 1) și modul de plantare a pieselor (figurile 5.12 și 5.13).

Radiatorul de căldură va fi de dimensiunile plăcii de cablaj.

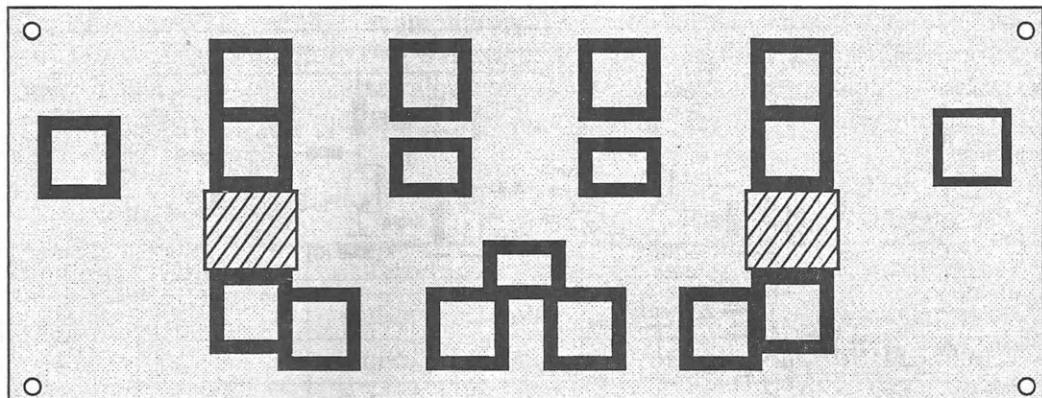


Fig. 5.12

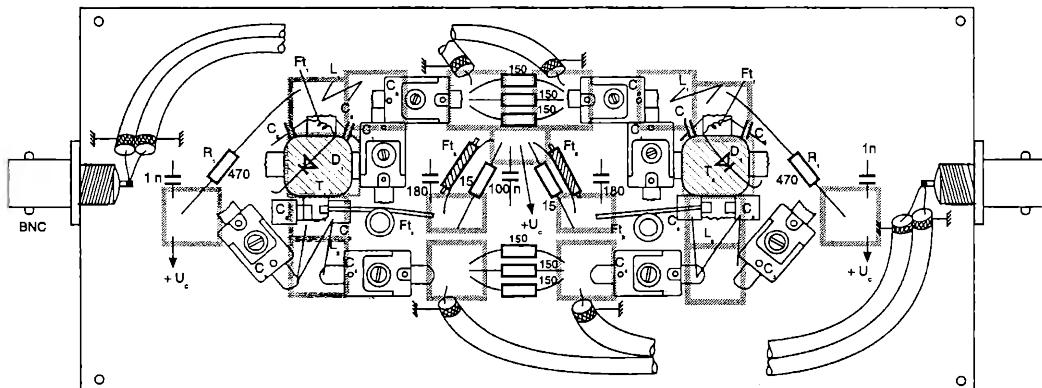


Fig. 5.13

Amplificator de putere MF

Montajul este executat în manieră clasică, adică fără cablaj imprimat. Ca suport s-a folosit o bucată de sticlotextolit, placat cu folie din cupru, cu dimensiunile 200×55 mm, folosind partea placată drept masă.

Pe această placă s-au gravat două insule cu diametrul de 5 mm, de care au fost lipite cele două condensatoare de filtraj, C_7 și C_8 și socurile de radiofrecvență SRF1 și SRF2.

Amplasarea componentelor

În figura 5.15 este prezentată sugestiv amplasarea pieselor pe placa suport. Cele două insule sunt reprezentate punctat. Placa suport este prinsă cu patru șuruburi M3 pe un radiator având aceleși dimensiuni cu cele ale plăcii suport. Acest radiator trebuie să aibă capacitatea de a disipa o căldură corespunzătoare unei puteri de 10-15 W.

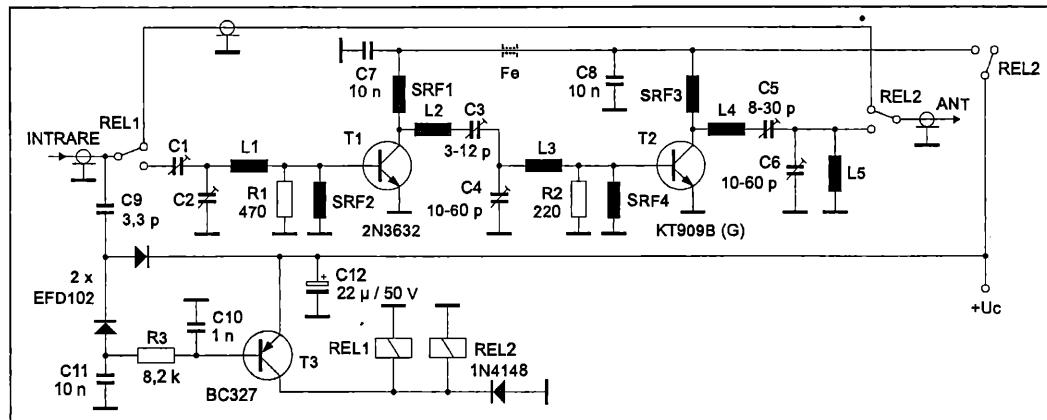


Fig. 5.14

Schema electrică

Schema prezintă noutăți în domeniu (figura 5.14). Ca element aparte figurează circuitul de colector al tranzistorului final, format din L_4 , C_5 , C_6 și L_5 , care sunt alese astfel încât, în cazul nefericit al întreruperii circuitului de antenă, elementul activ să fie protejat. Condensatoarele trimer sunt ceramice, cu excepția lui C_5 , care este cu aer. Toate condensatoarele de decuplare sunt ceramice.

Semnalul de intrare este aplicat primului tranzistor, de tipul 2N3632, prin intermediul releului REL 1. Când amplificatorul nu este alimentat cu tensiune, releele REL 1 și REL 2 nu sunt acționate, iar semnalul de la intrare ocolește amplificatorul și ajunge la ieșire (antenă). Când există tensiune de alimentare, semnalul de la intrare este detectat prin circuitul format din C_9 și cele două diode cu germaniu EFD102. Semnalul detectat (de curent continuu) este aplicat pe baza tranzistorului T_3 , iar acesta va acționa cele două relee conectate în paralel. În acest fel, amplificatorul de putere va funcționa.

Amplificatorul funcționează cu tensiuni de alimentare cuprinse între 12 și 24 V (tensiune stabilizată).

Când se aplică la intrare un semnal cu puterea de 0,5 W la o tensiune de alimentare de 12 V, tranzistorul final T_2 va consuma un curent de 1,1-1,2 A, deci puterea consumată de acesta va fi de 13-14 W. Când la intrare se aplică 2,5 W, curentul va fi de 1,6-1,7 A, rezultând o putere consumată de 19-20 W.

Când se alimentează amplificatorul de la o sursă de 24 V și se aplică o putere mică la intrare, curentul consumat va fi de 1,6-1,7 A (38-40 W), iar dacă se aplică o putere mare, curentul va fi de 2-2,1 A (48-50 W). Considerând un randament rezonabil de 65%, puterea utilă radiată de antenă va avea valorile (în cele patru situații date) de 9 W, 13 W, 25 W și 32 W. Acestea sunt, de altfel, și valorile măsurate cu ocazia verificărilor.

Deoarece tranzistorul final KT 909 B suportă o putere maximă radiată de 50 W, recomandăm alimentarea amplificatorului de la o sursă stabilizată de 20 V, care să asigure un curent de 3 A. În acest caz, curentul de colector va fi de 1,9-2 A, puterea maximă disipată – de 38-40 W, iar puterea utilă de 25-26 W. Curentul consumat de primul tranzistor (2N3632) are valoarea de circa 4-5 ori mai mică decât cel al tranzistorului final.

De remarcat faptul că acest amplificator este accesibil tuturor. Tranzistorul KT909B sau G poate fi înlocuit cu BLY93, dar acesta are coeficientul de amplificare în putere mai redus cu circa 20%. Aceste valori variază de la exemplar la exemplar. Plecând de la premisa că imaginația radioamatorilor nu are limite, aceștia vor putea utiliza și alte tranzistoare similare.

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	ϕ_{int} (mm)	Observații
L ₁	3	CuEm φ 1,2 mm	6	Pas 0,5 mm
L ₂	5	CuEm φ 1,2 mm	6	Pas 0,5 mm
L ₃	1,5	CuEm φ 0,85 mm	6	Pas 0,5 mm
L ₄	5	CuEm φ 1,2 mm	6	Pas 0,5 mm
L ₅	2	CuEm φ 1,2 mm	6	Pas 0,5 mm
SRF1	10	CuEm φ 0,85 mm	5	–
SRF2	22	CuEm φ 0,25 mm	–	Peste R ₁
SRF3	8	CuEm φ 0,85 mm	5	–
SRF4	22	CuEm φ 0,25 mm	–	Peste R ₂

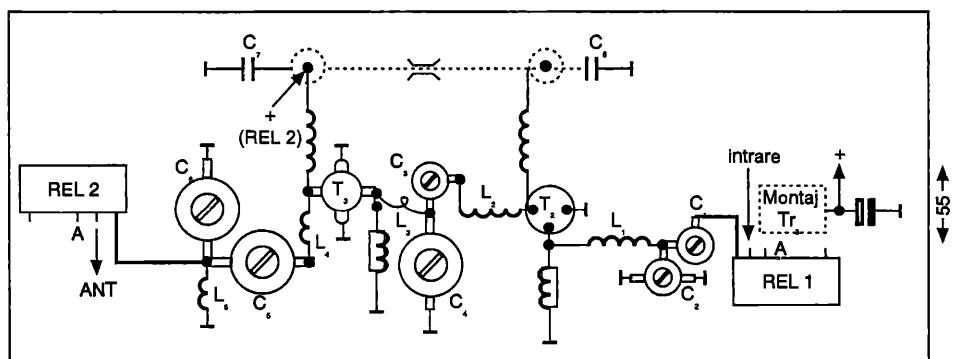


Fig. 5.15

Capitolul VI RADIOTELEFOANE ȘI BALIZE

Radiotelefon VHF de 30 mW

Emitătorul-receptor prezentat are o schemă relativ simplă, dacă avem în vedere performanțele realizate (figura 6.1).

Radiotelefonul are patru părți componente distințe: oscilatorul pilotat cu cristal, realizat cu tranzistorul T_1 , care funcționează în permanență (atât în regim de emisie, cât și în regim de recepție); emitătorul realizat cu tranzistoarele T_2 și T_3 ; receptorul, care utilizează tranzistoarele T_4 (amplificator de radiofrecvență), T_5 (mixer), T_6 și T_7 (amplificatoare ale frecvenței intermedie); amplificatorul de joasă frecvență (T_8-T_{10}).

Oscilatorul pilotat cu cristal este realizat cu un montaj cu reacție capacitive între bază și emitor. Poate fi folosit un cristal cu una din armonice în banda de 144-146 MHz. În circuitul de colector este conectat un filtru de bandă (L_1L_2), care selectează armonica situată în intervalul de lucru.

În cadrul emitătorului, cuplajul cu antena se face cu un filtru serie LC, acordat pe frecvența de lucru.

Modulația este în amplitudine și se aplică în circuitele colectoarelor tranzistoarelor T_2 și T_3 .

Receptorul conține etajele: amplificator de radiofrecvență (T_4), mixer (T_5) și amplificator de frecvență intermedie (T_6-T_7). Receptorul este de concepție clasică, cu excepția mixerului.

Nici amplificatorul de joasă frecvență nu are nimic deosebit, de aceea nu va fi descris. Este realizat cu două transformatoare (prefinal și final) de la receptoarele tranzistorizate de buzunar.

Pentru a putea realiza o legătură bilaterală sunt necesare, bineînțeles, două radiotelefoane. De aceea este nevoie și de două cuarțuri care să îndeplinească următoarea condiție: una dintre armonice să fie cuprinsă în domeniul de frecvențe 144-146 MHz; frecvența armonicei unuia dintre cuarțuri să fie diferită de frecvența armonicei celuilalt cuarț cu 300-1500 kHz. Această diferență între frecvențele celor două armonice va fi și frecvența intermedie a aparatelor.

Radiotelefonul prezentat a fost realizat în două exemplare, cu următoarele cuarțuri: unul cu frecvența de 13,26 MHz (care are armonica 11 pe frecvența de 145,86 MHz) și celălalt cu frecvența de 11,170 MHz (care are armonica 13 pe frecvența de 145,21 MHz). Diferența între cele două frecvențe (armonice) este de 650 kHz.

Pentru această frecvență sunt acordate și filtrele de frecvență intermedie L_9 , L_{10} și L_{11} . Unul din apariții are emisia pe frecvența de 145,86 MHz; aceeași frecvență este folosită la recepție ca oscilator local, care se mixează la nivelul lui T_4 cu semnalul receptionat de la celălalt aparat, ce lucrează pe frecvența de 145,21 MHz. Cel de-al doilea aparat funcționează în mod similar, dar are frecvențele inversate între ele: emite pe frecvența de 145,21 MHz și recepționează semnalul cu frecvența de 145,86 MHz.

Comutatorul emisie/recepție provine de la receptoarele de buzunar (S-631-T), cu șase contacte cu două poziții (se folosesc numai cinci contacte). Se comută antena, alimentarea Tx, alimentarea Rx, intrarea și ieșirea amplificatorului audio. Amplificatorul audio este folosit la emisie ca modulator, iar la recepție pentru ascultare.

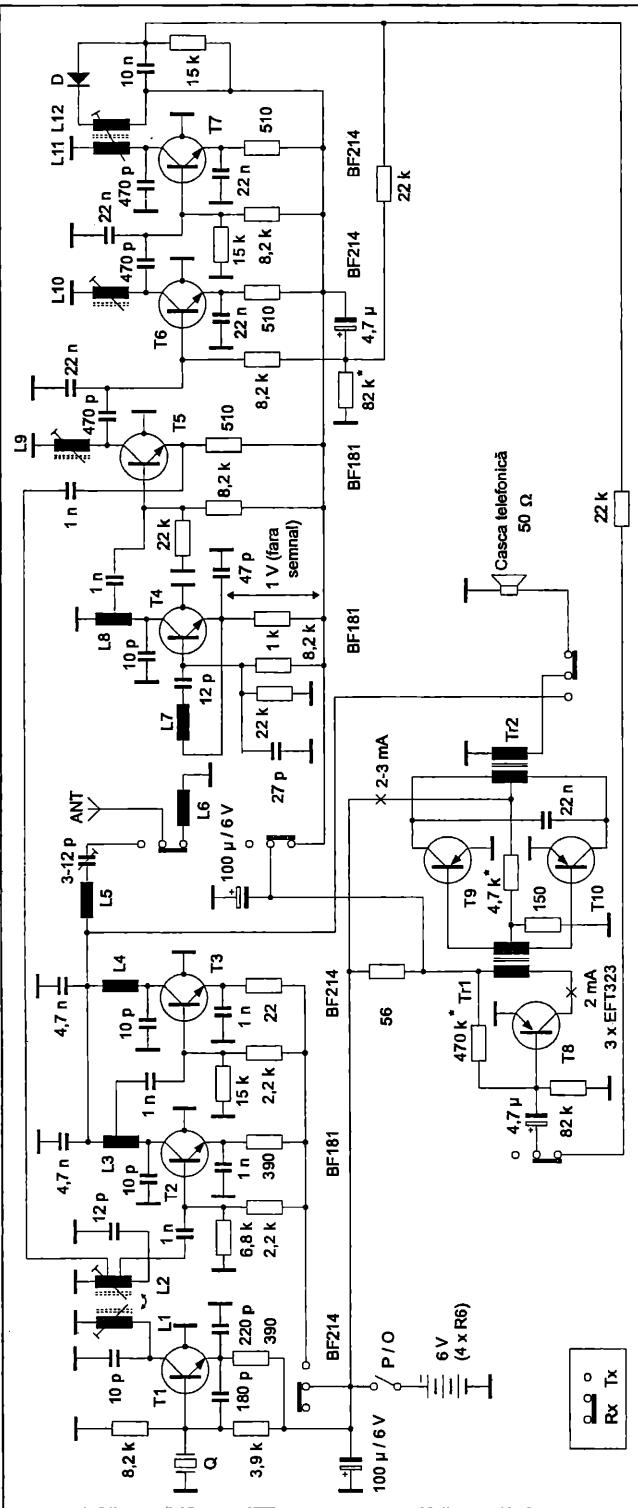


Fig. 6.1

Antena este telescopică, de 51 cm lungime ($\lambda/4$ în banda de 145 MHz). Au fost folosite câte cinci tronsoane de la antenele telescopice folosite în receptoarele portabile „Mamaia“ cu banda UUS.

Puterea absorbită la emisie este de ordinul a 50 mW (consumul etajului final este de circa 10-12 mA).

Cutia are dimensiunile 160 x 75 x 25 mm și este realizată din cablaj imprimat (cu partea metalizată în interior). Îmbinările capacelor s-au făcut prin cositorire, cu excepția celor pe care se află amplasată casca telefonică și care se prinde cu două șuruburi cu cap îngropat.

Aparatul este alimentat de la patru baterii de tip R6, care dă o tensiune de 6 V; funcționarea este asigurată chiar și atunci când tensiunea scade la 4,5 V – bineînțeles, cu micșorarea corespunzătoare a puterii de emisie.

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	Carcasă	ϕ_{interior}	Priză	Observații
L ₁	3,75	CuAg ϕ 1 mm	din bloc UUS	–	–	–
L ₂	4,25	CuAg ϕ 1 mm	din bloc UUS	–	la spirele 0,5 și 1	–
L ₃	7	CuAg ϕ 0,5 mm	aer	5	la spira 1,5	–
L ₄	7	CuAg ϕ 0,5 mm	aer	5	la spira 2	–
L ₅	8	CuAg ϕ 0,5 mm	aer	5	–	–
L ₆	1	CuEm ϕ 0,5 mm	aer	5	–	lângă L ₇
L ₇	7	CuAg ϕ 0,5 mm	aer	5	–	–
L ₈	7	CuAg ϕ 0,5 mm	aer	5	la spira 1,5	perpendicular pe L ₇
L ₉ , L ₁₀	70	CuEm ϕ 0,1 mm	FI 470 kHz	–	–	–
L ₁₁	70	CuEm ϕ 0,1 mm	FI 470 kHz	–	–	–
L ₁₂	50	CuEm ϕ 0,1 mm	FI 470 kHz	–	–	peste L ₁₁

Radiotelefon VHF de 100 mW

Aparatul din fig. 6.2 lucrează în 2 m și se realizează pe un cablaj imprimat cu dimensiunile de 75 x 135 mm. Desenul cablajului imprimat este prezentat la scara 1:1 (vedere dinspre față cu trasee) în figura 6.3.

Întreg aparatul se instalează într-o carcăsă cu dimensiunile de 185 x 80 x 35 mm.

Pe unul dintre capace se prinde difuzorul (0,1 W / 8 Ω), peste care se asamblează placă de circuit imprimat, precum și butonul pornit/oprit. Pe un perete lateral se decupează o fântă pentru butonul de acționare a comutatorului EMISIE/RECEPTIE (Tx-Rx).

Aparatul folosește o antenă telescopică având lungimea de 500 mm ($\lambda/4$). Aceasta se prinde într-un colier cu lungimea de 25 mm, prin care glisează, colier care se fixează

de placă de circuit imprimat. În poziția de lucru, 30 mm din lungimea antenei trebuie să fie în interiorul aparatului, iar 470 mm în exterior.

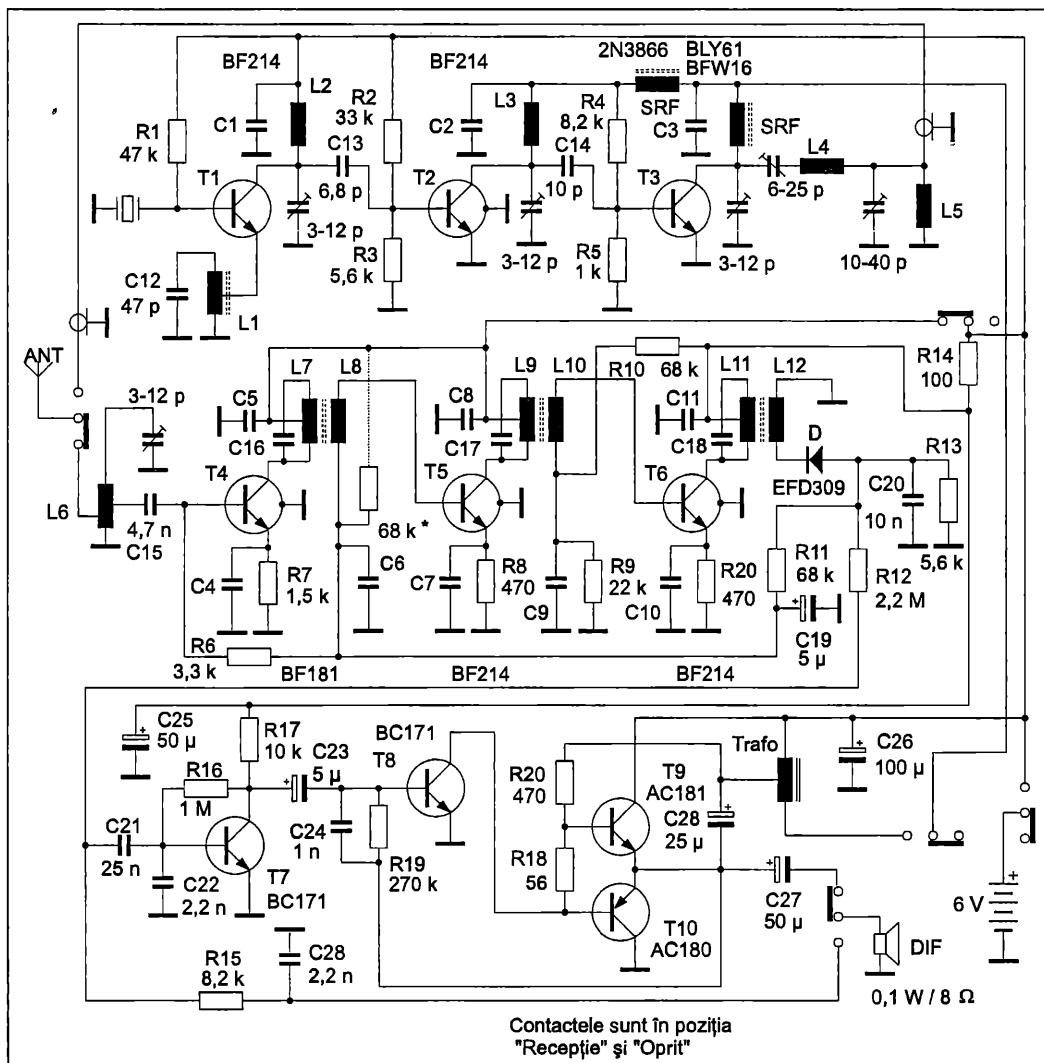


Fig. 6.2

În carcasă se montează și cele două baterii de câte 3 V, de tip 2R10. Ca transformator de modulație a fost folosit un transformator de ieșire de tipul celor folosite la receptoarele portabile miniatură (se cuplează numai primarul). Pentru a realiza o intercomunicație sunt necesare două radiotelefoane identice din punct de vedere constructiv, dar cu frecvențe de lucru diferite. Diferența dintre cele două frecvențe de emisie dictează valoarea frecvenței intermediare din receptor. Astfel, în funcție de frecvențele de lucru ale celor două cristale folosite se alege frecvența utilizată în AFI (amplificatorul de frecvență intermediară). Din acest motiv, pe schemă nu au fost trecute valorile

capacităților de acord pe FI, adică C_{16} , C_{17} și C_{18} . Este bine ca frecvența intermedie să fie cuprinsă între 400 kHz și 1500 kHz. În montajul prezentat au fost folosite două cristale, cu frecvențele de bază de 16,016 MHz și 16,100 MHz, care prin multiplicare au condus la frecvențele de 144,144 și 144,900 MHz. În acest mod s-a obținut o frecvență intermedie de 756 kHz. Bineînțeles că se pot folosi și cristale cu alte frecvențe de rezonanță.

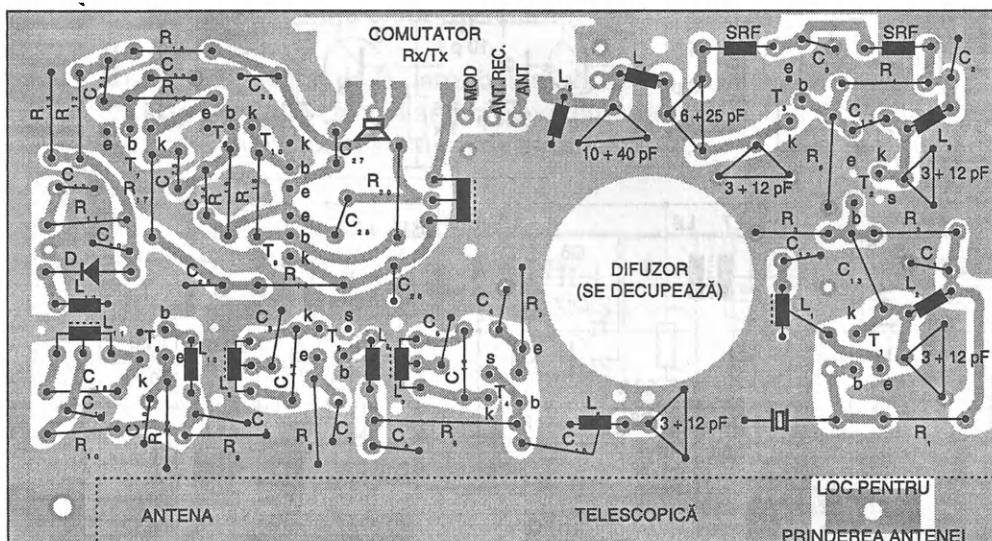


Fig. 6.3

Oscilatorul este realizat cu tranzistorul T_1 și este pilotat cu cristal. Dispune de un circuit LC conectat în emitor, acordat pe armonica a treia a cristalului (48 MHz), și de un al doilea circuit LC, conectat în colector, acordat pe frecvență de 144 MHz (armonica a nouă). Se pot folosi și cristale cu frecvență de rezonanță de 14,4 MHz sau 24 MHz; în acest caz, circuitul de emitor se va acorda pe armonica a cincea, respectiv a treia (72 MHz), circuitul de colector rămânând neschimbat. De asemenea, se poate folosi într-un radiotelefon un cristal cu frecvență de 14,4 MHz, iar în celălalt, unul cu frecvență de 16 MHz. Esențialul este ca armonica a zecea (sau a nouă) să cadă în banda de radioamatori cuprinsă în limitele 144-146 MHz.

Oscilatorul pilotat cu cristal funcționează continuu. La recepție, el îndeplinește rolul de oscilator local, iar la emisie, de oscilator pilot.

Tranzistoarele T_2 și T_3 sunt amplificatoare în regim de emisie și au circuitele de colector acordate pe frecvență de 144 MHz. Ambelor tranzistoare li se aplică modulația în amplitudine în circuitele colectoarelor.

Receptorul are la intrare un circuit acordat pe frecvență de 144 MHz (L_6 și condensatorul trimer de 3-12 pF) la care se conectează antena. Acest circuit captează din interiorul aparatului și semnalul oscilatorului local. Ambele semnale se aplică pe baza mixerului (T_4). În circuitul de colector se selectează frecvența intermedie (în cazul prezentat, pentru valoarea de 756 kHz, condensatoarele $C_{16}-C_{18}$ au capacitatea de 510 pF). Tranzistoarele T_5 și T_6 sunt amplificatoare ale frecvenței intermedii. Pe bazele

tranzistoarelor T_4 și T_5 se aplică semnalul de RAA cules din circuitul de detecție. Rezistorul de $68\text{ k}\Omega$, reprezentat pe schemă punctat și cu steluță, se alege experimental, în funcție de sensibilitatea dorită la receptie. Acest rezistor se conectează suplimentar, deasupra cablajului imprimat, între punctele menționate pe schema electrică. Amplificatorul de joasă frecvență este realizat după o schemă clasică și nu necesită explicații suplimentare; în regim de emisie are rolul de modulator (difuzorul îndeplinind funcția de microfon), iar la receptie amplifică semnalul de joasă frecvență detectat.

Comutarea emisie/receptie se realizează cu un comutator de game de la receptorul portabil S-631-T. Din cele șase contacte sunt folosite patru.

Rezistoarele utilizate sunt de gabarit redus, de $0,25\text{ W}$ sau $0,125\text{ W}$. Condensatoarele de decuplare C_1-C_{11} sunt de 25 nF , ceramice, tip plachetă.

În afara conexiunilor trasate pe circuitul imprimat există unele conexiuni suplimentare: conectarea antenei, alimentările la transformatorul FI, difuzorul etc., care trebuie executate conform schemei electrice, cu ajutorul unor conductoare separate.

Puterea utilă a emițătorului este de 100 mW .

Datele bobinelor

Bobina	Nr. spire	Conductor	Priză la spira	Carcasă	$\phi_{\text{bobină}}$	Observații
L_1	8	$\phi 0,6\text{ mm CuEm}$	4	De la bloc UUS	5	Spiră lângă spiră
L_2	3,25	$\phi 0,6\text{ mm CuEm}$	–	–	5	Spiră lângă spiră
L_3	3,25	$\phi 0,6\text{ mm CuEm}$	–	–	5	Spiră lângă spiră
L_4	3,75	$\phi 0,6\text{ mm CuEm}$	–	–	5	Spiră lângă spiră
L_5	1,75	$\phi 0,6\text{ mm CuEm}$	–	–	5	Spiră lângă spiră
L_6	4	$\phi 1\text{ mm CuAg}$	0,5 și 1	–	6	Pasul 1 mm
L_7, L_9, L_{11}	62	$\phi 0,1\text{ mm CuEm}$	31	Trafo FI	–	–
L_8, L_{10}	10	$\phi 0,1\text{ mm CuEm}$	–	Trafo FI	–	–
L_{12}	40	$\phi 0,1\text{ mm CuEm}$	–	Trafo FI	–	–
SRF	15	$\phi 0,3\text{ mm CuEm}$	–	Se bobinează pe un bastonaș din ferită cu lungimea de 10 mm și $\phi = 3\text{ mm}$		

Radiotelefond UHF

Cu puțină inventivitate în realizarea părții mecanice puteți realiza acest emițător-receptor pe frecvență de 435 MHz (fig. 6.4) la mărimea unui pachet de țigări. Cutia

nu trebuie executată obligatoriu din metal. În magazinele cu produse din material plastic, mai întotdeauna veți putea găsi două cutii care să satisfacă cerințele dvs.

Partea principală a aparatului e constituită de etajul de radiofrecvență (T_1), care la recepție funcționează în regim de superreactie, iar la emisie – ca oscilator modulat în amplitudine și frecvență.

Întregul aparat se execută în montaj clasic, folosind ca suport (șasiu) o bucată de pertinax placat cu cupru, cu dimensiunile de 50 x 100 mm, partea metalizată fiind folosită ca punct comun de masă. Picioarul ecran al lui T_1 va fi lipit scurt la masă. De la conexiunea bazei se va lipi la masă (cu terminale cât mai scurte) capacitatea C_1 , de 1000 pF. (Toate capacitățile de decuplare de 1 nF sunt ceramice, de tip plachetă.) De la conexiunea colectorului se lipește direct la masă condensatorul trimer C_{11} . La capătul „cald“ al lui C_{11} se conectează inductanța L_1 , executată din conductor de cupru, de preferință argintat, cu lungimea de 45 mm și diametrul de 1,2-1,5 mm. L_1 se montează paralel cu șasiul, la o distanță de 6-8 mm. La capătul rece al lui L_1 se montează (de asemenea prin conexiuni scurte) condensatorul C_2 .

Transformatorul Tr folosit provine de la receptorul „Mamaia“ (cel din circuitul bazelor tranzistoarelor finale).

Condensatorul C_3 , de 1 pF, este executat din două bucăți de sârmă subțire, izolată cu vinilin, de lungime 10-12 mm, răsucite între ele. Cu ajutorul potențiometrului semireglabil R_1 , de 10 k Ω , se alege regimul de superreactie (prin audiuță în difuzor a fâșăitului specific). Currentul de colector al lui T_1 trebuie să fie în jurul a 0,8 mA. Cu ajutorul potențiometrului R_2 se regleză regimul lui T_1 astfel încât acesta să oscileze continuu pentru emisie (currentul de colector va fi de 3-5 mA).

Amplificatorul de joasă frecvență funcționează pe recepție ca amplificator de ascultare, iar pe emisie – ca modulator. Singurul reglaj necesar îl constituie alegerea valorii rezistenței R_3 , astfel încât potențialul de pe emitoarele tranzistoarelor T_4 și T_5 , față de masă, să fie egal cu jumătatea tensiunii de alimentare.

Se pot folosi și alte tipuri de tranzistoare cu germaniu de joasă frecvență, cu mențiunea că două trebuie să fie de structură pnp, iar celelalte două – npn.

Ca difuzor s-a folosit o capsulă telefonică produsă de Uzinele Electromagnetică.

Ca antenă se va folosi un „baston“ cu lungimea de 17 cm ($\lambda/4$), care se poate executa din sârmă de cupru ceva mai groasă (cu diametrul de 2-3 mm): Antena se va conecta la o distanță de 15 mm față de capătul „rece“ al inductanței L_1 .

În lipsa unui generator de semnale, acordul se face folosind armonica a treia a unui emițător de UUS din banda de 145 MHz.

Reglajul se execută astfel:

Se poziționează condensatorul trimer aproximativ la jumătatea cursei. Se regleză R_1 astfel încât să se audă fâșăitul specific al regimului de superreactie. Se pornește emițătorul de 145 MHz, de preferință modulat cu un semnal de joasă frecvență de 500-1000 Hz.

În imediata apropiere a emițătorului se regleză valoarea lui C_{11} până va dispărea fâșăitul și se va auzi în difuzor semnalul de modulație. La fel se procedează și cu celălalt aparat (am presupus că veți executa două asemenea aparate, pentru a avea un corespondent). În acest fel se acordează în bandă cele două receptoare.

Mai departe, se trece unul din apărăte în regim de emisie (cu ajutorul comutatorului cu trei secțiuni și două poziții, cum este comutatorul de unde al receptorului S-631-T). Folosind celălalt aparat ca receptor de control, se regleză potențiometrul R_2 astfel

încât auditia să fie cât mai puternică și nedistorsionată. În spațiu deschis se pot efectua legături bilaterale până la 500 m. S-a folosit banda de 435 MHz deoarece la această frecvență nu este nevoie de o antenă mare.

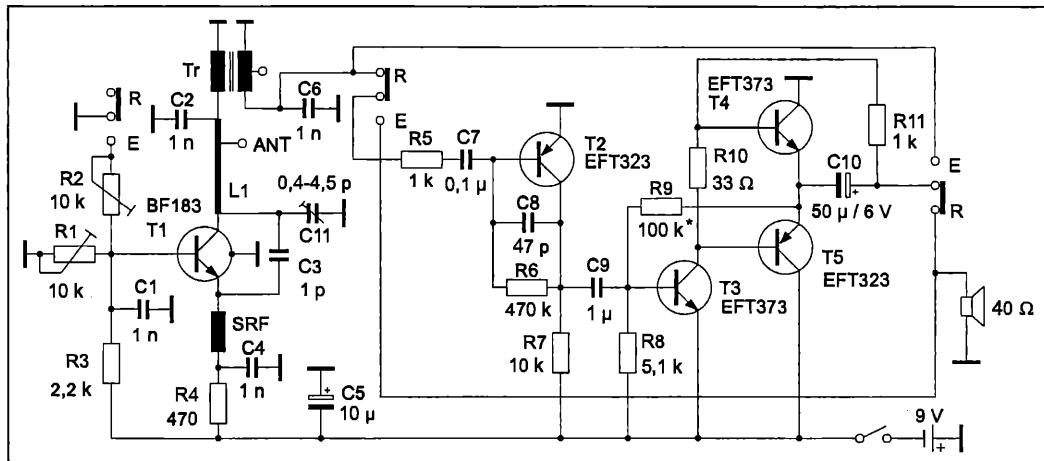


Fig. 6.4

Retranslator 145/29 MHz

Retranslatorul a fost realizat în ideea asigurării unor legături radio bilaterale între radioamatorii pasionați de unde ultrascurte din diferite zone ale țării, aflați la distanțe relativ mari unii de alții. Aparatul a fost elaborat după o schemă asemănătoare cu cea a retranslatorului montat pe satelitul pentru radioamatori Oscar 6 (fig. 6.5).

Principaliii parametrii electrici ai retranslatorului sunt:

- Banda de frecvențe la intrare (recepție): $145,8 \text{ MHz} \pm 50 \text{ kHz}$
- Banda de frecvențe la ieșire (emisie): $29,4 \text{ MHz} \pm 50 \text{ kHz}$
- Sensibilitatea la intrare (pentru putere nominală la ieșire): $2 \mu\text{V}$
- Puterea absorbită de etajul final al emițătorului (pentru un semnal de $2 \mu\text{V}$ la intrare): 2 W
- Intermodulația (între două stații care folosesc simultan retranslatorul): $16-18 \text{ dB}$
- Banda de trecere: $100 \text{ kHz} (\pm 2 \text{ dB})$
 $200 \text{ kHz} (\pm 20 \text{ dB})$
- Eficacitatea sistemului de RAA: pentru o variație a semnalului la intrare în limitele $2-500 \mu\text{V}$, puterea la ieșire variază în limitele $2-2,3 \text{ W}$
- Antenele folosite: dipoli de lungime $\lambda/2$, cu polarizare orizontală
- Tensiunea de alimentare: 24 V_{cc}

Schema electrică de principiu este prezentată în figura 6.5. La intrare, retranslatorul este prevăzut cu un amplificator realizat cu două tranzistoare BF181 montate în cascadă, în scopul asigurării unui grad mare de amplificare fără a fi nevoie de neutrodinare, și este acordat pe frecvența de $145,8 \text{ MHz}$. Acest amplificator este comandat cu un semnal de reglaj automat al amplificării (RAA) care se aplică pe baza primului tranzistor.

Primul oscilator local este pilotat cu cristal. Frecvența fundamentală a cristalului este de $13,71 \text{ MHz}$. Oscilatorul este realizat cu un tranzistor BF167 (T_5) și funcționează

în regim overtone, cu circuitul acordat pe armonica a cincea a cristalului (68,55 MHz). Urmează un dublu de frecvență realizat cu o diodă varicap de tip BB109, de la care se obține un semnal cu frecvență de 137,1 MHz, ce se injectează pe baza primului mixer (T_3). Tot în circuitul bazei primului mixer se aplică și semnalul recepționat și amplificat de tranzistoarele $T_1 + T_2$.

În circuitul de colector al primului mixer este conectat un filtru de bandă format din trei circuite acordate, cuplate între ele ușor supracritic, pentru a asigura o bandă de trecere de 100 kHz, acordate pe frecvență de $8,7 \text{ MHz} \pm 50 \text{ kHz}$. Acest filtru de bandă dictează banda de trecere a întregului retranslator.

Semnalul cu frecvență de 8,7 MHz este aplicat celui de-al doilea mixer (T_4), unde se mai aplică și semnalul celui de-al doilea oscilator local, cu frecvență de 20,7 MHz. Cel de-al doilea oscilator local (T_6) este, de asemenea, pilotat cu cuarț.

În circuitul colectorului mixerului 2 (T_4) este conectat un filtru de bandă format din două circuite acordate pe frecvență centrală de 29,4 MHz. Urmează emițătorul pe 10 m, format din tranzistoarele T_7 , T_8 și T_9 . Etajul final al emițătorului (T_9) folosește un tranzistor de tip KT904, prevăzut cu un radiator din duraluminiu (130 x 170 mm) de aceeași mărime cu placă de circuit imprimat. Această placă-radiator îndeplinește și rolul de suport mecanic pentru întregul cablaj imprimat.

Retranslatorul este prevăzut cu un sistem de RAA amplificat (T_{12}), care are rolul de a menține între limitele admise puterea maximă a etajului final al emițătorului.

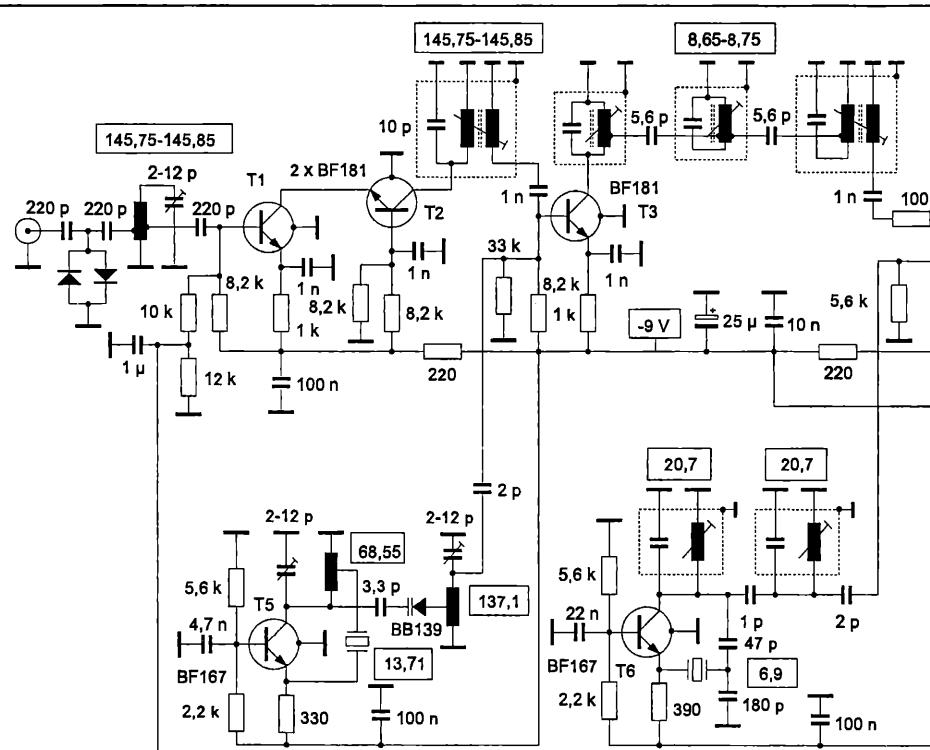


Fig. 6.5


Aparatul este prevăzut cu circuite de stabilizare a tensiunii de alimentare, care asigură următoarele tensiuni stabilizate electronic: -18 V pentru etajul de putere al emițătorului; -12 V pentru restul emițătorului; -9 V pentru mixere, oscilatoare locale și amplificatorul de intrare.

Retranslatorul a fost încercat în București, situație în care au lucrat simultan (prin retranslator) 6 stații (3 legături bilaterale funcționând în mod duplex: emisie în banda de 2 m și recepție în cea de 10 m).

Triplor 144/432 MHz

Triplorul este destinat folosirii în cazul în care suntem în posesia unei stații de emisie, de preferință portabilă, care funcționează în banda de 2 m, și dorim să emitem în banda de 70 cm. În acest caz, triplorul va converti energia de la ieșirea emițătorului, cu frecvență de 144 MHz, în energie cu o frecvență de trei ori mai mare, în cazul nostru – de 432 MHz.

Funcționarea triplorului (figura 6.6) se bazează pe două fenomene care apar la diodele varicap: efectul de capacitate neliniară și efectul de acumulare de sarcină. Regimul de polarizare automată, datorită conectării rezistenței R_1 , permite intrarea parțială a diodei în zona de conducție. Construcția triplorului este atât de simplă încât poate fi realizată chiar și de către radioamatorii începători.

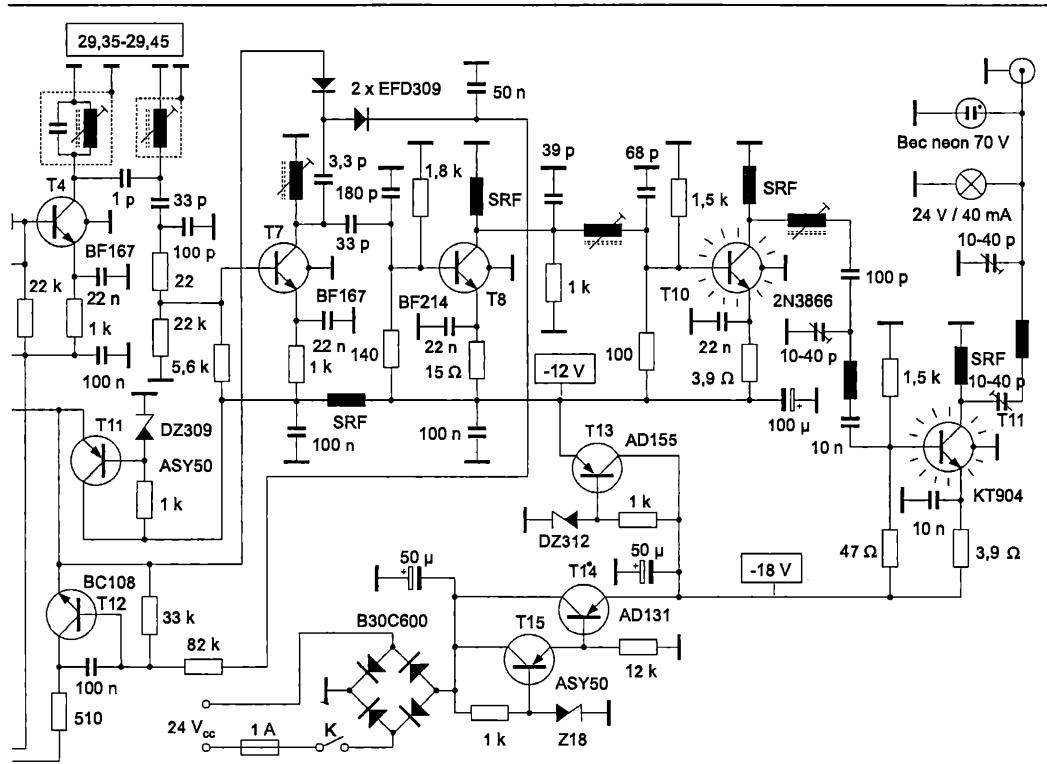

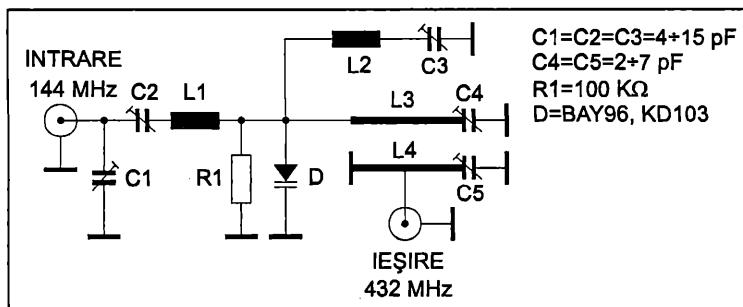


Fig. 6.6

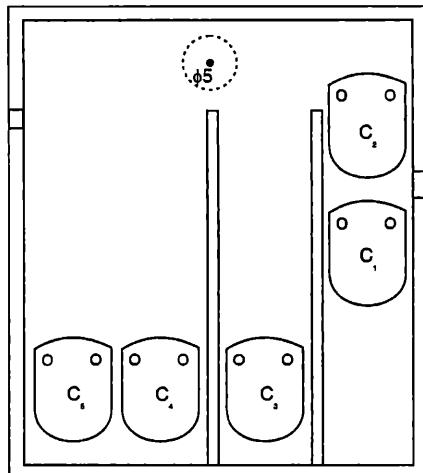


Fig. 6.7

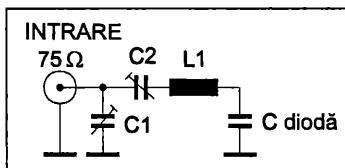


Fig. 6.8

Pereții cutiei sunt executați din sticlotextolit placat cu folie din cupru, cu grosimea de 2,5 mm (se pot executa și din placă de 1,5 mm). Cavitatea interioară este împărțită în trei compartimente separate prin pereți din sticlotextolit dublu placat, cu grosimea de 1,5 mm.

Amplasarea pieselor și a pereților interiori este arătată în figura 6.7; desenul fiind executat la scara 1:1, nu a mai fost necesar să se indice cotele. Dioda varicap D se prinde de cutie cu piuliță M5 proprie. Peste spatele cutiei se mai aplică o placă din aluminiu (de dimensiunile cutiei), cu grosimea de 2 mm, care constituie radiatorul pentru varicap. Această placă se prinde de varicap împreună cu cutia.

Amplasarea inductanțelor L_1 - L_4 este arătată în fotografie. L_1 conține 5,5 spire. L_2 are numai o spiră cu terminalele prelungite (de la dioda D până la punctul „cald“ al condensatorului trimer C_3).

L_1 și L_2 sunt executate din conductor de cupru argintat $\phi 1$ mm, iar liniile L_3 și L_4 din același material, dar cu $\phi 1,5$ mm. Priza de ieșire de pe L_4 se face la distanță de 22 mm față de capătul „rece“ al lui L_4 .

Principiul de funcționare

Energia de radiofrecvență (primită de la emițătorul de 144 MHz) se aplică diodei varicap D prin intermediul unui filtru în μ (vezi figura 6.8), care face adaptarea între impedanța scăzută a emițătorului de 144 MHz și impedanța ridicată a diodei varicap.

Circuitul serie L_2 - C_3 constituie scurtcircuit pentru armonica a doua a semnalului ($f = 288$ MHz). Semnalul cu frecvență triplă este selectat de primul circuit serie, acordat pe frecvența de 432 MHz (L_3 - C_4).

Semnalul de ieșire este cules de pe o priză intermediară a celui de-al doilea circuit (L_4 - C_5), acordat pe frecvența de 432 MHz și cuplat inductiv cu primul.

Triplorul permite aplicarea la intrare a unui semnal cu frecvență de 144 MHz, cu puterea maximă de 50 W când este folosită dioda varicap BAY96 și de 30 W când se folosește dioda KD103. Randamentul este de cel puțin 60%.

Ca diode varicap se pot folosi cu succes jonctiunile bază-colector ale tranzistoarelor 2N3375, 2N3632, KT904, KT907, randamentul fiind de ordinul a 50%. În aceste cazuri se va ține seama de puterea maximă admisă de tranzistoarele respective.

Radiobaliză pe 3,5 MHz

Se folosește ca oscillator un circuit TTL tip CDB400, pilotat cu cuarț pe frecvența dorită (fig. 6.9).

L are 15 spire din CuAg $\phi 1$ mm, pe o carcăsă cu diametrul de 15 mm. Prizele sunt la spirele 4 și 5,5.

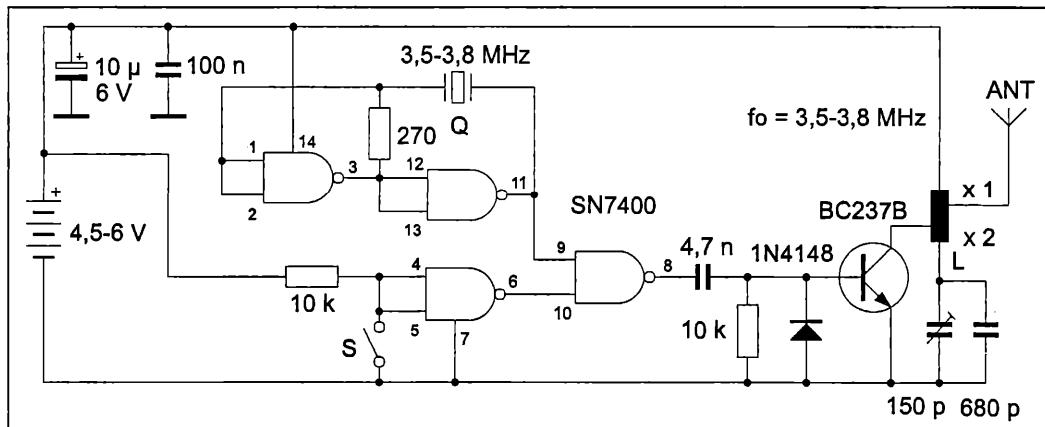


Fig. 6.9

Radiobaliză CB

Se folosește un cuarț cu frecvență situată într-unul din canalele benzii CB, care împreună cu tranzistorul T_3 formează etajul oscilator-emițător (fig. 6.10).

Etajul emițător este modulat cu pulsuri de tensiune generate de multivibratorul construit cu tranzistoarele T_1 și T_2 .

Bobina L_1 este un soc RF cu 24 de spire din sârmă de CuEm ϕ 0,1 mm, bobinate pe carcasa unei rezistențe de $12\text{ k}\Omega$. Bobina L_2 are diametrul de 6 mm și conține 8 spire din sârmă de CuEm ϕ 0,4 mm, bobinate pe suport fără miez. Antena, care are aproximativ 25 cm, se poate cupla direct pe colector.

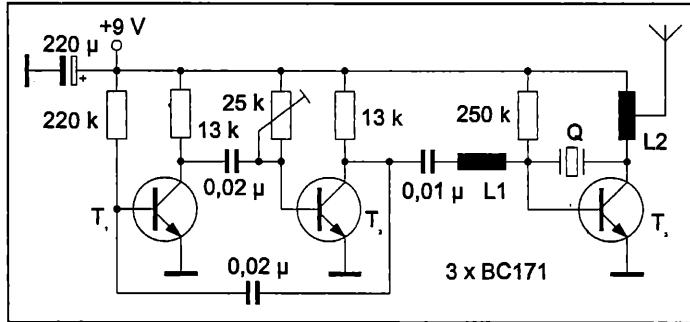


Fig. 6.10

Radiobaliză VHF

De un real ajutor pentru radioamatori, în procesul de acordare a radioreceptoarelor, sunt radiobalizele. Pentru banda de 2 m, datorită sensibilității mari a receptoarelor pentru scopuri locale, sunt suficiente radiobalizele cu o putere utilă de circa 10 mW.

O asemenea miniradiobaliză este prezentată în figura 6.11.

Tranzistorul T_1 funcționează în regim de oscilator sincronizat cu cristal (Q). Se poate folosi orice cristal ce are o armonică în banda de doi metri. Se recomandă a se folosi frecvența de 144,150 MHz. Cristalul ales este bine să aibă frecvența proprie de rezonanță cât mai ridicată.

Tranzistorul T_2 funcționează în clasă C și selectează armonica ce ne interesează. Pentru a separa cât mai bine semnalul cu frecvență dorită (de exemplu, armonica a opta, în cazul în care folosim un cristal cu frecvență de rezonanță de 18 MHz), în circuitul de colector al tranzistorului T_2 se află două circuite rezonante pe frecvență de 144 MHz – unul paralel și unul serie. Tranzistorul T_3 funcționează în clasă AB (curent de repaus de circa 2 mA) și amplifică semnalul cu frecvență de 144 MHz, cules de pe o priză a bobinei L_2 . Etajul final (T_4) funcționează, de asemenea, în clasă AB și are un curenț de repaus de 5 mA.

Semnalul de radiofrecvență este modulat în amplitudine cu un semnal de joasă frecvență de 1 kHz, generat de tranzistorul T_5 . Tranzistorul T_6 funcționează în regim de repetor pe emitor. Valoarea rezistenței de $1,5\text{ M}\Omega$ din circuitul bazei tranzistorului T_5 (marcată pe schemă cu asterisc) se alege prin încercări, astfel încât tensiunea în colectorul tranzistorului T_5 , măsurată față de masă, să aibă valoarea de 6-7 V.

Modulația se aplică în circuitul bazei tranzistorului T_3 .

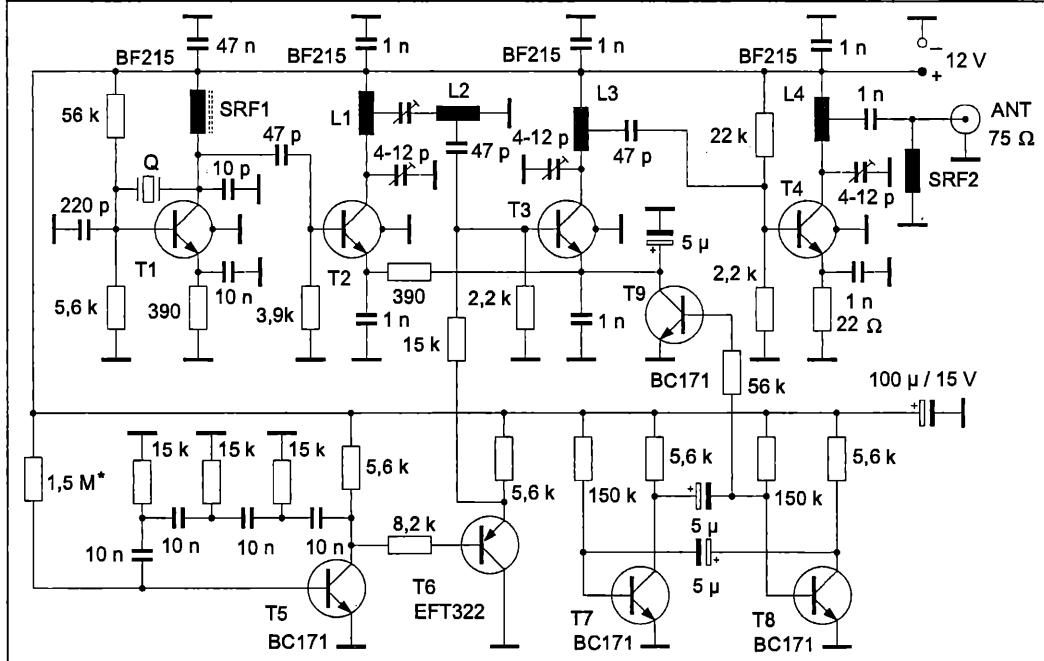


Fig. 6.11

Tranzistoarele T_7 și T_8 formează un generator de tact al cărui semnal sub formă de bare (litera „T“ în alfabetul Morse) are perioada de 1 s. Acest semnal este aplicat pe baza tranzistorului T_9 , care, funcționând în regim de comutare, blochează sau lasă în conductie tranzistoarele T_2 și T_3 (tranzistorul T_9 este conectat în serie cu emitoarele tranzistoarelor T_2 și T_3). În acest fel, la ieșire se obține un semnal de radiofrecvență sub formă de impulsuri modulate cu frecvența de 1000 Hz (semnale de tipul A2).

Socul de radiofrecvență SRF1 conține 100 de spire din sărmă CuEm ϕ 0,1 mm, bobinate pe un bastonaș din ferită cu lungimea de 10 mm și diametrul de 2,7 mm. SRF2 conține 15 spire din sărmă CuEm ϕ 0,5 mm, cu diametrul înfășurării de 5 mm, bobinate spiră lângă spiră. Bobinele L_1-L_4 sunt identice; conțin câte 5 spire din sărmă CuAg ϕ 1 mm, cu diametrul bobinei de 6 mm, pasul de 1 mm, priza fiind la spira 0,5.

Puterea utilă la ieșirea radiobalizei este de 10 mW, suficientă pentru a fi recepționată pe o rază de cel puțin 10 km.

Capitolul VII ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru constructorii amatori, o mare importanță au sistemele de alimentare cu energie electrică a aparaturii pe care o dețin, indiferent dacă această aparatură este de construcție proprie sau provine de la o firmă de renume.

Sursele de alimentare trebuie să asigure atât tensiunea, cât și curentul solicitate de consumator și să nu pună în pericol integritatea acestuia prin eventualele defecțiuni.

Radioamatorii cheltuiesc din modestele lor bugete sume importante pentru a-și procura componente sau aparatura electronică, astfel că orice defecțiune într-un alimentator poate avea rezultate financiare dezastruoase și poate umbri savoarea acestei îndeletniciri. De aceea, recomand ca la aparatura deținută să nu se folosească alimentatoare improvizate.

Dacă, de exemplu, în loc de 12 V, alimentatorul ar furniza 18 V, multiubitul nostru transceiver sau chiar amplificatorul de antenă s-ar transforma într-un fel de „cutie neagră“.

În cele ce urmează vom prezenta o serie de alimentatoare pentru aparatura folosită de radioamatori, concepute pentru a folosi ca sursă primară rețeaua electrică de 220 V / 50 Hz.

Marea majoritate a alimentatoarelor prezentate sunt prevăzute cu protecție atât la supratensiune, cât și la supracurent, mai ales atunci când urmează să constituie sursa de energie pentru aparatură foarte scumpă.

Mentionăm că nu vom insista asupra modului de calcul și realizare a transformatoarelor. Aceste piese, fiind dificil de confectionat de amatori, se cumpără sau se comandă la ateliere specializate. Vom indica numai tensiunea și curentul care trebuie asigurate în secundar de către transformator. Primarul, invariabil, se cuplează la 220 V.

Alimentatoare pentru stații CB

Marea majoritate a transceiverelor pentru lucrul în Citizens Band, de tipul Mobil, existente în țara noastră, indiferent dacă se numesc DRAGON sau ALINCO, au puterea maximă de ieșire în radiofrecvență de 4 W, dacă aparatul se alimentează cu o tensiune cuprinsă între 12 V și 13,8 V. Aceasta înseamnă că puterea absorbită de la sursă este de aproximativ 8 W, fiind necesar un curent maxim de 1 A.

Pornind de la necesitățile imediate și curente, amatorul poate construi un alimentator stabilizat pentru 12 V / 1 A. În acest scop se poate utiliza una din schemele din figurile 7.1-7.4.

Acestea folosesc un tranzistor serie și o diodă Zener care fixează tensiunea de ieșire sau se pot folosi circuite stabilizatoare specializate în configurația care asigură tensiune fixă la ieșire sau în montaj de reglare a tensiunii de ieșire (cum este cazul montajului cu LM 317T din figura 7.3).

O schemă puțin mai complexă de stabilizator de tensiune, dar care asigură și o bună protecție la supracurent, este cea din figura 7.4. Aici, un AO tip 741 lucrează în regim de amplificator de eroare, asigurând stabilitatea tensiunii de ieșire. Aceasta comandă polarizarea tranzistorului 2N3055 prin intermediul tranzistorului BD135. Protecția la supracurent este realizată cu tranzistorul BC107. Montajul asigură la ieșire un curent de 1,6 A.

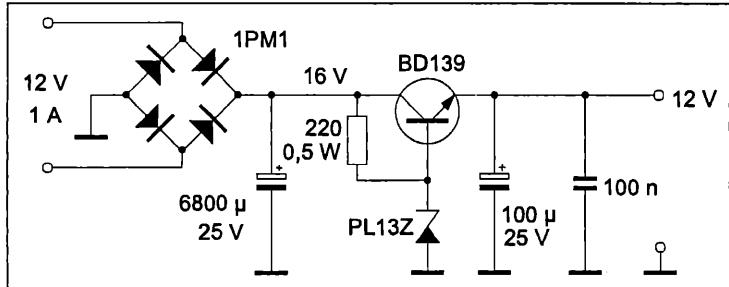


Fig. 7.1

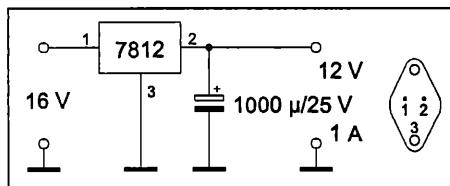


Fig. 7.2

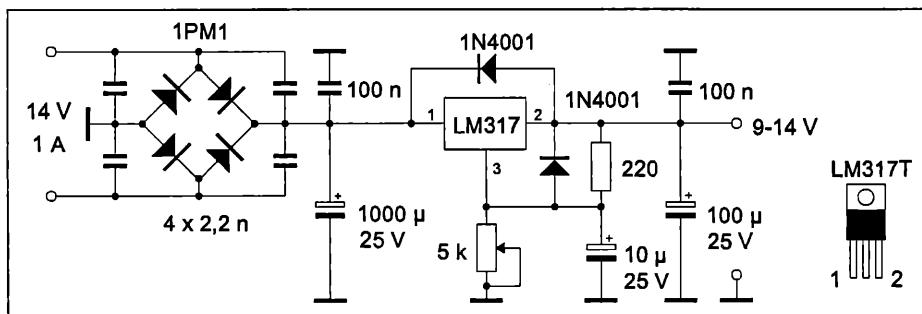


Fig. 7.3

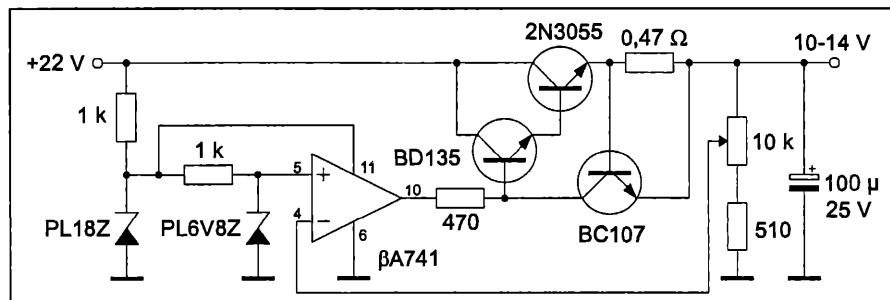


Fig. 7.4

Alimentator de 12 V / 3 A

Plecând de la un stabilizator 7815 la care se atașează două tranzistoare 2N3055, se poate construi o sursă ce debitează cu ușurință 3 A (figura 7.5).

Tensiunea la ieșire se reglează în limitele 12-15 V.

Se recomandă a fi utilizată pentru puteri de până la 20 W în radiofrecvență. Alăturat se prezintă desenul de cablaj.



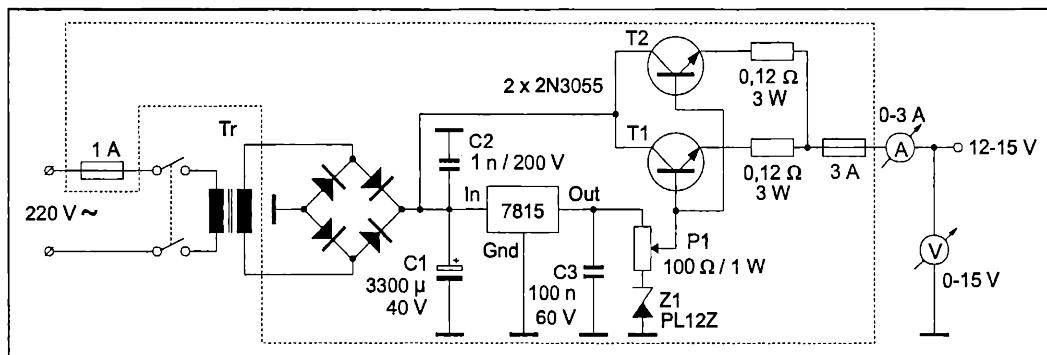


Fig. 7.5

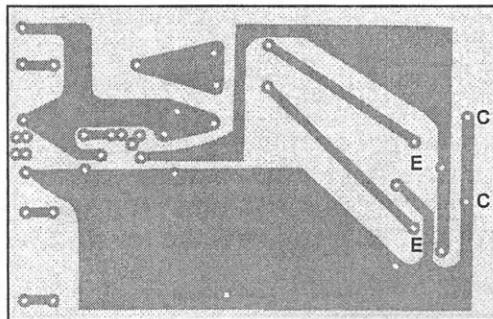

Cablaj 7.5a

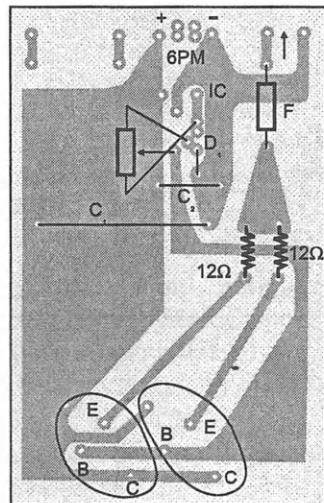

Cablaj 7.5b

Alimentator de 12 V / 6 A

Acest stabilizator (figura 7.6) este comandat de circuitul integrat 723, care, prin funcțiile sale, asigură la ieșire o tensiune stabilă și protecție la supracurent.

Puntea redresoare este formată din patru diode 6SI10 sau o punte PM.

Tensiunea din secundarul transformatorului este de 18 V. Reglajul tensiunii se face cu potențiometrul de 10 kΩ.

Cele două tranzistoare 2N3055 pot fi înlocuite cu un singur tranzistor de tip 2N3772, dar, în ambele cazuri, tranzistoarele vor trebui montate pe un radiator de căldură.



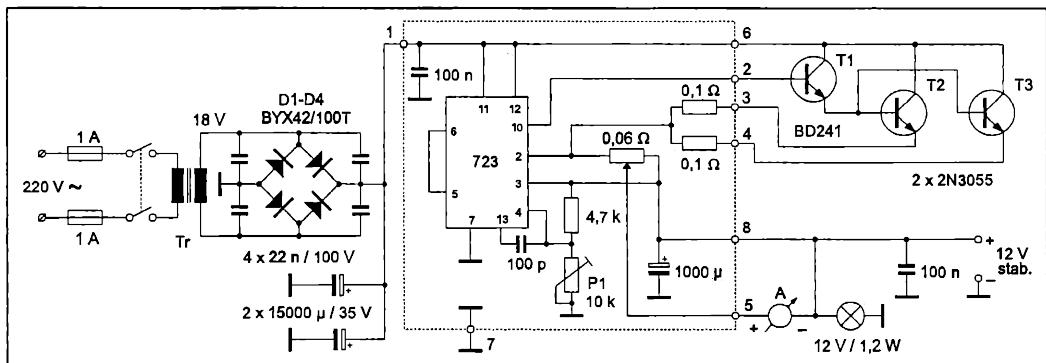


Fig. 7.6

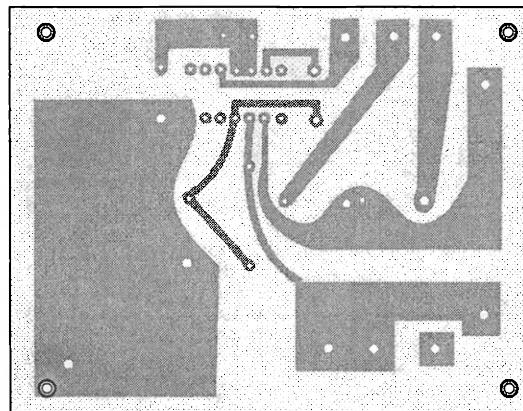

Cablaj 7.6a

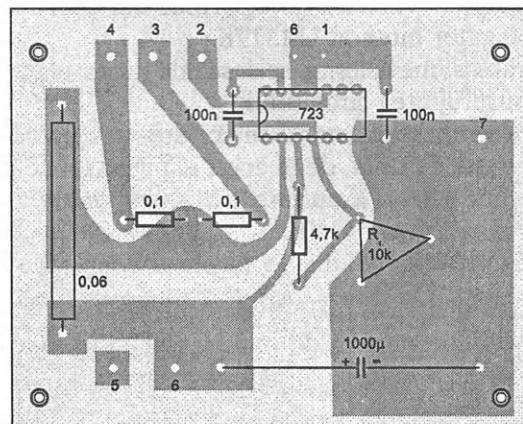

Cablaj 7.6b

Alimentator de 13,5 V/10 A

Ca element regulator, în schema din figura 7.7 se folosesc trei tranzistoare tip 2N3055, comandate de circuitul 723C, care asigură valoarea tensiunii și protecția la supracurent.

Dacă tensiunea la ieșire crește peste 15 V, se deschide tiristorul, fapt ce produce arderea siguranței. Această situație gravă este semnalizată optic și acustic prin intermediul tranzistorului BC557.

Datorită posibilităților de reglare a tensiunii între limite destul de largi, precum și elementelor de protecție, acest montaj este recomandat și pentru utilizarea în laborator.

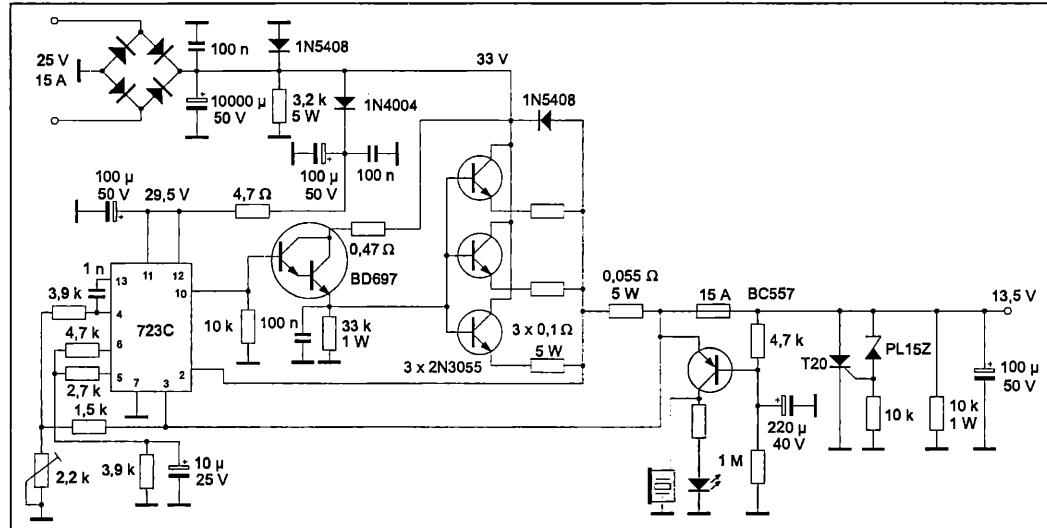


Fig. 7.7

Alimentator de 13,5 V/15 A

O schemă mai puțin obișnuită este reprezentată în figura 7.8.

Elementul de reglaj al tensiunii este format din patru tranzistoare 2N3055, comandate de un stabilizator integrat LM317K.

Când apare o supratensiune la ieșire, se deschide tiristorul care comandă acționarea releeului și, respectiv, întreruperea circuitului.

Puntea redresoare și transformatorul se vor dimensiona adecvat.

Pentru perioade scurte de timp, de la acest alimentator se pot obține 20 A.

De reținut că circuitul LM317K nu este echivalent cu LM317T.

Alimentator de 13,5 V/20 A

La acest alimentator (figura 7.9), elementul serie de stabilizare – cele patru tranzistoare – este inserat pe ramura de minus, avantajul fiind că între tranzistor și radiator nu se mai montează folia izolatoare, transferul de căldură făcându-se mult mai eficient.

Stabilirea valorii tensiunii de ieșire se face în amplificatorul diferențial T_1 și T_2 prin intermediul potențiometrului de $1\text{ k}\Omega$.

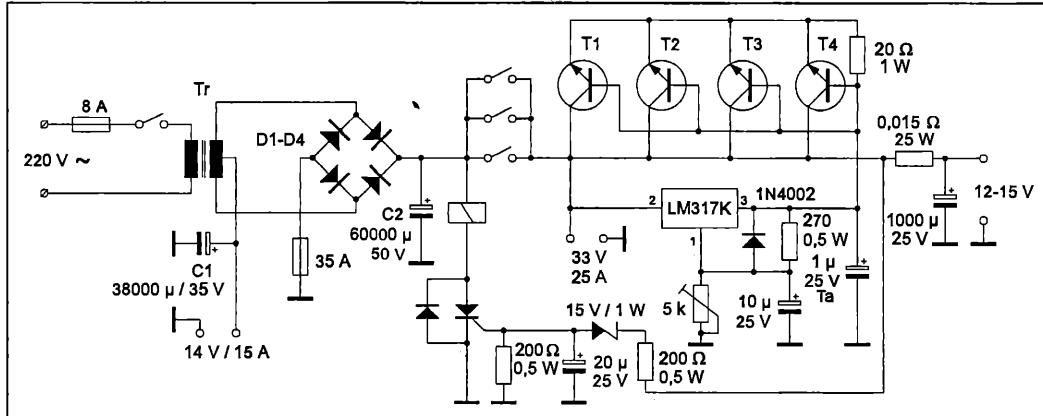


Fig. 7.8

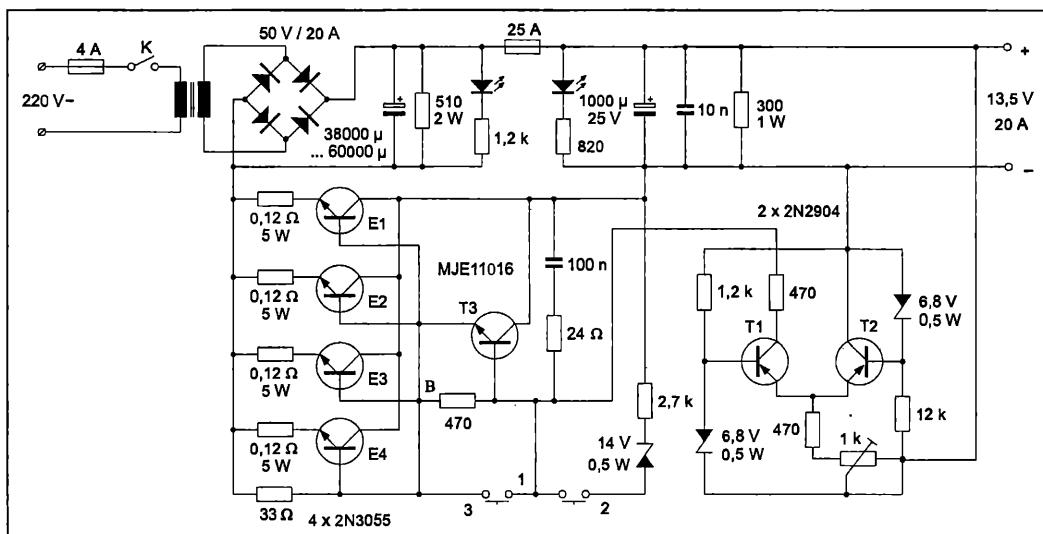


Fig. 7.9

Alimentator de 13,5 V / 22 A

Sursa folosește șase tranzistoare 2N3055 ca element serie de reglare a tensiunii (figura 7.10).

Alimentarea se face printr-un transformator care debitează 2 x 18 V. Ca elemente redresoare se folosesc două punți 20PM4, legate ca simple diode pe fiecare braț. Fiecare ieșire de la transformator se cuplează la câte o bornă cu indicația „alternativ“, bornele „plus“ ale punții se leagă între ele, iar bornele „minus“ rămân neconectate.

Pe rezistența de emitor a fiecărui tranzistor este prevăzută câte o protecție la supracurent, iar protecția la supratensiune se face cu tiristor.

Pornirea se face prin inițializarea circuitului aplicând o polarizare suplimentară diodei Zener D₄. Acest sistem asigură o protecție foarte bună, deoarece, la un scurtcircuit,

alimentatorul se blochează și nu reintră în funcțiune în mod automat la dispariția acestuia, necesitând intervenția operatorului.

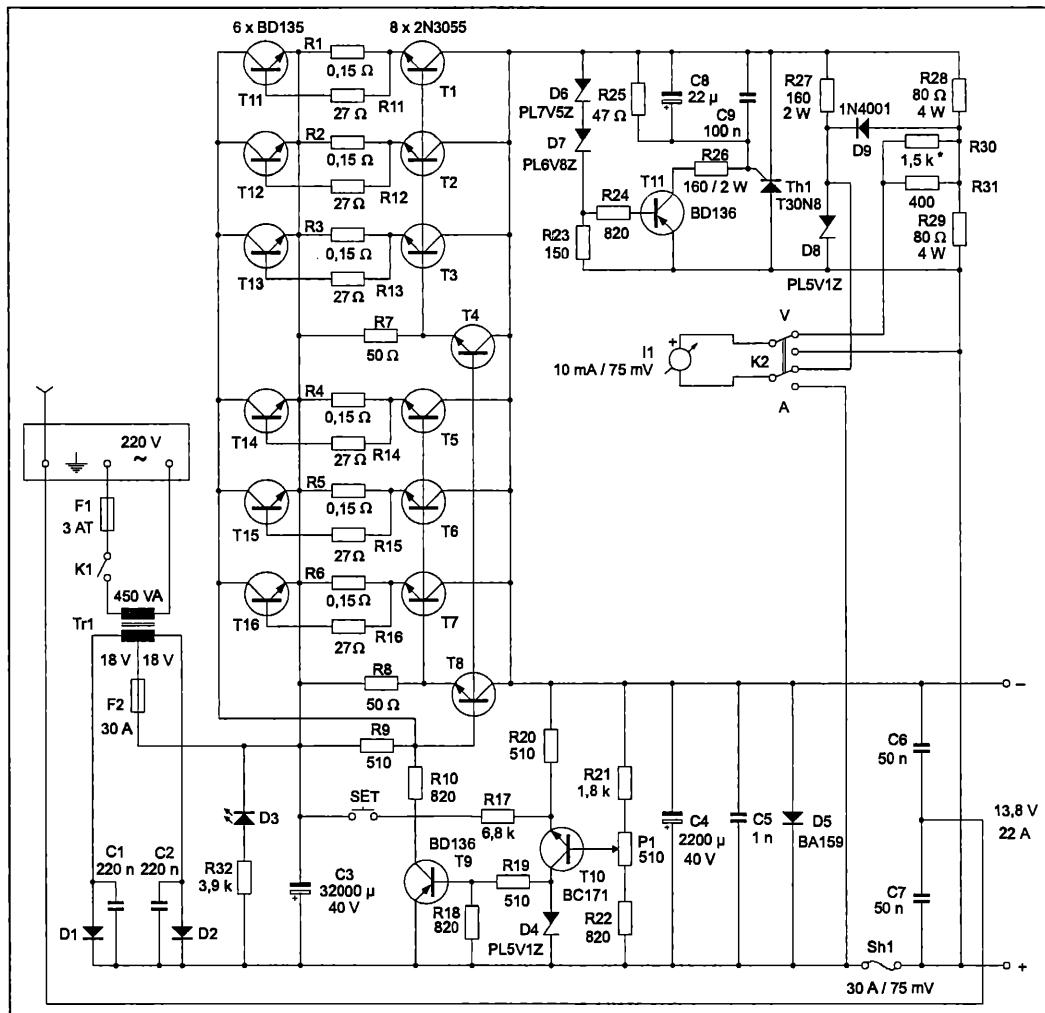


Figura 7.10

Alimentator de 13,5 V / 24 A

Stabilizarea tensiunii în schema din figura 7.11 se face cu opt tranzistoare 2N3055, montate pe un radiator adekvat. Stabilizarea tensiunii și protecția la supracentură sunt asigurate de un circuit integrat A723.

Protecția la scurtcircuit comandă grupul BD139-BD140, fapt ce conduce la anclanșarea releului și la decuplarea tensiunii redresate de pe grupul de tranzistoare 2N3055. Situația este semnalizată de un LED. La dispariția scurtcircuitului, releul revine automat în starea inițială și alimentarea cu energie se reia.

Montajul este util pentru transceiverle industriale și a fost cuplat la un FT-747.

Transformatorul trebuie să asigure în secundar o tensiune de 20 V și un curent de 24 A.

Puntea redresoare are patru diode de 25 A, de tip D25N.

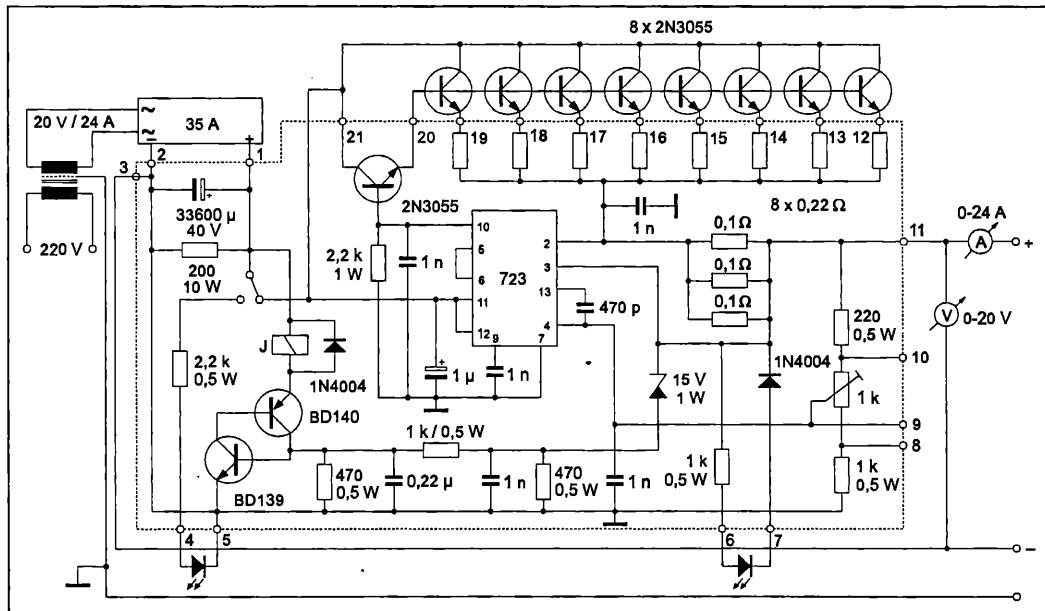


Figura 7.11

Alimentator de 13,5 V / 30 A

Amplificatoarele liniare de mare putere ce echipăază unele tipuri de emițătoare necesită și alimentatoare care să debiteze curenți destul de mari, ce pot atinge la vârfuri de modulație (în SSB) chiar 30 A.

Un montaj destul de simplu, dar care asigură o bună protecție a echipamentului alimentat, este prezentat în figura 7.12.

Un element deosebit este tranzistorul 2N3771, care are un curent de colector de 30 A. Așa cum sunt conectate în schemă, cele două tranzistoare – T_4 și T_5 – dă posibilitatea ca, atunci când sunt absorbiți curenți mari, o parte a curentului de sarcină al lui T_4 să treacă prin R_3 , iar T_5 să lucreze mai lejer.

Valoarea și stabilitatea tensiunii la ieșire sunt asigurate de grupul IC, T_2 , T_3 . Dacă apare un consum ce depășește 30 A, căderea de tensiune pe rezistența serie R_f produce deschiderea tranzistorului T_1 , care le comandă pe T_2 și T_3 în aşa fel încât T_4 și, respectiv, T_5 să se blocheze.

Rezistoarele R_f , R_2 și R_3 sunt bobinate. R_f are valoarea de $0,018\ \Omega$ (în practică se admite și o valoare de $0,02\ \Omega$) și se realizează dintr-un conductor de nichelină sau constantan cu diametrul de 3 mm, fixat cu șuruburi. Această rezistență trebuie să asigure disiparea unei puteri de 18 W.

Rezistența R_3 are $0,04\ \Omega$ și se construiește din sârmă cu diametrul de 1 mm, deoarece ea trebuie să asigure disiparea unei puteri de 12 W.



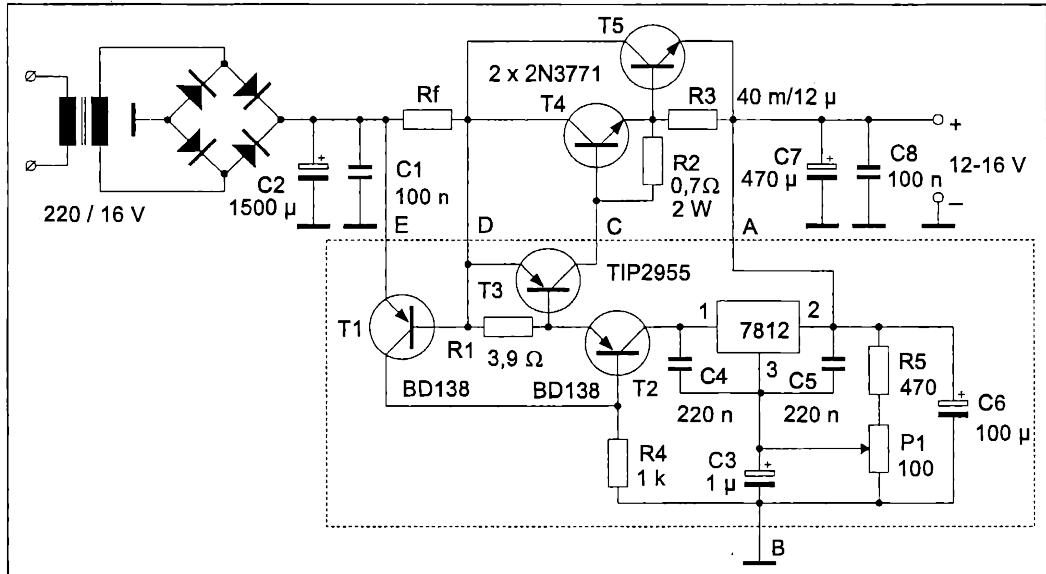


Fig. 7.12

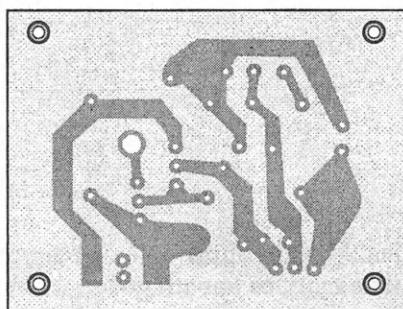

Cablag 7.12a

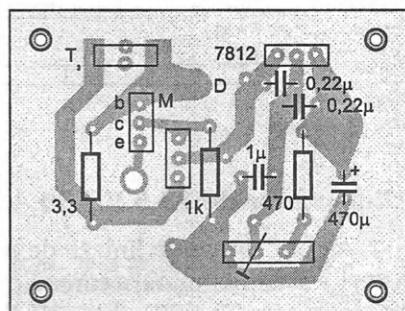

Cablag 7.12b

Alimentator în comutăție

Acest alimentator (figura 7.13) debitează o tensiune stabilă de 13,5 V la un curent maxim de 6 A, dar cu unele modificări se pot obține și tensiuni mai mari (de ex. 28 V). Funcționează în felul următor:

Când se lucrează numai pe recepție, se utilizează un alimentator stabilizat cu circuitul 7815. Această tensiune este bine filtrată și nu produce perturbări ale receptiei, admînând un consum maxim de 500 mA. Când acest consum de curent crește, crește și căderea de tensiune pe rezistență de 1Ω , situație sesizată de comparatorul TL431, care va comanda optocuploul TIL111. În acest moment este comandat circuitul integrat TDA4605 și intră în funcțiune partea de comutăție. În esență, aceasta se întâmplă când intră în funcțiune partea de emisie. Așadar pe recepție se lucrează cu alimentatorul stabilizat serie, iar pe emisie, cu cel în comutăție. Chiar dacă tensiunea alimentatorului în comutăție nu este perfect liniară, acest lucru nu deranjează fiindcă la modulația în frecvență vârfurile purtătoarei sunt îndepărtate.

Valoarea tensiunii la ieșire se stabilește din potențiometrul de $1\text{ k}\Omega$.

Reglajul se face cuplând la ieșire, drept sarcină, un bec auto de 12 V / 21-25 W.

Toate piesele se procură din comert, cu excepția transformatorului, care se execută

de către radioamator în felul următor:

Se procură un transformator de tipul utilizat în alimentatoarele în comutație ale televizoarelor (din televizoare dezafectate). Se încălzește bine, așezat pe o tablă (pe aragaz) până când miezul ajunge la aproximativ 250°C . Atunci, cu ajutorul a două cărpe se caută desfacerea celor două miezuri de ferită tip E, fiindcă soluția de rigidizare a devenit moale. Dacă fostă carcasa și rama întreagă, se scot bobinajele existente și se rebobinează, iar dacă nu, se construiește o nouă carcasa.

Înfăsurările au următoarele date:

- L_1 : 56 spire cu fir dublu de CuEm ϕ 0,4, în trei straturi;
 - L_2 : 5 spire, ϕ 0,4 CuEm;
 - L_3 : 5 spire, 3 x ϕ 0,4 CuEm.

Şocul de la ieşire este construit pe un tor de ferită cu diametrul interior de aproximativ 8 mm, pe care se bobinează sârmă liată de la cabluri electrice, atât cât permite fereastra.

Tranzistorul este de tip BUK444.

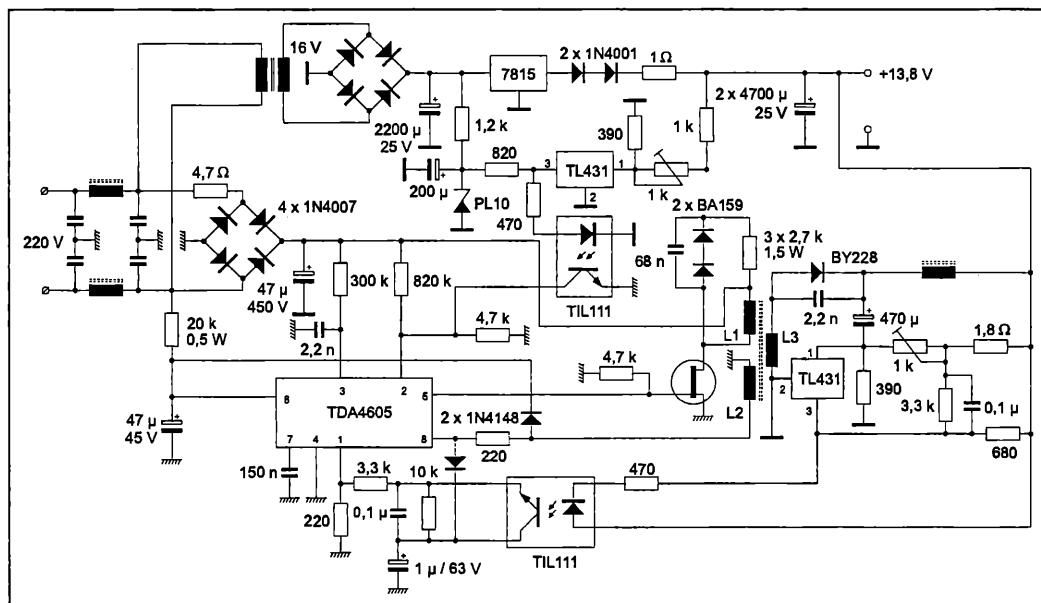


Fig. 7.13

Capitolul VIII ACCESORII

Frecvențmetru cu scală numerică

Acest frecvențmetru cu scală numerică (figura 8.1) prezintă o gamă diversificată de utilizări, în special pentru radioamatorii de emisie-recepție. Dintre avantajele acestui aparat pentru măsurarea frecvenței menționăm:

- în oscilatorul pilotat cu cristal se poate folosi o gamă largă de cristale, de la 100 kHz până la 10 MHz;
- acest frecvențmetru poate fi folosit și în aparatura în care, pentru o variație crescătoare a frecvenței semnalului recepționat (sau emis), oscilatorul cu frecvență variabilă (VFO) are o variație descrescătoare;
- se pot folosi afișaje cu LED-uri, atât cu catodul comun, cât și cu anodul comun;
- aparatul conține 7 cifre la afișarea numerică a frecvenței;
- poate fi folosit și ca frecvențmetru obișnuit.

Trebuie remarcat faptul că, folosind circuite integrate CMOS, consumul de energie electrică este foarte redus față de o implementare cu circuite integrate TTL. În schimb, frecvența maximă de lucru este mai redusă, de ordinul a 11 MHz. Dacă pentru primul divizor din numărător (CI₈, în figura 8.1), se folosește un circuit integrat selecționat, de tip MMC40192, se poate ajunge până la frecvența de 14 MHz.

Baza de timp

Oscilatorul pilotat cu cristal este realizat cu o poartă NOR din circuitul integrat CI₁₅, de tip MMC4001, după care urmează o poartă separatoare. În continuare, semnalul se aplică primului divizor cu 10 (circuitului integrat CI₁₇ – MMC40192). În schema din figura 8.1 este prezentat cazul în care se folosește un cristal cu frecvență de 10 MHz. Urmează, conectate în cascadă, șase divizoare cu 10, până când se obține frecvența de 10 Hz.

Circuitul integrat CI₂₃ (MMC4013) realizează o divizare cu 2, adică se obține frecvența de 5 Hz.

După cum se menționa anterior, pentru baza de timp se poate folosi o gamă largă de cristale. Acest fapt conduce la mici modificări în schemă, așa cum se arată în continuare. Când se folosește un cristal cu frecvență de 10 MHz, se realizează montajul din figura 8.1. Dacă se folosește un cristal cu frecvență de 8 MHz, se realizează montajul (modificările) din figura 8.3. Pentru aceasta este necesar ca CI₁₇ să divizeze cu 8, și nu cu 10. În acest sens se utilizează o poartă NAND cu 3 intrări, conținută în CI₁₆ (lăsată liberă în montaj pentru a fi folosită în acest scop). Ieșirea portii (pinul 10) este legată cu borna Preset Enable (pinul 11) a circuitului CI₁₇. Când intrările portii NAND (pinii 11, 12, 13) sunt conectate la masă, pe borna Preset Enable va fi mereu semnal „1” (nivel H), iar CI₁₇ va diviza cu 10. Pentru realizarea divizării cu 8, din tabelul cu secvența de numărare (tabelul de adevăr) pentru circuitul integrat folosit (CI₁₇) se constată că pentru cifra 8 vom avea semnal „1” pe ieșirea D a lui CI₁₇ (pinul 7). Se va realiza o legătură cu un conductor subțire (izolat), între ieșirea D (pinul 7) a lui CI₁₇ și toate cele trei intrări ale portii în paralel (pinii 11, 12, 13) de la CI₁₆. Astfel, CI₁₇ va diviza cu 8.

În figura 8.4 este prezentată schema pentru cazul folosirii unui cristal de 500 kHz. Aici va trebui ca CI_{17} să divizeze cu 5. Din tabelul de adevăr al lui CI_{17} (prezentat în catalog) se observă că pentru cifra 5 avem semnale „1“ pe ieșirile A (pinul 3) și C (pinul 6) ale lui CI_{17} . Vom uni deci ieșirea A a lui CI_{17} cu două intrări ale porții lui CI_{16} (pinii 11, 12), iar ieșirea C cu cea de-a treia intrare (pinul 13). Deoarece frecvența cristalului este de 500 kHz și nu de 5 MHz, pentru ca în finalul divizării să ajungem la 10 Hz se va sări peste un divizor cu 10. De exemplu, se va renunța la CI_{18} , care nu se va implementa, dar se va face o legătură directă între pinii 5 și 12 ai acestuia (între intrare și ieșire). Bineînțeles, se pot realiza și alte divizări astfel ca în final să obținem frecvența de 10 Hz.

Un caz aparte este prezentat în figura 8.5. Se prezintă situația folosirii unui cristal de 1,8 MHz, când trebuie să se realizeze o divizare totală cu 18 (sau două divizări succesive, una cu 9 și alta cu 2). Divizarea cu 9 se realizează cu CI_{17} , și poarta liberă din CI_{16} (ca în cazurile precedente), parcurgând aceleași etape descrise anterior, iar divizarea cu 2 se realizează cu CI_{18} . Pentru divizarea cu 2 trebuie executată o operație asupra cablajului. Se exfoliază cu un cuțităș bine ascuțit traseul metalic de pe cablaj, dintre ieșirea lui CI_{18} (pinul 12) și intrarea lui CI_{19} (pinul 5). Cu un conductor exterior se leagă borna A a lui CI_{18} (pinul 3) cu intrarea lui CI_{19} (pinul 5).

Bineînțeles, se pot realiza și alte variante de divizări, aceasta depinzând de imaginația și îndemânarea constructorului.

Numărarea directă sau inversă

După cum s-a arătat la început, acest frecvențmetru poate fi folosit și în cazul în care oscilatorul cu frecvență variabilă (VFO) din aparat (emitter sau receptor) are o variație descrescătoare pentru o variație crescătoare a frecvenței de lucru. De exemplu, atunci când avem un receptor cu frecvență intermediară de 9 MHz, iar banda de lucru este de 3,5-4,0 MHz, frecvența VFO va trebui să se modifice în limitele 5,5-5,0 MHz. Se observă că variațiile valorilor acestor două frecvențe au sensuri opuse. Modificările necesare acestei situații sunt prezentate în figura 8.6.

Circuitele integrate MMC4543 îndeplinește un dublu rol, de a stoca informația primită de la divizoarele decadice MMC40192 între două numărări successive (LATCH), precum și de decodor binar / 7 segmente, pentru a se putea comanda direct afișaje cu LED-uri cu 7 segmente. În plus, aceste circuite integrate sunt prevăzute cu o bornă exterioară (PHASE – pinul 6), care, în funcție de potențialul la care este conectată, permite utilizarea de afișaje cu LED-uri atât cu anodul comun, cât și cu catodul comun. Când se folosesc afișaje cu anodul comun, borna PHASE se va conecta la plusul alimentării, iar pentru cele cu catodul comun, la masă. Pe cablaj, această bornă este amplasată separat (pentru toate cele șapte circuite MMC4543) și se poate conecta fie la plus, fie la masă.

Descrierea funcționării

Un ciclu complet de lucru al frecvențmetrului conține două perioade distincte (vezi figura 8.2). În perioada T_1 , semnalul de măsurat se aplică pe una din intrările de numărare (directă sau inversă, după cum este nevoie) ale primului numărător, CI_8 . În perioada T_2 , procesul de numărare este blocat. În acest timp, informația stocată în numărătoarele decadice (CI_8 - CI_{14}) este preluată de către decodoarele MMC4543 (CI_1 - CI_7).

În continuare, tot pe durata perioadei T_2 , dar cu o anumită întârziere, se aduc la zero (se resetează) numărătoarele 40192 (CI_8 - CI_{14}). Aceste procese ciclice se realizează cu circuitele CI_{15} , CI_{16} , CI_{22} , CI_{23} și CI_{24} , după cum se prezintă detaliat în figura 8.2. O descriere mai amănunțită a acestui proces este prezentată în revista „Tehnium“ nr. 7 / 1986, pag. 6. Tot în același articol se arată cum se poate realiza citirea directă a frecvenței de lucru a aparatului receptor sau emițător, indiferent de valoarea absolută a frecvenței oscilatorului VFO. Pentru aceasta se va programa valoarea de la care trebuie să înceapă frecvențmetrul numărătoarea, conectând în mod corespunzător ieșirile J ale CI_8 - CI_{14} .

Acum vom analiza cazul în care frecvențmetrul a fost realizat pentru a număra invers. Vom exemplifica pe cazul descris anterior, când banda de lucru este de 3,5-4,0 MHz, frecvența intermediară este de 9 MHz, iar VFO lucrează în limitele 5,5-5,0 MHz.

La intrarea frecvențmetrului se aplică semnalul de la VFO, cu frecvența de 5,5-5,0 MHz. În această situație vor fi afișate valorile de 4,5-5,0 MHz ($10,0 - 5,5 = 4,5$), deoarece numărarea este descrescătoare. Practic, la capătul inferior al benzii (frecvența de lucru de 3,5 MHz) va apărea afișată valoarea 0450000. Noi avem nevoie să fie afișată valoarea 0350000 (reamintim că precizia de citire a frecvenței este de 10 Hz, și nu de 1 Hz, deoarece în cadrul bazei de timp s-a realizat o divizare a frecvenței cristalului pilot până la 10 Hz).

Remarcăm că diferă numai o cifră față de valoarea dorită, adică valoarea unităților de MHz, care corespunde circuitului integrat CI_{13} . Dacă programăm acest circuit astfel ca numărarea inversă să înceapă de la cifra 9, vom obține afișarea valorii dorite, de 3,5 MHz, deoarece $0900000 - 0550000 = 0350000$, deci exact ceea ce avem nevoie.

Pentru a programa CI_{13} să înceapă numărarea de la cifra 9, prin consultarea tabelului de adevăr se constată că pentru cifra 9 au valori „1“ ieșirile A și D. Pentru scopul dorit se vor conecta bornele J1 (pinul 15) și J4 (pinul 9) la plusul alimentării, iar bornele J2 (pinul 1) și J3 (pinul 10), la minusul alimentării (la masă).

Folosind raționamentul de mai sus pentru cazul numărării inverse, precum și descrierea din nr. 7 / 1986 al revistei „Tehnium“, pentru numărări directe, se poate obține o rezolvare pentru orice valoare a frecvenței oscilatorului local.

Remarcăm faptul că, la tensiunea de alimentare de 12 V, circuitele integrate MMC40192 funcționează sigur până la frecvența de 10 MHz. Unele exemplare selecționate lucrează chiar până la 12 MHz. Personal am găsit un exemplar, printre cele 13 folosite în frecvențmetru, care funcționează până la 12,5 MHz, pe care l-am montat în locul lui CI_8 (primul numărător). De asemenea, am selectat și CI_{15} (MMC4001).

Recomandăm constructorilor să folosească la intrare semnale cu frecvență maximă de 10 MHz, pentru a evita operația de selectare a circuitelor integrate.

În schema oscilatorului pilotat cu cristal (figura 8.1), valorile condensatoarelor C_1 și C_2 (marcate cu asterisc) corespund unor cristale cu frecvență mare de oscilație, în apropierea valorii de 10 MHz. Când se folosesc cristale cu frecvență cuprinsă în limitele 0,1-1 MHz, valorile capacităților vor fi mai mari, ceea ce va necesita conectarea de capacități suplimentare, prin tatonare, o dată cu etalonarea frecvențmetrului după unul etalonat.

În cablajul imprimat sunt prevăzute găuri în acest scop, chiar și pentru cazul înlocuirii condensatorului trimer C_2 , de 10-40 pF, cu unul fix, cu valoarea mai mare. Se vor folosi condensatoare stiroflex sau ceramice, stabile cu temperatură.

În schemă există cinci condensatoare de decuplare, conectate în diferite puncte ale alimentării cu tensiunea de 12 V. Aceste condensatoare sunt reprezentate pe desenul conținând amplasarea pieselor. Ele trebuie să fie cu tantal și să aibă capacitatea de 1-10 μ F.

Alimentarea se face de la o sursă stabilizată cu tensiunea de 13,5 V. Aparatul funcționează corect în limitele de 12-15 V. Consumul de curent al frecvențmetrului (cu excepția afișajelor) este de circa 40 mA. Afișajele au consumul maxim pentru cazul când este afișată în toate pozițiile cifra 8, și anume 245 mA (49 x 5). Consumul de curent este variabil în funcție de cifrele afișate.



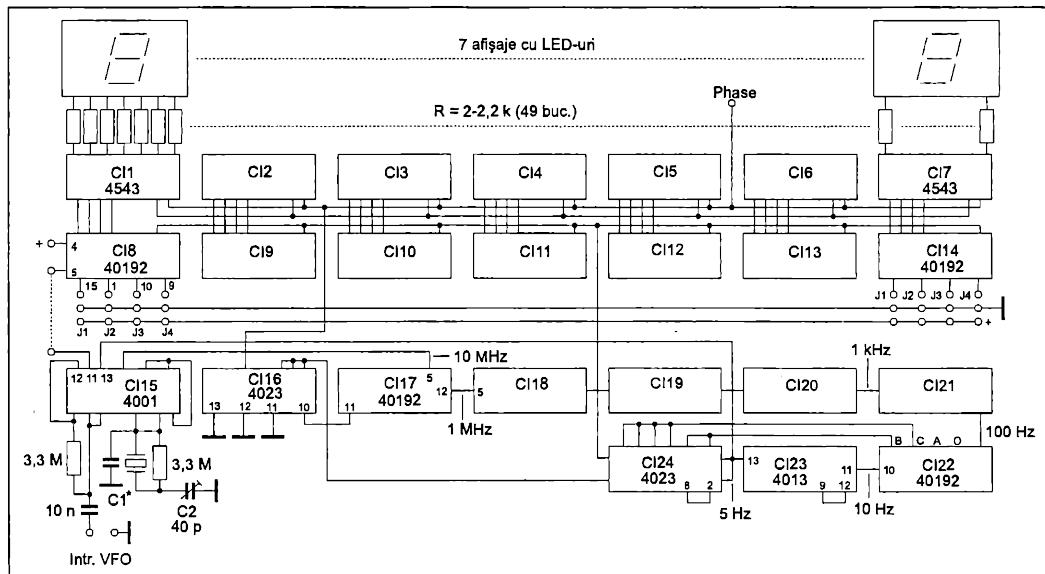


Fig. 8.1

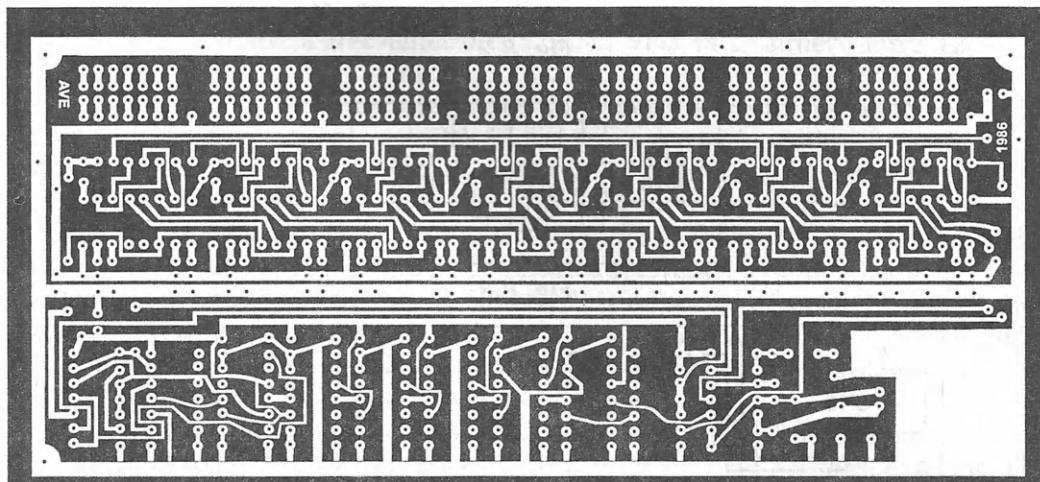

Cablag 8.1a

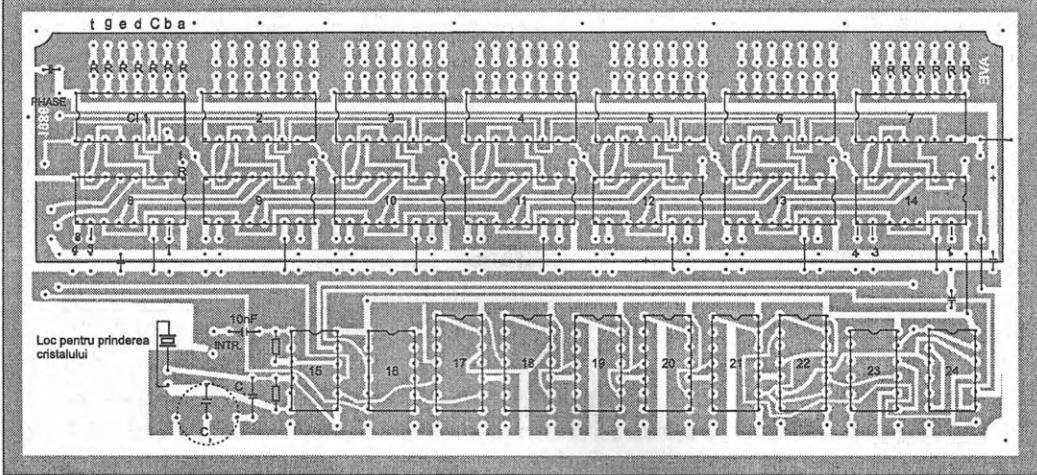

Cablaj 8.1b

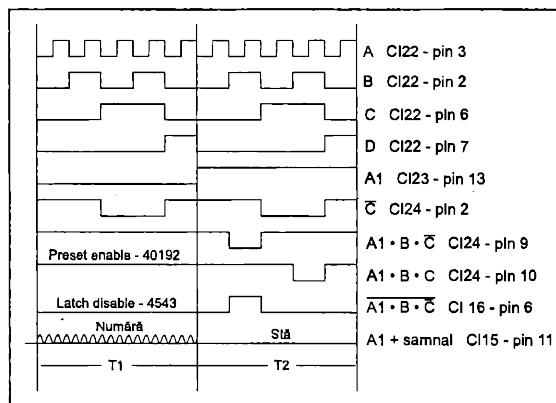


Fig. 8.2

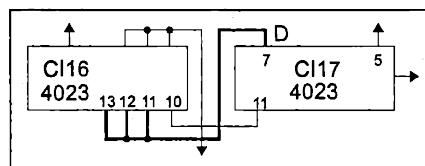


Fig. 8.3

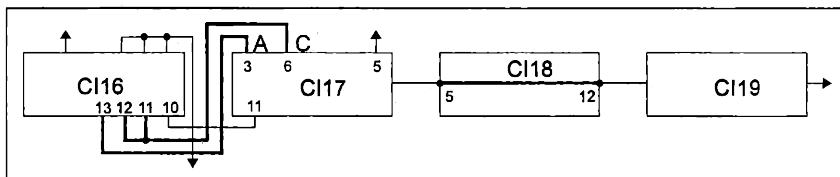


Fig. 8.4

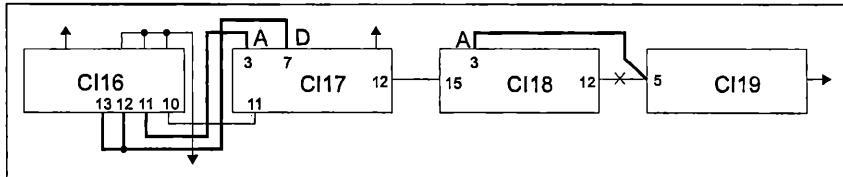


Fig. 8.5

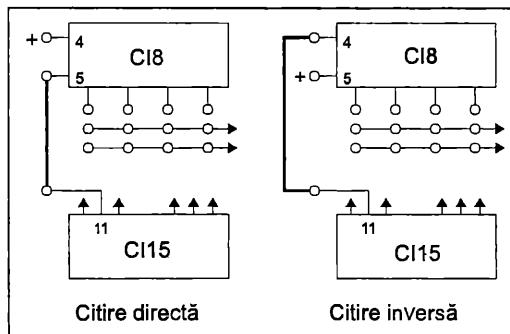


Fig. 8.6

Frecvențmetru pentru 144 MHz

Titlul este incitant la prima vedere și, în mod logic, se pune întrebarea: cum s-a putut oare realiza un frecvențmetru pentru banda de 144 MHz folosind numai circuite integrate de tip CMOS, cunoscând faptul că aceste componente, la o tensiune de alimentare de 16 V, funcționează doar până la frecvența de 11 MHz?

Pentru aceasta s-a plecat de la o situație particulară, și anume aceea pentru cazurile emițătoarelor de UUS care folosesc un VFO cu frecvență de 12 MHz, de la care, prin multiplicări, se obține frecvența de 144 MHz. Mai exact, pentru acoperirea completă a benzii de unde ultrascurte repartizată radioamatorilor, de 144-146 MHz, este nevoie ca limitele de variație a frecvenței oscilatorului VFO să se situeze între 12,000 și 12,166 MHz.

Frecvențmetrul prezentat „citește“, de fapt, valoarea acestei frecvențe a VFO, dar pentru indicarea valorii frecvenței multiple s-a recurs la un artificiu tehnic: s-a mărit timpul de citire a frecvenței de la 1 s la 1,2 s. În acest fel, frecvențmetrul va număra, în unitatea de timp aleasă (de 1,2 s), un număr de oscilații de 1,2 ori mai mare. Astfel, la frecvența de 12 MHz a VFO, aparatul va indica $12,000000 \times 1,2$, adică valoarea 14,400000. În mod similar, la valoarea frecvenței VFO de 12,16666 MHz, frecvențmetrul va indica valoarea 14,600000. Privind aceste cifre și deplasând în mod convenabil poziția virgulei, se observă că se obțin valorile 144 și 146 (cu zerourile respective), adică limitele de frecvență de 144 și 146 MHz, care se doresc a fi afișate pe scara frecvențmetrului.

În traficul de radioamatori, în cazul în care se folosesc radioemițătoare cu modulație de frecvență s-a observat că este suficientă o rezoluție de citire a frecvenței de lucru de 1 kHz. Astfel, este suficient să fie afișate numai 6 cifre, corespunzătoare frecvențelor de 144,000 MHz și 146,000 MHz.

Descrierea frecvențmetrului

Pentru reducerea numărului de circuite integrate folosite, pentru unitatea de timp în care se citește valoarea frecvenței nu s-a ales valoarea de 1,2 s (cum s-a descris mai sus), ci de 0,12 s; astfel, citirea frecvenței se face mai rapid.

Baza de timp a aparatului este prezentată în figura 8.7.

Pentru a se obține o stabilitate bună a frecvenței oscilatorului pilotat cu cristal, acesta a fost realizat cu tranzistorul BC171, și nu cu o poartă a circuitului integrat MMC4001.

În serie cu oscilatorul au fost conectate două porți de tip MMC4001 pentru a se realiza o separare rezonabilă între oscilator și divizoarele de frecvență ulterioare, conectate în cascadă.

Aceste divizoare de frecvență, în număr de patru (două numărătoare zecimale duble de tipul MMC4518), realizează o divizare programabilă. Este necesar acest lucru pentru a se putea porni la realizarea bazei de timp de la un cristal cu o frecvență proprie de rezonanță oarecare. Se pot folosi cristale cu frecvență cuprinsă în limitele de 1-8 MHz.

Cum se calculează ordinul de divizare programabil? Să presupunem că avem un cristal cu valoarea înscrisă pe capsulă de 5,650 MHz. Deoarece divizarea ulterioară este 1,2 (așa cum s-a explicitat anterior), se face următorul calcul: $5650 / 1,2 = 4708,333$. Deoarece nu putem realiza o divizare cu zecimale, luăm valoarea de 4708 și o înmulțim cu 1,2, adică $4708 \times 1,2 = 5649,6$. Această valoare obținută trebuie să corespundă valorii frecvenței de oscilație a cristalului. Se știe că orice cristal permite variația frecvenței de oscilație în limitele a ± 500 Hz, ceea ce se realizează cu ajutorul condensatorului trimer de 10-40 pF, conectat în serie cu el.

Cu ajutorul unui frecvențmetru etalonat corect se măsoară la ieșirea celei de-a doua porți 4001 valoarea frecvenței de oscilație a cristalului și, acționând asupra condensatorului trimer de 10-40 pF, se va obține frecvența de 5,649600 MHz. De acuratețea acestui reglaj depinde precizia de citire a frecvențmetrului.

În continuare se va folosi tabelul de la pagina 155. Pornind de la numărul 4708 calculat anterior ($5649,6 : 1,2 = 4708$), se alege din tabel primul număr inferior acestuia, în cazul nostru 4000, corespondător ieșirii C a circuitului integrat IV. În continuare se calculează astfel: $4708 - 4000 = 708$. Mai departe se alege numărul imediat inferior valorii obținute, adică 400 (ieșirea C a circuitului integrat III) și se calculează: $708 - 400 = 308$. Din aproape în aproape, vom realiza tabelul:

$$\begin{aligned} 4708 - 4000 &= 708 - \text{IV.C} \\ 708 - 400 &= 308 - \text{III.C} \\ 308 - 200 &= 108 - \text{III.B} \\ 108 - 100 &= 8 - \text{III.A} \\ 8 - 8 &= 0 - \text{I.D} \end{aligned}$$

Trebuie realizate aceste operații până când se obține cifra zero.

Mai departe, în dreptul ieșirilor care au reieșit din calcul, adică la ieșirea C a lui CI IV, la ieșirile A, B și C ale lui CI III și la ieșirea D a lui CI I, vor fi conectate diode 1N4148 conform schemei din figura 8.7.

În schema din figura 8.7 sunt indicate diode la toate ieșirile A, B, C și D ale circuitelor integrate I-IV. Noi vom conecta diode numai în pozițiile reieșite din calcul.

Mai departe, intrarea ENABLE a circuitului integrat V se va conecta la borna de la care s-a făcut prima scădere, în cazul nostru la IV.C.

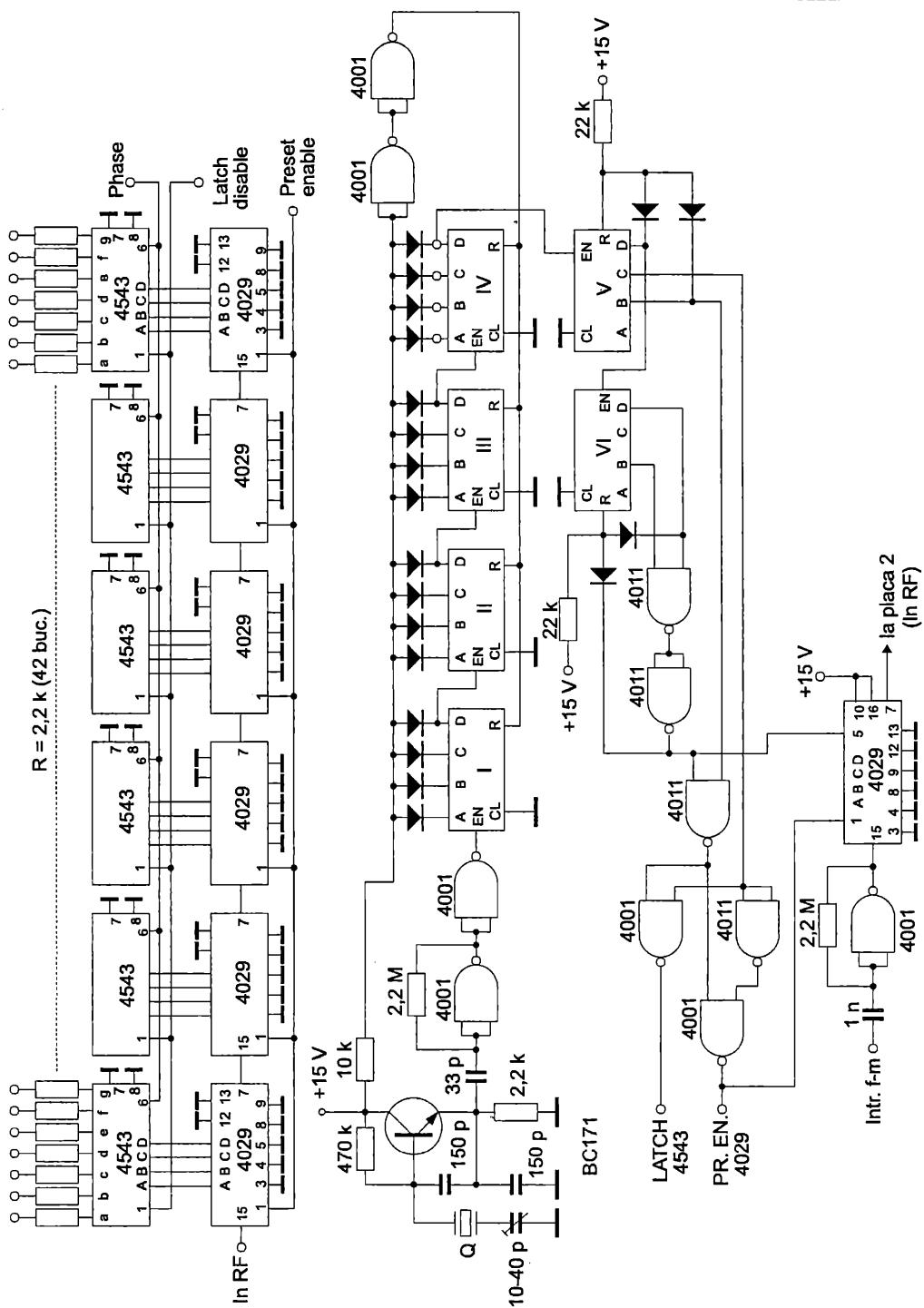


Fig. 8.7

Să presupunem că avem un cristal cu frecvență indicată pe capsulă de 1,725 MHz. Mai departe, valoarea (cu 4 cifre) 1725 se va împărti la 1,2 (1725:1,2 = 1437,5). Această valoare nu este utilizată deoarece conține zecimale. Numerele întregi cele mai apropiate de coeficientul de divizare sunt 1437 și 1438, care, înmulțite cu 1,2, corespund unor frecvențe ale cristalului de 1724,4 și, respectiv, 1725,6. Apoi, acționând trimerul de 10-40 pF și măsurând frecvența de oscilație cu un frecvențmetru, aşa cum s-a descris anterior, vom căuta să obținem una din cele două valori reiese din calcul, adică 1,7244 MHz sau 1,7256 MHz.

Să presupunem că am reușit să obținem frecvența de 1,7244 MHz, care corespunde numărului 1437, menționat anterior.

În continuare realizăm următorul tabel:

$$\begin{array}{rcl}
 1437 - 1000 & = & 437 - \text{IVA} \\
 437 - 400 & = & 37 - \text{III.C} \\
 37 - 20 & = & 17 - \text{II.C} \\
 17 - 10 & = & 7 - \text{II.A} \\
 7 - 4 & = & 3 - \text{I.C} \\
 3 - 2 & = & 1 - \text{I.B} \\
 1 - 1 & = & 0 - \text{I.A.}
 \end{array}$$

Deci vom conecta diode numai în punctele reiese din tabel, iar intrarea în numărătorul V se va face de la ieșirea IVA.

Conecțând astfel diodele, vom realiza o divizare de 1437 de ori. În acest fel, la ieșirea divizorului IV, în cazul acesta la borna IVA, vom avea semnale cu frecvență de 1200 Hz. Aceasta valoare reiese împărțind 1,724400 (frecvență reglată obținută a cristalului) la 1437 (1724400:1437 = 1200).

În continuare, circuitul integrat V (1/2 MMC4520) divizează cu 10 și obținem la ieșirea lui frecvența de 120 Hz. A doua jumătate a lui MMC4520 divizează cu 11, conform tabelului desfășurat din figura 8.8. Cu ajutorul a două circuite integrate de

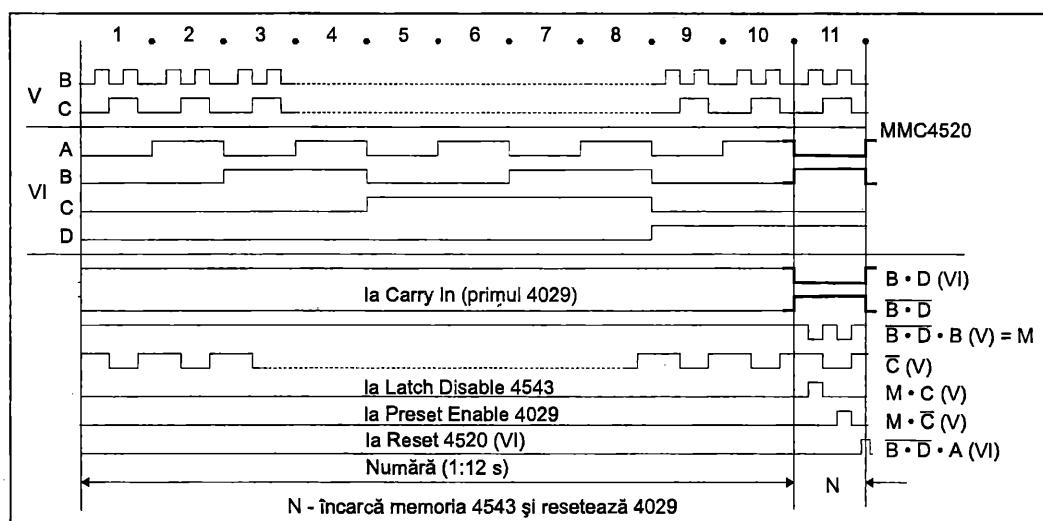


Fig. 8.8

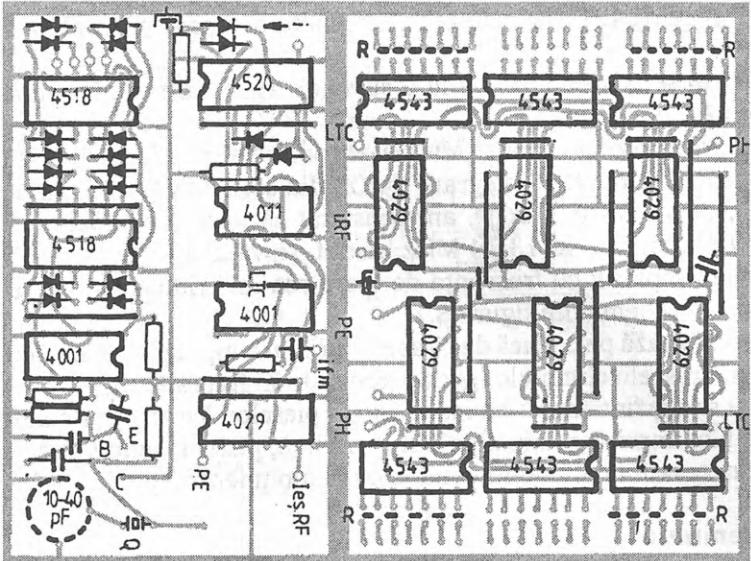


Fig. 8.9

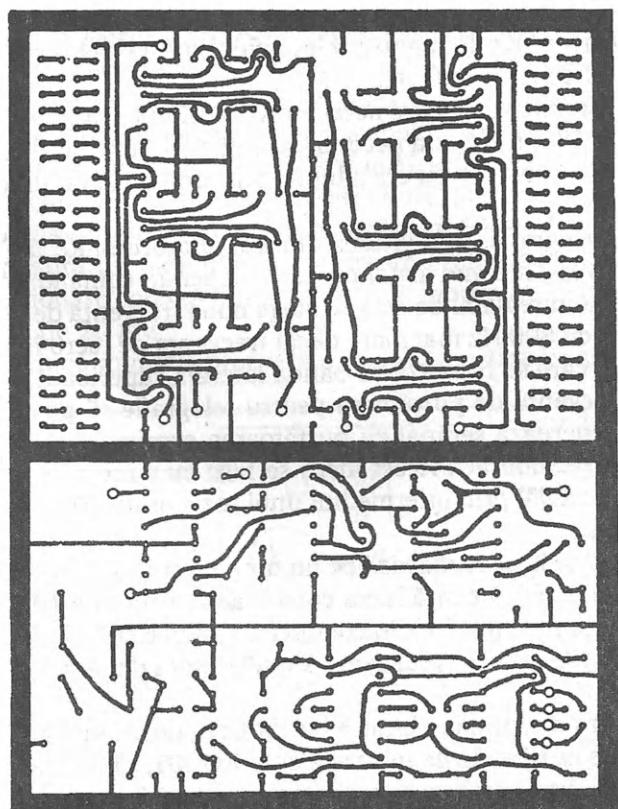


Fig. 8.10

tipul MMC4001 și MMC4011 se realizează celelalte semnale prezentate în tabelul menționat.

Frecvențmetrul se alimentează de la o sursă de 15 V, care trebuie să asigure un consum de 250 mA.

În catalogul firmei producătoare, „Microelectronica“, se precizează, că la tensiunea de alimentare de 15 V, circuitele integrate CMOS din seria MMC4XXX au o frecvență minimă de lucru de 11 MHz. Practic, am constatat că unele exemplare din această serie funcționează bine până la 13-14 MHz. Astfel, se va alege dintre circuitele integrate MMC4029 exemplarul cu frecvența de lucru cea mai ridicată și se va monta în locul celui indicat în schema din figura 8.7.

Cablajul se realizează pe o placă de circuit imprimat simplu placat, cu dimensiunile de 12,2 x 9,2 cm. Traseele circuitelor sunt prezentate în figura 8.10.

În figura 8.9 se prezintă modul a amplasare a pieselor. Deoarece s-a ales varianta realizării unui cablaj imprimat numai pe o singură față, pentru comoditatea executării acestuia au fost necesare unele punți conductoare suplimentare.

Formator de semnale

La aparatelor de radioamatori care folosesc sistemul de emisie și recepție cu bandă laterală unică (SSB), precum și modul de lucru în telegrafie (CW), sunt necesare, de regulă, două cristale: unul care să genereze semnalul de purtătoare pentru modul SSB, iar cel de-al doilea – semnalul pentru telegrafie. Ultimul trebuie să aibă frecvență mai mare decât primul cu circa 800 Hz.

Montajul prezentat realizează acest lucru folosind un singur cristal de purtătoare. În modul de lucru SSB, frecvența necesară se regleză acționând condensatorul trimer de 10-40 pF, conectat în serie cu cristalul de purtătoare (în cazul de față, cu frecvența de 10,7 MHz).

În regim de telegrafie, prin intermediul comutatorului K_1 , diodele varicap BB139 sunt polarizate invers, lucrând astfel ca niște capacitați comandate. Acționând asupra potențiometrului semireglabil de 10 k se alege noua frecvență de oscilație a cristalului, care trebuie să fie cu 800 Hz mai mare decât frecvența de lucru în regim SSB. S-a avut în vedere cazul în care se lucrează cu banda laterală superioară.

Pentru ca frecvența de purtătoare pentru telegrafie să poată „străbate“ mixerul echilibrat, care generează semnal cu purtătoarea suprimată (DSB), a fost nevoie ca mixerul să fie „dezechilibrat“. Acest lucru se face cu ajutorul comutatorului K_2 , care aplică tensiunea de 12 V, prin intermediul unui rezistor de $100\text{ k}\Omega$, la priza mediană a înfășurărilor L_2 și L_3 .

Bobinele L_1 , L_2 și L_3 se realizează pe un tor de ferită cu permeabilitatea magnetică relativ mică, astfel încât să poată lucra corect la frecvența de 10,7 MHz. De o parte a torului se bobinează L_1 (10 spire din conductor CuEm $\phi 0,3\text{ mm}$), iar în partea opusă, înfășurările L_2 și L_3 . Acestea se realizează simultan, din două fire răsucite, din conductor CuEm $\phi 0,3\text{ mm}$.

Pentru a realiza o suprimare bună a purtătoarei, de ordinul a 300-400 de ori (peste 46 dB), este nevoie ca diodele de mixare, de tip ROD01, să fie identice ca parametri.

Înfășurarea L_1 , împreună cu capacitatea conectată în paralel, de 33 pF, trebuie să rezoneze pe frecvența de 10,7 MHz. Rezonanța se obține acționând asupra valorii condensatorului notat cu asterisc (în schemă, cu valoarea de 33 pF).

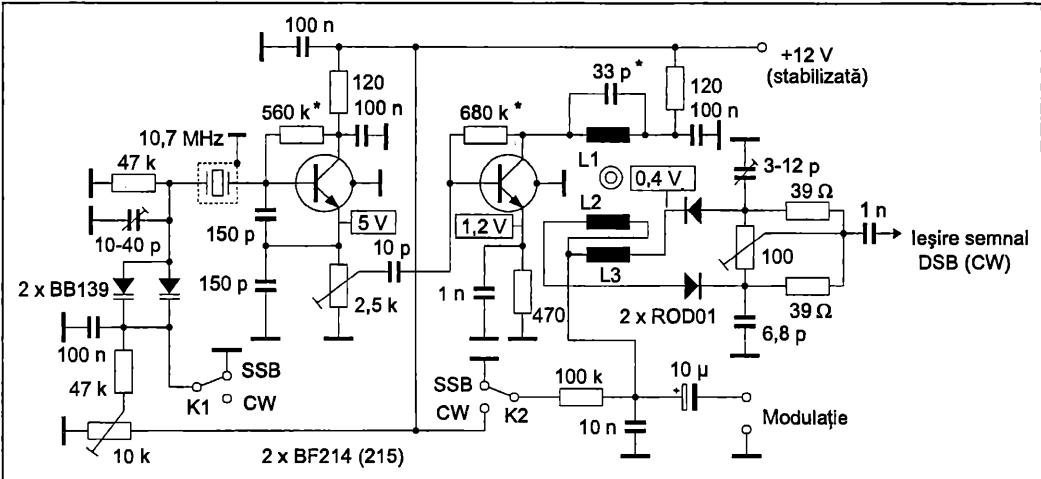


Fig. 8.11

Formatoare de semnale TTL

Frecvențmetrele trebuie să măsoare frecvențe începând de la câțiva hertzii (practic, de la 1 Hz) și până la zeci sau chiar sute de megahertzi. Deoarece semnalele măsurate pot avea diverse forme și amplitudini, la intrarea frecvențmetrelor se intercalează amplificatoare-formatoare de semnale TTL. În schema din figura 8.12 este prezentat un amplificator de curent continuu (cu cuplaj galvanic) care poate măsura semnale cu frecvență începând de la subunități de Hz și până la 10 kHz. Se poate folosi orice tip de tranzistor npn cu siliciu. Cele două diode 1N4148 au rolul de a proteja baza tranzistorului când valoarea semnalului la intrare depășește 500 mV.

Figura 8.13 prezintă un amplificator pentru frecvențe cuprinse între 50 Hz și 10 MHz. Pentru funcționare corectă este nevoie ca la intrare să aplicăm un semnal cu amplitudinea minimă de 20 mV.

Fiecare din cele două montaje prezentate au la ieșire câte un trigger Schmidt.

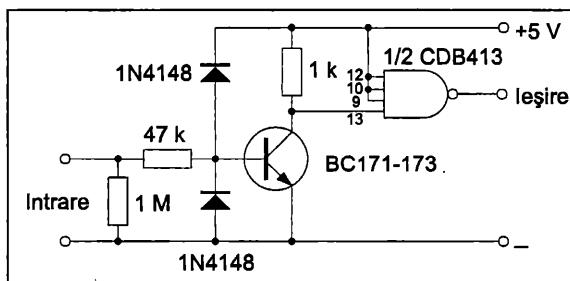


Fig. 8.12

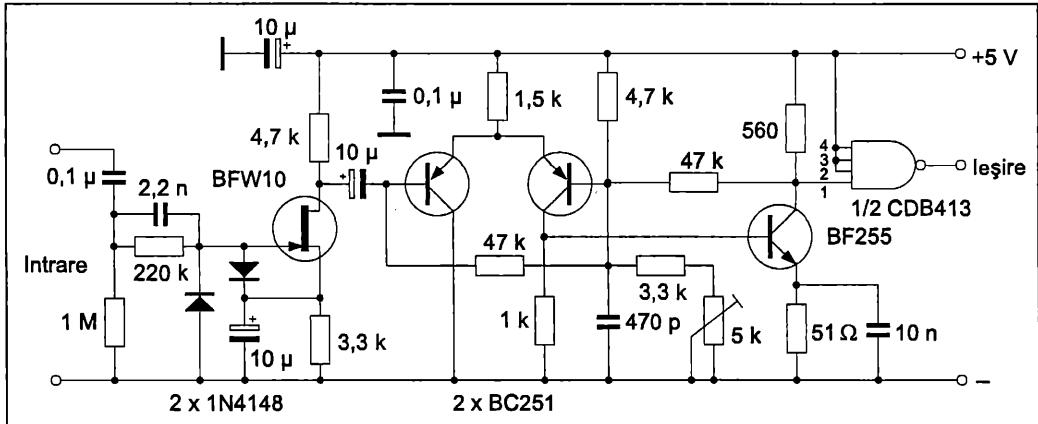


Fig. 8.13

Compresor de bandă

În practica radioamatorilor s-a încetățenit obiceiul de a se folosi compresoare de bandă, care reduc spectrul de frecvențe vocale, emis sau recepționat, în limitele a 2,5-3 kHz. În acest mod, vocea devine mai inteligibilă, iar zgomotul (la recepție) se reduce ca urmare a îngustării benzii recepționate. La emisie se îngustează banda ocupată deoarece energia radiază numai în acest spectru util.

Amplificatorul cu spectru de bandă redus prezentat (fig. 8.14) conține două etaje de amplificare cu două tranzistoare cu siliciu de tip pnp (BC177, BC251). A fost folosită această soluție pentru a realiza un montaj cu plusul la masă. În cazul în care avem nevoie de un montaj cu minusul la masă se vor folosi tranzistoare cu siliciu de tip npn (BC107, BC171). În acest caz se vor inversa și conexiunile condensatoarelor. Valoarea semnalului aplicat la intrare nu trebuie să depășească 100 mV. La emisie, acest amplificator va fi intercalat în circuitul microfonului, iar la recepție, între detector și amplificatorul de ascultare.

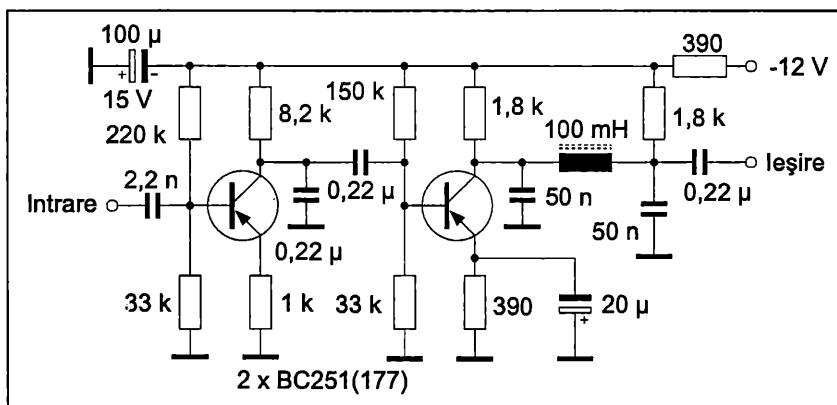


Fig. 8.14

Generator - două tonuri

Util pentru reglarea amplificatoarelor AF, dar și pentru emițătoare SSB, acest generator este deosebit de simplu (fig. 8.15).

Este compus din două etaje care au circuitul de reacție de tip dublu T. Aceste circuite fiind foarte selective, frecvențele generate sunt foarte exacte.

Frecvențele produse sunt de 1400 Hz și 2000 Hz.

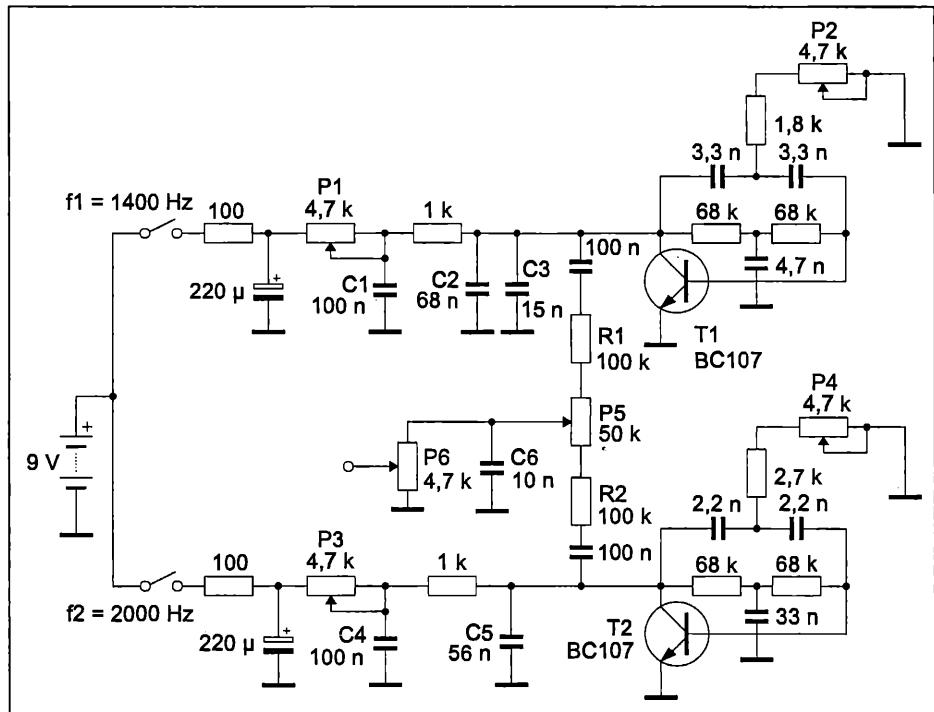


Fig. 8.15

Tester

Montajul poate pune în evidență prezența unor semnale cu frecvențe de la 10 Hz la 10 MHz, raportul a două indicații succesive fiind 1:10.

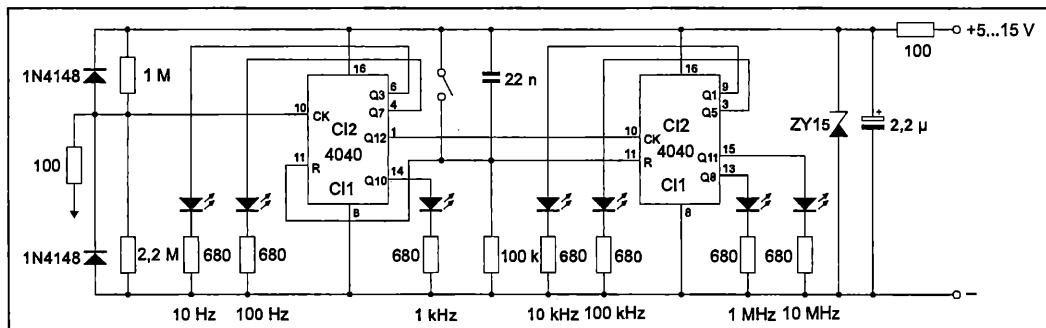


Fig. 8.16

Cele două circuite CMOS asigură afişarea acestor frecvențe cu ajutorul unor LED-uri.

Alimentarea se face din orice tip de sursă, dar tensiunea maximă de alimentare este de 15 V. Schema este prezentată în figura 8.16.

Punte RF

Acordarea antenelor este o problemă destul de dificilă și întotdeauna implică utilizarea unor aparate specializate.

Puntea prezentată este foarte simplă și nu necesită componente specializate (figura 8.17).

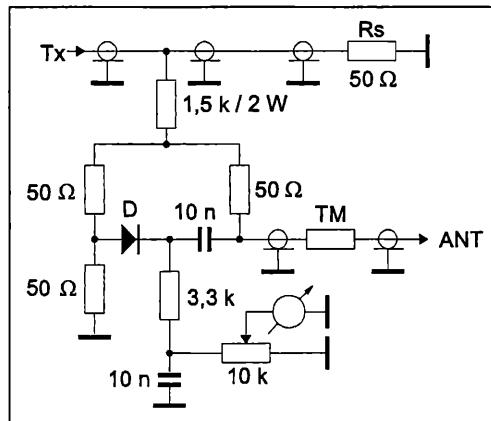


Fig. 8.17

Elementul principal îl constituie sarcina artificială, care trebuie să fie dimensionată în funcție de puterea debitată.

Datele din schemă corespund unor impedanțe de sarcină de $50\ \Omega$, dar înlocuind toate rezistențele de $50\ \Omega$ cu $75\ \Omega$ puntea devine utilizabilă pentru această valoare.

Rezistența de sarcină artificială pentru puteri de până la $5\ W$ se poate realiza din trei rezistențe de $150\ \Omega / 2\ W$, legate în paralel. Reamintim că aceste rezistențe trebuie să fie pur ohmice, deci nu se admite tipul bobinat.

Combinând paralel-serie 12 rezistențe de $150\ \Omega$ se poate obține o sarcină de $50\ \Omega / 24\ W$ și combinarea poate continua pentru sarcini de puteri mari.

De la sarcina de $50\ \Omega$, printr-o rezistență de $1.5\ k\Omega / 2\ W$ se preia o parte din energie și se aplică punții propriu-zise, care are trei brațe formate din rezistențe de $50\ \Omega$ și un braț compus din elementul de acord al antenei TM și antenă.

Dioda D, de preferat cu germaniu, va detecta tensiunea ce apare la dezechilibrul punții.

Manevrând elementul de acord TM, care poate fi un transmach sau un alt tip, semnalul detectat trebuie să fie foarte mic sau să dispară. În acel moment, antena este adaptată la $50\ \Omega$.

La antenele VHF și UHF, în locul elementului TM se manevrează chiar elementul propriu de acord al antenei, care este linia de acord sau punctul de cuplare a cablului coaxial.

În această punte, rezistențele de $50\ \Omega$ sunt formate din câte două rezistențe de $100\ \Omega / 0,125\ W$, legate în paralel.

Dacă puterea emițătorului nu oferă energie suficientă punții, se poate reduce valoarea rezistenței de $1,5 \text{ k}\Omega$ la $1 \text{ k}\Omega$.

Verifier de cuarțuri

Schema din figura 8.18 este formată din etajul oscilator și voltmetrul indicator.

Avantajul schemei constă în faptul că pot fi verificate atât cuarțuri cu frecvență de oscilație sub 100 kHz , cât și cuarțuri cu frecvență de 100 MHz .

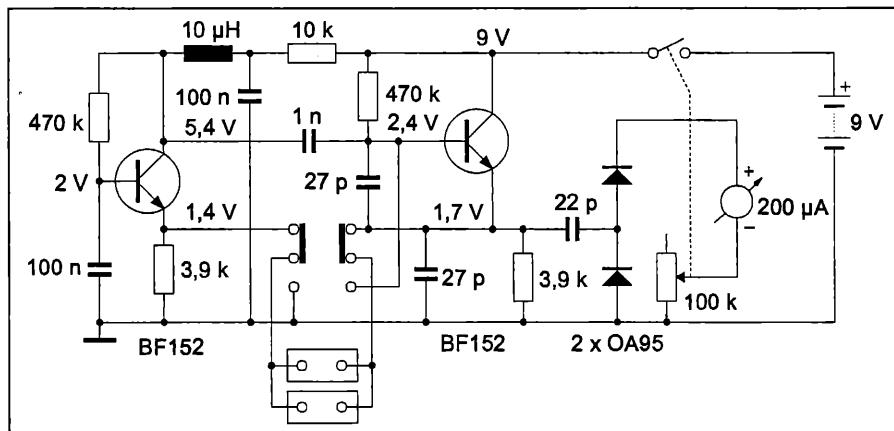


Fig. 8.18

Dip-metru

Montajul (figura 8.19) folosește, în locul condensatorului variabil, acordul cu diode varicap BB105. Principiul de funcționare este cel cunoscut.

Cu dimensiunile bobinelor date în figură se lucrează în benzile de $190\text{-}305 \text{ MHz}$, $290\text{-}470 \text{ MHz}$ și $340\text{-}510 \text{ MHz}$.

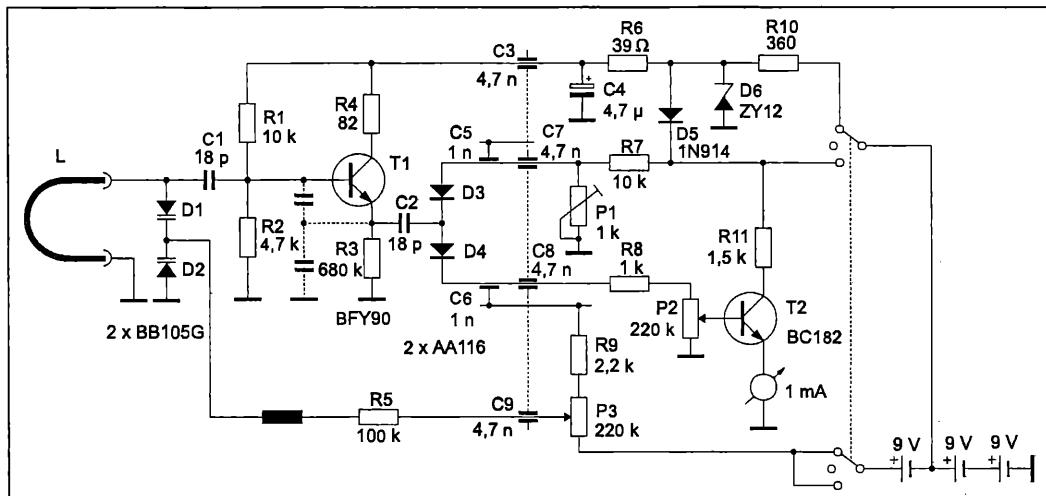


Fig. 8.19

Filtru CW

Pentru recepționarea semnalelor telegrafice în condiții de interferență se poate folosi cu succes filtrul trece-bandă prezentat în figura de mai jos. Conectarea se face între aparatul de recepție și cască.

Elementele componente LC sunt calculate pentru 1000 Hz. Lărgimea de bandă a filtrului este de 200 Hz la -3 dB. La un dezacord de 200 Hz, atenuarea este de 30 dB, iar la undezacord de 400 Hz, atenuarea este de 45 dB. Atenuarea este simetrică față de frecvența centrală. Oscilatorul de bătăi al receptorului se va regla în aşa fel încât tonul CW util să fie de 1 kHz. În acest caz, celelalte posturi care produc QRM sunt mult atenuate sau dispar complet.

După cum se vede din schema, valorile condensatoarelor sunt nestandardizate ($5,31 \mu F$ și $26,5 nF$). Se vor respecta exact aceste valori, care se vor obține legând în paralel mai multe condensatoare sortate și măsurate cu ajutorul unei punți. De asemenea, valoarea inductanțelor este critică și trebuie măsurată cu ajutorul punții. Bobinele au miez de ferită tip oală. L_1 are 85 de spire din sârmă de CuEm φ 0,6 mm, pe miez 28×23 mm, iar L_2 are 950 de spire din sârmă CuEm φ 0,2 mm pe miez φ 34 x 28 mm.

Numărul spirelor este dat informativ, fiind în funcție de calitatea feritei. Numărul exact de spire necesar se determină cu puntea de măsurat inductanțe, până la obținerea exactă a inductanței prescrise ($L_1 = 4,77 mH$, $L_2 = 955 mH$).

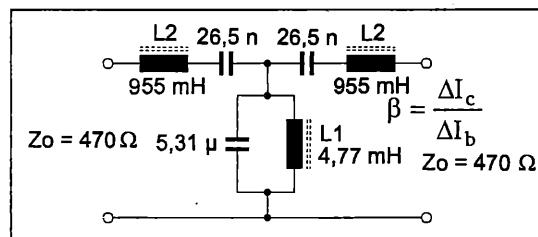


Fig. 8.20

Aparat pentru măsurarea parametrilor componentelor

Aparatul prezentat permite măsurarea unor parametri ai următoarelor tipuri de dispozitive semiconductoare: tranzistoare, diode detectoare, diode redresoare și diode Zener. Pentru tranzistoare se pot măsura curentul invers de colector, I_{cbo} , curentul invers de emitor, I_{ebo} , și coeficientul de amplificare în montaj cu emitorul la masă, β . Se pot măsura tranzistoare pnp și npn, atât cu germaniu, cât și cu siliciu. Pentru diode redresoare se pot măsura rezistența inversă și tensiunea inversă maximă care se poate aplica pe diodă (măsurare nedistructivă). La diode Zener se măsoară tensiunea de stabilizare, U_z . Aparatul se alimentează de la rețea de 220 V și are inclus un redresor stabilizat cu diode Zener. Este realizat într-o cutie din material plastic cu dimensiunile de $250 \times 190 \times 80$ mm. Pe panoul frontal se află montate: instrumentul de măsurare, cu sensibilitatea de $100 \mu A$, care are prevăzute două scale de măsurare gradate, între 0-100 diviziuni și 0-300 diviziuni; trei claviaturi: una cu șase clape, pentru selectarea măsurării lui β , I_{cbo} , I_{ebo} , U_{inv} , R_{inv} și U_z ; a doua, cu două clape, pentru tranzistoare npn/pnp, și ultima claviatură, cu două taste, pentru schimbarea domeniului de măsurare a lui β , între 0-100 și 0-300; trei potențiometre pentru reglaje „ZERO“ și „ZERO FIN“, care servesc pentru reglarea zero-ului și finalului măsurării.

precum și pentru reglarea tensiunii U_{inv} care se aplică pe diodele redresoare; două borne pentru conectarea diodelor supuse măsurării; un soclu pentru tranzistoare (similar cu cele folosite la receptoarele portabile); întrerupătorul pentru tensiunea de rețea și o lampă cu neon.

Măsurarea parametrului β

Pentru a înțelege mai ușor principiul folosit, redăm numai partea din schemă care se folosește la măsurarea lui β (figura 8.22).

S-a luat ca exemplu un tranzistor cu structură pnp. Cu ajutorul potențiometrelor P_1 și P_2 se aduce acul instrumentului de măsură la indicația zero. În circuitul de colector se află conectată o rezistență de $6\text{ k}\Omega$ (R_{12}), alimentată de la borna de 12 V . În momentul în care curentul de colector va avea valoarea de 1 mA , căderea de tensiune la bornele rezistenței R_{12} va fi de 6 V . Deoarece miliampermetrul este conectat între colector și borna de -6 V , în momentul în care tensiunea de colector va fi de -6 V (față de emitor), instrumentul va indica valoarea ZERO, iar în acest moment prin tranzistor va circula un curent de 1 mA . Se știe că β reprezintă raportul dintre variația curentului de colector și variația curentului de bază:

$$\beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_b}$$

Dacă vom injecta în circuitul bazei un curent de $10\text{ }\mu\text{A}$ cu ajutorul rezistenței R_1 , de $1,2\text{ M}\Omega$, și al tastei 19, și presupunând că factorul de amplificare β este 100, curentul de colector va crește cu 1 mA . ($\Delta I_c = \beta \Delta I_b = 100 \cdot 0,01 = 1\text{ mA}$) Dacă instrumentul are 100 de diviziuni, atunci vom citi direct pe scara instrumentului valoarea lui β .

Pentru valori ale lui β mai mari de 100 se folosește scara 0-300, prin apăsarea tastei 18, care conectează în paralel pe instrument rezistența R_{11} . Măsurarea tranzistoarelor cu structură npn se face acționând butonul care produce comutarea simultană a contactelor 14, 15, 16 și 17. În acest fel se inversează polaritatea tensiunilor de alimentare și a instrumentului de măsură.

Măsurarea parametrilor I_{cbo} și I_{ebo}

Schemele simplificate ale circuitelor de măsurare a acestor parametri sunt prezentate în figurile 8.23 și 8.24.

După cum se observă din cele două scheme, se măsoară curentul care trece prin joncțiunea bază-colector, în conducție inversă, în montaj cu emitorul în gol și, respectiv, cel al joncțiunii bază-emitor, cu colectorul în gol. Tasta corespunzătoare lui I_{cbo} nu are nici un contact activ și este folosită numai pentru trecerea celorlalte cinci taste în poziție de repaus (clapele spre exterior).

Măsurarea tensiunii inverse maxime a diodelor redresoare

În figura 8.25 este prezentată schema electrică a circuitului realizat pentru măsurarea tensiunii maxime inverse care se poate aplica unei diode redresoare. Măsurarea se face în regim dinamic (în condiții reale de redresare) și nedistructiv.

Când dioda de măsurat D_x (vezi figura 8.25) nu este conectată la bornele de măsură, circuitul instrumentului este nealimentat. Când se conectează dioda D_x , condensatorul C_2 se va încărca până la o tensiune egală cu $1,41U_{ef}$, unde U_{ef} este

tensiunea culeasă de cursorul potențiometrului P_1 , de $100\text{ k}\Omega$ (se presupune că tensiunea de la rețea este sinusoidală). Circuitul de încărcare este format din dioda D_x în serie cu dioda D_1 și, bineînțeles, condensatorul C_2 . Dioda D_1 este o diodă redresoare cu siliciu cu tensiunea inversă admisibilă de ordinul a 50 V sau mai mult. Aici este important ca ea să aibă o rezistență inversă cât se poate de mare, de ordinul a $100\text{-}200\text{ M}\Omega$.

În timpul încărcării condensatorului C_2 , deci atunci când circula curentul direct I_{dir} , circuitul instrumentului este blocat datorită prezenței diodei D_2 (de același tip cu D_1), care este conectată în sens invers. După ce tensiunea la bornele condensatorului C_2 a atins valoarea maximă, tensiunea instantanee la borna diodei D_x (cea dinspre cursorul lui P_1) începe să scadă și, la un moment dat, ajunge la o valoare egală cu $U_{inv,max} = 2 \times 1,41 \times U_{ef}$. Dacă dioda D_x prezintă o oarecare rezistență inversă, atunci va circula și un curent invers.

În această situație, curentul invers I_{inv} va străbate circuitul format de microampermetru și dioda D_2 și nu va trece prin dioda D_1 , care, în această situație, este polarizată în sens invers. Microampermetrul va măsura numai curentul invers al diodei redresoare.

Dacă la bornele înfășurării secundare de la care se alimentează potențiometrul P_1 (rezistență R_{13} având rol de protecție) va fi o tensiune de 250 V , atunci diodei D_x i se poate aplica o tensiune alternativă în limitele $0\text{-}250\text{ V}$. Pentru o tensiune intermediară, de exemplu, de 100 V , tensiunea maximă inversă la care este supusă dioda va fi: $U_{max,inv} = 2,82 \times U_{ef} = 2,82 \times 100\text{ V} = 282\text{ V}$. În cazul valorii extreme, de 250 V , această tensiune va fi de ordinul a 700 V . Măsurarea propriu-zisă se face astfel: se ia o diodă redresoare – de exemplu, cu germaniu. Se pune potențiometrul P_1 în poziția de minim (0 V). Se conectează dioda la bornele de măsurare, în sensul indicat. Se alimentează aparatul cu tensiunea de rețea. Se ridică încet tensiunea aplicată diodei, acționând asupra lui P_1 . Vom observa cum curentul invers va crește lent odată cu creșterea tensiunii aplicate, iar la un moment dat va avea tendință să crească mult mai rapid.

Vom citi valoarea tensiunii indicate de poziția potențiometrului (în prealabil, scara potențiometrului a fost gradată direct în volți cu ajutorul unui voltmetru de comparare).

Dacă, de exemplu, acest fenomen de creștere rapidă a curentului invers a apărut la o tensiune de 500 V (indicată de poziția lui P_1), atunci din această valoare vom scădea circa $25\text{-}30\%$ și vom obține valoarea la care dioda poate funcționa timp îndelungat. În cazul exemplului nostru, această valoare va fi de $350\text{-}375\text{ V}$. Deçi aceasta va fi valoarea maximă care poate fi aplicată diodei respective. Procentul de $25\text{-}30\%$ este zona de siguranță pe care trebuie neapărat să o respectăm. Dacă am ajuns la concluzia (ca în exemplul de mai sus) că dioda poate rezista timp îndelungat la o tensiune inversă de 350 V , atunci într-un montaj de redresare monoalternanță se poate aplica o tensiune alternativă egală cu: $U_{ef} = U_{max} / 2,82 = 350 / 2,82 = 124\text{ V}$. Dacă se folosește un montaj în punte, această valoare va fi: $U_{ef} = U_{max} / 1,41 = 248\text{ V}$.

Măsurarea rezistențelor

În acest caz, instrumentul se leagă în serie cu rezistența R_4 de la sursa stabilizată de 6 V și, bineînțeles, cu rezistența supusă măsurării, R_x . Valoarea lui R_4 se regleză astfel încât atunci când R_x este zero, instrumentul să indice valoarea maximă. Apoi se gradează scara kilohmilor folosind rezistențe cu valori cunoscute și cu precizia de minim 5%. Așa se poate măsura rezistența inversă a diodelor și a jonctiunilor tranzistorilor. În acest fel putem depista eventualele scurtcircuite între electrozi.

Măsurarea tensiunii Zener

Figura 8.26 prezintă circuitul de măsurare a tensiunii U_z . Instrumentul însărit cu R_5 și R_3 este un voltmetriu. Valoarea lui R_5 se alege astfel încât instrumentul să indice valoarea (în volți) a tensiunii de la bornele lui C_1 , care este de ordinul a 24-25 V, pe scara de 0-30 V. Dacă la bornele de măsurare se conectează o diodă Zener, voltmetrul va indica tensiunea de la bornele diodei. Restul tensiunii va cădea pe rezistența R_3 . Se pot măsura diode Zener cu o tensiune stabilizată de maximum 21-22 V (această valoare trebuie să fie cu cel puțin 2 V mai mică decât tensiunea de alimentare, în cazul nostru, 24-25 V).

În tabel sunt prezentate cele trei claviaturi (una cu 6 clape și două cu câte 2 clape) și contactele care se realizează în diferitele situații.

Măsurarea parametrului β se efectuează astfel: se apasă tasta pnp sau npn (corespunzătoare tipului tranzistorului). Se apasă tasta $\beta \times 100$ (vom citi indicațiile valorii lui β pe scara 0-100). Se apasă tasta „ β “. Se conectează rețeaua.

Cu ajutorul potențiometrului P_2 (ZERO FIN) și P_3 (ZERO) se regleză poziția acului instrumentului astfel încât să arate valoarea zero pe scară. Se apasă tasta 19, care închide contactul numai cât timp este ținută apăsată. Se citește direct pe scara instrumentului valoarea lui β .

Se prezintă încă un exemplu de măsurare, și anume determinarea tensiunii U_z . Se apasă tasta U_z . Se pornește aparatul. Acul indicator va arăta valoarea de circa 24-25 V (tensiunea redresorului). Se conectează dioda Zener. Indicația acului instrumentului va fi egală cu tensiunea de la bornele diodei Zener, citită pe scara de 0-30 V.

CLAVIATURA	1						2		3	
Indicația	β	I_{cb0}	I_{eb0}	$U_{inv. max.}$	$R_{inv.}$	U_z	pnp	npn	$\beta \times 100$	$\beta \times 300$
Contactele acționate	1	-	5	6	10	12	14	-	-	18
	2			7	11	13	15			
	3			8			16			
	4			9		20	17			

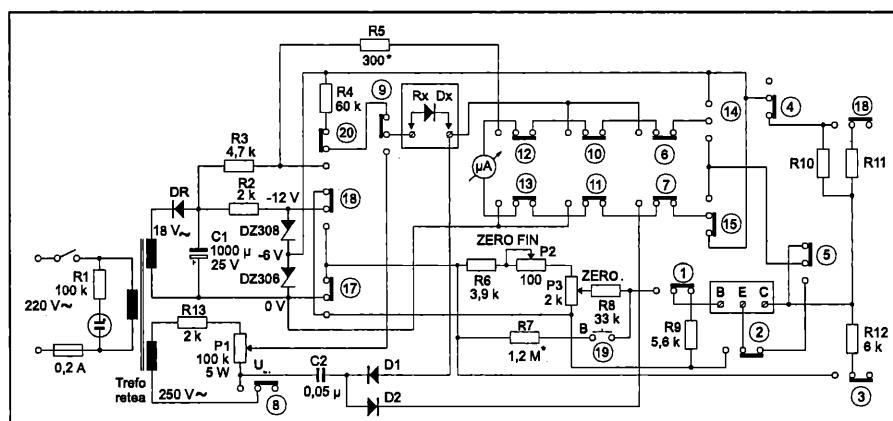


Fig. 8.21

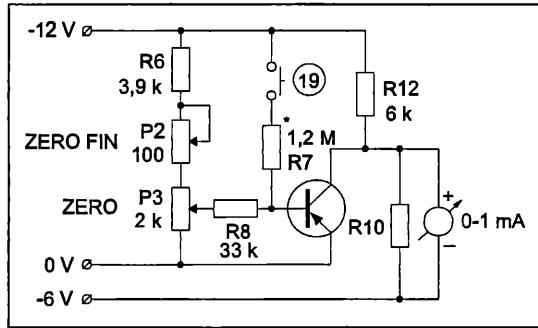


Fig. 8.22

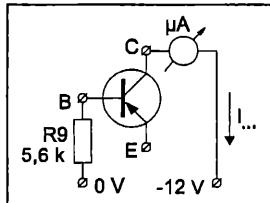


Fig. 8.23

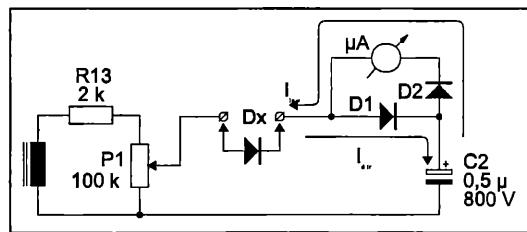


Fig. 8.25

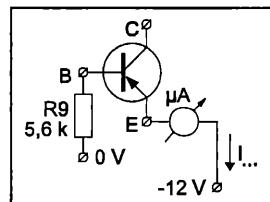


Fig. 8.24

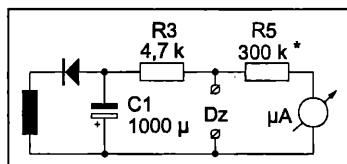


Fig. 8.26

Compresor de dinamică

Montajul din figura 8.27 este foarte util în comunicații, redări și înregistrări pe bandă.

Se folosește un microfon electret al cărui semnal electric este amplificat de un tranzistor BC109. Compresia propriu-zisă se efectuează la nivelul amplificatorul operational 741, prin intermediul grupului de diode 1N4148.

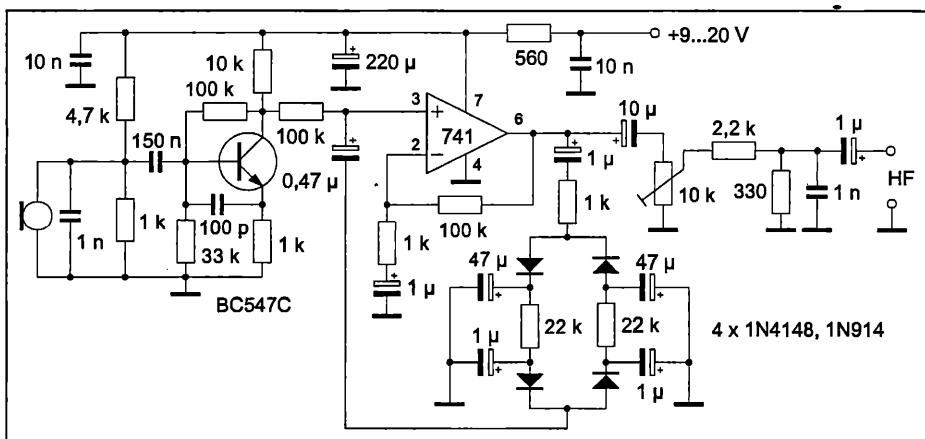


Fig. 8.27

Cuprins

Capitolul I CIRCUITE DE INTRARE RF	6
Amplificator de antenă VHF	6
Amplificator de antenă US	7
Preselektor-amplificator VHF	7
Convertor VHF/US	9
Convertor VHF/10,7 MHz	12
Convertor 18/28 MHz	13
Convertor VHF/UHF	14
Capitolul II GENERATOARE DE SEMNAL	16
VFO	16
VCO în buclă PLL	18
VFO	20
VFX	21
VCO	23
Sintetizor de frecvențe	24
Generator DSB	27
Generator programabil de semnale Morse	28
Capitolul III RECEPTOARE	32
Receptor pentru 160 m	32
Receptor CB	32
Receptor CB superreacție	34
Receptor pe 432 MHz	34
Receptor CW-SSB pe 10 m	36
Receptor cu intrare cascadă	40
Receptor cu zgomot propriu foarte redus	45
Receptor de trafic	48
Receptor cu TDA 1046	52
Receptor cu MC3357	54
Receptor cu circuitul MC3362	59
Receptor de trafic cu MC3362	59
Receptor SSB	64
Capitolul IV EMITĂTOARE-RECEPTOARE	65
Transceiver SSB-CW	65
Transceiver CW-SSB-FM	71
Transceiver SSB (20 m)	78
Transceiver pe 432 MHz	85
Emițător MF pe 2 m	92
Emițător CB pe 10 m	95
Emițător CB	97
Emițător-receptor CB	98
Emițător-receptor MF	99
Emițător MF cu VXO	102
Emițător MF-QRP	108

Capitolul V AMPLIFICATOARE RF DE PUTERE	109
Amplificator liniar de 50 MHz	109
Amplificator FM-VHF	109
Amplificator VHF „all mode“	111
Amplificator de 25 W, pentru 2 m	112
Amplificator liniar cu două etaje	114
Amplificatoare liniare de mare putere pentru VHF	116
Amplificator de putere MF	119
Capitolul VI RADIOTELEFOANE ȘI BALIZE	122
Radiotelefon VHF de 30 mW	122
Radiotelefon VHF de 100 mW	124
Radiotelefon UHF	127
Retranslator 145/29 MHz	129
Triplor 144/432 MHz	131
Radiobaliză pe 3,5 MHz	133
Radiobaliză CB	134
Radiobaliză VHF	134
Capitolul VII ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ	136
Alimentatoare pentru stații CB	136
Alimentator de 12 V/3 A	138
Alimentator de 12 V/6 A	138
Alimentator de 13,5 V/10 A	140
Alimentator de 13,5 V/15 A	140
Alimentator de 13,5 V/20 A	140
Alimentator de 13,5 V/22 A	141
Alimentator de 13,5 V/24 A	142
Alimentator de 13,5 V/30 A	143
Alimentator în comutație	144
Capitolul VIII ACCESORII	146
Frecvențmetru cu scală numerică	146
Frecvențmetru pentru 144 MHz	151
Formator de semnale	156
Formatoare de semnale TTL	157
Compresor de bandă	158
Generator – două tonuri	159
Tester	159
Punte RF	160
Verifier de cuarturi	161
Dip-metru	161
Filtru CW	162
Aparat pentru măsurarea parametrilor componentelor	162
Compresor de dinamică	166

- circuite de intrare (amplificatoare de antenă, preseleector-amplificatoare, convertoare)
- generatoare de semnal (VFO, VCO, VFX, sinteză de frecvență, generator DSB, generator programabil de semnale Morse)
- receptoare
- transceive și emițătoare
- amplificatoare de putere
- radiotelefoane
- radiobalize
- circuite de alimentare și accesorii de măsură
- recomandări de utilizare a tranzistoarelor de putere

Cartea răspunde cerințelor exprimate de un mare număr de radioamatori.

Sunt prezentate schemele de principiu și elementele constructive pentru o gamă cuprinsătoare de aparatură utilizată în radioamatorism.

Editura Teora

TEH MONTAJE PRACTICE RADIO

Cod: 905

Lei 120.000

ISBN 973-601-905-5

9 789736 019050

A standard barcode representation of the ISBN number 973-601-905-5, located within a white rectangular box.